

TELEVÍZNY PRIJÍMAČ TESLA 4156 AB — MINITESLA



Obr. 1 TVP TESLA 4156 AB — MINITESLA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Osadenie prijímača:

Vstupné obvody VHF a UHF sú osadené plynule ladeným tranzistorovým kanálovým voličom typu 6PN 382 44. Všecky obvody toho televízneho prijímača sú tranzistorované.

Antenný vstup — nesymetrický 75 Ohm VHF a UHF priamo. Prijímané kanály — v pásmi 1—12 a v pásmi UHF 21—60 podľa normy OIRT.

Obrazový medzifrekvenčný zosilňovač — nosný kmitočet obrazu: 38 MHz, nosný kmitočet zvuku: 31,5 MHz.

Citlivosť prijímača: pre kanály 1—12 minimálne 30 μ V, pre kanály 21—60 minimálna 50 μ V. Citlivosť obrazového kanála je definovaná ako citlivosť obmedzená synchronizáciou.

Nízkofrekvenčný zosilňovač: Najväčší užitočný výstupný výkon je 1 W pri skreslení 10 %

Reproduktor: ARO 388

Synchronizácia: — riadková — nepriama s frekvenčnofázovým porovnávacím obvodom s možnosťou regulácie vonkajším ovládacím prvkom. Rozsah synchronizácie riadkového rozkladu $\pm 6\%$ s ovládaním. Snímková — priama, rozsah synchronizácie minimálne 12 %.

Napájanie prijímača — zo striedavej siete 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz a z akumulátorovej batérie (autobatérie) 12 V $\pm 20\%$. Príkon: pri napájaní zo striedavej siete 40 W, pri napájani z batérie je odber 1,5 A.

Vychylovač uhol: 110°, vychylovanie elektrónového lúča je elektromagnetické, stredenie je magnetické.

Vysoké napätie: $U_a = 9,3$ kV pri $I_{ko} = 100—120 \mu$ A môže byť $U_a = 11$ kV.

Rozmery prijímača: 330 × 270 × 320 mm.

Prijímač má nasledovné automatické obvody:

- klíčované riadenie zisku (KAVC) s oneskoreným riadením zisku pre vstupnú jednu kruhu
- stabilizácia vodorovného rozmeru
- stabilizácia napájacieho napäťia zo striedavej siete ako i z autobatérie.

Tranzistory

| | |
|----------------------------|--|
| T 1 GF 507 R (AF 109 R) | — VF zosilňovač (regulovaný) |
| T 2 GF 507 (AF 106) | — oscilátor |
| T 3 GF 505 (AF 106) | — zmiešavač |
| T 4 AF 239 | — VF zosilňovač UHF (regulovaný) |
| T 5 AF 240 | — samokmitajúci zmiešavač |
| T 202 AC 194 K | — koncový stupeň n. f. zosilňovača (Komplementárna dvojica) |
| T 204 AC 193 K | — emitorový sledovač pre videosignál |
| T 308 BC 268 A | — videozosilňovač |
| T 310 BF 177 | — zosilňovač snímkových zhášacích impulzov |
| T 500 BC 268 A | — budiaci generátor snímkového rozkladu |
| T 502 BC 268 A | — zosilňovací stupeň snímkového rozkladu |
| T 504 BC 268 A | — koncový stupeň snímkového rozkladu |
| T 506 BC 178 A | |
| T 508 BD 216 | |

T 510 BC 267 A

T 600 BD 142-5

T 602 BC 304-5

T 604 BC 268 A

T 702 BC 267 A

T 704 BC 268 A

T 706 BC 268 A

T 708 BC 377-7

T 710 AU 113

— tvarovanie vychyl. prúdu snímkového rozkladu

— stabilizátor napäťia

— prúdový zosilňovač stab. napäťia

— napäťový zosilňovač stab. napäťia

— oddeľovač synchron. impulzov

— oscilátor riadkového rozkladu

— tvarovací stupeň budiaceho impulzu riadkového rozkladu

— budič koncového stupňa riadkového rozkladu

— koncový stupeň riadkového rozkladu

Diody:

SD 1 KA 136

SD 2 KA 136

SD 3 KA 502

SD 4 KA 502

SD 5 KA 502

SD 6 KA 502

SD 7 KA 502

SD 8 KA 502

SD 10 KA 206 T

D 202 10 336

— spínanie III. pásmo vstup. obvodu primár

— spínanie III. pásmo vstup. obvodu sekundár

— oddeľovacia dioda

— spínanie III. pásmo pásmového filtra prim.

— spínanie III. pásmo pásmového filtra sek.

— spínanie III. pásmo naviazanie zmiešavača

— spínanie I. a II. pásmo naviazania zmiešavača

— spínanie III. pásmo oscilátor

— oddeľovacia dioda

— stabilizácia prac. bodu n. f.

— zosilňovača

— obmedzovač vert. synchr. impulzov

— ochrana tranzistora T 506

— spínacia dióda

— ochrana tranzistora T 510

— usmerňovacia dióda

— usmerňovacia dióda

— Zenerova dióda stabil. napáj. napäťia

— frekvenčno-fázový porovnávací obvod

— ochrana tranzistora T 710

— napájanie obvodov obrazovky

— napájanie videozosilňovača

— VN usmerňovač

— účinnostná dioda

Elektrónky:

E 1 A 31 - 120 W — antiimplózna obrazovka

Napäťové závislé odpory:

NZO NTC 12

Nastavenie príjimača MINITESLA 4156 AB


Všetky ladené obvody a nastavovacie prvky televízneho príjimača sú vo výrobnom podniku starostlivo nastavené. Dostavujte preto nastavovacie a ladiace prvky len ak je to bezpodmienne nutné, t. j. po výmene niektorých súčiastok, ktoré majú vplyv na nastavenie, alebo po neodborných zásahoch do príjimača. Ladenie prevádzajte na príjímači min. 15 minút po jeho zapnutí.

1. Obrazový medzifrekvenčný zosilňovač

Príprava

Zatvorený príjímač pripojí na sieť a cca 15 minút nechajte zapnutý, aby bol pred ladením dostatočne zohriatý. Vybrať chassis a vložiť do vylisovaných drážok na spodnom dne príjimača (VN transformátor smerom dolu), osciloskop a nastavouci citlivosťou 0,5 V/cm pripojiť na bázu tranzistora T 308 voči zemi. Odpojiť jedným koncom cievku L 316 a z externého zdroja 10,8 V pripojiť napájacie napätie na špičku 1 zástrčky F. Medzi vývod 4 a zem integrovaného obvodu 10 302 pripojiť premenný odpor (potenciometrový trimer) hodnoty 100 kOhm a nastaviť napätie na vývode č. 4 IO 302 na hodnotu 1,6 V elektrónkovým voltmetrov, alebo 1,5 V na rozsahu „3 V“ Avometrom II, ktorý pri vlastnom ladení odpojíme. Výstup z rozmietaného generátora pripojiť do merného bodu vstupného dielu (M 1) vid obr. 2.

Na tlačidlovej súprave nastaviť spodný okraj IV. TV pásmu (pod 21. kanál). Výstupné napätie rozmietaného generátora nastaviť na úroveň cca 10 mV.

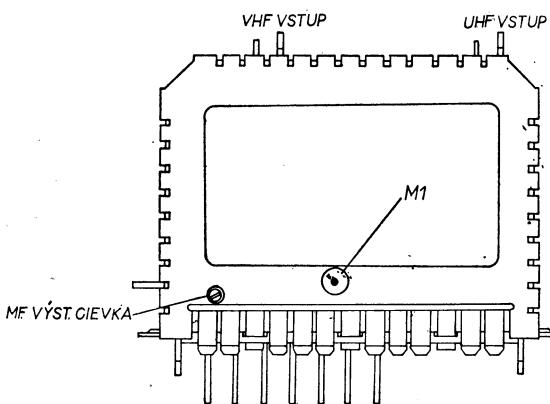

Obr. 2. Ladiaca cievka a merný bod na tuneri 6PN 38244

1 a) Kontrola a nastavenie odladovačov

Jadrom cievky L 308 (MT 304) nastaviť odladovač na značke 31,5 MHz na minimum.


Jadrom cievky L 304 (MT 302) nastaviť odladovač na značke 30 MHz na minimum.

Jadrom cievky L 302 (MT 302) nastaviť odladovač na značke 39,5 MHz na minimum.

1 b) Nastavenie celkovej krivky OMF zosilňovača

Znížiť výstupné napätie z rozmietaného generátora tak, aby krivka na osciloskopu mala úroveň cca 2,5 V/š (t. j. 5 cm pri nastavenej citlivosti osciloskopu 0,5 V/cm).


Potom jadrami cievok L 310, L 312 (MT 306) L 304 (MT 304) a jadrom cievky výstupného obvodu kanálového voliča nastaviť tvar krivky podľa obr. 3. Postup ladenia zopakovať.

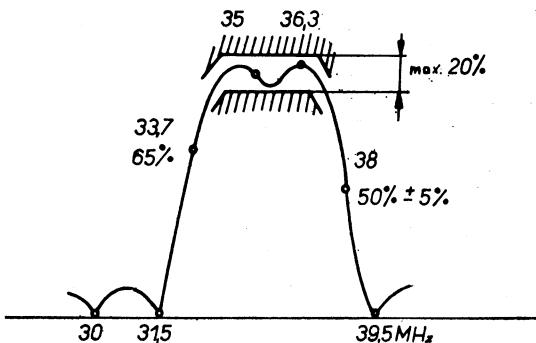

Obr. 3. Celková krivka OMF

1 c) Rozmiestnenie ladiacich jadier na základnej doske

Ladiace jadrá sú umiestnené v kostričkách jednotlivých cievok, ktoré sú umiestnené v krytoch označených MT 302, MT 304 a MT 306. Vid obr. č. 4.

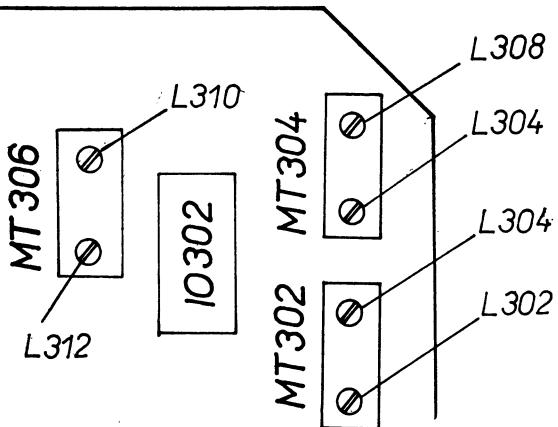


Obr. 4. Rozmiestnenie ladiacich jadier na zákl. doske

1 d) Poznámky

I. V schéme a na obrázku 4 sú uvedené dve cievky s označením L 304. Pri ladení pozor na zámenu — viď popis nastavenia odladovačov a celkovej krivky.

II. Pre kontrolu funkcie IO 302 a pásmového filtra MT 306 je možné pripojiť výstup z rozmietaného generátora na vývod č. 6 IO 302 a C 302 skratovať na zem. Pri kontrole musí sa na osciloskopu zobraziť krivka pásmového filtra MT 306. Celkový tvar krivky je podobný ako podľa obr. č. 3, nie sú však viditeľné nastavenia odladovačov. Tvar krivky pásmového filtra pre vlastné ladenie nie je kritický a môže byť deformovaný. Musí však byť viditeľný vplyv na tvar krivky pri ladení jadrami cievok L 310, L 312.

III. Pre kontrolu a opravu odladovačov je možné výstup z rozmietaného generátora pripojiť priamo na zásuvku H (výstup kanálového voliča), pričom tienený spoj z kanálového voliča odpojiť.

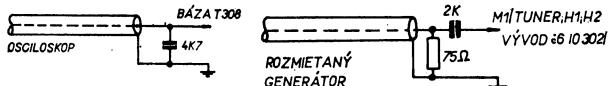

Obr. 5. Ukončenie spojov pre osciloskop a vobler

IV. Prijímač nie je opatrený špeciálnymi vývodami ako merné body, preto všetky pr pojne miesta pred ladením, resp. meraním je potrebné opatrne prispájkovať a po skončení odspájkovať.

2) Obrazový zosilňovač a KAVC

2 a) Pracovný bod obrazového zosilňovača je pevne nastavený vnútorným zapojením IO 302. Pri meraní napätie na bázi T 308 musí byť cca 3 V bez signálu a cca 4 V so signáлом.

2 b) Nastavenie odladovača 6,5 MHz

Do bázi tranzistora T 308 pripojíme cez oddelovací kondenzátor 2k2 výstup generátora 6,5 MHz o úrovni cca 0,5 V. Na katódu obrazovky pripojiť vysokofrekvenčný elektrónkový voltmeter (napr. BM 289).

Pred vlastným meraním je potrebné.

I. Odstrániť video šum zablokováním OMF zosilňovača — vývod č. 4 IO 302 spojiť na zem.

II. Vyradiť vertikálne zatemňovacie impulzy — spojiť kolektor tranzistora T 500 na zem.

III. Vyradiť horizontálne zatemňovacie impulzy — odpojiť jeden koniec odporu R 744. Potom jadrom cievky L 324 (MT 308) nastaviť minimálnu úroveň kmitočtu 6,5 MHz na katóde obrazovky.

Poznámka: Nastavenie tohto obvodu a kontrola je potrebné len v prípade, že prenos obrazového zosilňovača je silne skreslený a tým nekvalitný obraz, prípadne je v obrate viditeľne moiré spôsobené kmitočtom 6,5 MHz. V prípade moiré je možné tento obvod jemne doladíť tak, aby moiré na obrazovke zmizlo.

2 c) Kontrola ladiaceho napäťia

Ladiace napäťie kontrolovať na zásuvke 6 vývod 1. Musí byť v rozmedzí 28–30 V. V prípade, že toto napäťie nesúhlasi, skontrolovať napäťie na IO 602 (cca 33 V), ak je v poriadku zmeniť hodnotu odporu R 614 tak, aby napäťie bolo v predpisanej tolerancii. Túto kontrolu previesť i pri výmene IO 602 za MAA 550.

2 d) Nastavenie a kontrola KAVC

Obvod KAVC je súčasťou vnútorného zapojenia integrovaného obvodu IO 302. V prípade závady v obvode AVC; I. skontrolovať veľkosť kľúčovacích impulzov na vývod č. 3 IO 302 – musí byť cca 10 V_{ss}, pred odporom R 318 cca 25 V_{ss}. II. skontrolovať napäťie pre predpäťie kanálového voliča na zástrčke F – vývod č. 2 – musí byť min. 6 V bez signálu. V prípade, že toto napäťie je nižšie, alebo citlosť prijímača je nízka, zmeniť hodnotu odporu R 406 (zvýšiť) tak, aby napäťie AVC pre kanálový volič bolo min. 6 V, prípadne aby citlosť na III. TV pásmu bola maximálna.

III. Trimer R 322 pre oneskorenú reguláciu kanálového voliča nastaviť pri maximálnom spracovateľnom signále (cca 100 mV) tak, aby pri kontrole video modulácie na katóde nedochádzalo ku stláčaniu z jednej alebo z druhej strany (úroveň bielej, resp. čiernej). Nastavenie prevádzka pri max. kontraste a strednom nastavení jasu.

2 e) Nastavenie ostrenia obrazovky


Potenciometrový trimrom R 738 nastaviť napäťie na ostriacej elektróde obrazovky tak, aby maximálna plocha tienidla obrazovky bola zaostrená. Nastavenie sa prevádzka pri max. jase a kontraste.

3. Zvuková časť

3 a) Nastavenie ZMF zosilňovača a detektora pomocou rozmiestaného generátora

Príprava

Výstup voblera pripojiť cez oddelovací kondenzátor 10k na vývod č. 2 IO OMF zosilňovača IO 302. Osciloskop pripojiť priamo na kontakt zástrčky E-2 (za kond. C 222). Regulátor hlasostí nastaviť na maximum, VF napäťie z voblera nastaviť na hodnotu cca 100mV, stredný kmitočet na 6,5 MHz a kmitočtový zdvih na cca ± 200 kHz. Zapnúť napájanie prijímača, nalaďit jadro cievky L 204 (MT 204) tak, aby výsledný tvar S-krvky odpovedal približne obr. 6.

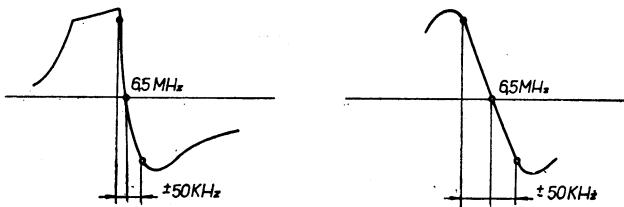

Obr. 6. Obmedzený a výsledný tvar S-krivky

Regulátorom hlasistosti znížiť nf výstupné napäťie tak, aby S-krivka nebola z jednej ani druhej strany obmedzená a presne dosťaži S-krivku podľa obr. 7, (stredný kmitočet 6,5 MHz, značky symetricky ± 50 kHz).

Úroveň vf napäťia rozmiestaného generátora znížiť tak až IO TAA 691 prestane obmedzovať a veľkosť S-krivky na osciloskope sa zníži asi na polovicu. Potom jadrom cievky L 202 (MT 202) nastaviť tvar S-krivky tak, aby značky ± 50 kHz boli umiestnené symetricky ku značke 6,5 MHz. Vf napäťie z rozmiestaného generátora opäť nastaviť na 100 mV a skontrolovať tvar S-krivky podľa obr. 7.

3 b) Nastavenie ZMF zosilňovača a detektora pomocou FM generátora

Výstup FM generátora (napr. BM 270) pripojiť na vývod IO 302 OMF zosilňovača cez oddelovací kondenzátor 10 k. Na kontakt č. 2 zásuvky E pripojiť nf milivoltmeter. FM generátor nastaviť na kmitočet 6,5 MHz, kmitočtový zdvih generátora nastaviť na 50 kHz (modulačný kmitočet 1 kHz) a výstupné napäťie nastaviť na úroveň 10 mV.

Regulátor hlasistosti nastaviť asi do strednej polohy. Ladením jadra cievky L 202 (MT 202) nastaviť max. výchylku na nf milivoltmetri.

Úroveň vf signálu znížiť tak, aby výchylka na nf milivoltmetri klesla na polovicu pôvodnej hodnoty a ladením jadra cievky L 204 (MT 204) nastaviť opäť max. výchylku. Úroveň signálu z FM generátora zvýšiť na 10 mV a skontrolovať nastavenie jadra cievky L 204 (MT 204).

Odpojíť všetky meracie prístroje.

Na vstup TV prijímača priviesť úplný televízny signál dostatočnej úrovne (obraz musí byť bez šumu) a regulátor hlasistosti nastaviť približne do strednej polohy. Prijímač nalaďiť tak, aby bol dobrý obraz i zvuk. Zvukový doprovod musí byť neskreslený a bez vrčania. V prípade, že je počutelný brum jemne opraviť nalaďenie cievky L 204 (MT 204) tak, aby sa brum odstránil.

4. Riadková synchronizácia a horizontálny rozklad

4 a) Nastavenie riadkovej synchronizácie

Potenciometrový trimer R 733 nastaviť do strednej polohy, kolektor tranzistora T 702 pripojiť na zem (púzdro tranzistora T 702 je pripojené s kolektorm) a jadrom cievky L 702 (MT 702) nastaviť opäťne labilný obraz vo vodorovnom smere.

Pozor!

Ak jadro cievky L 702 zapadne do vnútra kostričky cievky, prijímač okamžite vypnúť, jadro vybrať a postupovať pri nastavovaní opäť s vyskrutkovaným jadrom. V opačnom prípade môže dôjsť k zničeniu tranzistora T 710 v koncom stupňa riadkoveho rozkladu.

Po zrušení skratu kolektora tranzistora T 702 sa musí obraz zasynchronizovať. Otáčaním potenciometra R 733 sa obraz musí vo vodorovnom smere na tienidle obrazovky posúvať. Pritom v krajných polohách potenciometra môže dôjsť k rozsynchronizovaniu. Potom potenciometer R 733 nastaviť opäť do strednej polohy. Prijímač vypnúť a zapnúť. Obraz sa musí po zapnutí zasynchronizovať. V prípade, že sa obraz vo vodorovnom smere nezasynchronizuje, jemne dostavime jadro cievky L 702 (MT 702) a prijímač opäť vypneme a zapneme. Obraz sa musí zasynchronizovať.

4 b) Nastavenie obrazu vodorovne

Na vstup prijímača pripojiť vf signál — skúšobný obrazec. Potenciometrom jasu nastaviť min. pozorovateľný jas. Voltmetrom skontrolovať stabilizované napätie 10,8 V – napájací bod B – prípadne trimrom R 606 nastaviť. Strediacimi krúžkami na vychylovacích cievkach obraz na tienidle obrazovky vystrediť. Pri správnom nastavení nemajú byť viditeľné malé okraje po stranach obrazu. Mierne nastavenie rozmeru je možné previesť linearizačnou cievkou L 706, príčom je potrebné kontrolovať horizontálnu linearitu, alebo veľkosť napájacieho napäťia 10,8 V – keď nie je možné dostaviť rozmer cievkou L 706. – pričom stabilizované napätie nesmie klesať pod 10,4 V a prekročiť 11 V. Pri max. jase môžu byť zakryté okrajové polia skúšobného elektronického obrazca.

4 c) Kontrola VN

Anódové napäťie obrazovky merat bud elektrostatickým voltmetrom alebo avometrom II s vysokonapäťovou sondou.

Pri kontrole VN musí byť napäťie na anóde obrazovky min. 8,6 kV pre $I_{ko} = 100 - 120 \mu A$ a max. 11 kV pre $I_{ko} = 0 \mu A$.

5. Snímková synchronizácia a vertikálny rozklad

5 a) Kontrola snímkovej synchronizácie

Potenc. R 522 sa musí dať obraz zasynchronizovať v rozmedzí $\pm 45^\circ$. V pravej krajnej polohe sa musí obraz pohybovať smerom dolu a v ľavej krajnej polohe smerom hore. Ak sa obraz v pravej krajnej polohe nerozsynchronizuje, nie je to prejav závady.

5 b) Nastavenie linearity a rozmeru zvisle

I. Nastavenie pracovného bodu vert. stupňa.

Potenc. R 528 zasynchronizovať skúšobný obrazec, potenc. R 528 nastaviť rozmer tak, aby sa obraz dotýkal na spodnom i hornom okraji tienidla obrazovky. Avomet II pripojiť medzi emitor tranz. T 510 (+ vývod kond. C 518) a zem. Potenciometrovým trimrom R 538 nastaviť na rozsahu „30 V“ jednosmerné napätie v rozmedzí 13–14 V.

II. Potenc. R 534 nastaviť zvislú linearitu tak, aby bola zachovaná súmernosť okrajov kruhu skúšobného obrazca a veľkosť štvorcov hore i dole bola rovnaká.

III. Potenc. R 528 nastaviť zvislý rozmer tak, aby pri min. pozorovateľnom jase sa horný a spodný okraj skúšobného obrazca dotýkal okrajov tienidla obrazovky. Ak je obraz po presnom nastavení linearity posunutý hore alebo dolu, previesť pred nastavením rozmeru vystredenie pomocou otáčania strediacich krúžkov umiestnených na vychylovacích cievkach.

Pozor!

Pri nastavovaní linearity sa držať tohto predpisu: ak nebude dodržané nastavenie podľa bodu I. (13–14 V na emitore tranz. T 510) môže dôjsť ku preťaženiu tranz. T 508 a tým aj k ohrozeniu jeho životnosti.

6 a) Jednosmerný voltmeter pripojiť na + pól kond. C 612 (napájací bod B) a zem. Potenc. R 606 nastaviť na voltmetri napätie 10,8 V. Prípadná korekcia nastavenia napäcia je možná podľa bodu 4 b týchto predpisov.


6 b) Kontrola stabilizovaného zdroja

Voltmeter pripojiť ako v bode 6 a meniť sieťové napätie v rozsahu 220 V ± 10 % t. j. 198–242 V. Pritom nastavené napätie 10,8 V nesmie prekazovať viditeľnú zmenu.


Dôležité upozornenie!!!

Pri kontrole a nastavovaní jednotlivých obvodov TV prijímača dôsledne dodržiavať tieto nastavovacie predpisy. Pri práci v rozkladových obvodoch je nutné sa vyvarovať všetkých neodborných zásahov, ako: skúšanie VN na veľkosť iskry, nastavovanie potenciometrových trimov bez predbežného oboznámenia sa s funkciou a postupom nastavení, skratovať rôzne body medzi sebou na chassis a pod., aby sa zamedzilo zničeniu polovodičových prvkov.


6. Nastavenie a kontrola stabilizátora napäťia

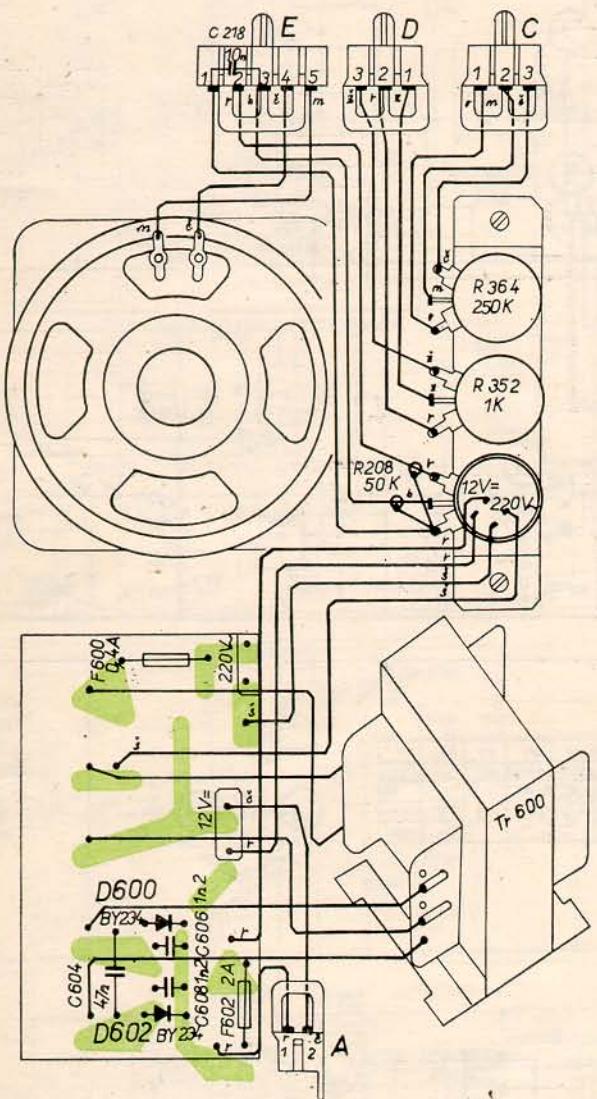


Obr. 7. Zapojenie napájacej časti TVP

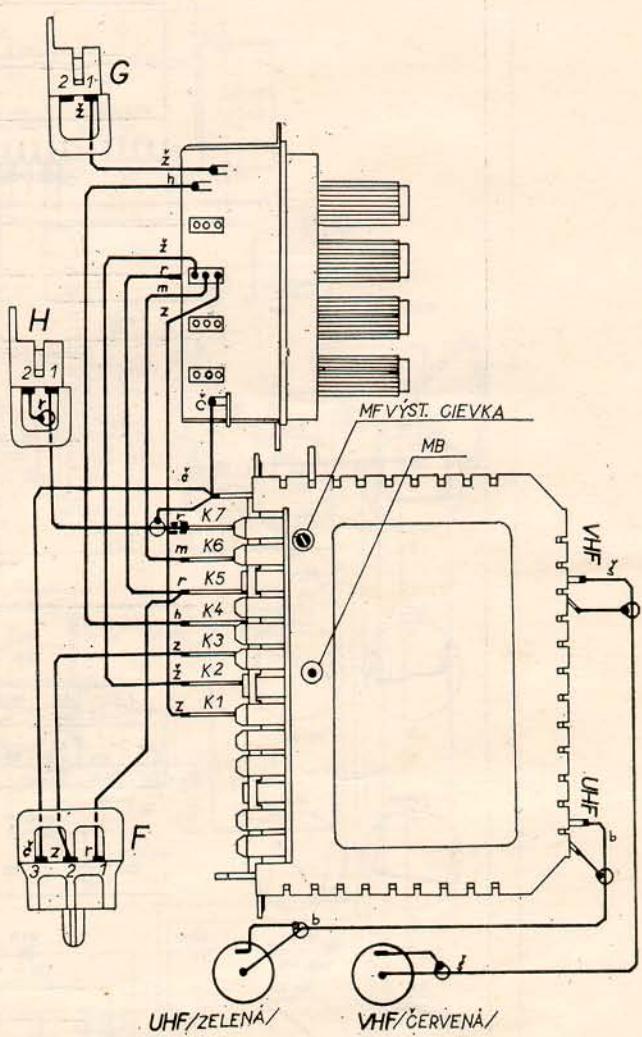


Obr. 8. Zapojenie tunera a tlačidlovej súpravy

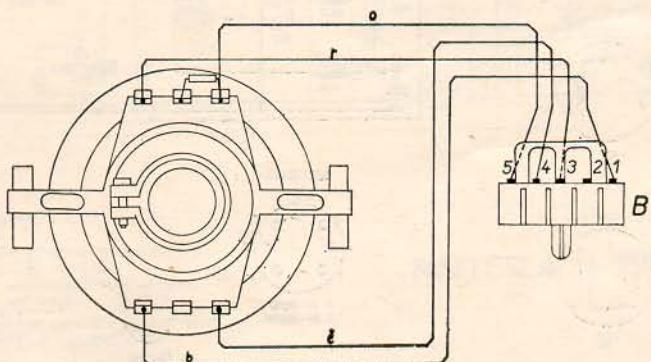


Obr. 9. Vychylovacia jednotka

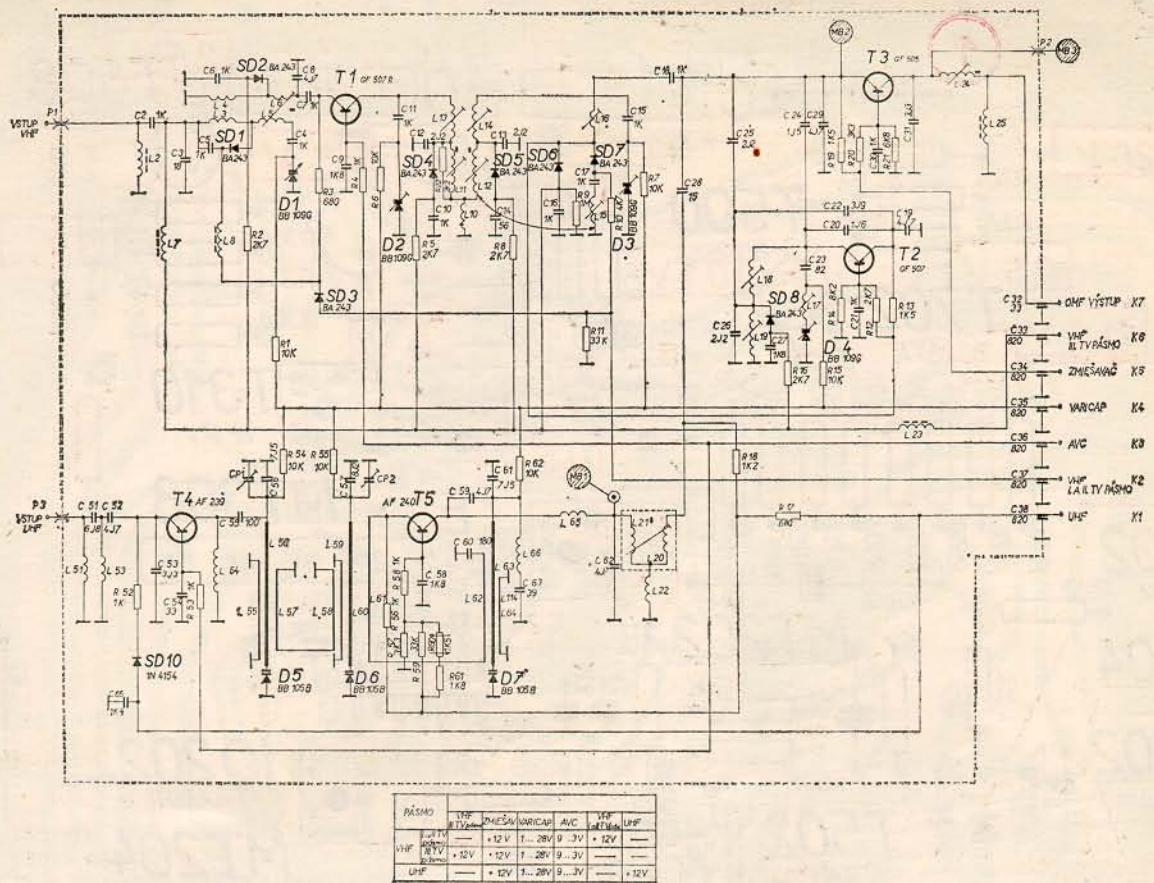


Obr. 10. Elektrické zapojenie tunera TESLA 6PN 382 44

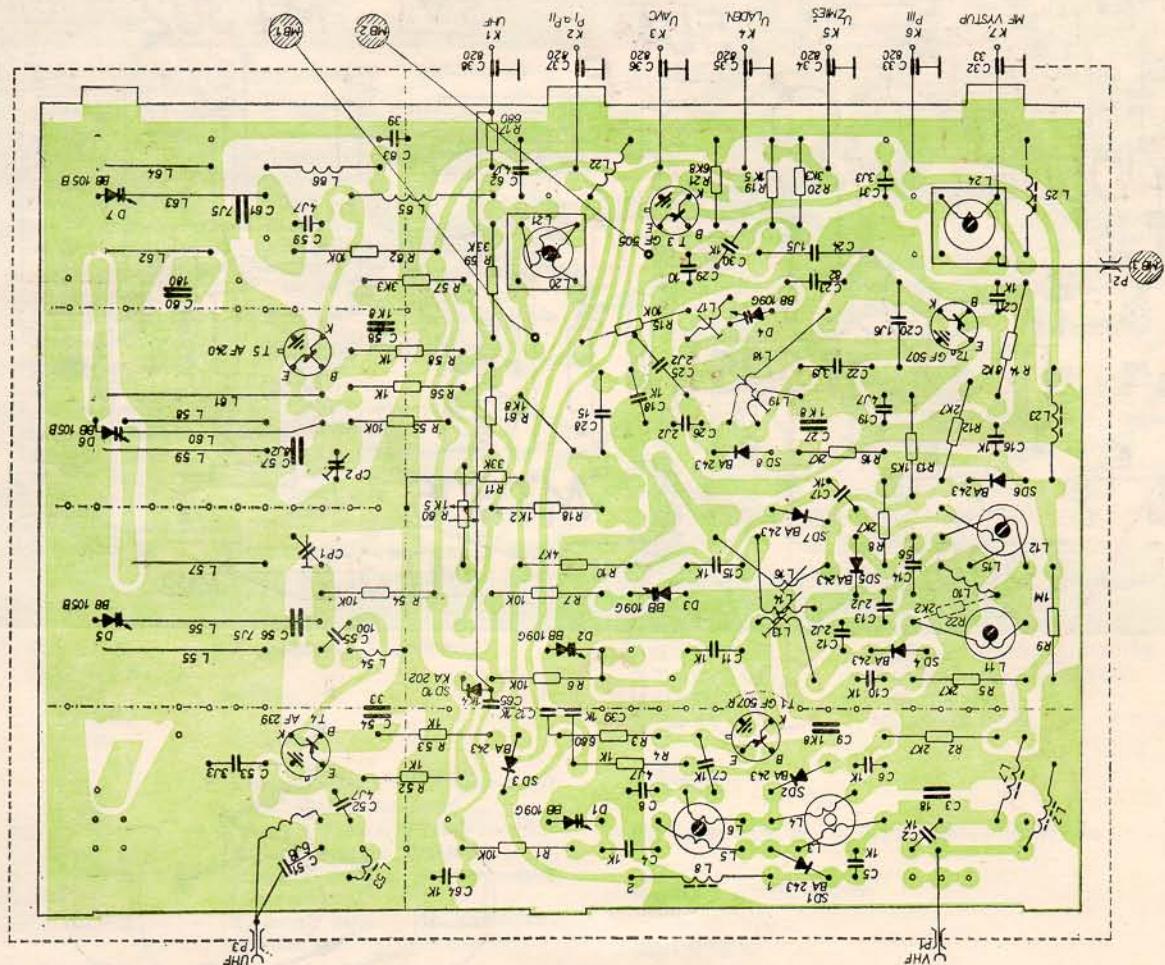

Obr. 11. Mechanické zapojenie tunera TESLA 6PN 382 44

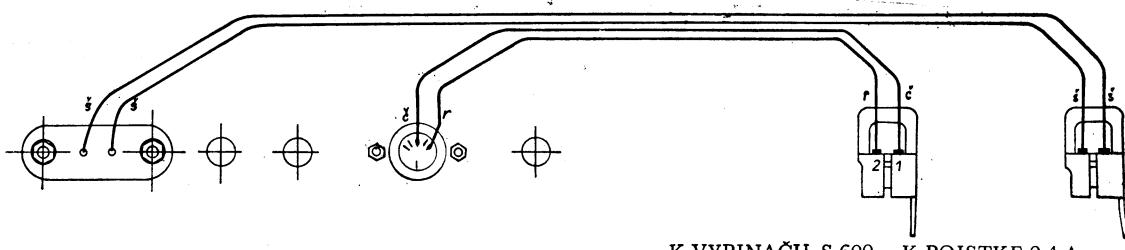


Obr. 12. Zapojenie zásuviek (pohľad zvnútra)

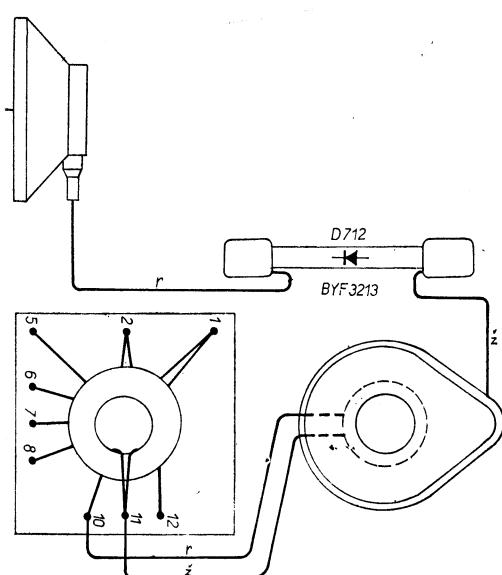

Obr. 13. Vysokonapäťový transformátor

ZMENY POČAS TLAČE.

Aby sa zabránilo vyžarovaniu do sieťe boli v sietovej časti TVP prevedené nasledovné úpravy. Kondenzátor C 600 sa zmenil z hodnoty 2k2 na M1, kondenzátor C 602 z hodnoty 2k2 na 100M a pristupuje kondenzátor C 601 100M.

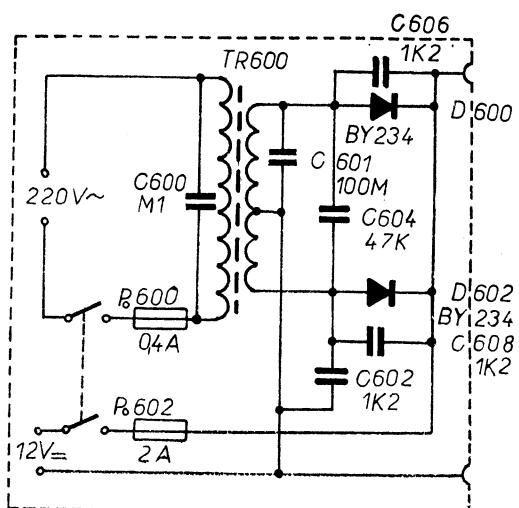

Obr. 14. Schéma upraveného sietového zdroja

TRANZISTORY


| Pozícia | Obj. číslo | Funkcia |
|---------|------------|---|
| T 1 | GF 507R | VF zosilňovač (regulovaný) |
| T 2 | GF 507 | Oscilátor |
| T 3 | GF 505 | Zmiešavač |
| T 4 | AF 239 | VF zosilňovač VHF (regulovaný) |
| T 5 | AF 240 | Samokmitajúci zmiešavač |
| T 202 | AC 194K | Koncový stupeň nf zosilňovača (Komplementárna dvojica) |
| T 204 | AC 193K | Emitorový sledovač pre videosignál |
| T 308 | BC 268A | Videozosilňovač |
| T 310 | BF 177 | Zosilňovač snímkových zhášacích impulzov |
| T 500 | BC 268A | Budiaci generátor snímkového rozkladu |
| T 502 | BC 268A | Budiaci generátor snímkového rozkladu |
| T 504 | BC 268A | Zosilňovač stupeň snímkového rozkladu |
| T 506 | BC 178A | Koncový stupeň snímkového rozkladu |
| T 508 | BD 216 | Tvarovanie vychyl. prúdu snímkového rozkladu |
| T 510 | BC 267A | Stabilizátor napäťia |
| T 600 | BD 142-5 | Prúdový zosilňovač stab. napäťia |
| T 602 | BC 304-5 | Napäťový zosilňovač stab. napäťia |
| T 604 | BC 268A | Oddelovač synchr. impulzov |
| T 702 | BC 267A | Oscilátor riadkového rozkladu |
| T 704 | BC 268A | Budič koncového stupňa riadkového rozkladu |
| T 708 | BC 377-7 | Koncový stupeň riadkového rozkladu |
| T 710 | AU 113 | |

DIÓDY

| Pozícia | Obj. číslo | Funkcia |
|---------|------------|---|
| SD 1 | KA 136 | Spínanie III. pásmo vstup.obvodu primár |
| SD 2 | KA 136 | Spínanie III. pásmo vstup. obvodu sekundár |
| SD 3 | KA 502 | Oddelovacia dióda |
| SD 4 | KA 502 | Spínanie III. pásmo pásmového filtra primár |
| SD 5 | KA 502 | Spínanie III. pásmo pásmového filtra sekundár |
| SD 6 | KA 502 | Spínanie III. pásmo naviazanie zmiešavača |
| SD 7 | KA 502 | Spínanie I. a II. pásmo naviazanie zmiešavača |
| SD 8 | KA 502 | Spínanie III. pásmo oscilátor |
| SD 10 | KA 206T | Oddelovacia dióda |
| D 202 | 10 336 | Stabilizácia prac. bodu nf zosilňovača |
| D 502 | BA 522v | Obmedzovač vert. synchr. impulzov |
| D 504 | BA 522v | Ochrana tranzistora T 506 |
| D 506 | BY 233 | Spínacia dióda |
| D 508 | BY 233 | Ochrana tranzistora T 510 |
| D 600 | BY 233 | Usmerňovacia dióda |
| D 602 | BY 233 | Usmerňovacia dióda |
| D 604 | ZF 6,2 | Zenerova dióda stabil. napáj. napäťia |
| D 702 | BA 522 | Frekvenčno-fázový porovnávací obvod |
| D 704 | BA 522 | frekvenčno-fázový porovnávací obvod |
| D 706 | AY 105K | Ochrana tranzistora T 710 |
| D 708 | BYF 208 | Napájanie obvodov obrazovky |
| D 710 | BYF 208 | Napájanie videozosilňovača |
| D 712 | BYF 3213 | VN usmerňovač |
| D 714 | AY 102 | Učinostná dióda |

INTEGROVANÉ OBVODY

| Pozícia | Obj. číslo | Funkcia |
|---------|-------------------|---|
| IO 202 | TAA 691 ATES | Medzifrekvenčný zosilňovač zvuku + detektor |
| IO 302 | CA 3068 RCA | Obrazový medzifrekvenčný zosilňovač |
| IO 602 | MAA 550 (TAA 940) | Stabilizátor napäťia |

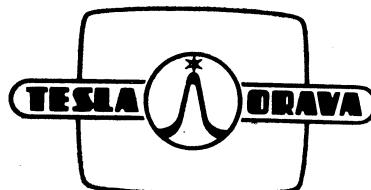

Zoznam náhradných dielov pre TVP

MINITESLA — 4156 AB

| Názov | Poznámka |
|--|------------|
| Maska TV 31 | |
| Dno skrinky 31 | |
| Horný kryt | |
| Tesnenie obrazovky | |
| Kanálový volič | 6PN 382 44 |
| Reproduktor | ARO 388 |
| Anténa teleskopická | |
| Ochranný kryt | |
| Gombik zostavený | |
| Predĺžovacia oska | |
| Koax. zásuvka VHF RD POZZI | |
| Koax. zásuvka ZE POZZI | |
| Zástrčka pre 220 V | |
| Konektor koax. pre vnútornú anténu DV 46/9 | |
| Konektor koax. pre vonkajšiu anténu POZZI (70) | |
| Konektor červený VHF zásuvka | |
| Konektor zelený UHF zásuvka | |
| Konektor päťpolový | |
| Konektor trojpólový | |
| Konektor dvojpolový | |
| Sieťová šnúra NLYZ 2×0,1 2M | |
| Vychylovačia jednočka | |
| 4-ťlačidlova súprava VIDEOTON T 4/4 | |
| s osadeným kontaktom A | |
| Objímka obrazovky D2 380 17 EI NIŠ | |
| Doska tlačených spojov (napájacia) | |
| Napájací transformátor 9WN 66182 | |
| Budiaci transformátor TR 702 SAREA TDT (17) | |
| Riadkový transformátor TR 704 .. | |
| SAREA EAT 8015 | |
| OMF transformátor MT 304 | |
| Transformátor OMF MT 306 | |
| Odladovač sériový MT 308 | |
| Oscilátor MT 702 | |
| Linearizačná cievka L 706 | |
| VF tlmička L 326 | |
| VF tlmička L 206 | |
| Detektor MT 204 | |
| Obvod odladovača MT 302 | |
| Odladovač MT 202 | |

O D P O R Y

| Pozícia R | Hodnota Ohm | Výkon W | Náhrada TESLA | Poznámka |
|-----------|-------------|---------|----------------|----------|
| R 206 | 10k | 47k | TR 112 a 10k/A | |
| R 210 | 120 | 0,125 | TR 153 120/A | |
| R 212 | 100 | 1 W | TR 143 100/A | |
| R 214 | 560 | 0,25 | TR 112a 560k/A | |
| R 216 | 47k | 0,125 | TR 112a 47k/A | |
| R 218 | 15k | 0,125 | TR 112a 15k/A | |
| R 220 | 10k | 0,125 | TR 112a 10k/A | |
| R 222 | 100k | 0,125 | TR 112a 100k/A | |
| R 302 | 18 | 0,125 | | |
| R 304 | 3k3 | 0,125 | TR 112a 3k3 | |
| R 306 | 1k | 0,125 | TR 112a 1k/A | |
| R 308 | 4k7 | 0,125 | TR 112a 4k7 | |
| R 310 | 1k8 | 0,125 | TR 112a 1k8 | |
| R 312 | 82k | 0,125 | TR 112a 82k/A | |
| R 314 | 17k | 0,125 | TR 112a 47k/A | |
| R 316 | 1k2 | 0,125 | TR 112 1k2/A | |
| R 318 | 15k | 0,125 | TR 112a 15k/A | |
| R 320 | 15k | 0,125 | TR 112a 15k/A | |
| R 334 | 1k5 | 0,125 | TR 112a 1k5/A | |
| R 336 | 3k3 | 0,125 | TR 112a 3k3/A | |
| R 338 | 6k8 | 0,125 | TR 112a 6k8/A | |
| R 342 | 220 | 0,125 | TR 112a 220/A | |
| R 344 | 560 | 0,125 | | |
| R 348 | 1k | 0,125 | TR 112a 1k/A | |
| R 350 | 220 | 0,125 | TR 112a 220/A | |

| Pozícia R | Hodnota | Výkon W | Náhrada TESLA | Poznámka |
|-----------|---------|---------|----------------|----------|
| R 354 | 1k5 | 0,125 | TR 112a 1k5/A | |
| R 356 | 180 | 0,125 | TR 112a 180/A | |
| R 358 | 820k | 0,125 | TR 112a 820k/A | |
| R 360 | 2k7 | I W | TR 153 2k7/A | |
| R 362 | 47k | 0,125 | TR 112a 47k/A | |
| R 366 | 68k | 0,125 | TR 112a 68k/A | |
| R 368 | 2k2 | 0,125 | TR 112a 2k2/A | |
| R 370 | 1M5 | 0,25 | TR 143 1M5/A | |
| R 404 | 22k | 0,125 | TR 112a 22k/A | |
| R 406 | 18k | 0,125 | TR 112a 18k/A | |
| R 502 | 150k | 0,125 | TR 112a 150k/A | |
| R 504 | 33k | 0,125 | TR 112a 33k/A | |
| R 506 | 22k | 0,125 | TR 112a 22k/A | |
| R 508 | 10k | 0,125 | TR 112a 10k/A | |
| R 510 | 220 | 0,125 | TR 112a 220/A | |
| R 512 | 2k2 | 0,125 | TR 112a 2k2/A | |
| R 514 | 4k7 | 0,125 | TR 112a 4k7/A | |
| R 516 | 1k2 | 0,125 | TR 112a 1k2/A | |
| R 518 | 470 | 0,125 | TR 112a 470/A | |
| R 520 | 100k | 0,125 | TR 112a 100k/A | |
| R 524 | 6k8 | 0,125 | TR 112a 6k8/A | |
| R 526 | 820 | 0,25 | TR 143 820/A | |
| R 530 | 220k | 0,125 | TR 112a 220k/A | |
| R 532 | 680 | 0,125 | TR 112a 680/A | |
| R 536 | 1M | 0,125 | TR 112a 1M/A | |
| R 540 | 6k8 | 0,25 | TR 143 6k8/A | |
| R 542 | 100k | 0,25 | TR 143 100k/A | |
| R 544 | 12 | I W | TR 153 12/A | |
| R 546 | 12 | 0,125 | TR 112a 12/A | |
| R 548 | 12 | | nemá náhradu | |
| R 550 | 15 | 0,25 | TR 143 15/A | |
| R 600 | 120 | I W | TR 153 120/A | |
| R 602 | 150 | 0,25 | TR 143 150/A | |
| R 604 | 330 | 0,125 | TR 112a 330/A | |
| R 608 | 4j7 | I W | TR 635 4j7/A | |
| R 610 | 330 | 0,125 | TR 112a 330/A | |
| R 612 | 27k | I W | TR 153 27kA | |
| R 614 | 15 | 0,125 | TR 112a 15/A | |
| R 702 | 2k2 | 0,125 | TR 112a 2k2/A | |
| R 704 | 1M5 | 0,125 | TR 112a 1M5/A | |
| R 706 | 82k | 0,125 | TR 112a 82k/A | |
| R 708 | 6k8 | 0,125 | TR 112a 6k8/A | |
| R 710 | 1k | 0,125 | TR 112a 1k/A | |
| R 712 | 5k6 | 0,125 | TR 112a 5k6/A | |
| R 714 | 100k | 0,125 | TR 112a 100k/A | |
| R 716 | 100k | 0,125 | TR 112a 100k/A | |
| R 718 | 15k | 0,125 | TR 112a 15k/A | |
| R 720 | 10k | 0,125 | TR 112a 10k/A | |
| R 722 | 330 | 0,125 | TR 112a 330/A | |
| R 724 | 330 | 0,125 | TR 112a 330/A | |
| R 726 | 15 | 0,125 | TR 112a 15/A | |
| R 728 | 47 | I W | TR 153 47/A | |
| R 730 | 6k8 | 0,125 | TR 112a 6k8/A | |
| R 732 | 12k | 0,125 | TR 112a 12k/A | |
| R 734 | 220 | I W | TR 153 220/A | |
| R 735 | 560 | 0,125 | TR 112a 560/A | |
| R 736 | 100k | 0,125 | TR 112a 100k/A | |
| R 740 | 1M | 0,25 | TR 143 1M/A | |
| R 742 | 2M2 | 0,25 | TR 143 2M2/A | |
| R 744 | 15k | 0,125 | TR 112a 15k/A | |
| R 746 | 82k | | nemá náhradu | |
| R 748 | 1k5 | I W | TR 153 1k5/A | |

POTENCIOMETRE


| Pozícia | Hodnota | Funkcia | Poznámka |
|---------|---------|---------------------------------------|----------|
| R 208 | 50 K | Hlasitosť | |
| R 322 | 22 K | Nastavenie oneskoreného AVC pre tuner | |
| R 352 | 1K | Kontrast | |
| R 364 | 25 K | Jas | |
| R 522 | 220 K | Snímkový kmitočet | |
| R 528 | 2K2 | Rozmer zvisle | |
| R 534 | 4M7 | Linearita zvisle | |
| R 538 | 10K | Linearita zvisle | |
| R 606 | 470 | Stabilizácia 10,8 V | |
| R 733 | 1C K | Nastavenie fázi synchronizácie | |
| R 738 | 4M7 | Ostrenie | |

KONDENZÁTORY



| Pozícia C | Hodnota pF | Druh kondenzátora | U V | Náhrada TESLA | |
|-----------|------------|-------------------|------|-----------------|--|
| C 202 | 5j6 | | | TK 754 5j6/A | |
| C 204 | 270 | | | nemá náhradu | |
| C 206 | 10k | | | nemá náhradu | |
| C 208 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 210 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 212 | 10 | | | TK 754 10p/A | |
| C 214 | M15 | | | nemá náhradu | |
| C 216 | 100 | | | nemá náhradu | |
| C 218 | 10k | | | nemá náhradu | |
| C 220 | 56 | | | TK 574 56p/A | |
| C 222 | M15 | | | nemá náhradu | |
| C 224 | 20M | elektrolytický | 16 | TE 984 20M | |
| C 226 | 470M | elektrolytický | 16 | TE 984 500M | |
| C 228 | 10M | elektrolytický | 16 | TC 964 10M | |
| C 302 | 1k | | | TK 724 1n | |
| C 304 | 33 | | | nemá náhradu | |
| C 306 | 12 | | | nemá náhradu | |
| C 308 | 4j7 | | | nemá náhradu | |
| C 310 | 33 | | | nemá náhradu | |
| C 312 | 82 | | | nemá náhradu | |
| C 316 | 18 | | | nemá náhradu | |
| C 320 | 18 | | | nemá náhradu | |
| C 322 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 326 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 328 | 10M | elektrolytický | 16 | TC 964 10M | |
| C 330 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 332 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 334 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 358 | 1G | elektrolytický | 15 | TE 984 1G | |
| C 360 | 10k | | | TK 744 10n | |
| C 362 | 390 | | | nemá náhradu | |
| C 364 | 470 | | | TK 744 470p | |
| C 366 | M1 | | | nemá náhradu | |
| C 368 | M1 | | | TC 183 M1 | |
| C 402 | 10M | elektrolytický | 630 | TC 964 10M | |
| C 406 | 10k | | 16 | TK 744 10n | |
| C 502 | 22k | | | TC 235 22k 10% | |
| C 504 | 4k7 | | | TK 744 4M7 | |
| C 506 | M1 | | | nemá náhradu | |
| C 508 | M1 | | | nemá náhradu | |
| C 510 | 47k | | | TC 235 47k 10% | |
| C 512 | 15k | | | TC 235 15k | |
| C 514 | 47k | | | TC 235 47k | |
| C 516 | 47k | | | TC 235 47k | |
| C 518 | 220M | elektrolytický | 16 | TE 984 200M | |
| C 520 | 1G | elektrolytický | 35 | nemá náhradu | |
| C 522 | 22k | | | TC 235 22k | |
| C 600 | 2k2 | | 1000 | nemá náhradu | |
| C 602 | 2k2 | | 1000 | nemá náhradu | |
| C 604 | 47k | | | nemá náhradu | |
| C 606 | 1k2 | | | nemá náhradu | |
| C 608 | 1k2 | | | nemá náhradu | |
| C 610 | 2G5 | elektrolytický | 25 | nemá náhradu | |
| C 612 | 1G | elektrolytický | 15 | TE 984 1G PVC | |
| C 614 | 470M | elektrolytický | 16 | TE 984 500M PVC | |
| C 616 | 4k7 | | | TK 724 4n7 | |
| C 702 | M22 | | | nemá náhradu | |
| C 704 | 2k2 | | | TK 724 2n2 | |
| C 706 | 1K | | | TK 724 1n | |
| C 708 | M22 | | | nemá náhradu | |
| C 710 | 15k | | | TC 235 15k | |
| C 712 | 1k8 | | | nemá náhradu | |
| C 714 | M33 | | | nemá náhradu | |
| C 716 | 2M2 | elektrolytický | 16 | TE 986 2M | |
| C 718 | 10M | elektrolytický | 10 | TE 984 10M | |
| C 720 | 82k | | | nemá náhradu | |
| C 722 | 22k | | | TC 235 22k | |
| C 726 | M1 | | | nemá náhradu | |
| C 730 | 33k | | 630 | TC 184 33k | |
| C 732 | 2M2 | | | nemá náhradu | |
| C 734 | 10M | elektrolytický | 35 | TE 986 10M | |
| C 736 | M1 | | 630 | nemá náhradu | |
| C 738 | 8M | elektrolytický | 350 | TE 992 5M | |
| C 740 | M56 | | | nemá náhradu | |
| C 742 | 4k7 | | | TK 359 4n7 | |
| C 744 | 3k3 | | | TK 359 3n3 | |

ELEKTRÓNKY


| Pozícia | Obj. číslo | Funkcia | Skl. číslo |
|---------|-------------|------------------------|------------|
| E1 | A 31--120 W | Antiimplózna obrazovka | |

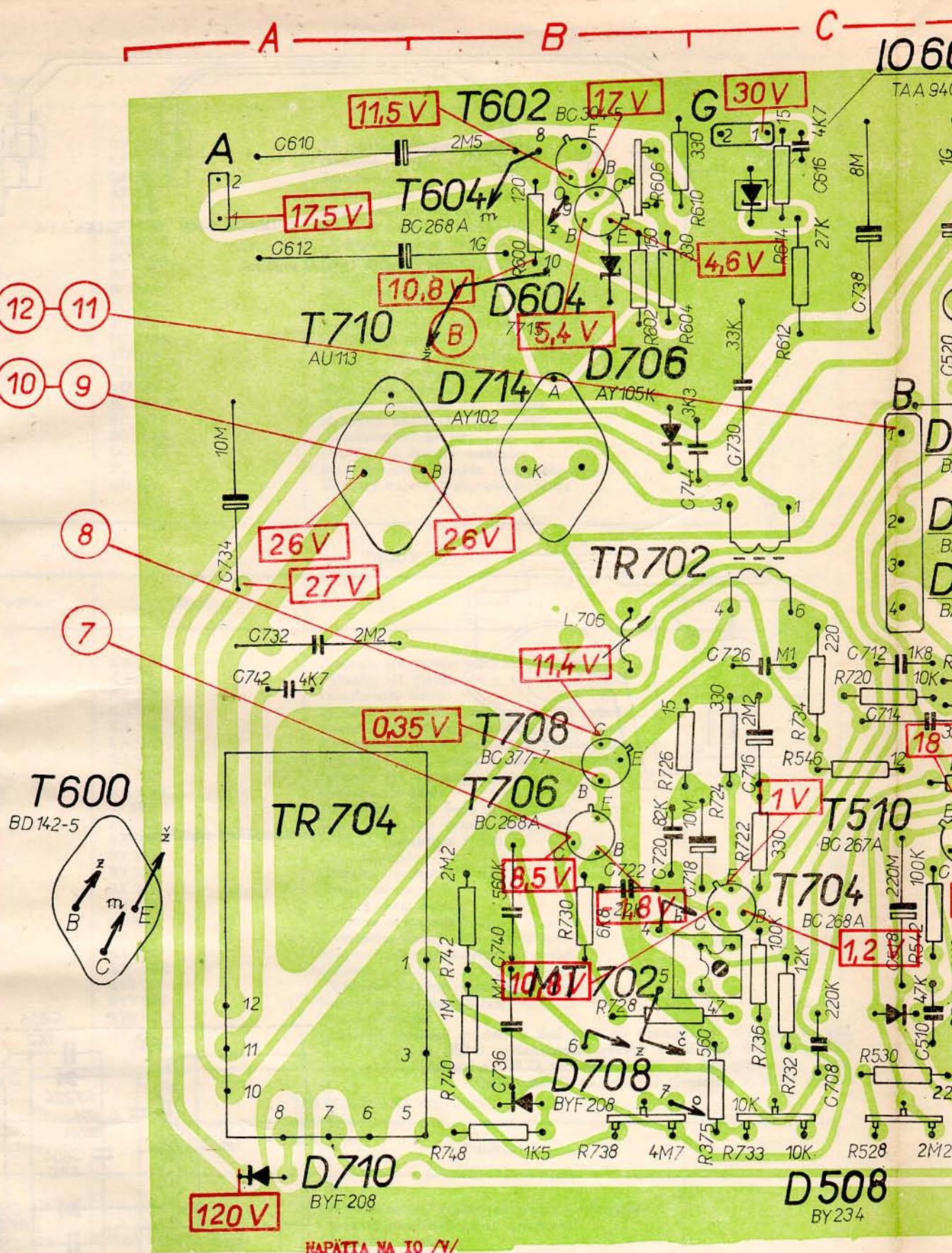

| VÝVOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| IIO 202 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - | 5,2 | 9,8 | 1,2 | - | 4,9 | 4,9 | 7,6 | - | - |
| IIO 302 | - | 6 | 0,7 | 2,1 | - | 2 | 10,6 | 0,6 | 9,8 | 1,5 | - | 10,8 | 3 |

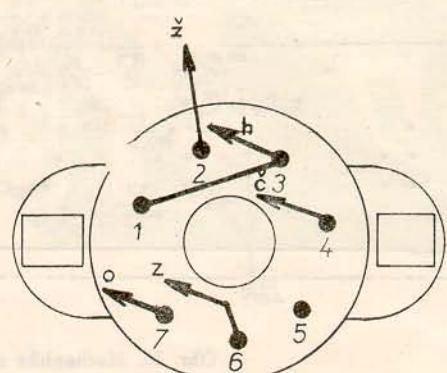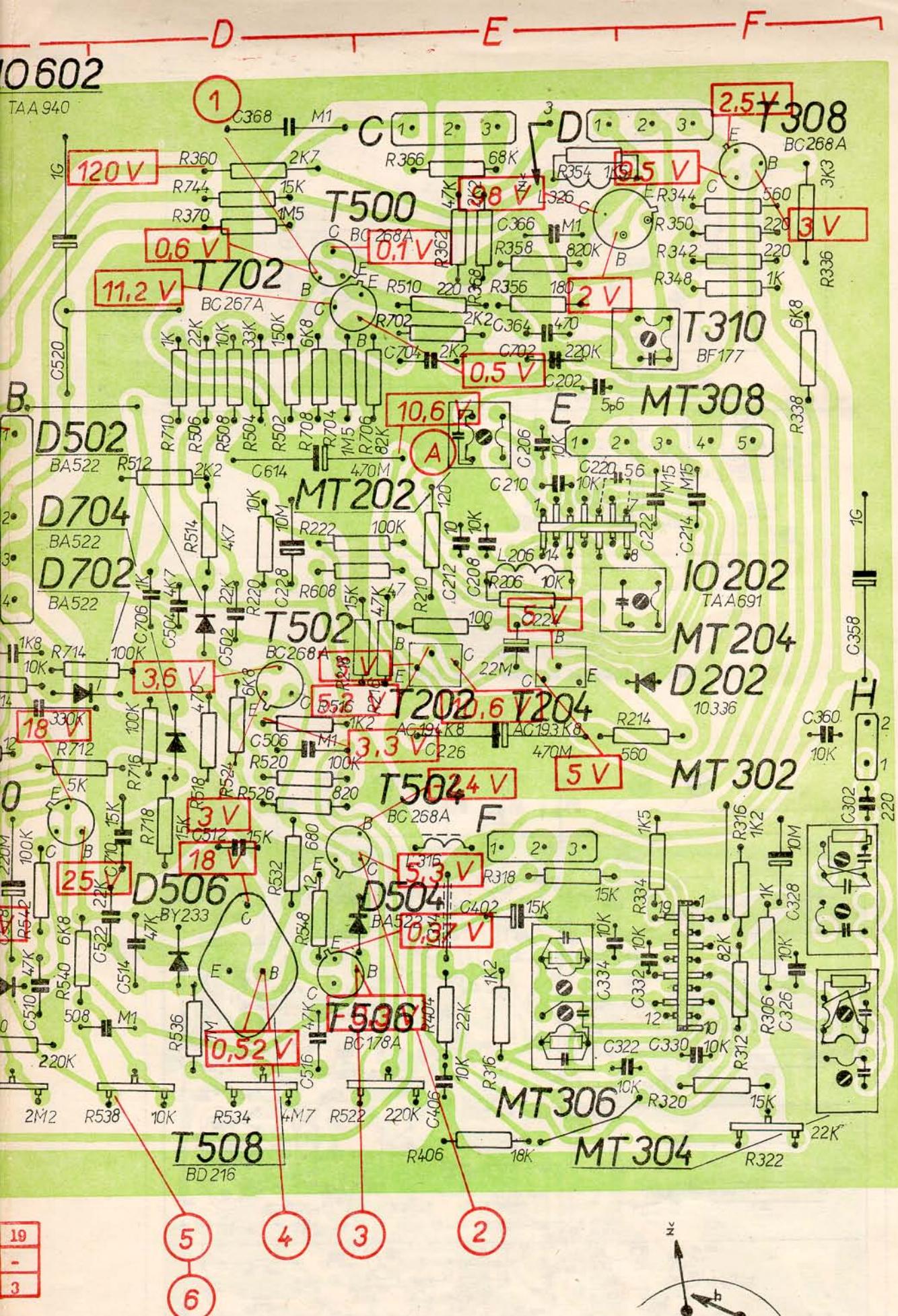

| Pozíc. Pole | Pozíc. Pole Nap. | Pozíc. Pole Nap. | Pozíc. Pole Nap. |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| R 206 E2 | R 342 F1 | R 510 E1 | R 602 B1 | R 726 B3 | C 202 E2 | C 358 F2 15 V | C 610 A1 25 V |
| R 210 E2 | R 344 F1 | R 512 D2 | R 604 B1 | R 728 B4 | C 206 E2 | C 360 F3 | C 612 A1 15 V |
| R 212 E2 | R 348 F1 | R 514 D2 | R 608 E2 | R 730 B3 | C 208 E2 | C 364 E1 | C 614 D2 16 V |
| R 214 F3 | R 350 F1 | R 518 D3 | R 610 B1 | R 732 C4 | C 210 E2 | C 366 E1 250 V | C 616 C1 |
| R 216 E3 | R 354 E1 | R 516 D3 | R 612 C1 | R 734 C3 | C 212 E2 | C 368 D1 630 V | C 702 E2 250 V |
| R 218 E3 | R 356 E1 | R 520 D3 | R 614 C1 | R 735 C4 | C 214 F2 250 V | C 402 E4 16 V | C 704 E2 |
| R 220 D2 | R 358 E1 | R 522 E4 | R 702 E1 | R 736 C4 | C 220 E2 | C 406 E4 | C 706 D2 |
| R 222 D2 | R 360 D1 | R 524 D3 | R 704 D2 | R 740 B4 | C 222 F2 250 V | C 502 D2 250 V | C 708 C4 250 V |
| R 306 F4 | R 362 E1 | R 526 D3 | R 706 E2 | R 742 B3 | C 224 E3 16 V | C 504 D2 | C 710 D3 250 V |
| R 312 F4 | R 366 E1 | R 528 C4 | R 708 D2 | R 744 D1 | C 226 E3 16 V | C 506 D3 250 V | C 712 C3 |
| R 314 F3 | R 368 E1 | R 530 C4 | R 710 D2 | R 748 B4 | C 228 D2 16 V | C 508 D4 250 V | C 714 C3 250 V |
| R 316 E4 | R 370 D1 | R 532 D3 | R 712 C3 | C 302 F3 | C 510 C4 250 V | C 512 D3 250 V | C 716 C3 16 V |
| R 318 E3 | R 404 E4 | R 534 D4 | R 714 D3 | C 322 E4 | C 512 D4 250 V | C 518 C3 10 V | C 718 C3 10 V |
| R 320 F4 | R 406 E4 | R 536 D4 | R 716 D3 | C 326 F4 | C 514 D4 250 V | C 520 C1 35 V | C 720 B3 250 V |
| R 322 F4 | R 502 D2 | R 540 C4 | R 718 D3 | C 328 F3 16 V | C 516 D4 400 V | C 522 C3 250 V | C 722 B3 250 V |
| R 334 F3 | R 504 D2 | R 542 C3 | R 720 C3 | C 330 F4 | C 518 C3 16 V | C 524 C1 35 V | C 726 C3 250 V |
| R 336 F1 | R 506 D2 | R 546 C3 | R 722 C3 | C 332 F4 | C 522 D4 250 V | C 530 C2 630 V | C 732 A2 100 V |
| R 338 F2 | R 508 D2 | C 744 B2 | R 724 C3 | C 334 E4 | C 532 F4 | C 534 C2 630 V | C 734 A2 100 V |

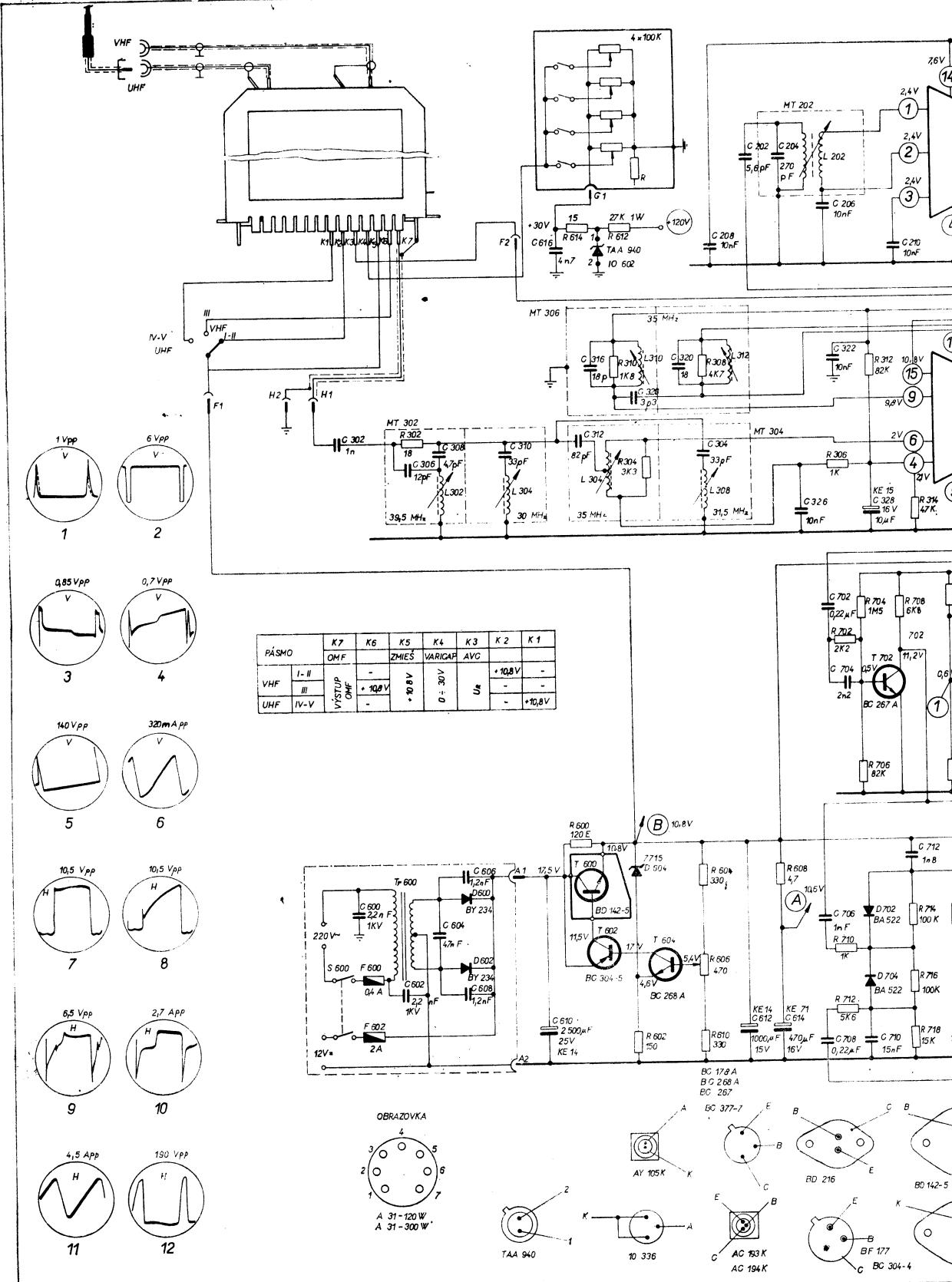

Obr. 16. Schéma zapojenia TV

| Nap. | Pozíc. | Pole |
|-------|----------|-------|
| 25 V | C 734 A2 | 35 V |
| | C 736 B4 | 630 V |
| 16 V | C 738 C1 | 350 V |
| | C 740 B3 | 400 V |
| 250 V | C 742 A3 | |
| | R 548 D4 | |
| 250 V | C 734 A2 | |
| | D 502 D2 | |
| 16 V | D 504 E4 | |
| | D 506 D4 | |
| 250 V | D 508 C4 | |
| 16 V | D 604 B1 | |
| | D 702 C3 | |
| 250 V | D 704 D3 | |
| 250 V | D 706 B2 | |
| 250 V | D 708 B4 | |
| 250 V | D 710 A4 | |
| 630 V | D 714 B2 | |
| 100 V | | |

Poznámka: Pozície a polia patria k obr. č. 15.

