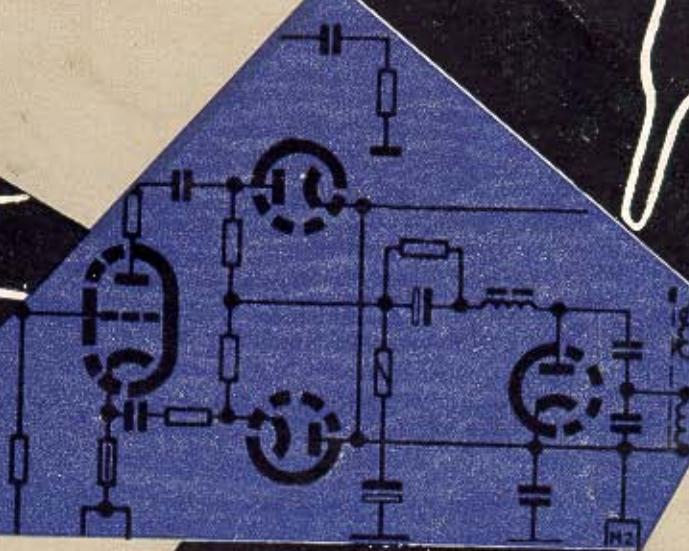


7 TECHNICKÁ INFORMACE

www.radiojournal.cz

Lotos



Technická informace č. 7

Předkládáme předběžný návod pro opravu a údržbu televizního přijímače LOTOS, který bude později nahrazen po zkušenostech z náběhové serie, návodem podrobnějším, vydaný tiskem.

Tento televizní přijímač se liší od přijímačů dosud v ČSSR vyráběných novou technologií výroby a s ní spojené použití nových součástí. Šasi přijímače je řešeno jako rámové, vyklápěcí s použitím desek s leptanými plošnými spoji. Plošné spoje si vyžádaly nové typy odporů, miniaturní potenciometry, kondenzátory, elektronkové spodky atd. Zejména nové součásti použité na deskách s plošnými spoji jsou blokovací ploché kondenzátory bez vývodů, které jsou vkládané přímo do desek. Dolaďovací kondenzátory použité ve vf dílu jsou konstrukčně řešeny tak, že jejich stator tvorí leptaný spoj přímo na desce a keramický rotor se stříbrným polepem tvorí proměnou kapacitu. Ve vf dílu je důsledně použito leptaných spojů jak pro celkové zapojení, tak pro kanálové cívky. Celkové uspořádání součástek na deskách s plošnými spoji bylo voleno s ohledem na teplotní poměry v celém přijímači a proto vícematové odpory jsou umístěny s větší volností, aby nezvyšovaly etaplení na deskách a celém přijímači. Zadní stěna je bohatě profilovaná pro snadnější odvod tepla.

TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ TESLA

4211 U-1

"LOTOS"

Technická data

Napájení:	ze střídavé sítě 220 V \pm 10%
Spotřeba:	160 W
Počet elektronek:	17, obrazovka, 4 germaniové diody
Počet přijímaných kanálů: (podle normy OIRT)	v I. pásmu: 2 kanály (48,5 - 66 MHz) v II. pásmu: 3 kanály (76 - 100 MHz) v III. pásmu: 7 kanálů (174 - 230 MHz)
Mezifrekvenční kmitočet:	obraz 38 MHz zvuk 31,5 MHz
Laděné obvody:	celkem 19, z toho 4 vf, 4 + 1 mf, 3 pro zvuk, 6 odladovačů, 1 odladovač 6,5 MHz
Antennní vstup:	240 až 300 Ω symetrický
Vnitřní anténa:	pro III. pásmo
Dálkové ovládání:	tříprvkové - jas, kontrast, hlasitost, síť
Horizontál.synchron.:	nepřímá, fázovým porovnávacím stupněm se sinusovým oscilátorem
Vertikální synchron.:	přímá, blokovací oscilátor
Regulace zisku (AVC):	klíčovaná, vf zpožděná, mf nezpožděná, udržování černé, automatické řízení jasu
Stabilizace rozměru obrazu:	stabilizaci vn
Vychylovací úhel:	110°
Zaostření:	elektrostatické
Rozměry:	54 x 44 x 38 cm
Váha:	28 kg

1) Všeobecné pokyny k opravám

Při měření, seřizování a kontrole obvodů, pokud musí být prováděny na přijímači v provozu, je bezpodmínečně nutno zařadit mezi sít a televizní přijímač oddělovací transformátor (nebezpečí úrazu)!

Připomínky pro opravy na deskách s plošnými spoji

Při nutné výměně některých součástí umístěných na deskách s leptanými plošnými spoji postupujte s pájením velice opatrně, aby nedošlo k odlepení folie od laminátu. Těleso pájky má mít teplotu cca 240°C a teplota po dobu pájení (nejdále 5 vteřin) nemá poklesnout.

Tentuto požadavku vyhovuje pájedlo s větší tepelnou kapacitou (100 W). Takto docílíme rychlého prohřátí pájeného místa, aniž překročíme přípustné zahřátí folie. K pájení smí být použito jen lehkotavitelné pájky a pájecího přípravku prostého kyselin.

Při výměně vadných mf cívek je výhodné vyměnit pouze tělisko bez odpájení komplet-ního mf obvodu se základní desky s plošnými spoji. Postupujeme tak, že po odpájení krytu vylomíme cívkové tělisko z pertinaxového nosníku a přívody odstrňneme. Cívkové tělisko nahradíme novým, přilepíme vhodným lepidlem a vývody cívky opět připájíme k pájecím kolíkům, které zůstávají připájeny na základní desce s plošnými spoji. Rovněž při výměně transformátorů uchycených na základní desce nevyměňujeme kompletní sestavu, ale pouze jádro s cívkou a to tak, že rám transformátoru odebhneme, jádro vysuňeme z rámu a cívku s jádrem transformátoru vyměníme. Připájení přívodů provedeme tak, abychom nenarušili pájením základní desku s leptanými spoji.

Měření diod je umožněno tím, že na základní desce jsou vyznačeny body, kde je možno kontrolovat jejich technické parametry. Při měření D1 nutno odpojit L 217 nebo měrný bod (22). Při měření D2 nutno odpojit L 216 nebo R 220.

2) Vyvážení vř dílu

Vyvážování vř dílu, vzhledem k malým rozptýlovým kapacitám a indukčnostem desek s lep-

tanými spoji, je omezeno na nastavení oscilátoru a při výměně vadných elektronek PCC88, PCP82 na vyvážení parazitních kapacit elektronek.

a/ Nastavení oscilátoru

Pro kontrolu činnosti oscilátoru měříme na pěti na měřicím bodě $\triangle 11$ elektronkovým voltmetrem. Při správné činnosti oscilátoru musíme naměřit $-2,5$ až -4 V na všech kanálech.

Přijímač přepneme přepínačem kanálů na 6 kanál. Vlnoměr volně navážeme smyčkou k doladovacímu kondenzátoru C 117. Měříme kmitočet oscilátoru přijímače otáčením knoflíku z jedné krajní polohy do druhé a odečítáme údaje vlnoměru. Oscilátor přijímače má dosáhnout minimální kmitočtový rozsah 4 MHz. Střední kmitočet oscilátoru je naladen na kmitočet vyšší o mezifrekvenční kmitočet, než má přijímaný signál. Na 6. kanále při nastaveném knoflíku oscilátoru do dvou třetin rozladitelnosti směrem k vyšším frekvencím má oscilátor přijímače kmitočet 213,25 MHz.

Není-li možné dosáhnout předepsanou frekvenci nastavíme oscilátor na požadovaný kmitočet na 6 kanálu pomocí doladovací kapacity C 118 v poloze otočného kondenzátoru C 117 ve dvou třetinách rozladitelnosti (směrem k vyšším frekvencím). Po tomto nastavení nastavíme požadovaný kmitočet na 12. kanálu (261,25 MHz). Při stejně poloze otočného kondenzátoru C 117 nastavíme kmitočet oscilátoru na 12. kanálu pomocí seriové doladovací smyčky L 109 změnou indukčnosti.

Střídavým doladováním kondenzátorom C 118 na 6. kanálu a smyčkou L 109' na 12. kanálu nastavujeme souběh oscilátoru až dosáhneme požadovaných frekvencí.


b/ Nastavení indukčnosti oscilátorové cívky při výměně kanálové desky

Neodpovídá-li kmitočet oscilátoru požadovaným rozsahům na tomto kanále, upravíme indukčnost cívky přerušením odboček leptané oscilátorové cívky L 109 ve vhodné vzdálosti od konce přívodu, aniž bychom zasahovali do ostatních ladicích prvků oscilátoru.


c/ Nastavení pásmového filtru

Pro správné nastavení je nutno dostavit jak rozptyly kapacit, tak rozptyly indukčnosti kanálových cívek a elektronek, aby nastavení vyhovovalo na všech kanálech. Proto nejdříve nastavíme správný tvar křivky na 6. kanále pomocí dolaďovacích kapacit C 111 a C 120 a pak na 12. kanále pomocí seriových nastavovacích indukčností L 107' a L 108'.

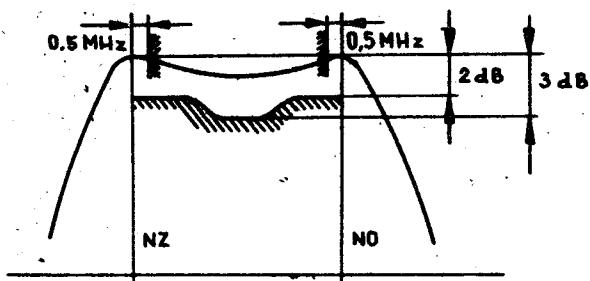Rozmitač připojíme přes symetrisační člen na vstup vš. dílu. Kanálový volič přepneme na 6. kanál a rozmitač na odpovídající frekvenci kanálu. Napětí rozmitače upravíme tak, aby nebyly přebuzeny vstupní obvody přijímače.



Kmitočtová charakteristika vstupní části

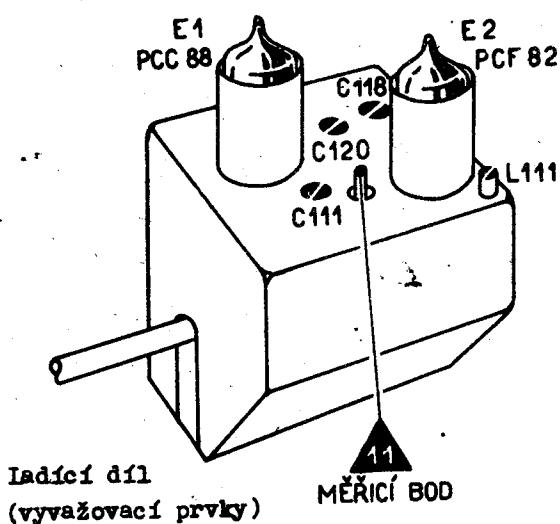

Během celého nastavování udržujeme osciloskop na vhodné citlivosti a regulátor výstupního napětí na rozmitači nastavíme tak, aby byla amplituda propouštěcí křivky dobré patrná. Na měrný bod △ 11 připojíme osciloskop přes oddělovací odpor 100 kohm.

Tvar křivky pásmového filtru upravíme pomocí otočných kondenzátorů C 111 a C 120 a to tak, aby odpovídala křivce na obrázku. Po tomto nastavení přepneme kanálový volič na 12. kanál a rozmitač na odpovídající kmito-

čet. Cívku L 110, která kompenzuje pokles zisku na nejvyšších kanálech způsobený indukčností katedových přívodů elektronky PCF82, nastavíme oddalováním nebo přiblížováním závitů cívky tak, aby velikost amplitudy frekvenční charakteristiky pásmového filtru byla na 12. kanálu stejná jako na 6. kanálu.

Dále porovnáváme tvar křivky s křivkou nakreslenou na obrázku. V případě, že tvar křivky nesouhlasí, provedeme nastavení křivky změnou indukčnosti dolaďovacích smyček L 107 a L 108.

Střídavým dolaďováním kondenzátory C 111, C 120 na 6. kanálu a smyčkami L 107', L 108' nastavujeme frekvenční charakteristiku pásmového filtru až odpovídá průběhu nakreslému na obraze

d/ Nastavení indukčnosti cívek pásmového filtru při výměně kanálové desky

Neodpovídá-li tvar křivky pásmového filtru při výměně kanálové desky, provedeme dolaďení tvaru křivky přerušením odboček leptaných cívek pásmového filtru L 107 a L 108 ve vhodné vzdálenosti od konce, aniž bychom zasahovali do ostatních ladících prvků pásmového filtru.

Současně provedeme dolaďení indukčnosti vstupní cívky L 105, přerušováním odboček leptané vstupní cívky, až získáme maximální amplitudu křivky.

e/ Nastavení odládovačů

Pro zlepšení potlačení mezifrekvenčního kmitočtu je na vstupu kanálového voliče zapojen mezifrekvenční odládovač, který při výměně některé jeho části, nastavíme nejspolehlivěji tak, že připojíme na vstup kanálového voliče přes symetrisační člen generátor o mezifrekvenčním kmitočtu 35 MHz a 38 MHz amplitudově modulovaný a nastavíme minimální výchylku nf milivoltmetru, který připojíme na měřicí body △ 23 a △ 24.

Na kmitočtu 35 MHz nastavíme minimální výchylku nf milivoltmetru oddalováním nebo přiblížováním závitů cívky L 103.

Na kmitočtu 38 MHz nastavíme minimální výchylku nf milivoltmetru oddalováním nebo přiblížováním závitů cívky L 104.

Po nastavení zajistíme závity cívek vhodným lepidlem.

Po nastavení kontrolujte tvar celkové frekvenční charakteristiky všech dílů, která má odpovídat křivce nakreslené na obrázku.


Nelze-li nastavit požadovaný tvar křivky při správných statických hodnotách, nutno překontrolovat neporušenost keramických kondenzátorů, folie leptaných spojů, spolehlivost kontaktu přepážky na střední kotouč. Keramické doladovací kondenzátory musí dosedat na spolehlivě vyčistěnou plochu základní desky s leptanými spoji.

3) Nastavení obrazové mezifrekvence

a/ Nastavení pomocí zkusebního vysílače

- Ladící díl přepneme na 12 kanál.
- Automatické vyrovávání citlivosti přijímače AVC vyřídíme z činnosti skrátěním měřicího bodu $\triangle 21$ na chassis přijímače.
- Katodu videozesilovače (měřicí bod $\triangle 24$) spojíme se chassis přijímače.

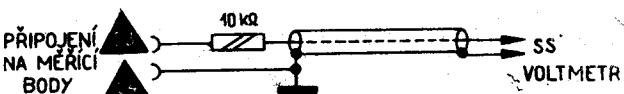- Na měřicí body $\triangle 23$ a $\triangle 24$ připojíme stejnosměrný elektronkový voltmetr pomocí měřicí sondy a osciloskopu.




Připojení měřicí sondy

- Na vstup mf dílu na měřicí bod $\triangle 11$ připojíme přes oddělovací kondenzátor $2,2\text{nF}$ (bezindukční, keramický) kabel zkusebního vysílače, zakončený odporem 70 ohm .
- Elektronkový voltmetr přepneme na 1 V a výstupní napětí zkusebního vysílače nastavíme děličem tak, aby ukazoval dobré odečitelnou výhylku.
- Kmitočet zkusebního vysílače pak měníme a vyvazujeme jednotlivé cívky na největší nebo nejmenší výhylku výstupního voltmetru podle postupu uvedeného v následující tabulce a to tak, aby výhylka výstupního voltmetru nepřekročila dříve nastavenou výhylku. Snížujeme tedy současně s laděním jader výstupní napětí zkusebního vysílače.

Pořad ladění	Využívaný obvod	Kmitočet MHz	Umístění jádra cívky	Výhylka el. voltmetru	Barevné označení	Tvar mf křivky
1	L 203 (MF1b)	39,5	zespodu	min.	červená	
2	L 201 (MF1b)	30	zespodu	min.	modrá	
3	L 207 (MF2)	31,5	zespodu	min.	žlutá	
4	L 212 (MF4)	31,5	zespodu	min.	bílá	
5	L 205 (MF2)	32,7	shora	max.	žlutá	šifra pásm na nižších mf kmitočtech.
6	L 208 (MF3)	37,2	shora	max.	zelená	velikost poklesu nosného obrazu
7	L 210 (MF4)	35	shora	max.	bílá	sklon horní části charakteristiky
8	L 202 (MF1b)	34	shora	max.	červená	prosádlení horní části charakteristiky
9	L 111 (MF1a)	36	na vf dílu shora	max.		velikost poklesu nosného obrazu
10	L 204 (MF1b)	39	shora	min.	modrá	

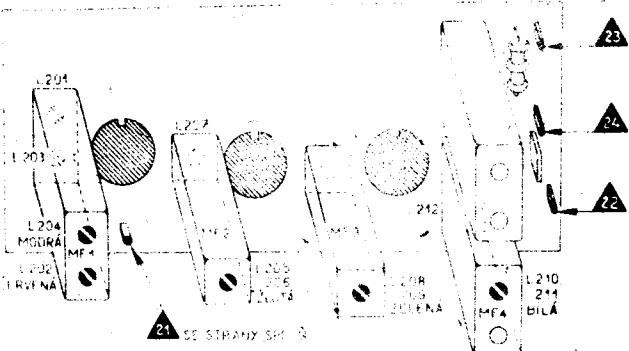Obvod L 204 ladíme při stlačeném tlačítku regulátoru brilance.




Deska s plošnými spoji obrazového mezfrekvenčního zesilovače

b/ Kontrola a seřízení obrazové mezfrekvenční pomoci rozmitáče

Rozmitáč připojíme souosým kabelem zakončeným odporem rovným jeho charakteristické impedanci (70 ohm) přes oddělovací kondenzátor 2,2 nF (keramický) na měrný bod 11 umístěný na vý díle.

Snímání kmitočtové charakteristiky provedeme tak, že zdrojem výstupního napětí rozmitáče nastavíme napětí 0,7 - 1 V na elektronkovém voltmetu, připojeném na měřicí bod 23.

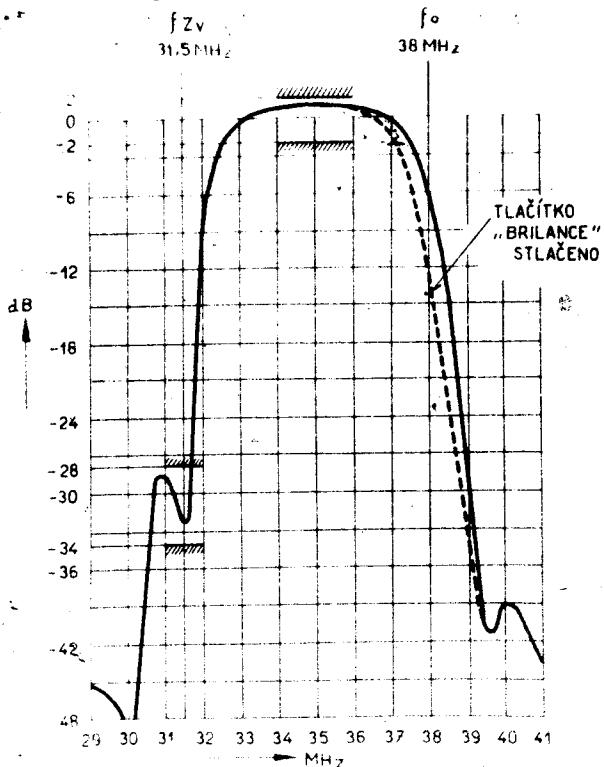Elektronkový voltmetr a osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 10.000 ohm a svorky voltmetu překleneme bezindukčním kondenzátorem 300 pF.



Kmitočtová charakteristika obrazové mezfrekvenčnice

Měřicí bod 21 spojíme se obvodem přijímače, (AVC vyřazenou z činnosti). Rovněž měřicí bod 24 spojíme s kostrou přijímače.

Tvar křivky má odpovídat průběhu nakreslenému na obrázku.

Pokud tvar křivky neodpovídá křivce nakreslené na obraze, nutno obvody mezifrekvenčního zesilovače dostavit pomocí jáder cívek L 111, L 202 a L 210, L 211 popřípadě pomocí dalších ladících obvodů.

Při stlačeném tlacítku regulátoru brilance nastavujeme tvar křivky tak, aby odpovídala tvaru nakreslenému na obraze (přerušovaná křivka). Značku nosné obrazu pak nastavujeme pomocí jádra cívky L 204 (MFL, shora).

c/ Kontrola odládovače L 201 - 31,5 MHz


Zapojení přístrojů je stejné jako v odstavci 3a. Zkušební vysílač naladíme na kmitočet 35 MHz a děličem nastavíme napětí na 150 µV. Odečteme výchylku na elektronkovém voltmetu. Potom přeladíme zkušební vysílač na kmitočet odládovače nosné zvuku 31,5 MHz a dělič nastavíme do takové polohy, až výchylka elektronkového voltmetu dosáhla původní odečtené výchylky na kmitočtu 35 MHz. Napětí generátoru se musí potom pohybovat v mezích 5 až 10 mV.

d/ Celková kmitočtová charakteristika

Zapojení přístrojů je obdobné se zapojením pro nastavení kmitočtové charakteristiky obrazové mezfrekvenčnice s tím rozdílem, že rozmitáč připojíme na symetrický anténní vstup přes symetrisační člen. Automatické vyrovnávání citlivosti vyřadíme z činnosti spojením měřicího bodu 21 a 24 s kostrou přijímače.


Vstupní napětí rozmitáče nastavíme tak, aby výchylka výstupního voltmetu byla 1 V. Vý díl přepneme postupně na všechny kanály a kmitočet rozmitáče nastavíme podle právě zařazeného kanálu. Značka pro nosný kmitočet zvuku pro všechny kanály má ležet v sedle křivky. Doladěním kondenzátoru C 117 nastavíme minimum poklesu křivky na tuto značku. Není-li možno toho dosáhnout doladěním kondenzátoru C 117, je nutno opravit kmitočet oscilátoru ještě jemným doladěním

kapacitou C 118, jak bylo uvedeno ve statí 2a. Značka nosného kmitočtu obrazu má být při tom na boku křivky s odstupem -6 dB od vrcholu. Tvar křivky musí odpovídat křivce nakreslené na obrázku. Pokud by se charakteristiky na všech kanálech uchylovaly stejným způsobem od žádaného tvaru, je nutno mezifrekvenční obvody ještě dostavit mýrným doladěním mezifrekvenčního zesilovače (většinou L 210, L 211 a L 202).

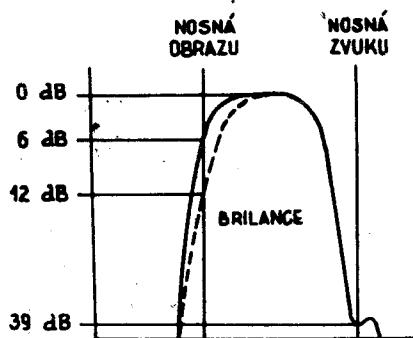

Celková kmitočtová charakteristika vf a mf části přijímače snímaná pomocí rozmítáče.

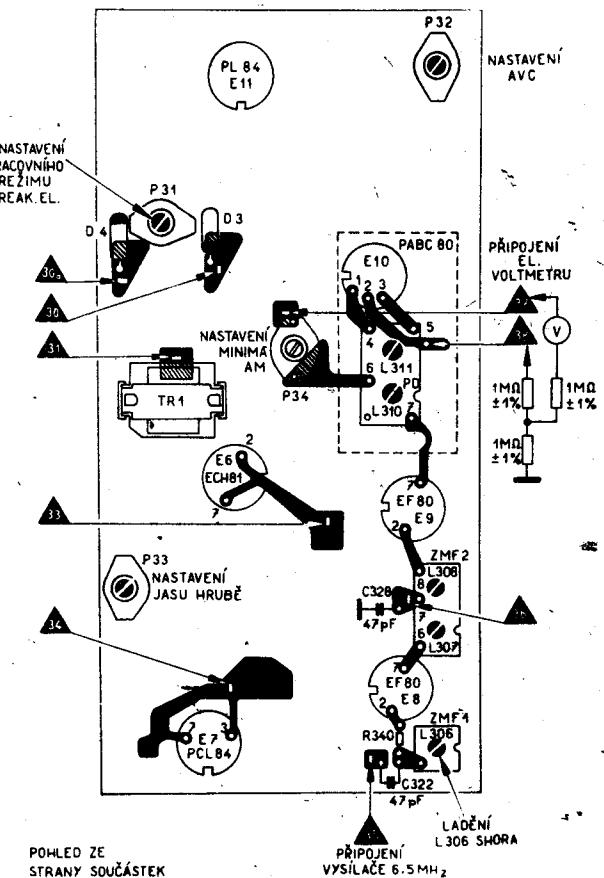Deska s plošnými spoji zvukové části přijímače



5) Nastavení zvukové mezifrekvence a poměrového detektoru a potlačení amplitudové modulace


Postup ladění	Připojení zkusebního vysílače	Připojení elektr. voltmetu	Vyvaž. obvod přijímače a ladění	Výchylka elektr. voltmetu
1	Na měrný bod 36 signál 6,5 MHz nemodulovaný výstup.nap. 13 mV	Na měrný bod 58 elektr.volymetr s nulou uprostřed	Jádrem cívky L 310 FB (shora)	největší
2	Na měrný bod 35 6,5 MHz	Na měrný bod 56	Současně jádrem cívky L 307 (shora) a L 308 (shora) ZMF2	největší
3	Na měrný bod 35 přes oddělovací odpor 0,1 Mohm 6,5 MHz	Na měrný bod 36	Jádrem cívky L 306 shora (ZMF1)	největší
4 a	Na měrný bod 35 6,5 MHz	Na střed symetrického člena a měrný bod 37	Jádrem cívky L 311 (shora) PD	Nulová (střed "S" křivky)
	Vysílač rozludit o + 50 kHz od 6,5 MHz			Stejná, opačné polarity. Neod- povídá-li pod- mínce nutno o- pakovat celý postup vyvážení PD

Postup ladění	Připojení zkoušebního vysílače	Připojení elektr. voltmetru	Vyvaž. obvod přijímače a ladění	Výchylka elektr. voltmetru
5	Generátor 6,5 MHz s AM modulací 30% 1000 Hz na měřicí bod 35	Přes oddělovací odporník 0,1 Mohm el. nf voltmetr na měřicí bod 37 Na měrný bod 38 ss. el. voltmetr a generátorem 6,5 MHz nastavit výchylku 5 V.		Potenciometrem P 34 nastavíme minimální výchylku nf el. voltmetru. Tato je asi 6 mV. Pozor na cizí napětí.


Po nastavení minima amplitudové modulace znova kontrolujeme kmitočtovou charakteristiku detektoru pomocí rozmitáče.

Kontrola frekvenčních křivek ZMF a PD

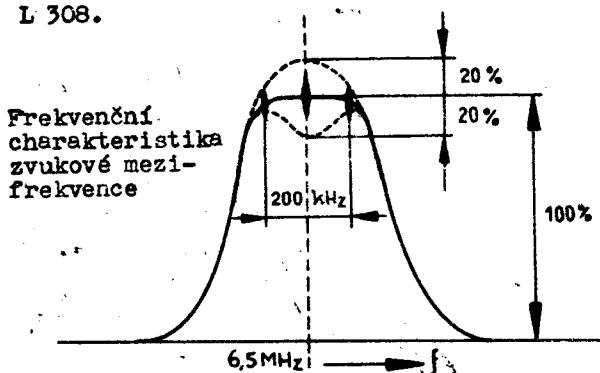Rozmitáč 6,5 MHz se značkami 6,5 MHz a ± 100 kHz zakončený odporem 75 Ohm, připojíme před oddělovací odporník 100 kOhm na měrný bod 35. Osciloskop připojíme na měrný bod 36 přes oddělovací odporník 100 kOhm. Tvar frekvenční charakteristiky má odpovídat křivce nakreslené na obrázku. Tvar křivky lze dokladit pomocí cívek L 306, L 307 a L 308.



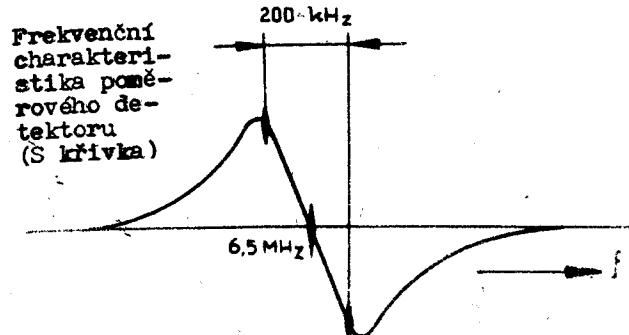Rozmitáč zůstává připojen na měrný bod 35. Na měrný bod 37 připojíme přes oddělovací odporník 0,1 Mohm osciloskop. Tvar křivky "S" má odpovídat křivce nakreslené na obrázku (lineární v rozsahu ± 100 kHz). Tvar křivky lze upravit laděním cívek L 310 a L 311.



6) Kontrola funkce A V C

Na anténní zdířce přivedeme signál z generátoru modulovaný kmitočtem 1000 Hz, 30% o hodnotě 200 μ V. Kmitočet generátoru nastavíme na střed měřeného kanálu (asi 3 MHz výše než nosná obrazu). Potenciometrem P 32 v pravé krajní poloze. Potenciometrem „kontrast“ nastavíme výchylku nf voltmetru na 15 V. Výstupní napětí generátoru zvětšíme 10krát. Napětí na nf milivoltmetru se nesmí zvětšit více než na 18V.


7) Kontrola a nastavení synchronizační a rozkladové části

a/ Nastavení pracovního režimu reaktanční elektronky E 13 - PCF82 a symetrie rádkové synchronizace

Při zasynchronizovaném obrazu otáčíme jádrem cívky rádkového oscilátoru L 404, 405 (na rozkladové desce), až se přijímač rozsynchronizuje. Otáčíme zpět jádrem cívky tak, aby se zmenšoval frekvenční rozdíl mezi synchronizačním kmitočtem a vlastním kmitočtem rádkového oscilátoru. Počet černých šikmých pruhů se pak na stínítku obrazovky zmenšuje. Při správné synchronizaci nejmenší počet pruhů před zasynchronizováním bude 5 až 6. Synchronizace musí nastat s obou stran při stejném počtu pruhů. Není-li synchronizace symetrická, je předpětí na reaktanční elektronce nastaveno nesprávně. Symetrii nastavíme potenciometrem P 31 - 22 kOhm na zvukové desce předpětím reaktanční elektronky tak, aby synchronizace neskakovala s obou stran ze stejného počtu pruhů.

NASTAVENÍ PRAC
REŽIMU REAKT. ELEKTR.

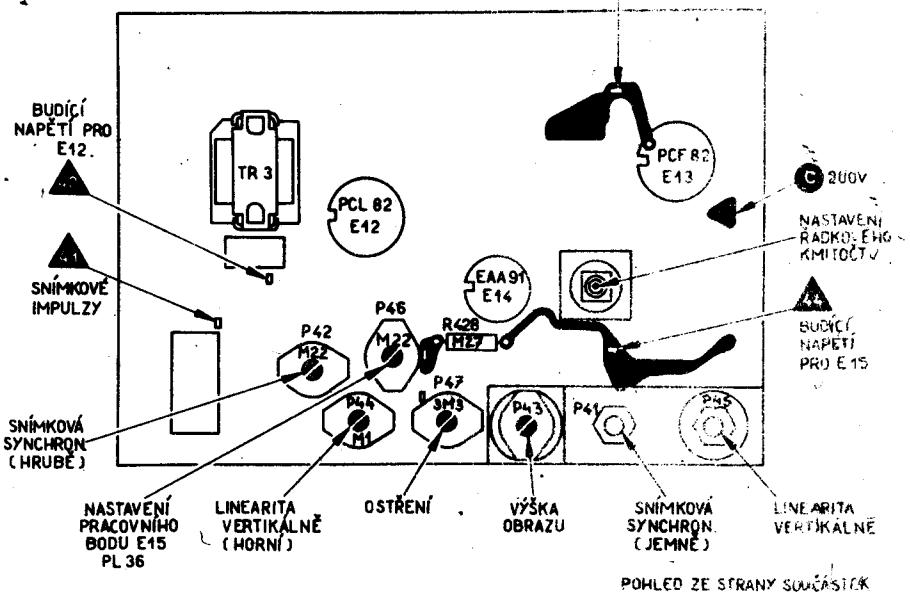**Deska s plošnými spoji
rozkladové části přijímače**



**b/ Nastavení předpěti koncového stupně
řádkového rozkladu E 15 - PL36**

Obvod předpěti současně slouží ke stabilizaci napětí na vn transformátoru a tím se zmenší vliv kolísání napájecích napětí na rozměr obrazu, vysokého napětí atd. Potenciometrem P 46 nastavíme pracovní bod koncového stupně E 15 - PL36 tak, že nastavíme její proud při maximálním jasu a kontrastu na 125 mA.

Udržování rozměru za jistěje stabilizační účinek obvodu pro vytváření předpěti koncového stupně a potenciometr P 46 slouží jen k nastavení pracovního bodu koncového stupně.

c/ Nastavení přípustného proudu obrazovky

Proud obrazovky nastavujeme při zasynchronizovaném přijímači zkušebním obrazcem potenciometrem P 33 („jas hrubě“), přičemž hloubka modulace nosné videosignálu musí být 100%. Ovládací prvky, kontrast a jas na maximum. Proud obrazovkou má být 150 μ A ss.

d/ Kontrola vysoké napětí obrazovky

Vysoké napětí obrazovky kontrolujeme při zasynchronizovaném přijímači a proudu obrazovky $I_k = 150 \mu$ A ss a musí být minimálně 15kV!

e/ Nastavení zaostření rastru

Potenciometrem P 47 nastavíme zaostření rastru tak, aby byla zaostřena co největší část

plochy stínítka. Obraz musí být zaostřen ve středu stínítka, nejméně však po 70% celé plochy.

f/ Nastavení linearity (vodorovné)

Linearitu ve vodorovném směru nastavíme jádrem linearizační tlumivky L 505.

g/ Nastavení snímkové synchronizace

Nastavení snímkové synchronizace provedeme tak, že potenciometr P 41 (pro jemné nastavení synchronizace) vytočíme do levé krajní polohy a potenciometrem P 42 (hrubě) nastavíme mírný pohyb obrazu směrem dolů. Potom mírným otočením P 41 doprava se obraz zasynchronizuje.

h/ Nastavení linearity vertikálně a výšky obrazu


Nastavení linearity provedeme potenciometry P 45 (linearity v dolní a střední části obrazu) a P 44 (linearity v horní části obrazu). Při nastavování linearity se může porušit snímková synchronizace a nutno ji dostavit podle odstavce g/. Svislý rozměr obrazu korigujeme potenciometrem P 43.

k/ Středění a korekce linearity na pokraji obrazu

Sřízení obrazu do rámečku obrazovky nastavíme pomocí dvou středících kroužků, které jsou

umístěny na vychylovací jednotce.

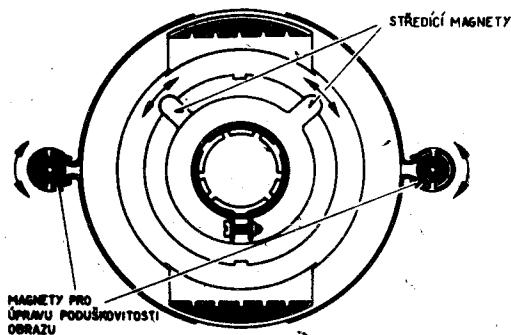Otáčením a posunováním magnetů po obvodu vychylovací jednotky upravíme linearitu na počítači obrazu.



8.0 Popis zapojení

Schema zapojení televizního přijímače s označením jednotlivých dílů, užívaných v dalším popisu, je v příloze. Prostudováním zapojení se nejlépe seznámíte s funkcí jednotlivých částí a tak i s příčinami náhodilých závad i se způsobem jejich odstranění.

8.01 Vstup (vysokofrekvenční zesilovač, směšovač a oscilátor)

Antennní vstup přijímače, upravený pro napájecí 300 Ohm symetrický, je zapojen přes ochranné kondenzátory na antenní symetrický transformátor. Ochranné kondenzátory C 101 a C 102, zapojené v přívodech, jsou bezpečnostní kondenzátory s větší izolační pevností, které oddělují galvanicky vývody přístupné dotyku od kostry přijímače, která je spojena přímo s napájecí sítí. Vstupní obvod vřf zesilovače, který tvoří elektronka E 1 PCC88, je asymetrický 300 Ohm a antennní vstup je symetrický 300 Ohm, je proto provedena symetrizace transformátorem, který tvoří vřf vedení s potřebnou charakteristikou impedancí. Pro docílení potřebné indukčnosti je vřf vedení, které tvoří vinutí L 101', L 101 a L 102', L 102 navinuté na ferritovém jádře ve formě toroidu. Dostatečné potlačení mezifrekvenčního kmitočtu je docíleno dvěma odladovači, kterými se dosáhne rovnoměrnější potlačení v celém mezifrekvenčním pásmu. Paralelní odladovač se skládá z indukčnosti L 103 a kondenzátoru C 103, laděný na kmitočet 35 MHz, seriový odladovač z indukčnosti L 104 a kondenzátoru C 104, laděný na kmitočet 38 MHz. Vstupní signál se dostává přes vazební kondenzátor C 105 na vstupní laděný obvod (ve formě Π článku), který je zapojen v mřížkovém obvodu vřf zesilovače s uzemněnou katodou.

První triodový systém elektronky E 1 (PCC88) je zapojen jako zesilovač s uzemněnou katodou a druhý triodový systém jako zesilovač s uzemněnou mřížkou. Toto zapojení umožnuje dosažení velké citlivosti televizního přijímače, to znamená, velkého zisku při malém šumovém napětí. Oba systémy jsou spolu vázány opět „ Π “ článkem, tvořeným anodovou kapacitou vstupní triody, kapacitou katody druhé triodové části a indukčností L 106. Tento filtr má velmi plochou resonanční křivku a je laděn asi na 200 MHz. Tím se kompenzuje nižší zisk vřf dílu na kanálech s vyššími kmitočty. Kondenzátor C 106 a C 107 a kapacity elektronky Cga a Cgk tvoří vyvážený můstek.

Oba triodové systémy jsou elektricky shodné a jsou zapojeny do série a je tedy na každé triodě poloviční napájecí napětí. Mřížkový potenciál druhého systému je nařízen na potenciál jeho katody pomocí děliče s odporem R 104, R 103, blokované kondenzátorem C 124. Potřebné mřížkové předpětí se nastaví samočinně změnou potenciálu katody, spojené s anodou prvého triodového systému přes cívku L 106. V tomto uspořádání způsobí každá změna mřížkového předpětí prvého systému i změnu předpětí systému druhého, proto je předpětí k řízení citlivosti přiváděno přes odpor R 101 na řídící mřížku prvého triodového systému. Vzhledem k velké strmosti elektronky PCC88 jsou provozní podmínky stabilizovány záporným mřížkovým předpětím, které se vytváří na odporu R 102, blokovaný kondenzátorem C 109. Zesílení vřf stupně je řízeno působením regulace zisku (AVC) přijímače. Regulace zisku je řízena v prvním stupni vřf zesilovače a prvním stupni mřf zesilovače. Bude-li vstupní signál větší, bude i záporné předpětí prvé triody větší a zvětší se i napětí anody prvé triody a současně i katody druhé triody. Protože pevné předpětí druhé triody je z děliče proti zemi konstantní, zvětší se samočinně i záporné předpětí druhé triody. Zvětšením záporného předpěti mřížek triod zmenší se zesílení vřf stupně. Ze-

sílené vysokofrekvenční napětí se převádí z anodového obvodu druhého systému elektronky E 1 pásmovým filtrem, tvořeným členy L 107, L 107', C 111 a L 108, L 108', C 120, R 111 na řídicí mřížku směšovače osazeného elektronkou E 2 (PCF82). Druhý systém elektronky pracuje jako oscilátor v Colpittsově zapojení.

Směšování je additivní a signál z oscilátoru se přivádí na řídicí mřížku směšovače jednak induktivně vzájemnou indukčností vinutí L 108, L 109, jednak kapacitně vzájemnou kapacitou obou systémů. Stínící mřížka je napájena přes odpor R 112 a blokováná kondenzátorem C 121.

Indukčnost katodových přívodů elektronky PCF82 snižuje vstupní impedanci na nejvyšších kmitočtech III. TV pásmu a snižuje tak zisk výdilu. Cívka L 110 na těchto frekvencích představuje zápornou složku vstupní impedance, která tento pokles vyrovnává.

Oscilátor kmitá pro všechny kanály o kmitočet mezifrekvence obrazu (38 MHz) výš, než má přijímaný signál. Oscilační obvod tvoří leptané vinutí L 109 dolahovací závit L 109', R 115. Odpor R 109 zapojený paralelně k cívce L 109 zatlumuje oscilační obvod a odstíní tak působení tohoto obvodu na sousední 12. kanál. Kmitočet obvodu lze v malém rozmezí měnit kondenzátorem C 117. Kondenzátor C 123 odděluje stejnosměrné napájecí napětí od mřížky oscilátoru. Kondenzátor C 126 odděluje stejnosměrné napětí od MF zesilovače.

Kondenzátory C 134 a C 135 upravují vzájemný poměr kapacit anoda - zem a mřížka (g_1) - zem triodové části elektronky PCF82 a snižují náchylnost oscilátoru na mikrofonii. Filtr tvořený kondenzátory C 127, C 133 a L 112 zamezuje pronikání oscilátorového napětí na MF zesilovač.

Na anodě směšovače je již mezifrekvenční signál, který je přiveden přes pásmový filtr MF a, b na první mřížku prvního zesilovacího mezifrekvenčního stupně. Filtr se skládá ze dvou mechanických částí. Jedna část filtru MF a je ve výdilu a je složena z cívky L 111 a kapacitu obvodu tvoří parazitní kapacity spojů, součástek a elektronky. Druhá část filtru MF b je

umístěna v krytu na mezifrekvenčním dílu a skládá se z cívky L 202, ladící kapacitu tvoří parazitní kapacity spojů a elektronky. Vazební článek tohoto filtru tvoří odladovače, kondenzátor C 203 a kapacita koaxiálního kabelu spojující MF díl s výdilem.

Filtrové anodové přívodech zabírá nezádoucí výběrem. Členy jsou tvořeny R 105, C 112 - R 117, C 125. Napájení anodových obvodů je přiváděno přes přepínač C5, C6. V poloze přepínače C6, C7 spojeno, je anodové napájení výdilu odpojeno. V této poloze (tlačítko IV.-V. stlačeno) je přijímač připraven pro příjem televizních pořadů ve IV. a V. televizním pásmu, po vestavění příslušného ladícího dílu.

Popsaná vysokofrekvenční část přijímače tvoří mechanický celek. V této části přijímače je důsledně použito leptaných plošných spojů, takže je dosaženo minimálního rozdílu elektrických hodnot a následek toho je jednodušení ladění a nastavování. Leptané spoje jsou použity jak na cívkových kanálového voliče, tak základové desce.

8.02 Mezifrekvenční zesilovač

Mezifrekvenční signál, u něhož byla směšován změněna relativní poloha obou postranních pásem proti nosné vlně, je přiváděn do třístupňového rozloženého mezifrekvenčního zesilovače, osazeného třemi pentodami EF80. Jednotlivé stupně zesilovače jsou vázány bifilárně vinutými mezifrekvenčními transformátory. Poněvadž obě vinutí jsou vzájemně těsně vázána, působí jako jeden kmitový obvod, jehož paralelní kapacita je tvořena vnitřními kapacitami elektronek a kapacitou vlastního obvodu.

Vazba směšovače s mřížkou prvého stupně MF zesilovače E3 je uskutečněna pásmovým filtrem MF la, b. Vazební článek tohoto filtru tvoří odladovač sousední nosné zvuku, který je zastoupen paralelním laděným obvodem L203, C 201 vázaný kondenzátorem C 202 a dvěma seriovými odladovači L 201, C 205 a L 204, C 204, které jsou naladěny v okolí nosné frekvence obrazu. Mimo těchto členů tvoří vazbu ještě kapacita koaxiálního kabelu a seriový kondenzátor C 203.

V seriovém laděném obvodu L 204, C 204 je zapojen odpor R 203, který při stlačeném tlačitku „Silence“ (kontakty C6, C7 spojeny) změní činitel jakosti seriového odládovače a tím dosáhneme dostatečně široké pásma pro potlačení amplitudové charakteristiky v okolí nosné frekvence obrazu 38 MHz. Nízká vazební impedance umožňuje připojení ledicího dílu pro IV. a V. televizní pásmo přímo pomocí tlačítka.

Zesílení prvého stupně je řízené proměnným předpětím, které je zaváděno z obvodu klíčovaného řízení zisku přijímače přes dělič a filtr složený z členů R 321, C 206 - R204, R 202, C 207 a odporník R 201. Katedový odporník prvního mf stupně je tvořen odpory R 206 a R 205. Odporník R 205 blokován kondenzátorem C 208 společně s odporem R 206 slouží k získání základního předpětí pro E3. Předpětí je říditelné jednak nastavením regulátoru kontrastu a jednak automaticky působením

obvodu klíčovaného řízení zisku přijímače. Změna anodového proudu řízené elektronky vyvolaná změnou předpětí způsobuje kolísání vstupní kapacity elektronky, které by způsobilo nepřípustné rozladění mezifrekvenčních obvodů a tím i změnu tvaru celé mezifrekvenční křivky. Záporná zpětná vazba neblokováním katodovým odporem R 206 kompenzuje kolísání vstupní kapacity.

V anodovém obvodu elektronky, napájeném přes filtr z členů R 208, C 209 je zařazen bifilárně vinutý obvod (vinutí L 205, L206), který převádí signály na řidící mřížku druhého mf stupně E4. K dosažení potřebné šířky pásmu je obvod tlumen odporem R 207. Obvod (L 205, L 206) je naladěn na kmitočet 32,7 MHz a volně induktivně vázán se ssacím okruhem z členů L 207, C 210. Svací okruh je naladěn na 31,5 MHz a snižuje úroveň signálu v kmitočtové oblasti zvukového doprovedu. Stínící mřížka elektronky je napájena rovněž přes filtr z členů R 208, C 209.

Druhý stupeň z rozložené laděné trojice je rovněž osazen elektronkou EF80 (E4). V anodovém obvodu elektronky, napájeném přes filtr z členů R 215, C 216 je zařazen bifilárně vinutý obvod MF3 (L 208, L 209), naladěný na kmitočet 37,2 MHz. Stínící mřížka je rovněž napájena přes tento filtr. K zatlumení obvodu pro poškozenou šířku pásmu je použito

odporu R 214. Elektronka E4 má automatické předpětí získané úbytkem na katedovém odporu R 213 překlenutém kondenzátorem C 215.

Třetí stupeň mezifrekvenčního zesilovače E5 osazený elektronkou EF80 má rovněž automatické předpětí, získané úbytkem na katedovém odporu R 216, překlenutém kondenzátorem C218. Napětí pro anodu a stínící mřížku je zaváděno přes filtr R 217, C 219. Čtvrtý stupeň mezifrekvenčního zesilovače tvoří bifilárně vinutý obvod MF4 (vinutí L 208, L 209), který váže anodový obvod posledního stupně mf zesilovače E5 s demodulační diodou D2. Je naladěn na 35 MHz a je tlumen v sekundárním obvodu obvodem obrazového detektoru. S posledním stupněm mezifrekvenčního zesilovače je vázán kondenzátorom C 217 další detektor, na kterém vzniká mezinosný kmitočet zvukového doprovedu.

8.03 Obrazový detektor

Amplitudově modulovaný obrazový mezifrekvenční signál je demodulován germaniovou diodou D2 7NN41. Uzměrněný obrazový signál se objevuje na zatěžovací impedanci R 220 a je přiveden přes kompenzační filtr ve tvaru „Π“ článku tvořený tlumivkami L 214, L 216, kondenzátory C 224, C 223 a parazitními kapacitami obvodu, mezi katodou a mřížkou obrazového zesilovače E7. Pro zamezení vyzařování mf kmitočtu je indukčnost „Π“ článku rozdělena na dvě samostatné cívky z důvodu zmenšení parazitní kapacity mezi oběma vývody. Vedle požadované nízkofrekvenční složky vytváří detektor jako nelineární prvek řadu dalších kmitočtů z nichž nejsilnější jsou násobky mezifrekvenčního kmitočtu obrazu 38 MHz. Vyzařování těchto kmitočtů je sníženo na přípustnou úroveň použitím filtrovačního obvodu L 213, C 223 a C 224. Aby mezifrekvenční kmitočty na některých harmonických nevyzraovaly a nerušily v oboru frekvence, do kterých spadají kmitočty v rozsahu kanálového voliče, je umístěn celý filtrovační článek spolu s detektorem do stínícího krytu.

8.04 Obrazový zesilovač

Posledním stupněm, který zpracovává obrazový signál, je obrazový zesilovač, jež tvoří pentodová část elektronky E7 PCC88. Její triodová část se využívá jako klíčované elektronky pro pulzní automatiku. Signál, který zesilovač zpracovává se vytváří detekci na odporu R 220 a přivádí mezi mřížku a katodu zesilovače přes kompenzační a filtrační tlumivky L 213, 214 a 216. Anodovou zátěž videozesilovače tvoří drátový odpór R 328 a tlumivka L 304. Tlumivka je do anodového obvodu zesilovače vložena zá účelem vykompenzování jeho kmitočtové charakteristiky, kterou ovlivňuje v oblasti nejvyšších přenášených kmitočtů. Stínící mřížka elektronky je napájena přes odpór R 327. Aby nevznikala na této mřížce záporná zpětná vazba, je proto zablokována elektrolytickým kondenzátorem C 317.

Do přívodu ke katodě obrazovky je zařazen oddělovač mezinosného kmitočtu 6,5 MHz. Tento odlaďovač je tvořen doladitelnou cívkou L 305 a kondenzátorem C 320. Odlaďovačem se dosáhne podstatného zeslabení úrovně mezinosného kmitočtu 6,5 MHz a tak zamezí nežádoucímu rušení v obraze, které by mohlo event. vznikat pronikáním tohoto kmitočtu na katodu obrazovky. Za účelem stabilizace katodového proudu obrazovky je dále do přívodu k její katodě vložen ještě odpór R 332. K zamezení vzniku zpětné vazby na tomto odporu je zablokován kondenzátorem C 321.

Regulace kontrastu

Do činnosti obrazového zesilovače je zahrnuta také regulace amplitudy modulačního napětí pro obrazovku, nebo-li regulace kontrastu přenášeného obrazu. Tato regulace se děje změnou proudu tekoucího obrazovým zesilovačem a tím změnou pracovních podmínek klíčované triody. Ovládání proudu videozesilovače se děje regulací předpětí řídící mřížky elektronky, a provádí se potenciometrem P 51 „Kontrast“, ze kterého se potřebné řídící napětí přivádí na mřížku přes dělič, vytvořený odpory R 331, R 330 a R 320. Jako zdroj tohoto řídicího napětí slouží jedna z diod

elektronky E14, EAA91, která usměrňuje pulzní napětí, přivedené na její anodu ze zvláštního vinutí L 506 rádkového transformátoru. Amplituda takto získaného stejnosměrného napětí záporné polarity se na příslušnou hodnotu upraví odporovým děličem R 431 a P 51.

8.05 Automatické řízení zisku přijímače

Další důležitý obvod, jehož činnost je úzce spjata s obrazovým zesilovačem, je automatické řízení citlivosti (AVC). Tuto funkci, jak bylo již dříve uvedeno, zastává triodový systém elektronky E7, který pracuje jako zesilovač s uzemněnou mřížkou. Anodové napětí pro tuto elektronku se odebírá přes kondenzátor C 430 ze zvláštního vinutí L 506 rádkového transformátoru a sestává z kladných pulzů vytvořených zpětným rádkovým během. Na katodě, která má s obrazovým zesilovačem společný katodový odpór R 270 se průtokem proudu obrazového zesilovače přivádí obrazové modulační napětí. Amplituda tohoto modulačního napětí, závislá na velikosti úrovně signálu přiváděného na vstupní svorky televizoru se elektronkou E7 vyhodnocuje jako stejnosměrné napětí, záporné polarity, vznikající na její anodě. Tímto napětím se potom řídí zesilení elektronky E1 PCC88 a elektronky E3 EF80. Protože má toto řídící napětí na anodě elektronky ještě pulzní průběh je filtrováno RC

článkem, tvořeným odporem R 321 a kondenzátorem C 206. Odporovým děličem R 204 a R 202 se napětí dříve než je přivedeno na mřížku elektronky E3 vhodně podělí. Tento způsob řízení citlivosti přijímače je v literatuře uvedené jako „klíčované řízení zisku“, neboť napětí, kterým se řídí jeho zesilení, je závislé pouze na amplitudě synchronizačních pulzů. Během obrazové modulace je potom triodová část elektronky uzavřena. Ve funkci je jen tehdy, je-li současně na její katodě přiveden synchronizační pulz a na anodu kladný pulz vytvořený zpětným rádkovým během.

Protože je výhodné, aby první stupeň kanálového voliče pracoval pokud možno s maximálním zesilením, je funkce řídicího napětí pro elektronku E1 omezena zpožďovací diodou elektronky E10 PABC80. Na anodu této elektronky je přiváděna z odporevého děliče R 315 P32 a R 314

přes odporník R 316 kladné napětí. Je-li totež kladné napětí větší než je záporné řídící napětí přiváděné na její anodu přes odporník R 322, začíná být dioda vodivá a řídící napětí je je jím malým vnitřním odporem zkratováno na kostru přijímače.

V opačném případě je zesílení elektronky E1 dále pouze předpětím vytvořeným na odporníku R 102. Stoupne-li úroveň signálu přiváděného na vstupní svorky televizoru, zvýší se také i uvažované záporné řídící napětí. Je-li však toto napětí větší než je kladné napětí přiváděné ze zminěného děliče, přestane být dioda vodivá a zpožděné řídící napětí se dostane přes filtraci odporníku R 101 na mřížku elektronky E1. Úroveň kladného napětí, přiváděného na anodu diody je nastavitelné potenciometrem P32. V přístroji je nastaveno tak, aby bylo zpoždění řídícího napětí maximální. V případě, že bude přijímač pracovat v oblasti velmi silného TV signálu, je možno potenciometrem P32 zpoždění řídícího napětí snížit a tím zamezit zkreslení obrazu, přemodulováním vstupních obvodů přijímače.

8.06 Mezifrekvenční zesilovač zvukového signálu

Přijímač pracuje na principu mezinosného kmitočtu. Používá se mezifrekvenčního kmitočtu pro zvukový doprovod zázněje 6,5 MHz, která vzniká na zvukovém detektoru D1 smíšením nosné frekvence obrazu s nosnou frekvencí zvuku neliničnosti charakteristiky demodulační diody. Diodový směšovač zastoupený germaniovou diodou 7NN41 je volně vázán s posledním mF stupněm kondenzátorem C 217. Pro zvýšení potlačení kmitočtu nosné zvuku 31,5 MHz na diodě D2 je v obvodu diodového směšovače D1 zařazen ssací obvod složený z paralelního obvodu L212 a C 220 naladěný na tento kmitočet. Jeho úkolem je současně poněkud kompenzovat potlačení nosné zvuku na diodě D1 z předešlých mF stupňů. Potlačené nosné zvuky na obrazové diodě proti potlačení nosné na zvukové diodě je asi 20 dB. Odporník R 218 tvoří zatěžovací odporník diodového směšovače.

Zvukový mezinosný kmitočet 6,5 MHz se odebírá z obvodu zvukového detektoru přes filtraci tlumivku L 217 a kondenzátor C 322 a vede se na vstupní paralelní rezonanční obvod zvukové mezifrekvence ZMF 1 tvořený indukčností L 306 a parazitními kapacitami elektronky a

obvodu. Pro docílení potřebné šíře pásmá je obvod zatlumen odporem R 333. Pro zamezení vlastních oscilací zvukového mezifrekvenčního stupně je zařazen v mřížkovém obvodu odporník R 340.

Elektronka E8 EF80 je zapojena jako první mezifrekvenční zesilovací stupeň. Pro lepší stabilitu je tento stupeň neutralizován v obvodu stínici mřížky kondenzátorem C 326. Elektronka je napájena přes odporník R 335. V anodovém obvodu je zapojen pásmový filtr ZMF2. Z obvodu pásmového filtru je mezinosný kmitočet přiveden na mřížku omezovače, který při malých signálech částečně zesiluje a teprve při velkých napěťích signálu, které by již poměrový detektor nestartil zpracovat, též omezuje. Omezovacího účinku je dosaženo sníženým napětím na stínici mřížce, které ostře ohraňuje převodovou charakteristiku elektronky. Napětí stínici mřížky je přiváděno z děliče tvořeného odporníkem R343 a R 342. Stabilitu obvodu zabezpečuje neutralizace ve stínici mřížce kondenzátorem C 334 a C 337. Pro omezení kladných půlvln je v obvodu řídící mřížky mřížkový omezovač, který tvoří RC člen, odporník R 336 a kondenzátor C 328, který má přibližně časovou konstantu 2,5 μ s.

V anodovém obvodu elektronky omezovače je zařazen primární okruh poměrového detektoru PD z členů L 310 a C 335, přes který je přiváděno anodové napětí.

V katodovém obvodu elektronky je zapojen neblokován odporník R 345, který částečně kompenzuje rozložování sekundárního obvodu pásmového filtru ZMF2, vlivem mřížkového omezovače.

8.07 Poměrový detektor

Poměrový detektor demoduluje a do jisté míry omezuje přiváděný kmitočtově modulovaný signál, čímž vhodně doplňuje činnost předešlého stupně. Z primárního obvodu (L 310, C 335) naladěného na kmitočet 6,5 MHz, se induktivně přenáší napětí jednak přímo na symetrický okruh z členů L 311a, L 311b, jednak pomocí těsně vázané cívky L 312 na střed symetrického vinutí. Frekvenčně modulovaný signál se detekuje diodami elektronky E10 PABC80. Pracovní odporník R 347 je pře-

klenutý poměrně velkou kapacitou, tvořenou elektrolytickým kondenzátorem C 340.

Není-li přiváděný signál modulován, dostávají obě, protisměrně zapojené diody, součtová střídavá napětí (napětí primáru + poloviční napětí sekundáru), která jsou stejně velká. Proud protékající diodami vyvolává na pracovním odporu R 347 úbytek, kterým se nabíjí kondenzátor C 340, přesně na dvojnásobek napětí náboje kondenzátoru C 338, který je vlastně zapojen souběžně k jedné z diod. Střed pracovního odporu R 347, který je zapojen ke kondenzátoru paralelně, má nulový potenciál proti odbocce cívky L 311. Modulací nosného signálu nastává fázové posunutí obou přiváděných napětí, takže součtová napětí na diodách jsou různá. Tím se změní i poměr napětí náboje kondenzátoru C 338 k napětí náboje kondenzátoru C 340 v závislosti na hloubce modulace (kmitočtovém zdvihu). Časová konstanta obvodu C 340, R 347 je volena tak, že velikost napětí náboje kondenzátoru, které je závislé na průměrné intenzitě přiváděných signálů, se podstatně nemění krátkými změnami jeho amplitudy. Změny napětí na svorkách kondenzátoru C 338 jsou proto závislé jen na změně kmitočtu přiváděných signálu a nF napětí se oddebírá z tohoto kondenzátoru. Kondenzátor C 341 svádí k zemi složku napětí s mezifrekvenčním kmitočtem. Potenciometr F34 slouží k potlačení nežádoucí amplitudové modulace. Nastavením minima amplitudové modulace je uvedeno ve statí 5.

Takto demodulovaný signál se odvádí z obvodu poměrového detektoru z kondenzátoru C 338, který současně uzavírá obvod pro vysokou frekvenci na korekční člen, tvořený odporem R 346 a kondenzátorem C 333. Korekční člen potlačuje výšky a upravuje tak přenosovou charakteristiku.

8.08 Nízkofrekvenční zesilovač

Nízkofrekvenční zesilovač je osazen elektronkami E10 PABC80 (předzesilovač) a E11 PL84 (koncový stupeň). Nízkofrekvenční signál je přiveden přes vazební kondenzátor C 339 na obvod tónové clony. Tlačítko „VÍŠKY“ v nestlačené poloze potlačuje vyšší frekvence a upravuje tak nF charakteristiku.

(na kmitočtu 10.000 Hz asi o 6 dB). Obsah hlubokých tónů lze řídit připojením vazebního kondenzátoru C 503 tlačítkem „HLOUBKY“. Tlačítko v nestlačené poloze potlačuje nízké kmitočty (na kmitočtu 70 Hz asi o 8,7 dB).

Po úpravě frekvenční charakteristiky je nF signál přiveden z regulátoru hlasitosti přes oddělovací kondenzátor C 342 na nízkofrekvenční předzesilovač, který tvoří triodová část elektronky E10 PABC80. Předpětí pro tuto elektronku vzniká mřížkovým proudem na odporu R 349. Z předzesilovače napájeného přes pracovní odpór R 348 se zavádí zesílený nízkofrekvenční signál přes vazební kondenzátor C 343 a odpór R 351 (zabraňující případnému rozkmitání výkonového stupně) na řídicí mřížku koncové elektronky E11 PL84. Po zesílení v koncovém stupni se dostává signál přes přizpůsobovací transformátor TR 2 (vinutí L 501, 502, 503) na reproduktorovou kombinaci skládající se z hloubkového reproduktoru RH a výškového reproduktoru RV, který je zapojen paralelně k hloubkovému reproduktoru přes kondenzátory C 347 a C 346. Mřížkové předpětí pro koncovou elektronku se vytváří na katodovém odporu R 353, který je blokován kondenzátorem C 346. Mřížkový svod pro automatické předpětí tvoří odpór R 352.

8.09 Oddělovač synchronizačních impulzu

Obrazový signál z anodového obvodu elektronky obrazového zesilovače se zavádí přes odpór R 319, kondenzátor C 313 a paralelní kombinaci R 317, C 312 na řídicí mřížku heptodové části elektronky E6 ECH81, která pracuje jako oddělovač synchronizačních impulzů.

K oddělování impulzů se využívá zkrácené charakteristiky elektronky. Napětí stínicí mřížky ($g_2 + g_4$) je proto sníženo na hodnotu několika voltů děličem napětí složený z odporů R 311 a R 313. Anoda oddělovače má rovněž nízké napětí, určené děličem napětí, složené z odporů R 312 a R 308, pro docílení vhodného pracovního režimu heptodového systému elektronky ECH81. Oddělení a omezení synchronizačních impulzů je umožněno působením obou systémů elektronky. Závěrné mřížkové předpětí vytváří mřížkový proud tekoucí během impulzů, kterým se nabíjí mřížka.

kový kondenzátor C 315, na kterém se současně sbírá stejnosměrná složka signálu. Do anodového obvodu elektronky se přenesou jen synchronizační impulzy, pro které je elektronka otevřena. Velikost záporného předpětí a tím i hranici uřezávání vrcholů synchronizačních impulzů je nastavena poměrem hodnot oddělovacího odporu R 319 mřížkového odporu R 318 a vnitřního odporu elektronky (mřížka g1, g3 - katoda). Časová konstanta členů mřížkového obvodu R 318, C 313 (volených pro optimální funkci oddělovače) je velká a mohlo by dojít při větších špičkách rušivého napětí k zablokování elektronky velkým napětím a tím i k porušení synchronizace obrazového rozkladu. Je proto zařazeno v mřížkovém obvodu další RC člen (R 317, C 312) s malou časovou konstantou, který rušívá špičková napětí s krátkým časovým trváním, tlumí. Poruchový špičkový impulz větší amplitudy nabije kondenzátor C 312 a opět se velmi rychle vybije přes odpor R 317.

8.10 Omezovač synchronizačních impulzů a symetrizacní stupeň

Amplitudové omezení pulzů v prvním oddělovačním stupni nestačí ke spolehlivé synchronizaci rozkladové části přijímače a proto je použit ještě další omezovací stupeň, který zastavá triodová část elektronky ECH81. V prvním stupni oddělovače se částečně omezí vrcholy synchronizačních pulzů mřížkovým proudem a oddělí se obrazová modulace nacházející se pod úrovní závěrového napětí elektronky.

Ve druhém stupni dochází k omezení temen synchronizačních impulzů, aby byl zmenšen vliv amplitudových změn obrazového signálu a dále k seřízení pat impulzů mřížkovým proudem triodového systému elektronky ECH81, aby nemohlo dojít při slabém signálu k narušení rádkové synchronizace vlivem zbytků obrazové modulace.

Po dobu trvání rádku je trioda úplně otevřena, protože napětí na řídící mřížce je při bližně nulové. Anodovou zátěž tvoří odpor R 310 a primární vinutí (L 303) rádkového symetrizačního transformátoru. Impedance primárního vinutí pro snímkový kmitočet je mnohem menší než zátěž tvořená odporem R 310

a proto tento odpor tvoří anodovou zátěž pro snímkovou frekvenci a je tak oddělen od rádkových synchronizačních impulzů, pro které primární vinutí transformátoru TR 1 tvoří anodovou zátěž. Odpor R 310 současně s kondenzátorem C 309 tvoří první integrační člen pro snímkové impulzy. Další integrační členy jsou umístěny na desce s plošnými spoji rezkladové části přijímače.

Tato zátěž je složena z indukčnosti vinutí transformátoru a paralelního kondenzátoru C 307, které tvoří laděný obvod naladěný na kmitočet rádkových synchronizačních impulzů. Potřebné zatlumení laděného obvodu je desazene paralelním zapojením odporu R 309. Rádkové synchronizační impulzy převedené transformátorem TR 1 se dostávají přes kondenzátory C 305 a C 306 ve stejné amplitudě, avšak v protifázi do obvodu automatické fázové synchronizace rádkového kmitočtu (AFS).

8.11 Automatická fázová synchronizace rádkového kmitočtu (AFS)

Rádkový kmitočet není určován každým rádkovým synchronizačním pulzem zvlášť, nýbrž celou skupinou synchronizačních pulzů. Tento druh synchronizace je v porovnání s přímou synchronizací neuvratitelně odolnější proti poruchám. Základní princip nepřímé synchronizace specifikuje v tom, že řízení budícího stupně rádkového rozkladu se dělá stejně směrným předpětím, vytvářeným detekcí synchronizačních impulzů fázovým detektorem v závislosti na fázovém rozdílu mezi synchronizačními impulzky a impulzy, jejichž frekvence odpovídá vlastnímu kmitočtu rádkového budícího stupně.

V rytmu impulzů, které jsou přiváděny z omezovacího stupně přes kondenzátory C 305 a C 306 teče diodami proud, kterým se nabíjí kondenzátory C 305 a C 306 a vznikají na nich napětí opačné polarity, jejichž rozdíl dává výsledné stejnosměrné řídící napětí pro reaktanční elektronku. Za předpokladu, že srovnávací napětí zaváděné z rádkového transformátoru je odpojeno, jsou proudy detekované diodami D3, D4 co do absolutní velikosti úplně stejné, ale různých znamenek, bude se rozdíl napětí na kondenzátozech C 305 a C 306 rovnat nule.

Zavedeme-li srovnávací napětí z rádkového transformátoru do srovnávacího obvodu, které je derivováno derivačním členem C 304, R 306, R 307, je fázový rozdíl mezi synchronizačními pulzy a srovnávacím pilevým napětím různý. Rozfázování je způsobeno jednak nestabilní frekvencí synchronizačních impulzů, nestabilitou vlastního rádkového sinusového oscilátoru. Fázovým detektorem se vyhodnocuje vzájemný fázový závěr obou impulzních napětí a jako výsledek vyhodnocení je kladný nebo záporný náboj na kondenzátoru C 303. Samotné srovnávací napětí nevlivňuje náboj na kondenzátoru C 303, teprve porovnáním fáze synchronizačních pulzů s fází srovnávacího napětí, je-li různé, vznikne na kondenzátoru náboj.

Je-li rádkový kmitočet vyšší než kmitočet synchronizačních impulzů, běží rádkový sinusový oscilátor rychleji. Lineární část srovnávacího napětí prochází nulou dříve, to znamená, že synchronizační pulzy přijde v době, kdy srovnávací napětí prochází do záporné polarity. Tím je porušena rovnováha porovnávacího obvodu a kondenzátor C 303 se nabije záporným impulzem na záporný potenciál. Amplituda bude úměrná fáze - věmu rozdílu srovnávacího napětí a synchronizačních impulzů. Vzniklé stejnosměrné napětí po vyfiltrování filtrovacím členem skládající se z vnitřního odporu detektoru, kondenzátoru C 303 a z členů R 302, 301, C 302, 301 svlivný kmitočet rádkového generátoru a te tak, že se jeho kmitočet sníží, dokud není dosaženo synchronizace.

Obdobně pracuje porovnávací obvod je-li rádkový kmitočet nižší než kmitočet synchronizačních impulzů. Lineární část průběhu srovnávacího napětí prochází nulou později, to znamená, že synchronizační pulzy přijdu v době, kdy srovnávací napětí je v kladné polaritě a výsledek vyhodnocení je kladný náboj na kondenzátoru C 303. Po vyfiltrování vytvří se záporné regulační napětí, které zvýší kmitočet rádkového generátoru. Výše uvedený popis funkce platí pro zasynchronizovaný přijímač.

Je-li přijímač rozsynchronizován, pak v detektoru vlivem jeho nelineární charakteristiky vzniká pilovité napětí sázané jen frek-

vence, které způsobí rozmítání kmitočtu rádkového budiče prostřednictvím reaktanční elektronky.

Je-li zázměrová frekvence dostatečně nízká, to znamená, že ji propustí filtr za detektorem s dostatečnou amplitudou, vyskytne se takový okamžik, kdy frekvence rádkového budiče souhlasí s frekvencí rádkových impulzů.

V tomto okamžiku se přijímač zasynchronizuje. V následujících okamžicích je rádkový budič ovládán jen stejnosměrným napětím jak bylo uvedeno výše.

Za fázovým detektorem následuje dolnofrekvenční propust, která vhodnou volbou časové konstanty způsobuje, že regulační napětí je závislé na větším počtu synchronizačních impulzů a je necitlivá na špičky rušivých napětí a dává možnost získat minimální šířku šumového pásma.

Reaktanční elektronka (triodová část elektronky PC182 - E12) pracuje částečně s mřížkovým proudem a proto na filtrovacím členu vzniká záporné předpětí. Aby mohl být správně nastaven pracovní režim reaktanční elektronky, je toto záporné předpětí kompenzováno. Nastavení je umožněno potenciometrem P31.

8.12 Budící stupeň rádkového rozkladu

Pro správnou funkci koncového stupně rádkového rozkladu (elektronka PL36 spolu s diodou PY88) nutno dodat elektronce PL36 vhodné budící napětí. V přijímači je použito sinusového oscilátoru, který má dobré vlastnosti pro požadovaný spolehlivý provoz oscilátoru, to je, stabilita kmitočtu nezávislá na kolísání síťového napětí, oteplení přijímače, stárnutí elektronek. Zapojení budícího rádkového rozkladu s reaktanční elektronkou umožnuje rozladění oscilátoru v širokých mezech a dává velkou statickou regulační strmost.

Budící stupeň rádkového kmitočtu zastává pentodová část elektronky PCF82 E13. Řízení kmitočtu budícího sinusového oscilátoru umožnuje triodová část elektronky PCF82 E13, která pracuje jako proměnná reaktance, která má charakter indukčnosti. Reaktanční elektronkou nezíváme zapojení, kde na fázidlo mřížky elektronky přivádíme napětí fázové

posunuté vzhledem k napětí na anodě o 90° . Anoda a mřížka reaktanční elektronky je napájena ze dvou různých bodů rezonančního obvodu L 404, 405, jejichž napěti jsou v protifázi a vzájemně posunuta o 180° . Reaktance má charakter induktance a činná složka impedance je záporná. Připojení reaktanční elektronky k oscilátoru podporuje tedy kmitání budicího stupně rádkového rozkladu. Změnou mřížkového předpětí reaktanční elektronky vlivem rozfázování synchronizační frekvence a vlastní frekvence oscilátoru, mění se strmost reaktanční elektronky. Změnou strmosti se mění i velikost reaktance, která má charakter indukčnosti a tato změna indukčnosti

mění kmitočet sinusového oscilátoru. Automatické řízení kmitočtu sinusového oscilátoru je tedy způsobeno proměnným stejnosměrným napětím odvozeným od synchronizačních pulzů detekcí fázovým detektorem. Vlastní budicí stupeň rádkového rozkladu zastává pentodová část elektronky PCF82 - E13, kde anodu sinusového oscilátoru tvoří stinici mřížka elektronky. Celý pentodový systém pracuje jako zesilovač třídy C, abychom získali požadovaný průběh anodového proudu a tím budicí napětí pro koncový stupeň rádkového rozkladu.

Oscilační obvod budicího stupně tvoří indukčnost L 404 a L 405 a kondenzátory C 418 a C 419, které tvoří kapacitní dělič, ze kterého se odebrá budicí napětí pro sinusový oscilátor. Celý obvod je nalaďen na kmitočet rádkového vychylování a je odtlumen záporným ohmickým odporem reaktanční elektronky, která je k laděnému obvodu zapojena paralelně. Kondenzátor C 420 tvoří vazební kondenzátor mřížkového obvodu. Obvod je napájen na vhodně volené odbočce vinutí L 404 přes odporník R 419 do nulového střídavého potenciálu. V anodovém obvodu budicího stupně je zapojen tvarovací obvod složený z odporu R 423 a kondenzátoru C 422, který upravuje budicí napětí pro koncový stupeň rádkového rozkladu. Seriový člen R 423, C 422 ovlivňuje tvar temene budicího napětí. Zápornou zpětnou vazbou tvořenou připojením mřížkového anodového odporu R 421 do anodového obvodu pentodové části PCF82 bylo dosaženo požadované strmosti závěrné hrany budicího napětí a bezpečné nasazování kmitočtu zavedením kladného napětí na mřížku. Odporník R 420

s kondenzátorem C 417 zmenšuje napětí stínící mřížky na hodnotu potřebnou pro žádany režim oscilátoru. Fázovací člen C 416, R 418 v zapojení upravuje zdánlivou reaktanci elektronky na indukční charakter, protože napětí, ze kterého je napájen fázovací člen je v protifázi s napětím na anodě reaktanční elektronky a tudiž ve srovnání s klasickým zapojením, kde fázovací člen je napájen z anody reaktanční elektronky, nemá kapacitní charakter, ale indukční, protože anodový proud představuje anodové napětí o 90° . Tato indukčnost je připojena paralelně ke kondenzátoru C 319 rezonančního obvodu oscilátoru. Budicí napětí z anodového obvodu E13 PCF82 se vede přes oddělovací odporník R 503 na řídící mřížku výkonové elektronky E15 PL36 koncového stupně rádkového rozkladu.

Kondenzátor C 425 zabraňuje vzniku parazitních kmitů oscilátoru. Na odporech R 422 blokovaném kondenzátorom C 421 vzniká automatické předpětí pro reaktanční elektronku.

8.13 Koncový stupeň rádkového rozkladu

Výkonový stupeň rádkového rozkladu je zapojen běžným způsobem, kde elektronka E15 pracuje jako spinač, který přes přizpůsobovací transformátor TR 5 připojuje vychylovací cívky na zdroj proudu. Proud protékající vychylovacími cívky vychyluje elektronkový paprsek obrazovky až do pravé krajní polohy. Koncem činného běhu se elektronka E15 napětím z budiče E13 uzavře a odpojí zdroj proudu. Tím se magnetická energie nahromaděná v indukčnosti transformátoru a vychylovacích cívek přemění na elektrickou energii, která nabije rozptylové kapacity. Tyto rozptylové kapacity tvoří s indukčností obvodu oscilační okruh. Kmitnutím oscilačního okruhu se náboj rozptylové kapacity přemění opět na magnetickou energii, která vyvolá ve vychylovacích cívkách proud, avšak opačného smyslu než byl proud při vychylování elektronkového paprsku do pravé krajní polohy. Tím se elektronkový paprsek v obrazovce přesune do levé krajní polohy. Proud vyvolaný magnetickým polem transformátoru teče nyní přes diodu E16 PY88 a vinutí transformátoru do

kondenzátoru C 510, který se nabíjí a využívá se takto částečně energie nahromaděné v magnetickém poli. Přitom kondenzátor C 510 udržuje napětí na transformátoru TR 5 přibližně konstantní, což je podmínkou vzniku pilovitého průběhu proudu ve vychylovacích cívkách. Získané zvýšené napětí na kondenzátoru C 510 se přičte k napětí zdroje, které se zvýší přibližně na trojnásobek (měřeno proti kostře). Pravidlou klesá lineárně s časem a elektronový paprsek se pohybuje z levé strany stínítka obrazovky do středu (druhá část činného běhu). V tomto okamžiku se elektronka E15 opět otevře a celý pracovní cyklus se opakuje. Aby se zvětšilo tlumení oscilací vzniklých zpětným během, je obvod nastaven tak, aby obě elektronky vedly proud po delší dobu než jak byla dosud vysvětlena funkce koncového stupně. Proto je elektronka E15 otevřívána již na začátku činného běhu a podporuje utlumení oscilací.

Napěťové spíčky, které se objevují na anodě elektronky E15 v době zpětného běhu, se ještě dále transformují vinutím L 514 na vyšší hodnotu a přivádí na vysokonapěťovou usměrňovací elektronku E17 DY86. Usměrněné pulzující napětí se vyhladí filtrem vlivem dostatečně velké kapacity, kterou zastupuje urychlovací anoda obrazovky proti vnějšímu vodičovému grafitovému povlaku spojenému se zemí. Žhavicí vlákno elektronky, které má vysoký kladný potenciál proti kostře, je proto napájeno ze zvláštního vinutí L 515 transformátoru TR 5 tvořeného závitem z vodiče s dvojí izolací z polyethylenu. Protože jeden závit vinutí vytváří vyšší napětí, než elektronka vyžaduje, je vodič zhotoven z odporového drátu vhodné délky.

Transformátor TR 5 je kondenzátem C 509 vyladen na třetí harmonickou kmitočtu zpětného běhu, aby byl zajištěn ideální chod transformátoru. Odporník R 506 a kondenzátor C 508 tlumí parazitní zákmity primární cívky vznikající při značných proudevých skocích při zpětném běhu. Vhodný průběh vychylovacího proudu, vzhledem k značnému úhlu vychýlení elektronkového paprsku je zaručen zařazením kondenzátoru C 511 do série s vychylovacími cívkami. Na kondenzátoru vzniká

korekční napětí a upravuje tak linearitu rádkového rozkladového stupně. Další forma nelinearity způsobená vlivem odporu vychylovacích cívek a transformátoru, která se projevuje jako stlačení obrezu směrem k pravému okraji je korigována seriovým laděným obvodem L 505 a C 507 nastaveným na rádkový kmitočet a buzený pulzním napětím zpětného běhu. Rezonanční proud obvodu prochází současně zvyšovacím kondenzátem C 510, který je součástí tohoto rezonančního obvodu, a tím ovlivňuje tvar napětí na kondenzátoru C 510. Průběh napětí na kondenzátoru C 510 ovlivňuje průběh proudu vychylovacích cívek a tím linearitu rozkladu.

Tlumivka L 504 zářezena v anodovém přívodu účinnostní diody zamezuje šíření proudových zákmítů po dokončení zpětného běhu, které by mohlo proniknout do vysokofrekvenční části přijímače a projevit se jako rušení při levém okraji obrezu. Napětí ze zvyšovacího kondenzátoru C 510 filtrované RC členem složeným z odporu R 504 a kondenzátoru C 506 napájí stínici mřížku obrazovky. Rovněž na toto zvýšené napětí je připojen dělič napětí složený z odporu R 432 a potenciometru P 47, ze kterého se napájí zaostřovací elektroda obrazovky. Zaostřovací elektroda je opatřena jiskříštem pro jištění obvodu rádkového vychylování při náhodném přeskoku vysokého napětí. Stínici mřížka elektronky E15 PL36 je napájena ze zdroje přes ochranný odporník R 505 blokováný kondenzátem C 505.

Stabilizace rádkového vychylování

Kolísání napájecího napětí, stárnutí elektronek má na rozkmit vychylovacího proudu a tedy i na rozměr obrazu velký vliv. K vyloučení těchto nepříjemných vlivů je v koncovém stupni rádkového rozkladu zavedena stabilizace rozměru obrazu. Základní princip spočívá v automatickém řízení proudu koncového stupně E15 v závislosti na změně proudu transformátoru. Koncová elektronka rádkového rozkladu E15 PL36 odebírá si ze zvláštního obvodu mřížkové předpětí. Základní záporné předpětí, které určuje pracovní bod elektronky je nastavitelné potenciometrem P 46. Změny napětí na výstupu (transformátoru TR 5) vlivem různého zati-

změn proudem obrazovky (zvětšení jasu), kolíkem napájecího napětí nače stárnutí elektronky se projeví jako změna předpětí, která posune pracovní bod elektronky tak, že se tyto změny výstupního napětí vyrovnávají na původní hodnotu. Změnou předpětí lze potom regulovat výstupní výkon.

Pro vytváření stabilizačního napětí je určen první systém diody El4 FA491, kde na anodu systému jsou přiváděny přes oddělovací kondenzátor C 427 a odpor R 433 impulzy vyvolané zpětnými běhy, které se vytváří na zvláštním vinutí L 507 rádkového transformátoru. Usměrněné pulzové napětí diodou El4 je mnohem vyšší než napětí, kterého je třeba pro regulaci rádkového koncového stupně a proto je upraveno na vhodnou velikost pomocí odporového děliče složeného z odporů R 426, P 46 a R 425, přičemž odpor R 426 omezuje maximální a R 425 minimální hodnotu napětí, kterou ještě lze potenciometrem nastavit. Získané předpětí není dokonale vyhlazené a proto je do mřížkového obvodu zařazen filtr složený z kondenzátoru C 423, C 424 a odporu R 428, přičemž kondenzátor C 424 slouží současně jako vazební kondenzátor mezi budícím a koncovým stupněm.

Stabilizace rádkového koncového stupně pracuje tak, že změna výkonu elektronky El5, například zvýšení, má za následek stoupnutí proudu vychylovacího systému. Při zpětném chodu paprsku stoupne impulzní napětí, indukované vinutím L 507, které usměrněním diodou El4 vyvolá vyšší záporné stabilizační napětí a omezí tak stoupnutí proudu elektronky El5 PL36. Naopak pokles výkonu elektronky El5 sníží impulzní napětí, které po usměrnění vyvolá menší záporné stabilizační napětí a zvýší tak výkon koncového stupně rádkového rozkladu. Z obvodu záporného předpěti je odebíráno přes oddělovací odpor R 431 napětí pro řízení zisku přijímače potenciometrem P 51 „kontrast“. Z vinutí L 506 je odebíráno impulzní napětí pro porovnávací obvod automatické fázové synchronizace. Rovněž z tohoto obvodu je přiváděno přes oddělovací kondenzátor C 430 impulzní napětí na anodu elektronky E7 pro klíčovaný stupeň automatického vyrovnávání zisku přijímače.

Druhý diodový systém elektronky El4 pracuje jako ořezávač zhášecích pulzů. Napětí na

rádkovém transformátoru není totiž ideálně hladké v době činného běhu a i malé zvlnění se může projevit jako zřetelné pruhy na stínítku obrazovky. Na diodu El4 se přivádí současně zhášecí pulzy z rádkového i snímkového rozkladu. Snímkové zhášecí pulzy se přivádí přes odpor R 435, zatím co rádkové přes odpor R 434. Protože přiváděné zhášecí napětí má zápornou polaritu, dochází k omezení pat impulzu a tím k odstranění nežádoucího zvlnění.

Omezené zhášecí impulzy jsou kondenzátorem C 429 přivedeny přímo na řídicí mřížku obrazové elektronky.

Změnou napětí řídicí mřížky obrazovky řídíme jas stínítka. Potřebné napětí pro řízení jasu získáváme z potenciometru P 53, který je součástí děliče napětí tvořeného odporem R 326 a potenciometrem P 33 (jas hrubě). Potenciometrem P 33 nastavujeme maximální přípustnou velikost jasu.

Běžec potenciometru P 53 je připojen přes odpor R 427 na vývod dálkového ovládání jasu D4 a dále odporem R 429 a R 430 na řídicí mřížku obrazovky. Odpor R 430 odděluje obvod ořezávání zhášecích impulzů od obvodu řízení jasu a kondenzátor C 428 zabraňuje pronikání zhášecích impulzů do ostatních částí přijímače.

Mezi odpory R 429 a R 430 přivádí se při vypnutí přijímače přes kontakty tlačítka B2, B3 napětí napájecího bodu D. Kladným napětím přivedeným v okamžiku vypnutí přijímače zvýší se jas obrazovky a tím se během velmi krátkého času stačí vybit náboj na kapacitách obrazovky a tak je znemožněn vzrak světelného bodu na stínítku obrazovky.

8.14 Snímkový rozklad

Částečně integrované synchronizační impulzy integracním členem R 310 a C 309 v primárním obvodu srovnávacího stupně jsou zaváděny přes kondenzátor C 400 a další integrační člen složený z odporu R 404 a kondenzátoru C 403 přes odpor R 402 do obvodu blokovacího oscilátoru. Působením dvojtěho integračního členu se přeměňuje skupina synchronizačních impulzů v jediný impulz, který má kladnou polaritu a zavádí se pomocí zvláštního vinutí

(L 403) do blokovacího transformátoru. Smysl vinutí je volen tak, aby do anodového vinutí byl indukován záporný synchronizační impulz a do mřížkového vinutí kladný. Synchronizace je tedy zaváděna současně do anody a mřížky blokovacího oscilátoru zastoupené triodovou částí elektronky El2 PCL82.

Blokovací oscilátor pracuje následovně: Anodový obvod elektronky je těsně vázán s mřížkovým obvodom pomocí transformátoru (vinuti L 401, L 402). Po zapnutí přijímače a vybuzení rádkového koncového stupně (blokovací oscilátor snímkového rozkladu je napájen ze zvýšovacího napětí) stoupá anodový proud elektronky, který indukuje v mřížkovém vinutí L 402 kladné napětí. Toto napětí vyvolá mřížkový proud a tak způsobuje další vzestup anodového proudu. Stoupání anodového proudu (a tím i indukované napětí v L 402) je však poměrně rychle omezeno stoupajícím mřížkovým proudem a úbytkem anodového napětí na odporech R 403 a P 43. Během tohoto intervalu je kondenzátor C 401 nabijen mřížkovým proudem. Jakmile přestane narůstat anodový proud, zmizí i kladné indukované napětí v mřížkovém obvodu. Mřížkový proud přestane protékat a elektronka se uzavře záporným napětím na kondenzátoru C 401. Teprve když se kondenzátor vybije přes odpory P 41 a P 42 natolik, aby mohl opět elektronkou téci proud, vytvoří se další kmit, který má za následek nový negativní náboj kondenzátoru C 401 a uzavření elektronky. Nastává tedy periodické nabíjení a vybíjení kondenzátoru, které má pilovitý průběh. Změnou hodnoty odporu potenciometrem P 41, P 42 měníme vybijecí dobu kondenzátoru a tím i kmitočet pilovitého napěti.

K zmenšení zákmítů a tím zabezpečení dokonaleho prokládání lichých a sudých půlenímků je transformátor TR 3 tlumen odporem R 403 a kondenzátorem C 402.

Napětí pilovitého průběhu, které budí konečný stupeň se vytváří na kondenzátoru C 406. Jelikož rozmít budícího napěti určuje amplitudu vertikálního vychylování, lze tedy měnit výšku obrazu potenciometrem P 43, kterým se mění velikost náboje kondenzátoru C 406. Napájecí napětí pro budící stupeň snímkového rozkladu je přiváděno ze zvýšeného napěti, které je stabilizováno stabilizací rádkového vychylování a zmenšuje tak vliv kolísání na

pájecích napětí na amplitudu snímkového rozkladu. Napájecí zvýšené napětí je přiváděno přes odpor R 509 na odporový dělič složený z odporů R 407, R 406, kde je ještě filtrováno kondenzátorem C 405. Kondenzátor C 406 se nabíjí z tohoto děliče přes odpory P 43 a R 405 v době činného běhu a vybijí se při zpětném běhu přes vinutí L 401 transformátoru TR 3 a triodovou část elektronky PCL82, tvorící stejnosmerný odpor anoda-katoda.

Přes oddělovací kondenzátor C 407 a ochranný odpor R 411 přichází pilovité napětí na řidící mřížku výkonové pentodové části elektronky El2 PCL82, která pracuje jako generátor proudu snímkového vychylování, pracující ve třídě A.

Přizpůsobení vychylovacích cívek na vyšší výstupní impedanci elektronky je umožněno výstupním transformátorem TR 4. Paralelně k primárnímu vinutí transformátoru je zapojen RC článek C 412, R 415, který tlumí špičky napěti při zpětném běhu. Pro získání lineárního průběhu proudu vychylovacími cívkami je budící napětí přetvarováno negativní zpětnou vazbou zavádějící do mřížkového obvodu parabolickou složku napěti přes dělič a derivační obvod skládající se z RC členů C 409, C 408, R 410, P 44, R 409, R 412 a P 45. Potenciometrem P 45 lze měnit velikost parabolické složky, a tím nastavovat lineárnost obrazu v jeho dolní a střední části. V horní části obrazu je pak ještě možná korekce potenciometrem P 44. Pro správné nastavení pracovního bodu elektronky je zařazen v katodovém obvodu odpor R 413 přemostěny kondenzátorem C 410. Stínící mřížka je napájena pro optimální pracovní podmínky přes odpor R 414, který je blokován kondenzátorem C 411.





Při zpětném běhu proudu vychylovacích cívek vznikají na anodě koncové elektronky El2 velké kladné napěťové špičky, které se projevují na sekundárním vinutí transformátoru TR 4 jako záporné impulzy. Tyto jsou zaváděny přes odpor R 435 a kondenzátor C 429 na mřížku obrazovky k potlačení elektronového paprsku v době zpětného běhu vertikálního vychylování. Kondenzátor C 512, zapojený současně k vinutí L 519, potlačuje rádkové impulzy indukované do cívek vertikálního vychylování a tím zamezuje rušivému vlivu na vertikální synchronizaci.


8.15 Síťová napájecí část přijímače

Televizní přijímač je napájen přímo ze střídavé sítě a pro usměrnění anodového napětí je použito křemíkového usměrňovače. K omezení proudového nárazu při zapnutí je do síťového přívodu zařazen odpor R 510. Kondenzátory C 515, C 516 a tlumivka TL 1 zabraňují vnikání poruch ze sítě do přijímače a naopak zabraňují vyzářování rozkladových frekvencí do sítě. Usměrněný proud usměrňovačem D 5 se vyhlazuje odporovou filtrací složenou z členů C 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 a

R 511, 512, 513, 514, 515, 516 rozdělenou do pěti větví, aby vzájemné ovlivňování jednotlivých stupňů přijímače bylo minimální.

Vlákna elektronek jsou spojena v řadě a pro zmenšení nárazového proudu je v okruhu zapojen teplotně závislý odporník Th 1. Potřebné napětí pro žhavicí okruh je sníženo odporem R 517. Pro zamezení vzájemného vlivu jsou zařazeny mezi žhavicími okruhy některých elektronek tlumivky a blokovány kondenzátory, aby bylo zabráněno rozkmitání po žhavicích přívodech. Anodový obvod je jištěn tavnou pojistkou 1,25 A.

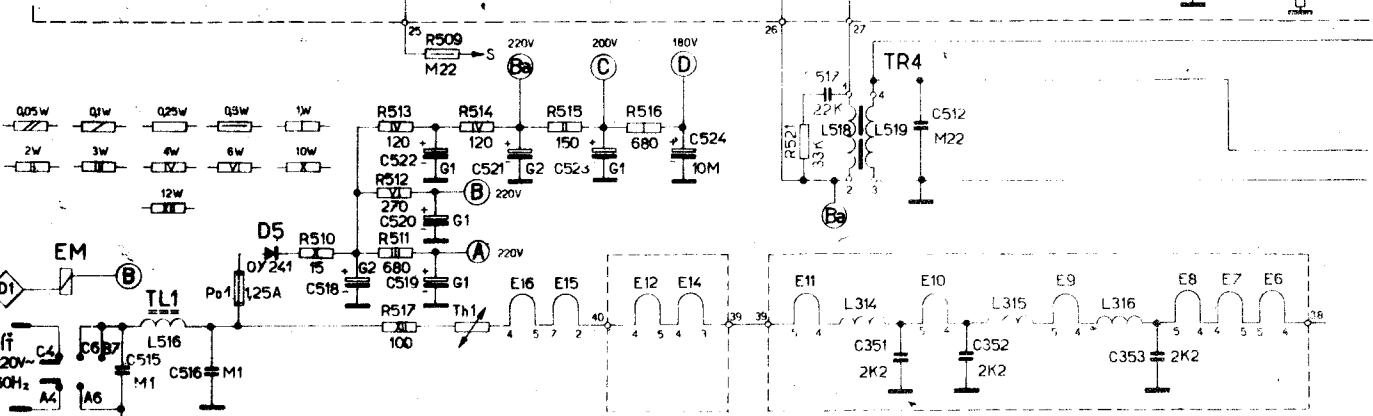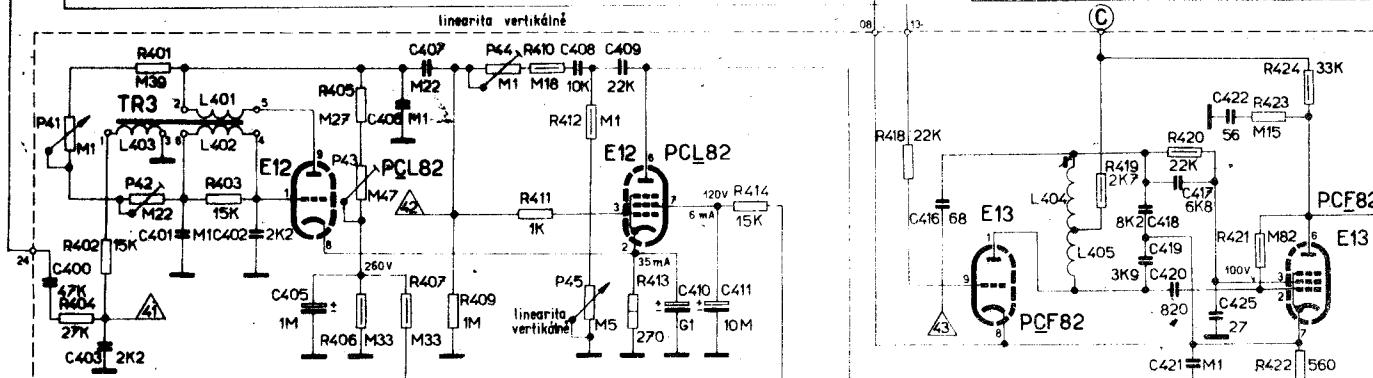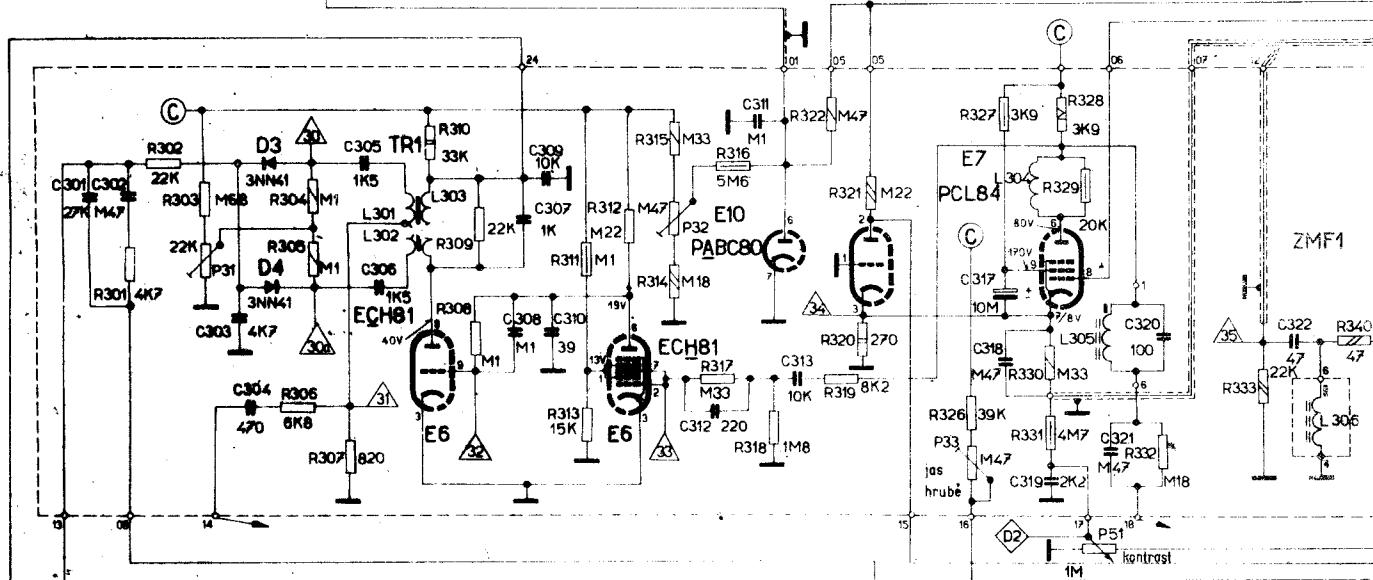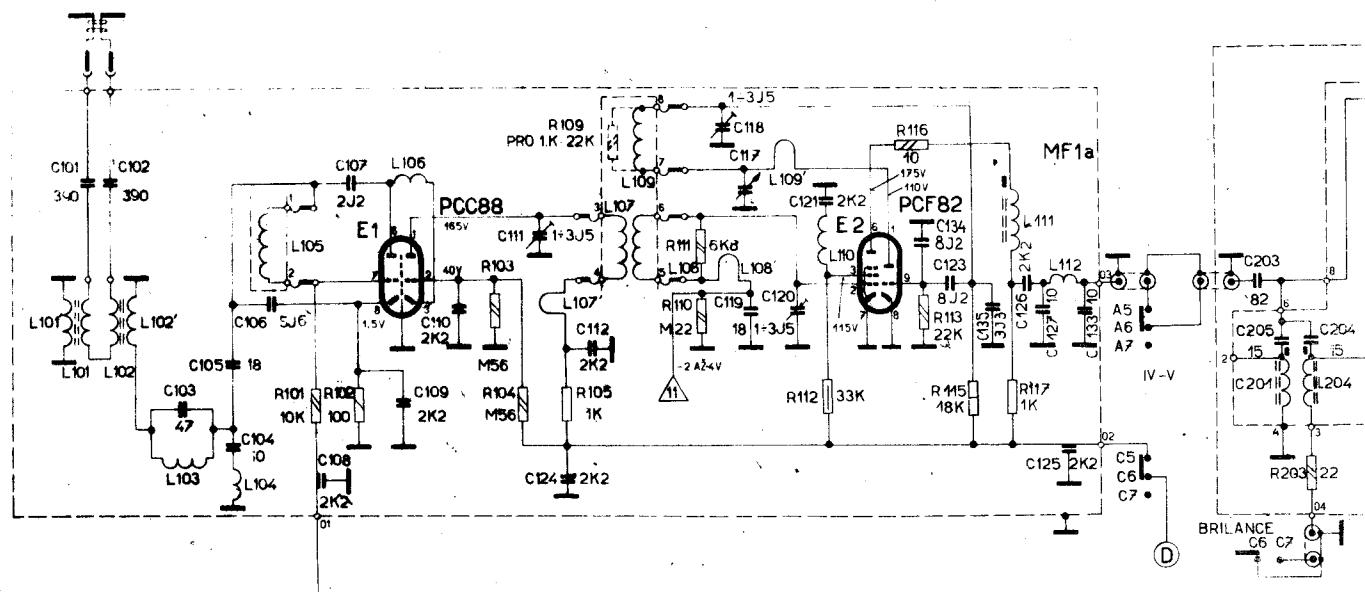

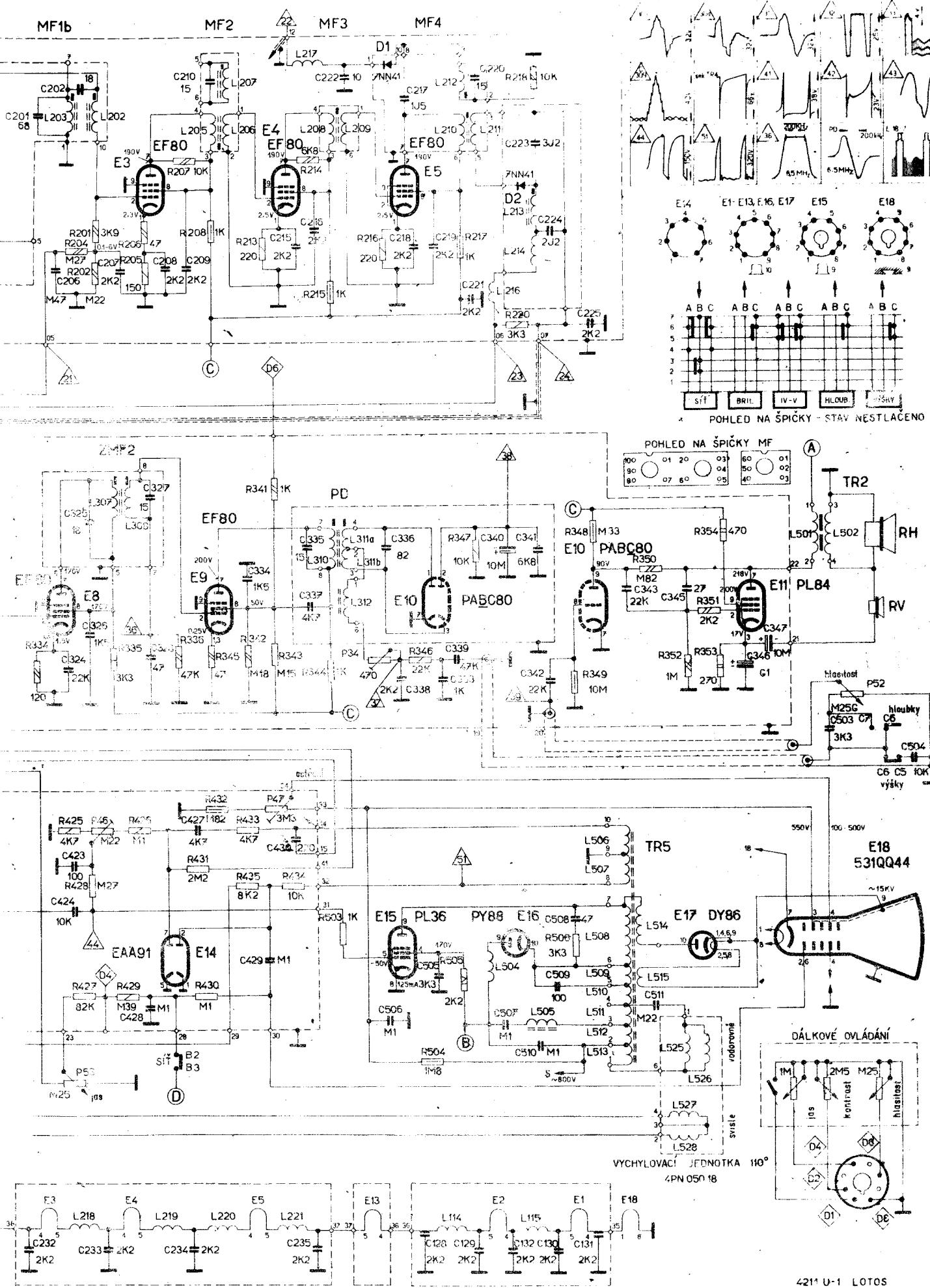

Obr. 11. Schéma televizního přijímače TESLA 42110-2 - „LOTOS“

