

GRAMORADIO DOMINANT II



Obr. 1

GRAMORADIO TESLA DOMINANT II

512034 - s krystalovou přenoskou
512035 - s magnetickou přenoskou
512037 - s dynamickou přenoskou

TECHNICKÝ POPIS

Gramoradia TESLA Dominant II

Všeobecné údaje:

=====

Zapojení:

3 + 2 elektronkový superheterodyn s napájením ze střídavé sítě.

Vlnové rozsahy:

I. krátké vlny 16,5 - 51,5 m (18,2 - 5,83 Mc/s)
II. střední vlny 187 - 587 m (1604 - 511 kc/s)
III. dlouhé vlny 720 - 1950 m (416 - 154 kc/s)

Osazení elektronkami:

ECH 21 - směšovač a oscilátor
EF 22 - mezifrekvenční zesilovač
EF 22 - nízkofrekvenční zesilovač
EBL 21 - demodulace a koncové zesílení
EM 11 - optický indikátor ladění
AZ 11 - dvoucestný usměrnovač

2 stupnicové osvětlovací žárovičky (6,3 V; 0,3 A)
1 osvětlovací žárovka gramofonu (225 V; 15 W)

Mezifrekvence:

468 kc/s

Průměrná citlivost:

na krátkých vlnách 30 μ V
na středních a dlouhých vlnách 15 μ V

Knoflíky k obsluze:

Obr. 1. Zleva doprava:

K1 - regulátor hlasitosti s vypinačem
K2 - přepinač šíře pásmá a tónová clona

- K3 - vlnový přepinač
K4 - ladící knoflík
K5 - knoflík pásmového ladění

Napájení:

Střídavým proudem 50 c/s o napětí 110, 125, 150, 220 a 240 V.

Výstupní výkon:

Asi 3 W (při 10% skreslení)

Gramofon:

Obr.1. Gramoradio 512035 s magnetickou přenoskou.
R - regulátor otáček gramofonového talíře.

Gramoradio TESLA Dominant II je vyráběno ve trojím provedení.

512034 - s krystalovou přenoskou TESLA 510521

512035 - s magnetickou přenoskou P 40

512037 - s dynamickou přenoskou TESLA 510500

Reprodukтор:

Dynamický permanentní. Membrána o δ 200 mm, impedance kmitající cívky 5 ohmů.

Rozměry a váha:

Rozměry - šířka 640 mm
výška 480 mm
hloubka 360 mm

Váha - 22 kg netto

P O P I S Z A P O J E N I

Vysokofrekvenční část

Pro všechny tři vlnové rozsahy je antena vázána s prvním la-
dicím obvodem induktivně a pro střední a dlouhé vlny též ka-
pacitně (kondensátorem vytvořeným kapacitou spojů). K potla-
čení nežádoucích signálů je zařazen paralelně k vstupu při-
jimače seriový obvod (L1 a C8), nalaďený na kmitočet mf při-
jimače. Mřížkový obvod tvoří cívky L2 a L13 pro krátké vlny,
L3 pro střední a L4 pro dlouhé vlny s otočným kondensátorem
C1. Paralelně k cívkám obvodů jsou připojeny vyvažovací kon-
densátory C3, C4 a C5.

Protože napětí k samočinnému řízení citlivosti se přivádí na
mřížku elektronky přes cívky obvodů, nejsou cívky galvanicky
spojeny s chassis přijimače a obvod uzavírá kondensátor C17.

Oscilátor

Laděné obvody jednotlivých rozsahů oscilátoru tvoří cívky
pro krátké vlny L5 a L12, pro střední a dlouhé vlny L6 a L7
s doladovacími kondensátory C6, C7 a C43 s paralelním kon-
densátorem C10. Obvody jsou laděny otočným kondensátorem C2,
spojeným mechanicky s kondensátorem vstupních obvodů C1. K
dosažení souběhu jsou do obvodů oscilátoru zařazeny konden-
sátory C20, C9 a C11. Laděné obvody oscilátoru jsou vázány
vysokofrekvenčně s anodou triodové části elektronky ECH 21
kondensátorem C19 a napájeny přes pracovní odpór R2. (Vnitř-
ní kapacita směšovací elektronky je vyvážena na krátkých vl-
nách kapacitou 0,3 pF.) Vazební vinutí cívek L5, L6 a L7
jsou řazena v serii a vázana s mřížkou oscilátoru kondensá-
torem C18.

Pásmové ladění

K krátkovlnným obvodům (k vstupnímu i oscilátorovému) jsou
přiřazeny souběžně cívky L12 a L13. Cívky procházejí že-
lezová jádra, která jsou otáčením knoflíku pásmového ladění
zasouvána nebo vysouvána z cívek. Takto vzniklou změnou in-
dukčnosti se obvody v malých mezích (asi 300 kc/s) rozladí.

Mezifrekvenční obvody

V anodě heptody směšovací elektronky ECH 21 je zařazen I me-
zifrekvenční laděný obvod (cívka L8 a kondensátor C12), kte-

rý s dalším mf obvodem složeným z cívky L9 a kondensátoru C13 tvoří první mezifrekvenční pásmový filtr, vázaný s řídící mřížkou elektronky EF 22, která pracuje jako řízený mezifrekvenční zesilovač. Není-li žádána velká selektivita, lze zvýšit vazbu mezi obvody pásmového filtru další vazební cívkou. Druhý mf pásmový filtr, který váže anodu mezifrekvenčního zesilovače s demodulační diodou elektronky EBL 21, tvoří obvody L10, C14 a L11, C15.

Samočinné řízení citlivosti

Druhé diody koncové elektronky EBL 21 je využito k usměrnění napětí pro zpožděné samočinné řízení citlivosti přijimače. Dioda je napájena z prvého obvodu (L10, C14) druhého mezifrekvenčního filtru přes kondensátor C24 a záporné předpětí ke zpoždění regulace odebírá z odporu R10 na mřížku druhé elektronky EF 22, která pracuje jako nízkofrekvenční zesilovač; přijimač má tedy regulátory 3 stupně.

Optický indikátor ladění

Řídící napětí indikátoru se odebírá z obvodu demodulační diody z odporu R9 a přivádí přes filtr R17 a C34 přímo na mřížku elektronky optického indikátoru EM 11.

Nízkofrekvenční část

Nízkofrekvenční signál vznikající v demodulační části, kterou tvoří kondensátor C29, filtrační odpor R11, C30 a regulátor hlasitosti R9 se odebírá z běžce potenciometru a vede přes vazební kondensátor C27 na mřížku druhé elektronky EF 22, která pracuje jako nízkofrekvenční zesilovač.

Aby byl zachován správný poměr mezi vysokými a hlubokými tény při různé hlasitosti přednesu, má potenciometr R9 odbočku, na níž je zapojen korekční filtr z členů R7 a C26. Zesílené napětí vznikající na pracovním odporu R18 v anodovém obvodu elektronky EF 22 se přivádí přes C31, R13 a pomocí R14, C32 na mřížku koncové elektronky EBL 21, v jejímž anodovém obvodu je výstupní transformátor, který má dvojí sekundární vinutí. Jeden vinutí napájí kmitací cívku reproduktoru a z druhé se odebírá napětí pro negativní zpětnou vazbu. Napětí zpětné vazby se přivádí na mřížku koncové elektronky EBL 21 pomocí C35 a C31 přes členy frekvenčně závislého filtru R23, R24, C36, C37, který se přepíná současně se změnou šíře pásma.

Síťová část s usměrňovačem

Střídavý proud se přivádí přes síťový vypínač a tepelnou pojistku do primárního vinutí síťového transformátoru, který

lze přepnout na všechna běžná napětí. Gramo-motorek je napájen napětím 220 V z odbočky sítového transformátoru. Sekundární strana transformátoru má vinutí pro napětí 2x300V a dvoje vinutí pro napětí 4 a 6,3 V. Usměrňovací elektronka je dvoucestná AZ 11. Usměrněný proud jest vyhlazen filtrem složeným ze dvou elektrolytických kondensátorů 2x32uF (C41 a C42) a odporu R25 (1600 Ω). Anoda koncové elektronky je napájena přímo z prvého kondensátoru filtru. Záporné předpětí vzniká spádem na odporech R16 a R26, které jsou zařazeny v záporné větvi usměrňovače a jsou pro filtrace překlenuty elektrolytem C40.

Proti bručení na nosné vlně je polovina sekundárního vinutí transformátoru překlenuta kondensátorem C39.

V Y V A Ž O V Á N Ě P Ř I J I M A Č E

Kdy je nutno přijimač vyvažovat

- 1) Po výměně cívek nebo kondensátorů v mezifrekvenční části přístroje.
- 2) Nestáčí-li citlivost nebo selektivita (je-li přijimač rozladěn).

Pomůcky k vyvažování

- 1) Zkušební vysilač s normálními antenami.
- 2) Měridlo výstupního výkonu (outputmetr), eventuálně střídavý nebo elektronkový voltmetr.
- 3) Isolovaný vyvažovací šroubovák.
- 4) Oddělovací kondensátor 30.000 pF.
- 5) Zajišťovací hmota.

Před vyvažováním je nutno přijimač mechanicky i elektricky seřídit a osadit původními elektronkami, se kterými bude užíván. Při vyvažování musí být přijimač normálně vyhřát a odstraněno jeho spodní víko.

A Vyvažování mezifrekvenčních obvodů

- 1) Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, ukazatel vysílačů nařidte asi na 1200 kc/s (250 m).
- 2) Měridlo výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro další reproduktor, přijimač uzemněte a regulátor hlasitosti nařidte

- na největší hlasitost.
- 3) Přepinač šíře pásmá přepněte do polohy ▲ (úzké pásmo).
 - 4) Modulovaný signál 468 kc/s ze zkušebního vysilače přivedete na řídící mřížku směšovací elektronky ECH 21 (nebo na stator ladícího kondensátoru C1) přes oddělovací kondenzátor o kapacitě asi 30.000 pF. Umělé anteny není třeba.
 - 5) Isolovaným šroubovákem postupně naladíme doladovací jádra cívek L8, L9, L10, L11 mezifrekvenčních transformátorů tak, aby výchylka u-kazatele výstupního výkonu byla největší. Nelze-li dosáhnout u některého okruhu zřetelného maxima, nebo má-li doladovací jádro nezvyklou polohu (jádro má být, je-li hodnota paralelní kapacity správná, zašroubováno zhruba do poloviny krčku každé mezifrekvenční cívky):
 - a) Je-li obvod doladěn při značně vytočeném jádru, je kapacita obvodu příliš velká. Zmenšíme ji odškrabáním polohu příslušného kondensátoru (seškrabeme opatrně ostře přibroušeným úzkým šroubovákem kousek stříbrného povlaku ve čtvrtcovém výřezu kondensátoru a zajistíme stříbrný povlak proti oxydaci kapkou zalévacího vosku).
 - b) Nelze-li přijimač doladit na maximum, je některá část obvodu (cívka nebo kondensátor) vadná, nebo nemá správnou hodnotu; nahradíme ji novou.
 - c) Bylo-li nutno nahradit nebo vyměnit některou část, opakujeme ladění, jak uvedeno pod 5, až jsou všechny obvody správně seřízeny.
 - 6) Přepněte přepinač šíře pásmá do polohy ▲ (široké pásmo). Výstupní napětí má klesnout asi na třetinu hodnoty v poloze "úzké pásmo".
- Poznámka: Jádra cívek L9 a L11 jsou přístupna horními otvory cívek L8 a L10 spodními otvory krytu.

B Vyvážení mezifrekvenčního odladovače

- 1) 2) 3) jako v předešlém odstavci až na ukazatel vysilačů, který nařídíme asi na 600 kc/s.
- 4) Modulovaný signál 468 kc/s přivedete přes umělou antenu na antenní zdířku přijimače.
- 5) Doladovací jádra cívky L1 nařídte tak, aby výchylka měřidla výstupního byla co nejmenší.

C Vyvažování vstupních a oscilátorových obvodů

Mechanické seřízení

Převodový ozubený segment nařídte tak, aby dosedl na doras právě, když se kryjí okraje rotorových desek otočného kondensátoru s okrajem desek statoru a zajistěte jej. (Pohyb otočného kondensátoru nesmí být nikdy vymezen vlastními dorazy.) V této poloze nařídte ukazatel vysilače přesně na střed obou trojúhelníkových

(nulových) značek na pravém okraji ladící stupnice.

Nářízení západkového kotouče (seřizuje se až po sladění).

Modulovaný signál 6,1 Mc/s přivedte na antenní zdířku přes umělou antenu, nastavte ukazatel pásmového ladění do středu stupnice, t.j. na 50 dílek (označený trojúhelníčkem) a nalaďte přijimač ladícím knoflíkem na přiváděný signál. Odpovidající výrez západkového kotouče nařídte na západku, v této poloze kotouč upevněte a přesvědčte se, zda západka správně zaráží otočný kondensátor i na ostatních krátkovlnných pásmech.

Všeobecné pokyny

Na všech vlnových rozsazích je kmitočet oscilátoru vyšší o 468 kc/s, než kmitočet přijímaného signálu. Kapacitu vyvážovacích kondensátorů C3, C4, C5, C6 a C7 změníme tak, že slabý drát z nich odvinujeme nebo přivinujeme. Nelze-li přivinutím drátu dosáhnout potřebné kapacity, nutno vyvážovací kondensátor nahradit novým. Po každém odvýjení nebo přivýjení ohřejte zalévací hmotu tak, aby se slabý drát rádně přilepil. Po dokončení práce odstrňte přebytečné konce drátu.

Rozsah krátkých vln (16,5 - 51,5 m)

Seřízení pásmového ladění

- 1) Měřidlo výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro další reproduktor, přijimač uzemněte a regulátor hlasitosti nařídte na maximum.
- 2) Přepinač šíře pásmá přepněte do polohy ▲ (úzké pásmo).
- 3) Vlnový přepinač přepněte na krátké vlny.
- 4) Modulovaný signál 6 Mc/s přivedte ze zkušebního vysílače přes umělou antenu pro krátké vlny na antenní zdířku přijimače.
- 5) Přijimač nalaďte na tento signál a přezkoušejte změnu kmitočtu, která nastane v obou krajiných bodech pásmového ladění. Změna kmitočtu mezi oběma krajinými polohami ukazatele ladění má ležet mezi 300 až 330 kc/s.

Přihybáním jazyčku vloženého mezi vačkou a osou železových jader (civek L12 a L13) docílaje vysunutí nebo zasunutí jader civek. Je-li změna kmitočtu menší než 300 kc/s vysuňte přilnutím jazyčku poněkud jádra z civek; dosáhnete tím většího rozladění. Je-li rozladění příliš velké, postupujte opačně.

Obvod oscilátoru

1) 203) jako v odstavci C .

- 4) Ukazatel pásmového ladění nařidte do středu stupnice pásmového ladění, na 50 dílků.
- 5) Modulovaný signál 6 Mc/s přivedete ze zkušebního vysilače přes umělou antenu na antenní zdírku přijimače.
- 6) Stupnicový ukazatel nařidte na 50 m.
- 7) Naladte jádrem cívky L5 obvod oscilátoru na největší výchylku měřidla výstupu.
- 8) Přeladte přijimač na 15,3 Mc/s (trojúhelníček blízko značky 20 m).
- 9) Zkušební vysilač nalaďte na 15,3 Mc/s.
- 10) Vyvažovací kondensátor C6 nařidte na největší výchylku měřidla výstupu prvého signálu (s menší kapacitou). Přesvědčte se, zda není přijimač naladěn na zasadlový kmitočet tak, že přeladíme zkušební vysilač na 14,35 Mc/s a 16,25 Mc/s; při správném ladění má se ozvat signál, je-li zkušební vysilač nalaďen na 16,25 Mc/s.
- 11) Opakujte postup podle 6 až 10 podle potřeby tak dleuhou, až se dalším opakováním ani velikost výchylek měřidla výstupu ani poloha signálu na stupnici nemění.

Vstupní obvod

Postup uvedený pod 5 až 11 opakujte s tím rozdílem, že vyvažujete při kmitočtu 6 Mc/s vstupní obvod jádrem cívky L2 (místo L5) a při 15,3 Mc/s kondensátorem C3 (místo C6). Poloha kondensátoru C6 a jádra cívky L5 se přitom už nesmí měnit.

Pro kontrolu souběhu oscilátoru se vstupním obvodem nalaďte přístroj i zkušební vysilač asi na 10 Mc/s (30 m). Přístroj doladte na maximální výchylku měřidla výstupu a cívku L2 doladte přiblížením kousku vf železa (respektive přiblížením tlumícího kroužku) na maximální výchylku měřidla výstupu. Přírůstek výstupního napětí nesmí činit víc než 50% původní hodnoty. V opačném případě přezkoušejte po případě vyměňte kondensátor C20 (5000 pF).

Rozsah středních vln (187 - 587 m)**Obvod oscilátoru**

- 1) 2) jako v příslušných odstavcích u krátkých vln.
- 3) Vlnový přepinač přepněte na střední vlny.
- 4) Modulovaný signál 600 kc/s přivedte přes umělou antenu na antenní zdírku přijimače.
- 5) Ukazatel vysilačů nařidte na značku u 500 m na stupnici.
- 6) Naladte jádrem cívky L6 obvod tak, aby výchylka výstupu měřidla byla co největší.
- 7) Stupnicový ukazatel nařidte na značku u 230 m.
- 8) Zkušební vysilač přeladte na 1300 kc/s.

- 9) Vyvažovací kondensátor C7 nařídte na největší výchylku měřidla výstupního napětí.
- 10) Opakujte postup uvedený pod 4) až 9) tak dlouho, až se poloha signálu na stupnici ani velikost výchylky výstupního měřidla nemění.

Vstupní obvod

Postup uvedený pod 4) až 10) opakujte s tím rozdílem, že vyvážíte vstupní obvod při kmitočtu 1300 kc/s kondensátorem C4 (místo kondensátoru C7) a při kmitočtu 600 kc/s nařídte obvod jádrem cívky L3 (místo L6); na naladěném oscilátorovém obvodu se nesmí přitom nic měnit. Nedosáhněte-li po vyvážení obvodu souhlasu značek vysílačů s ukazatelem uprostřed stupnice, nebo nelze-li oscilátorový obvod naladit, přezkoušejte kapacitu seriového kondensátoru C9, případně kondensátor vyměňte.

Rozsah dlouhých vln (720 - 1950 m)

Obvod oscilátoru

- 1) 2) jako v příslušných odstavcích u krátkých vln.
- 3) Vlnový přepínač přepněte na dlouhé vlny.
- 4) Přivedte modulovaný signál ze zkusebního vysílače o kmitočtu 180 kc/s přes umělou antenu na antenní zdířku přijímače.
- 5) Stupnicový ukazatel nařídte na značku v blízkosti 1600m.
- 6) Naladte jádro cívky L7 na největší výchylku výstupního měřidla.
- 7) Zkusební vysílač přeladěte na 340 kc/s.
- 8) Stupnicový ukazatel nařídte na značku v blízkosti 900m.
- 9) Vyvažovací kondensátor C43 naladte na největší výchylku měřidla výstupního napětí.
- 10) Opakujte postup uvedený pod 4) až 9) tak dlouho, až se poloha signálu na stupnici ani jeho velikost nemění.

Vstupní obvod

Postup uvedený pod 4) až 10) opakujte, ale vyvážíte vstupní obvod při kmitočtu 180 kc/s jádrem cívky L4 (místo L7) a při kmitočtu 430 kc/s kondensátorem C5 (místo C43). Na naladění oscilátorového obvodu se nesmí přitom již nic měnit.

Nelze-li po vyvážení obvodu docílit souhlasu značek vysílačů se stupnicovým ukazatelem uprostřed stupnice, nebo nelze-li oscilátorový obvod naladit, je nutno přezkoušet kapacitu kondensátoru C10 a C11, případně vadné kondensátory vyměnit.

Zabezpečení vyvážených obvodů

Po nařízení všech vyvažovacích kondensátorů odstraňte přebytečné konce silného i slabého drátu. Zajištění kondensátorů se má provést ihned po skončení jednotlivých postupů mírně teplou pájkou. Definitivní polohu jader cívek zajistěte opatrným zakápnutím malým množstvím zajišťovací hmoty M4 - 48, vosku nebo parafinu.

S vyváženým přístrojem zacházejte opatrně. Po vyvážení nepřehýbejte nikdy spoje, které souvisí s ladícími obvody ani neměňte jejich polohu! To platí zejména o přívodech k otočnému kondensátoru, k mřížkám a anodám elektronek a pod., jinak by bylo nutno vyvažovat přijimač znova.

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Výměna náhonových lanek

Hlavní náhon tvoří 535 mm dlouhá hedvábná šňůra, spirálové napínací pero a 680 mm dlouhé ocelové lanko. (Celková délka je tedy 1215 mm i s očky).

Náhon pásmového ladění tvoří hedvábná šňůra 395 mm dlouhá a ocelové lanko 1010 mm i s očky.

Celkové uspořádání je patrné z obrázku na str. 35

Vyjmutí mf transformátoru a výměna jeho kondensátorů

- 1) Při výměně celého transformátoru odpojte veškeré přívody zespodu chassis.
- 2) Uvolněte klínek na krytu mf transformátoru a kryt sejměte.
- 3) Destičku s cívkami vyjměte směrem nahoru otvorem v chassis. Mají-li se vyměnit jen kondensátory mf transformátoru, postupujte takto:
 1. Uvolněte klínek a sejměte kryt transformátoru. Desku s cívkami a chassis nevyjmíjte.
 - a) Je-li kondensátor poškozen, vyjměte jej;
 - b) Má-li kondensátor velkou kapacitu, lze ji opatrným škrábáním stříbrného povlaku slídy změnit na správnou hodnotu. Odškrabujeme povlak postupně a stále kontrolujeme (vždy nasadíme kryt mf transformátoru) tak dlouho, až lze okruh otáčením jádra naladit na maximální výstupní výkon přijimače. Odškrábeme-li více, je nutno znova kondensátor vyměnit.
 2. Po odškrabání zajistíme odšrabané místo proti oxydaci stříbrného povlaku kapkou vosku, parafinu a pod.
 3. Kryt znova nasadíme a zajistíme klínkem.

Důležité !

=====
Po jakémkoliv zásahu do mf transformátoru je nutno přijímač vždy znova vyvážit podle odstavce A.

Výměna cívkové soupravy vstupní a oscilátorové

- 1) Přístroj vyjměte ze skřínky.
- 2) Bronzové pero na konci ploché osy vlnového přepinače uvolněte a osu vytáhněte směrem dozadu.
- 3) Odpájete 15 přívodů:
 - 1 od antenní zdírky
 - 1 od uzemňovací zdírky
 - 1 od automatické regulace hlasitosti
 - 3 od otočného kondensátoru
 - 3 od spodku směšovací elektronky
 - 3 stíněné přívody
 - 3 od civek pásmového ladění
- 4) Povolte a odejměte 2 maticce vedle osy vlnového přepinače.
- 5) Povolte šroub vedle vstupní krátkovlnné cívky a odejměte jej. Tím se celá cívková souprava uvolní.
- 6) Cívkovou soupravu zamontujte obráceným postupem.
- 7) Přijimač znova vyvážte podle odstavce G.

Výměna jednotlivých civek

Jsou-li poškozeny jednotlivé cívky, lze je vyměnit bez vyjímání příslušné soupravy. Po odpájení přívodů od destičky uvolněte cívku nakapáním benzolu nebo trichlorethylenu na místo, kde je založena do destičky. Nechte chvíli rozpustit a zméknotout, načež viklavým pohybem cívku uvolněte. Novou cívku zalepíte trolitulem rozpouštěným v benzolu.

GRAMORADIO TESLA DOMINANT II 512034
s krystalovou přenoskou TESLA 510521

Kontrola přístroje


A) Kontrola běhu gramomotorku

Otáčky gramomotorku nastavíme regulátorem otáček R obr.1 na 78 otáček za minutu při nasazené přenosce na gramofonové desce.

B) Kontrola elektrická

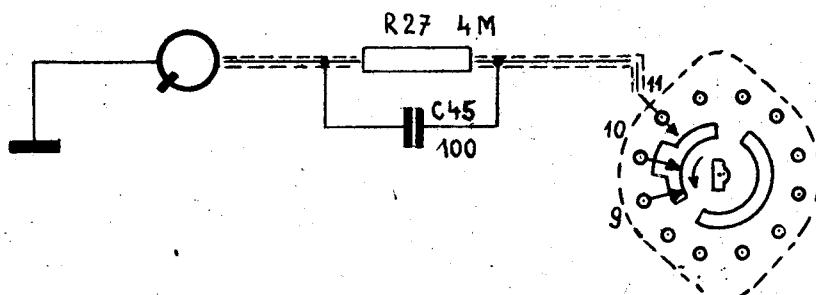- 1) Do zdířek přídavného reproduktoru zasuneme voltmetr pro tonové frekvence a kontrolujeme vybuzení přenosky při přehrávání frekvenční gramofonové desky -F.1000 c/s. Naměřené napětí musí být 3,85 V, což odpovídá výkonu 3 W. Nejmenší hodnota může být 3,16 V - 2,5 W.
- 2) Hučení je vyjádřeno v decibelech poměrem napětí na pravohním odporu 5 ohmů na prázdroj k napětí na tomtéž odporu při výkonu 3 W (3,85 V). Přepínač šířky pásma přepneme do polohy ▲, přístroj uzemníme, půlování sítové zástrčky takové, při kterém přístroj hučí silněji. Při obou měřeních udržujeme sítové napětí na 220 V $\pm 2\%$. Směrná hodnota hučení 25-35 mV (44-41 dB). Maximální hodnota může být 40 mV (40 dB).

Zapojení gramofonu s krystalovou přenoskou



Náhradní součástkyMechanické díly

Pos.	Obr.	N á z e v	Objednací číslo
1	11	skříň	AF 12706
2	11	stupnice	AF 157 06
3	11	ozvučnice sestavená	AN 628 03
4	11	jednopolový vypinač Bergmann	
5	11	tlačítka sestavené	AF 806 80
6	11	přichytka	V5-P1 218
7		zadní stěna	AA 132 02
8		kryt osvětlení gramofonu	AA 687 01
9	11	síťová šnúra	PK 641 01
10	9	nosník chassis	V5-Sn 8
11	10	rámeček matnice	V3-Sv 16
12	10	matnice (kompletní)	V3-Sn 104
13	10	nosník systému pásmového ladění	V4-Sn 102
14	10	hřídel pásmového ladění	V5-Ps 54
15	10	kladka pásmového ladění	V5-P1 8
16	10	převodový bubínek pásmového ladění	V3-P1 30
17	10	náplinací pero bubínku	V5-Pc 10
18	10	náplinací pero lanka	V5-Pc 8
19	10	ukazatel malý	V5-P1 214
20	9	ukazatel velký	V5-P1 213
21		stlačovací spojka jádra L12-13	V5-P1 192
22	10	západkový kotouč	V5-Sn 91
23	10	zarážka sestavená	V4-Sn 101
24	9	pero k zarážce	V5-Pc 13
25	9	páka ladící osy	V4-P1 186
26	10	převodový bubínek hlavního ladění	V5-Sn 77
27	10	pero do bubínku	V5-Pc 6
28	10	hřídel hlavního ladění	V5-Sl 5
29	10	pastorek	V3-P1 25
30		náplinací pero	V5-Pc 9
31		převodová kladka	V5-P1 4
32		ložiskový úhelník	V5-P1 188

Pos.	Obr.	N á z e v	Objednací číslo
33	10	osa vlnového přepinače	V5-Sn 73/2
34	10	osa přepinače selektivity	V5-Sn 74/2
35		perová stavěcí podložka	V4-P1 82
36	10	upevňovací pero pro objímku EM11	V5-Pc 1
37	10	objímka stupnicové žárovky	V4-Sn 81
38	10	můstek pro přívody síť.trafa	V5-Sn 10
39	5	destička voliče napětí	V5-Sn 90
40	5	zástrčka voliče napětí	AF 806 86
41	5	tepelná pojistka	V5-Sv 1
42	11	MF odládovač sestavený	V4-Cc 8
43	11	destička dalšího reproduktoru	AF 521 00
44	10	objímka elektronky řady E 21	V3-Sn 22
45	10,11	objímka elektronky AZ 11, EM 11	V4-Sn 7
46	10	kryt pro mf transformátor	V4-P1 62
47	10	klínek pro mf transformátor	V5-Pp 24
48	9	deska vlnového přepinače D1	V4-Sn 62
49	9	deska vlnového přepinače D2	V4-Sn 63
50	9	deska přepinače šíře pásmu	V4-Sn 64
51		ocelové lanko	M4-37
52		provázek	06-816
53	11	objímka pro osvětlení gramofonu	EK 610 11
54	9	aretační pero přepinače	V5-P1 161
55	9	aretační pero přepinače	V5-P1 162
56	10	upevňovací pero ladícího kondens.	V5-P1 163
57		jádro cívek Ll2-13	VS-S1 6
58	9	tlačné pero jádra Ll2-13	V5-Pc 12
59		šroubovací jádro	V5-P1 12
60	9	osa přepinače	V5-Sn 73/2
61	9	bronzová vzpružina	V5-P1 150

Reprodukтор

62	11	reproduktor	V3-Ca 3
63		membrána s cívkou	V5-St 15
64		plstěný kroužek	V5-Pr 8

Gramofon s krystalovou přenoskou

65	2	gramodeska sestavená	AN 645 09
----	---	----------------------	-----------

Pos.	Obr.	Název	Objednací číslo
66	2	deska gramofonu	AF 196 44
67	2	gramomotor	AN 873 02
68	2	talíř s hnědým suknem	AF 776 00
69	2	krystalová přenoska TESLA 510521	AN 625 02
70	2	gramozastavovač V 01	AK 882 01

Krystalová přenoska TESLA 510521

71	3	raménko přenosky	AA 177 01
72	3	pero	AA 475 00
73	3	pero	AA 783 00
74	3	šroub stavěcí	AA 078 00
75	3	šňůra pro přenosku	AF 641 44
76	3	závěs	AA 175 00
77	3	stojan	AF 140 00
78	3	držák	AA 622 00
79	3	vložka pro přenosku	AN 609 00
80	3	pero	AA 780 03
81	3	krycí plech	AA 169 00
82	3	ložisko	AA 909 00
83	3	kroužek	US 259
84	3	matice	AA 035 05
85	2	opěrný stojánek	AF 260 08

Krystalová vložka pro přenosku

86	4	pouzdro pravé snýtované	AF 807 06
87	4	pouzdro levé	AA 169 02
88	4	deská	AA 391 02
89	4	krystal s chvějkou	AF 609 04
90	4	podložka	AA 229 00
91	4	kontaktní deská	AF 517 00
92	4	reprodukční jehla	AF 800 04
93	4	šroub M 1,7x5 niklováný	ČSN 02 1185
94	4	pružina	AA 791 02
95	4	ochranný kryt sestavený	AF 698 00
96	4	šroub s válcovou hlavou	AA 081 06
97.	4	šroub s válcovou hlavou	AA 081 00

Pos.	Obr.	Název	Objednací číslo
98	4	trubka	AA 214 00
99	4	krystalové dvojče sestavené	AF 609 02

Elektické díly

R	Odpory	Hodnota	Zatížení	Objed.číslo
1	vrstvový	$20 \text{ k} \Omega \pm 13\%$	2 W	TR 104 20 K
2	vrstvový	$32 \text{ k} \Omega \pm 13\%$	1 W	TR 103 32 K
3	vrstvový	$50 \text{ k} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 50 K
4	vrstvový	$0,5 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 M5
5	vrstvový	$20 \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 20
6	vrstvový	$1 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 1M
7	vrstvový	$20 \text{ k} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 20K
8	vrstvový	$1 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 1M
9	potenciometr	0,5 MΩ s vypinačem		V3-Co 3
10	vrstvový	$2 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 2M
11	vrstvový	$50 \text{ k} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 50K
12	vrstvový	$100 \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 100
13	vrstvový	$10 \text{ k} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 10K
14	vrstvový	$0,5 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 M5
15	vrstvový	$0,5 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 M5
16	vrstvový	$64 \Omega \pm 5\%$	1 W	TR 103 64/B
17	vrstvový	$2,5 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 2M5
18	vrstvový	$0,1 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/2 W	TR 102 M1
19	vrstvový	$5 \text{ k} \Omega \pm 13\%$	1/2 W	TR 102 5K
20	vrstvový	$1 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 1M
21	vrstvový	$2 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 2M
22	vrstvový	$0,4 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 M4
23	vrstvový	$0,1 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 M1
24	vrstvový	$0,4 \text{ M} \Omega \pm 13\%$	1/4 W	TR 101 M4
25	drátový	$1600 \Omega \pm 13\%$	2 W	TR 104 1K6
26	vrstvový	$32 \Omega \pm 5\%$	1 W	TR 103 32/B
C	Kondensátory	Hodnota	Zatížení	Objed.číslo
1-2	ladicí	$2 \times 500 \text{ pF}$		V3-Ck 3

C	Kondensátory	Hodnota	Zatížení	Objed. číslo
3	doládovací			V4-Sc 41
4	doládovací			V4-Sc 41
5	doládovací			V4-Sc 41
6	doládovací			V4-Sc 41
7	doládovací			V4-Sc 41
8	slídový	21	pF ± 5%	500 V TC 203 21B
9	slídový	538	pF ± 1%	500 V TC 201 538 D
10	slídový	95	pF ± 2%	500 V TC 200 95 C
11	slídový	238	pF ± 1%	500 V TC 201 238 D
12	slídový	240	pF ± 5%	500 V TC 201 240 B
13	slídový	240	pF ± 5%	500 V TC 201 240 B
14	slídový	240	pF ± 5%	500 V TC 201 240 B
15	slídový	240	pF ± 5%	500 V TC 201 240 B
16	slídový	16	pF ± 13%	500 V TC 200 16
17	svitkový	50.000	pF ± 10%	160 V TC 101 50K/A
18	slídový	50	pF ± 10%	500 V TC 200 50A
19	svitkový	1.000	pF ± 10%	600 V TC 104 1K/A
20	svitkový	5.000	pF ± 10%	400 V TC 103 5K/A
21	svitkový	0,1	μF ± 20%	160 V TC 101 M1
22	svitkový	0,1	μF ± 20%	400 V TC 104 M1
23	svitkový	1	μF ± 20%	400 V TC 104 1M
24	slídový	50	pF ± 10%	500 V TC 200 50A
25	svitkový	0,1	μF ± 20%	400 V TC 103 M1
26	svitkový	50.000	pF ± 10%	160 V TC 101 50K/A
27	svitkový	20.000	pF ± 10%	400 V TC 103 20K/A
28	svitkový	0,1	μF ± 20%	160 V TC 101 M1
29	svitkový	100	pF ± 10%	1000 V TC 105 100/A
30	svitkový	100	pF ± 20%	1000 V TC 105 100
31	svitkový	20.000	pF ± 10%	400 V TC 103 20K/A
32	svitkový	200	pF ± 10%	1000 V TC 105 200/A
33	svitkový	0,1	μF ± 20%	400 V TC 103 M1
34	svitkový	6.400	pF ± 20%	400 V TC 103 6K4
35	svitkový	5.000	pF ± 10%	400 V TC 103 5K/A
36	slídový	16	pF ± 10%	500 V TC 200 16
37	svitkový	500	pF ± 10%	1000 V TC 105 500/A
38	svitkový	1600	pF ± 10%	600 V TC 104 1K6/A
39	svitkový	5.000	pF ± 20%	1000 V TC 105 5K
40	elektrolyt	50	μF + 50% -20%	12/15 V TC 500 50M

C	Kondensátory	Hodnota	Zatížení	Objed.číslo
41-42	elektrolyt	32x32 μ F + 50-10%	450/500 V	TC 521 50/50M
43	dolahovací			V4-Sc 41

Různé

Posice			Objed.číslo
E1	elektronka	ECH 21	
E2	elektronka	EF 22	
E3	elektronka	EF 22	
E4	elektronka	EBL 21	
E5	elektronka	AZ 11	
E6	elektronka	EM 11	
Ž1	osvětlovací žárovka	6,3V; 0,3A	
Ž2	osvětlovací žárovka	6,3V; 0,3A	
Ž3	osvětlovací žárovka	225V, 10 W	EK 406 05
T1	síťový transformátor		AN 661 42
	cívka navinutá pro detto		AK 622 13
T2	výstupní transformátor		V4-Ct 5
	cívka navinutá pro detto		V3-Sc 33
K1	knoflik regul. hlasitosti		V5-Sš 27
K2	knoflik přep. šíře pásmá		V5-Sš 28
K3	knoflik vln.přepinače		V5-Sš 28
K4	knoflik ladění velký		V5-Sš 29
K5	knoflik ladění pásmá		V5-Sš 30
L1	mezifrekvenční odlaďovač	26,5 Ω	V4-Sc 31
L2	vstupní krátké vlny		V4-Sc 48
L3	vstupní střední vlny	2,28 Ω 46 Ω	V4-Sc 36
L4	vstupní dlouhé vlny	36,5 Ω 86 Ω	V4-Sc 37
L5	oscilátor krátké vlny		V4-Sc 43
L6	oscilátor střední vlny	2,28 Ω	V4-Sc 39
L7	oscilátor dlouhé vlny	4,1 Ω	V4-Sc 40
	kompletní souprava osc.a vstup		V2-Sn 65
L8	primér I mf	3,9 Ω	V4-Sc 34
L9	sekundár I mf	3,9 Ω	V4-Sc 33/1
L10	primér II mf	3,9 Ω	V4-Sc 33/2
M11	sekundár II mf	3,9 Ω	V4-Sc 33/2

I mf kompletní	V3-Cc 9
II mf kompletní	V3-Cc 10
12-13 krátkovlnné pásmové ladění	V5-Sc 42

Spoj.
číslo S p o j e n á m í s t a

- (1) osvětlovací žárovka - letovací můstek (sít.trafo)
- (2) osvětlovací žárovka - letovací můstek (sít.trafo)
- (3) cívková souprava - lad.kondensátor
- (4) elektronka El, Gl - lad.kondensátor
- (5) cívková souprava C17- lad.kondensátor
- (6) zemnicí zdířka - letovací můstek (let.očko 3)
- (7) žhavení El - letovací můstek (let.očko 1)
- (8) žhavení El - letovací můstek (let.očko 2)
- (9) cívková souprava, deska přep.D'1 kont. l'-lad.kondensátor
- (10) elektrol.kond. C42 „+“ - letovací můstek (let.očko 5)
- (11) elektrol.kond. C42 „+“ - výstupní transformátor
- (12) elektrol.kond. C42 „-“ - letovací pásek C40
- (13) elektrol.kond. C42 „-“ - letovací můstek (let.očko 4)
- (14) výstup pro další reproduktor - výstupní transformátor
- (15) výstup pro další reproduktor - reproduktor přijímače
- (16) výstupní transformátor - R23, C36 (let.špička na D'3, 9')
- (17) elektronka E4, anoda- výstupní transformátor
- (18) letovací můstek (let.očko 2) - žhavení El
- (19) letovací můstek (let.očko 1) - žhavení El
- (20) letovací můstek (let.očko 2) - síťový transformátor (žhav.)
- (21) letovací můstek (let.očko 1) - síťový transformátor (žhav.)
- (22) letovací můstek (let.očko 3) - síťový transf. let.očko ($\frac{1}{3}$)


Spoj S p o j e n á m i s t a
číslo

- (23) letvací můstek - síťový transformátor (-)
(let.očko 4)
- (24) letovací můstek - síťový transformátor (+)
(let.očko 5)


N a p ě t í a p r o u d y

		y _a V	J _a mA	V _{G 2} V	J _{G 2} mA	-V _{G 1} V
ECH 21	heptoda	230-250	3-5	90-100	7-8,5	1,9-2,1
E1	trioda při 1Mc/s	110	3	-	-	-
EF 22	pentoda	230-250	5-7	90-100	společ.	1,9-2,1
E2						
EF 22	pentoda	85-105	0,9-1,3	52-57	0,4-0,5	1,9-2,1
E3						
EBL 21	pentoda	255-280	31-37	230-250	3-4,5	5,3-5,9
E4	dioda					
EM 11	indikátor	230-250	I.vychylovací destička	28-35 V		
E6	ladění		II.vychylovací destička	23-28 V		

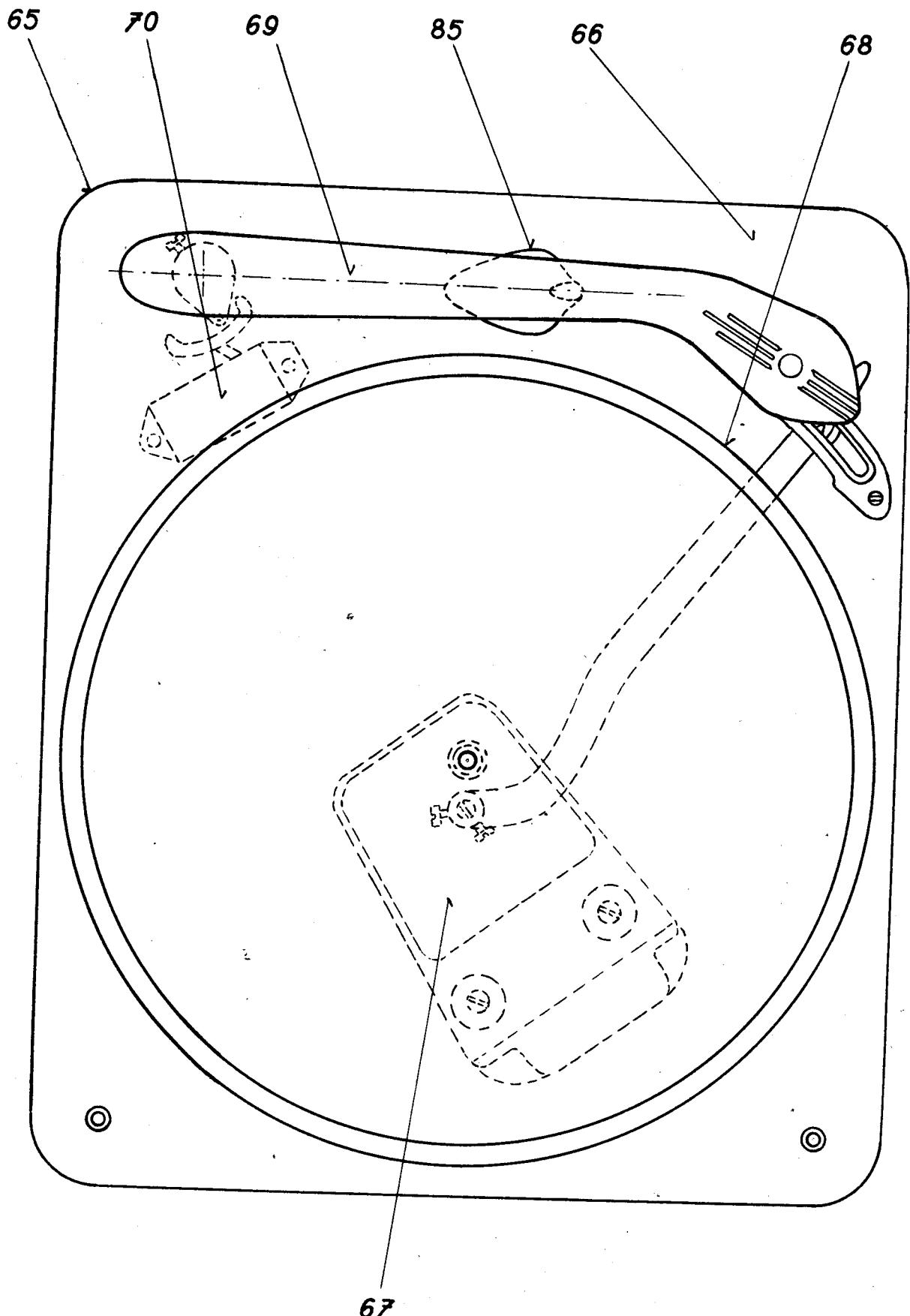Napětí jsou měřena proti chassis voltmetrem TESLA TM 802
(R = 3 MΩ), proudy univerzálním přístrojem Roučka DUS.





GRAMOFON GRAMORADIA TESLA DOMINANT 512034
OBR.2

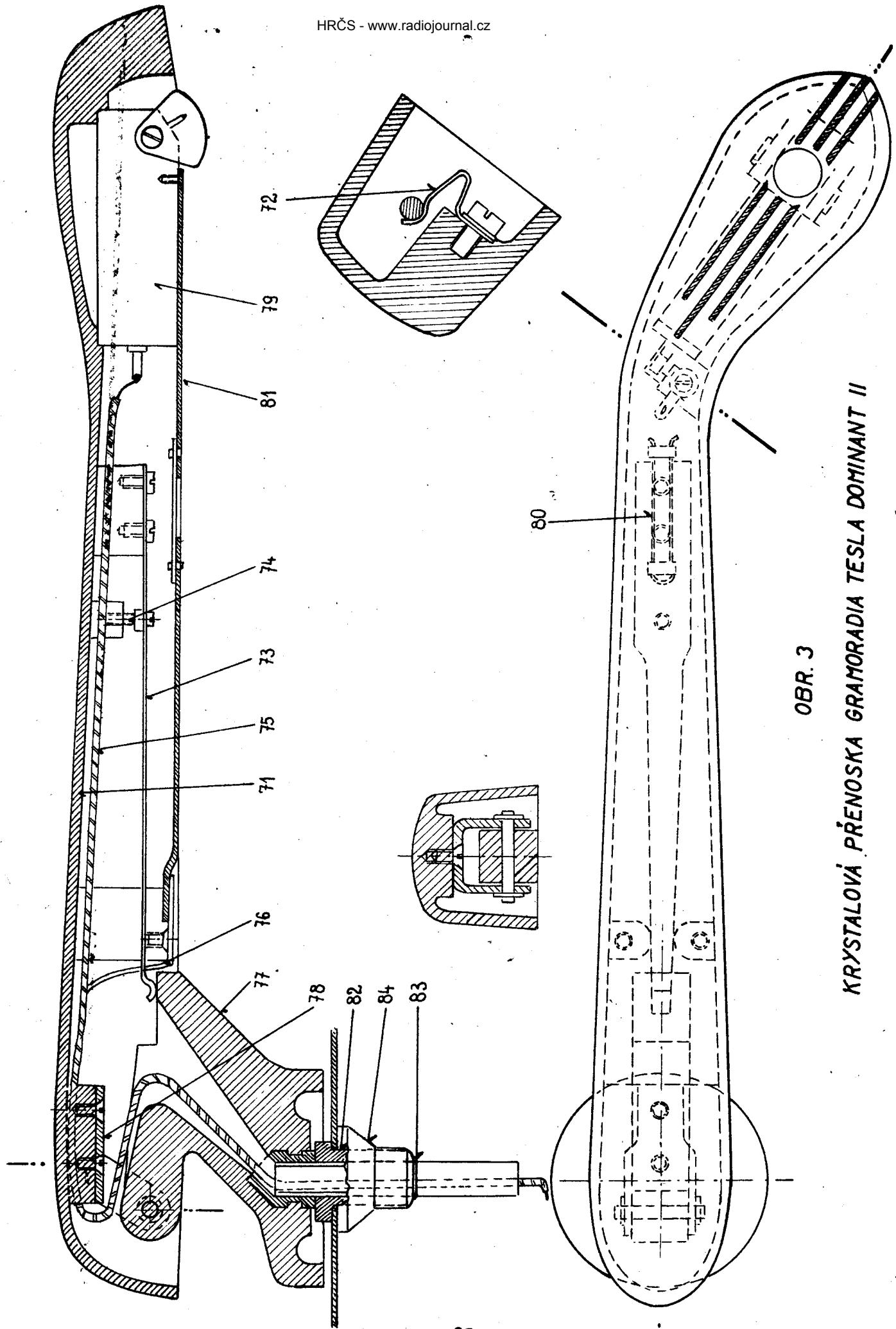

OBR. 3

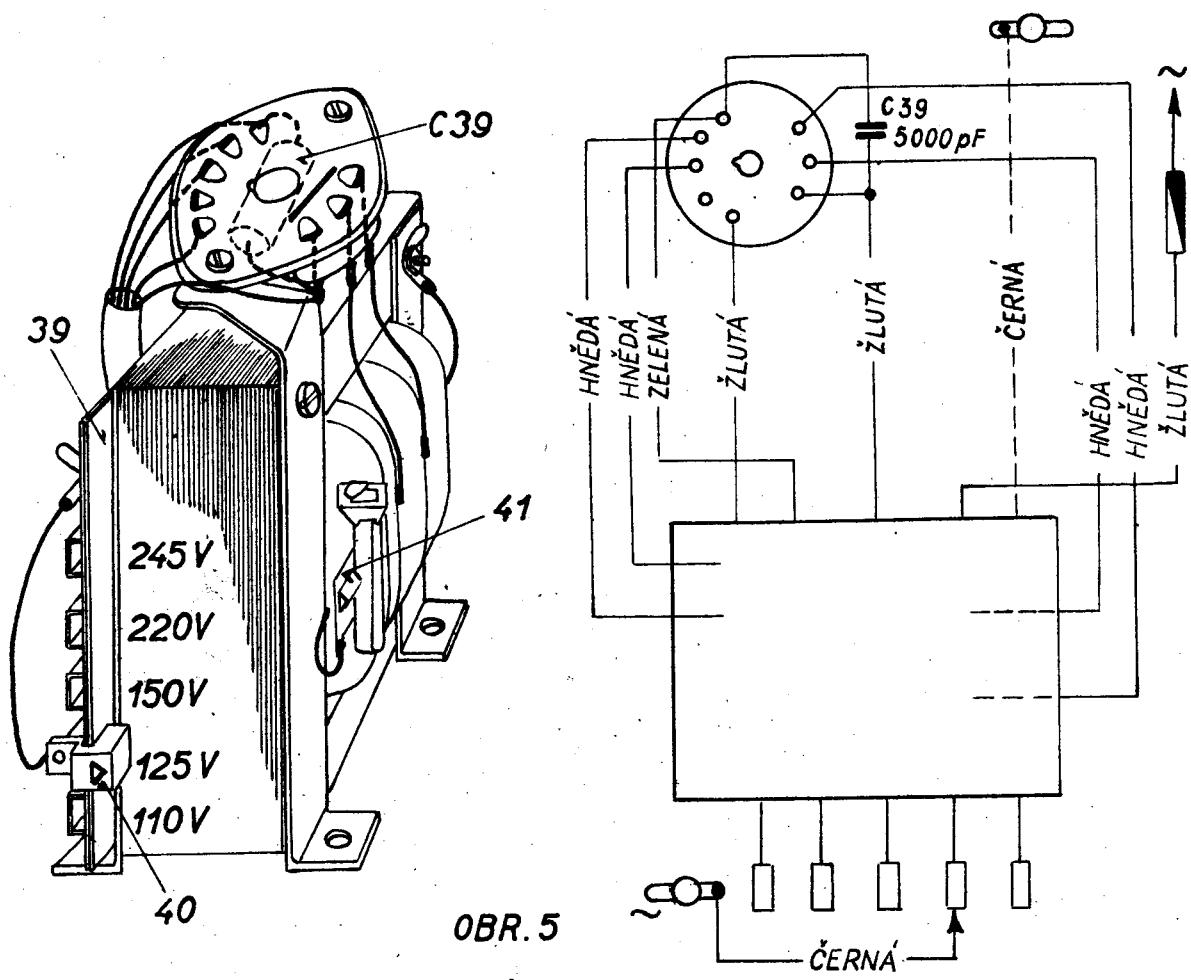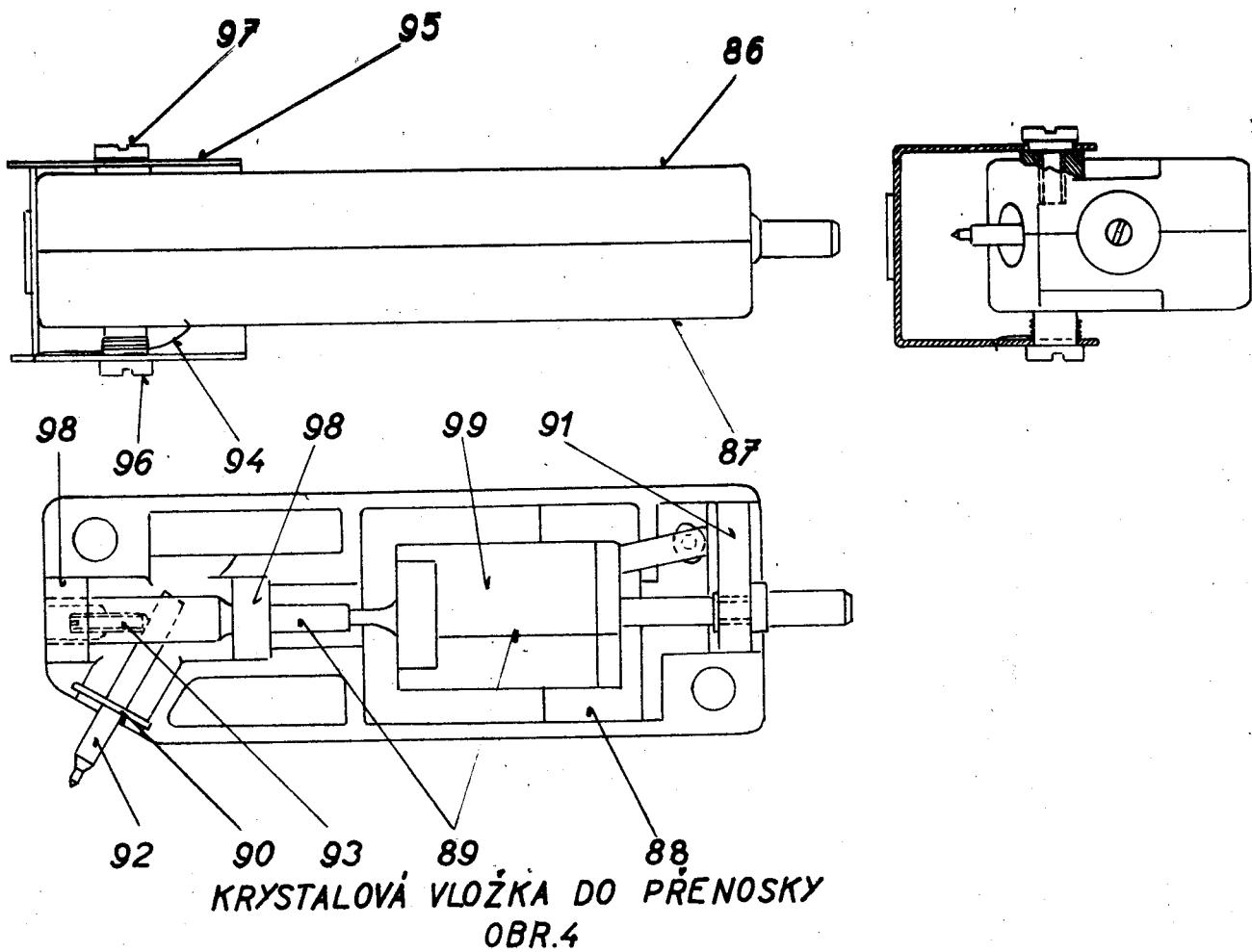KRYSТАЛОВА PŘENOSKA GRAMORADIA TESLA DOMINANT II




SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR GRAMORADIA TESLA DOMINANT II

GRAMORADIO TESLA DOMINANT II 512035
s magnetickou přenoskou P 40

Zapojení

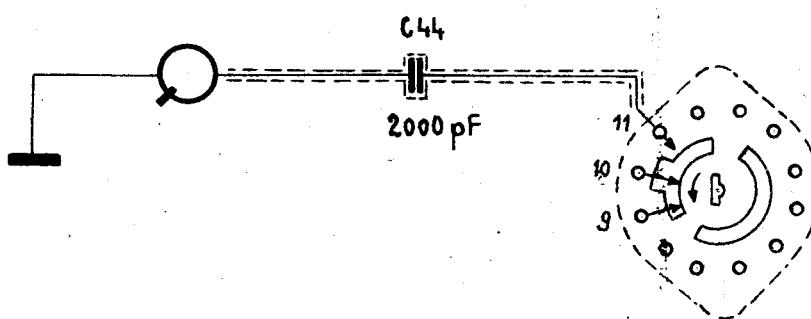Dominant II 512035 je zapojením shodný s Dominantem II s krystalovou přenoskou s rozdílem zapojení přenosky.




Kontrola přístroje

Viz kontrola přístroje Dominant II 512034.

Gramofon s magnetickou přenoskou P 40

Náhradní součástky gramofonu

Pos.	Obr.	N á z e v	Objed. číslo
100	6	gramodeska	AF 196 45
101	6	gramomotor	AN 873 02
102	6	taliř s hnědým sukнем	AF 776 00
103	6	magnetická přenoska	P 40
104	6	gramozastavovač	AK 882 01
105	6	miska	V5-P1 197

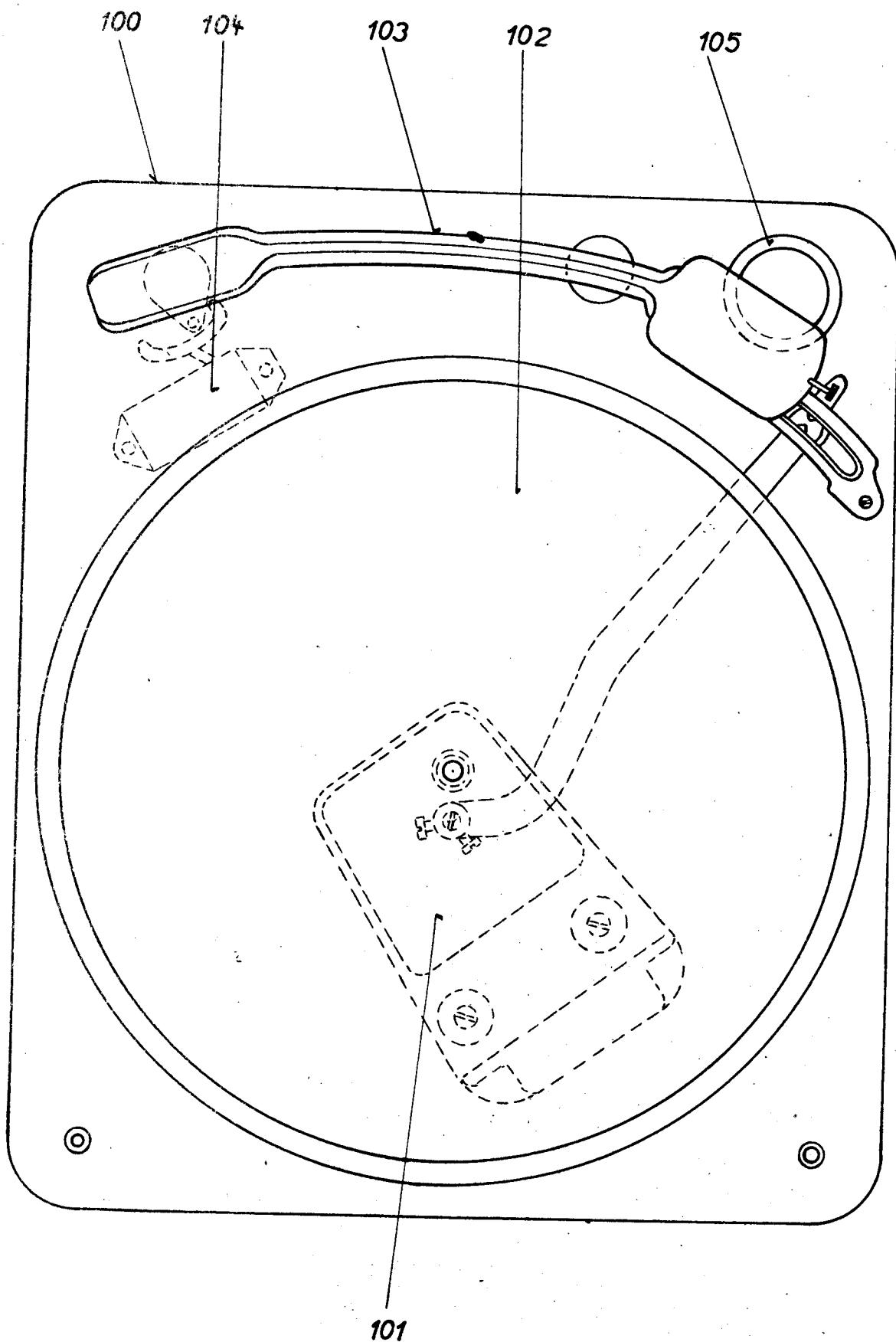


GRAMOFON GRAMORADIA TESLA DOMINANT II 512035
OBR. 6

GRAMORADIO TESLA DOMINANT II 512037

- s dynamickou přenoskou 510500

Zapojení

Dominant II 512037 je zapojením shodný s Dominantem II s magnetickou přenoskou s rezidilem zapojení přenosky.

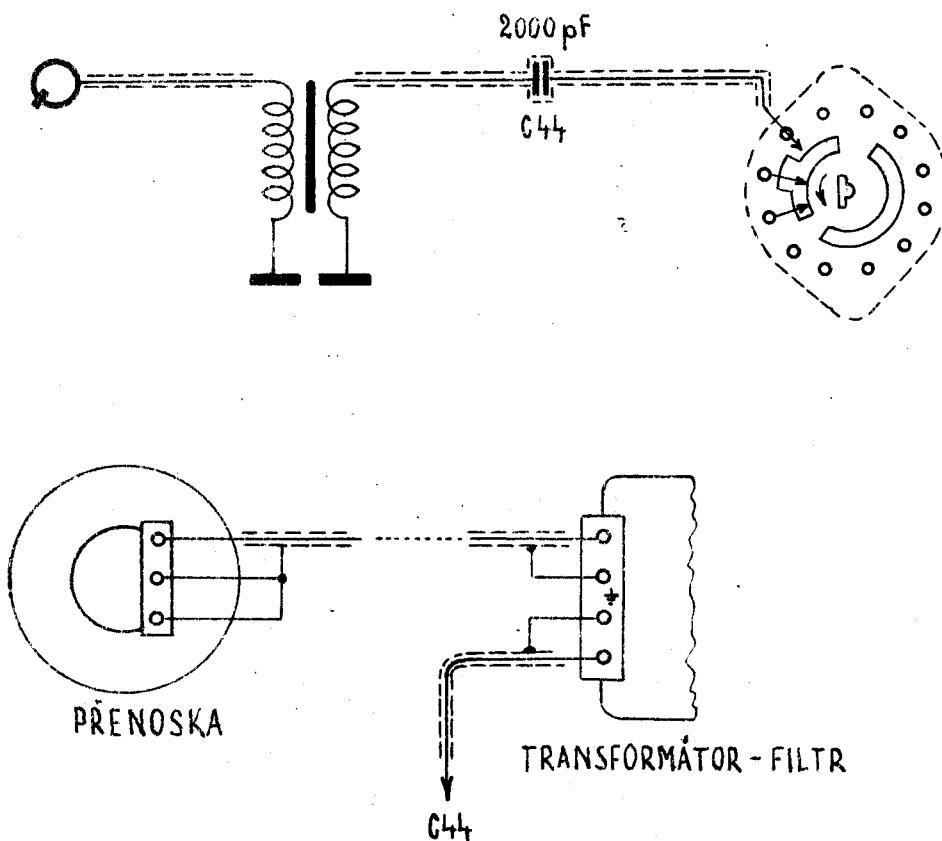Kontrola přístroje1) Nastavení tlaku na safírový hrot přenosky.

Přenosku nasadíme na gramofonovou desku. Protizávažím nastavíme tlak na hrot tak, aby pérová váha nastavená na 40-45 g zvedla přenosku s desky. Pérová váha se přikládá na konec zvednutého raménka. V případě, že nemůžeme požadovaný nízký tlak 40-45 g nastavit ani při posunutí závěží až na konec vyvažovacího raménka, povolením dvou stávěcích šroubů v ložiskové trubce posuneme raménko o 2-3 mm tak, aby se raménko přenosky zkrátilo. Po nastavení opět šrouby utáhneme.

2) Kontrola dření přenosky

Na talíř položíme novou desku neb desku s dosud neohranou částí záznamu, počlivě otrřeme desku bílou plstí a přehrajeme malou část neohraného záznamu (cca 15 obrátek talíře).

Po přehrání opět přetřeme část přehraného záznamu čistým kouskem bílé plsti. Na plsti se nesmí ukázat černý prach. Přenoska, která dře (zvláště tak, že je přímo vidět při vhodném pohledu na osvětlenou desku matný pás) se musí vyměnit nebo opravit.

Upozornění

Gramomotorek, který má větší vibrace musíme rovněž opravit nebo vyměnit.


Náhradní součástky gramofonu

Pos.	Obr.	Název	Objednací číslo
106	7	deska	AA 208 06
107	7	objímka pro osvětl. žár. Mignon	EK 610 11
108	7	kroužek	AA 918 02
109	7	kryt	EK 590 29
110	7	motorek „Beta“	AN 873 01
111	7	dynamická přenoska TESLA	510500
112	7	talíř s hnědým sukнем	AF 776 00
113	7	zastavovač	AK 882 00

Náhradní součástky pro dynamickou přenosku 510500


Pos.	Obr.	Název	Objednací číslo
114	8	víčko	DP 47-F-03
115	8	stavěcí kroužek	DP 47-F-08
116	8	trubka raménka	DP 47-F-11
117	8	protizávaží	DP 47-F-12
118	8	šroub protizávaží	DP 47-F-13
119	8	podložka	DP 47-F-24


Pos.	Obr.	Název	Objednací číslo
120	8	těleso hlavičky	DP 47-E-25
121	8	polový nástavec	DP 47-F-28
122	8	podložka pod nástavec	DP 47-F-29
123		pouzdro safír.ložiska	DP 47-F-33
124	8	sestava kotvičky	DP 47-F-35 až 39 S
125	8	víčko jehly	DP 47-F-43
126	8	gumová podložka	DP 47-F-44
127	8	gumová podložka	DP 47-F-45
128	8	podložka	DP 47-F-46
129	8	magnet	DP 47-F-47
130	8	spodek stojánku	DP 47-F-49
131	8	vršek stojánku	DP 47-F-50
132	7	podpěrka	DP 47-F-57
133		spiral pero ø 10 - 12	DP 47-F-07
134		kotva	DP 47-F-35
135		hrot	DP 47-F-36
136		pero tlumící	DP 47-F-39
137		držák se safír.jehlou	DP 47-F-40
138		vstupní transformátor	TRV 1
139		korekční tlumivka	TZI 15

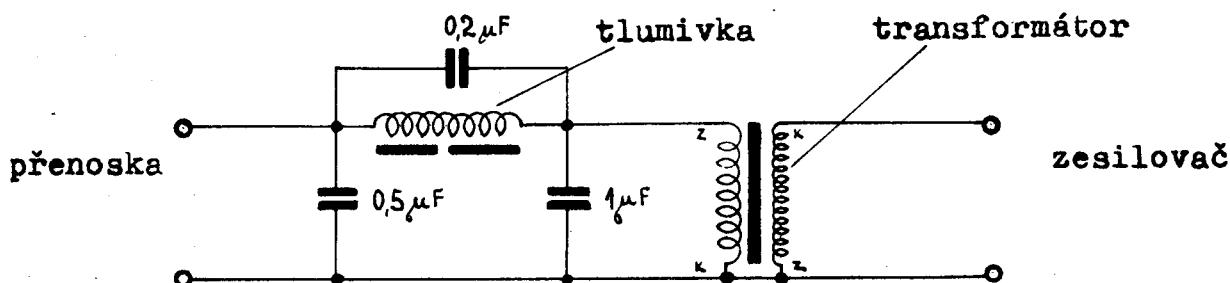Zapojení filtru k dynamické přenosce


Tlumivka: 2x 60 závitů, Cu 0,6; vzduchová mezera 0,35 na každé straně

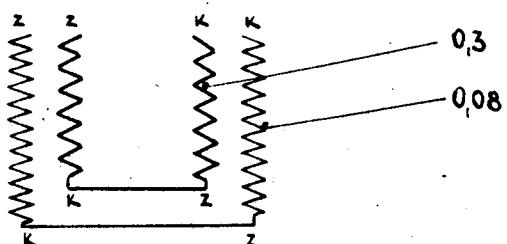Transformátor: primár: 2x 170 závitů Cu 0,3
sekundár: 2x 5.000 závitů Cu 0,08



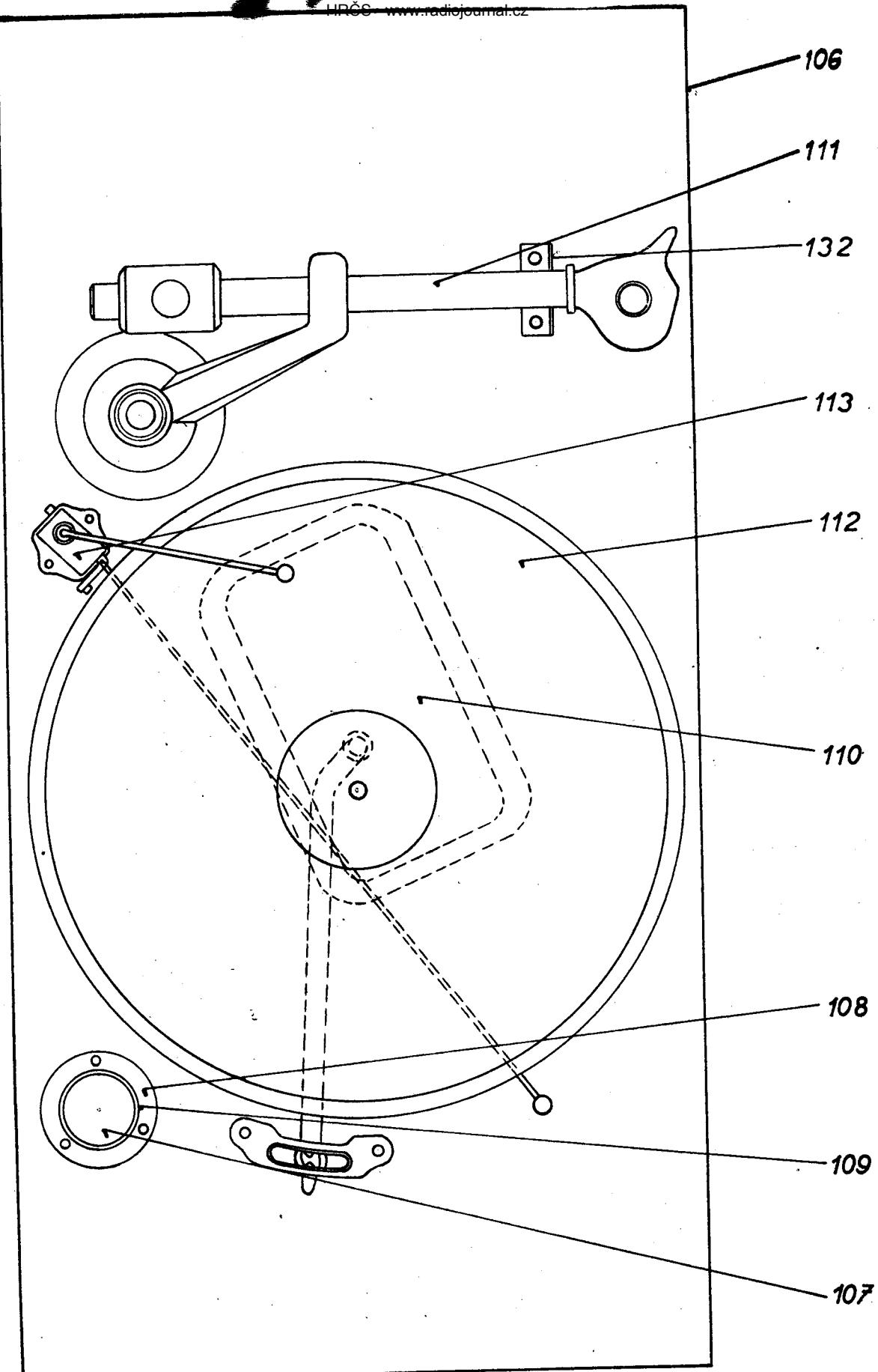


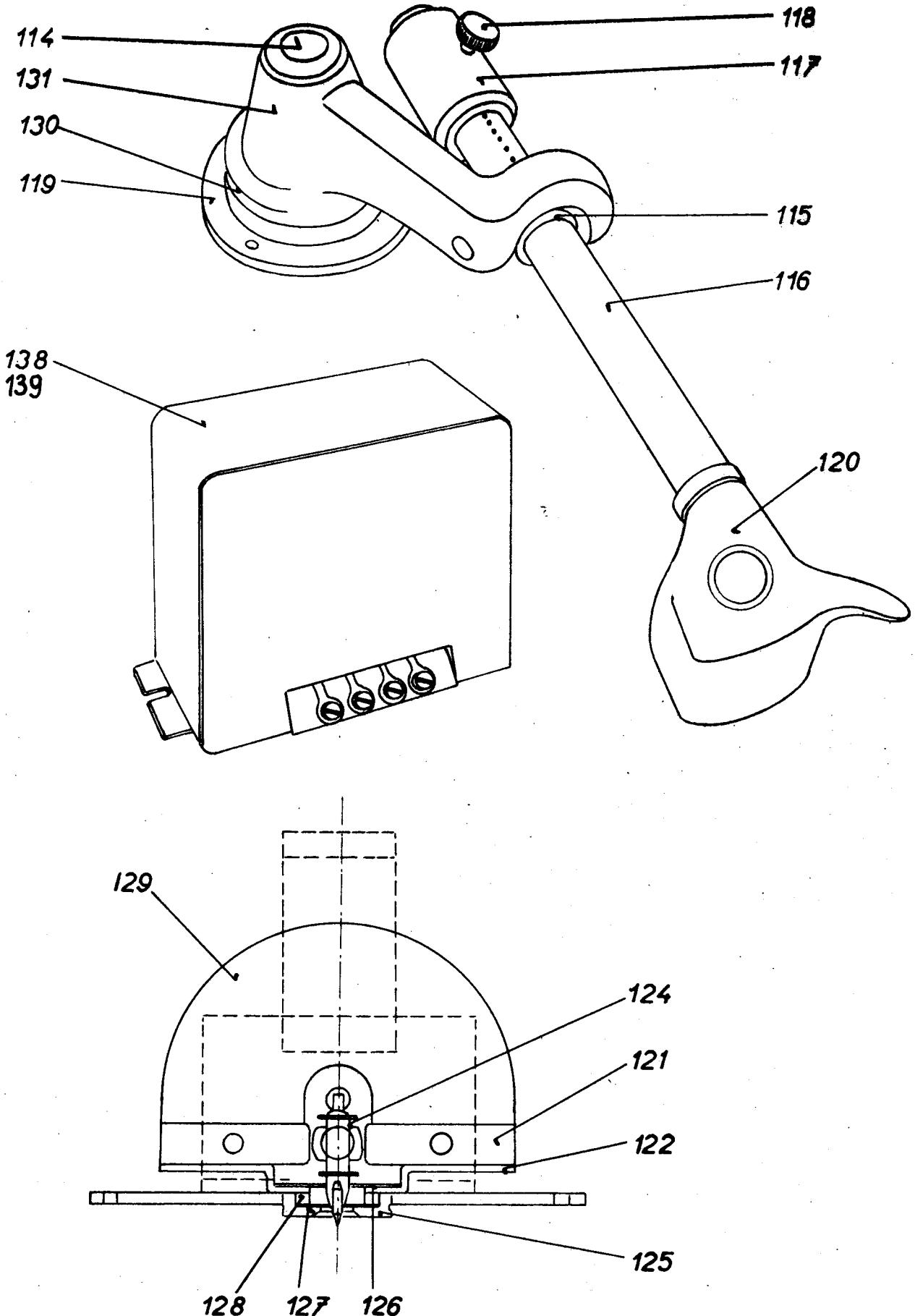GRAMOFON GRAMORADIA TESLA DOMINANT II 512037
OBR. 7




DYNAMICKÁ PŘENOSKA TESLA 510500
OBR. 8


Změny a poznámky

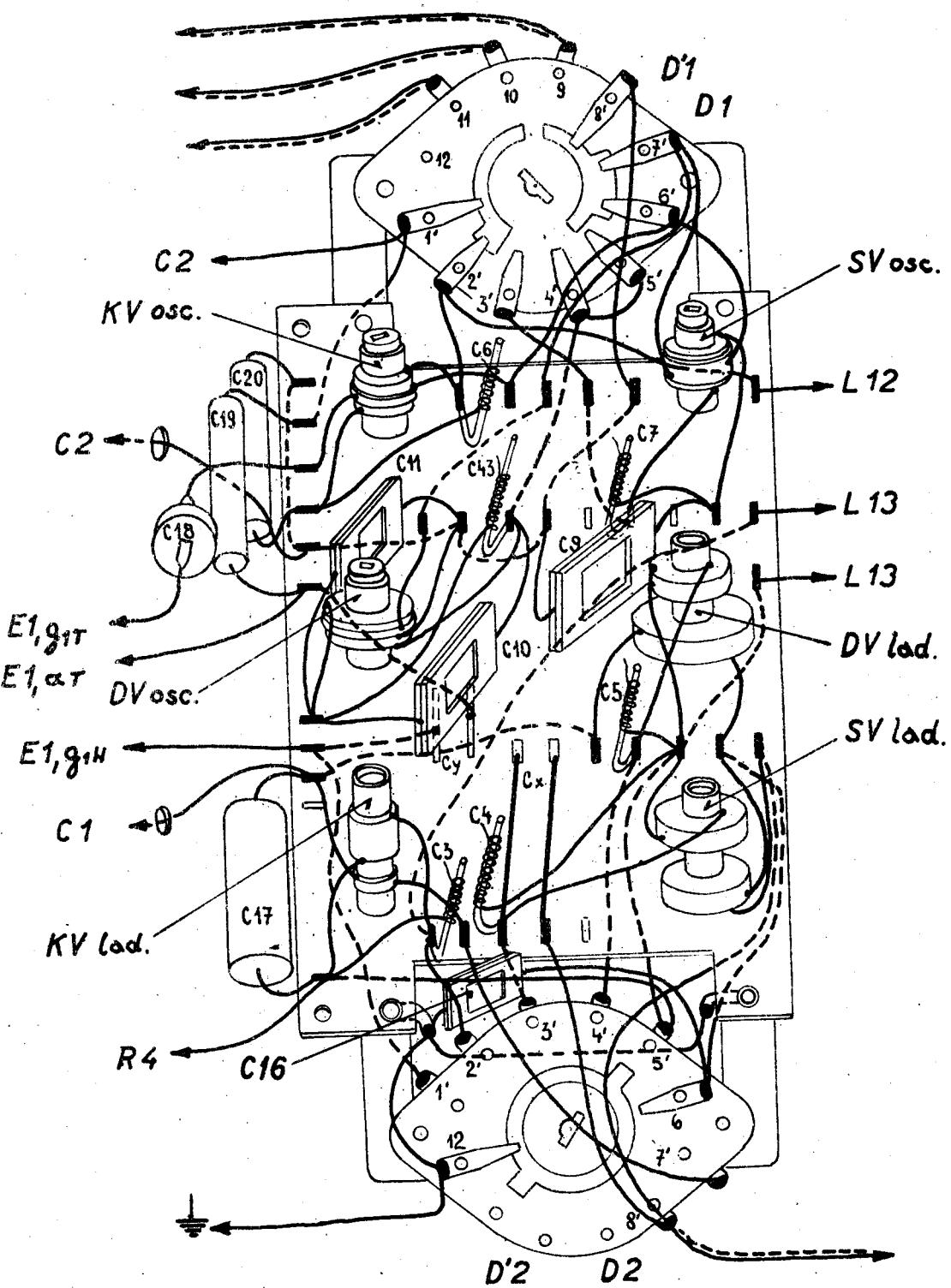

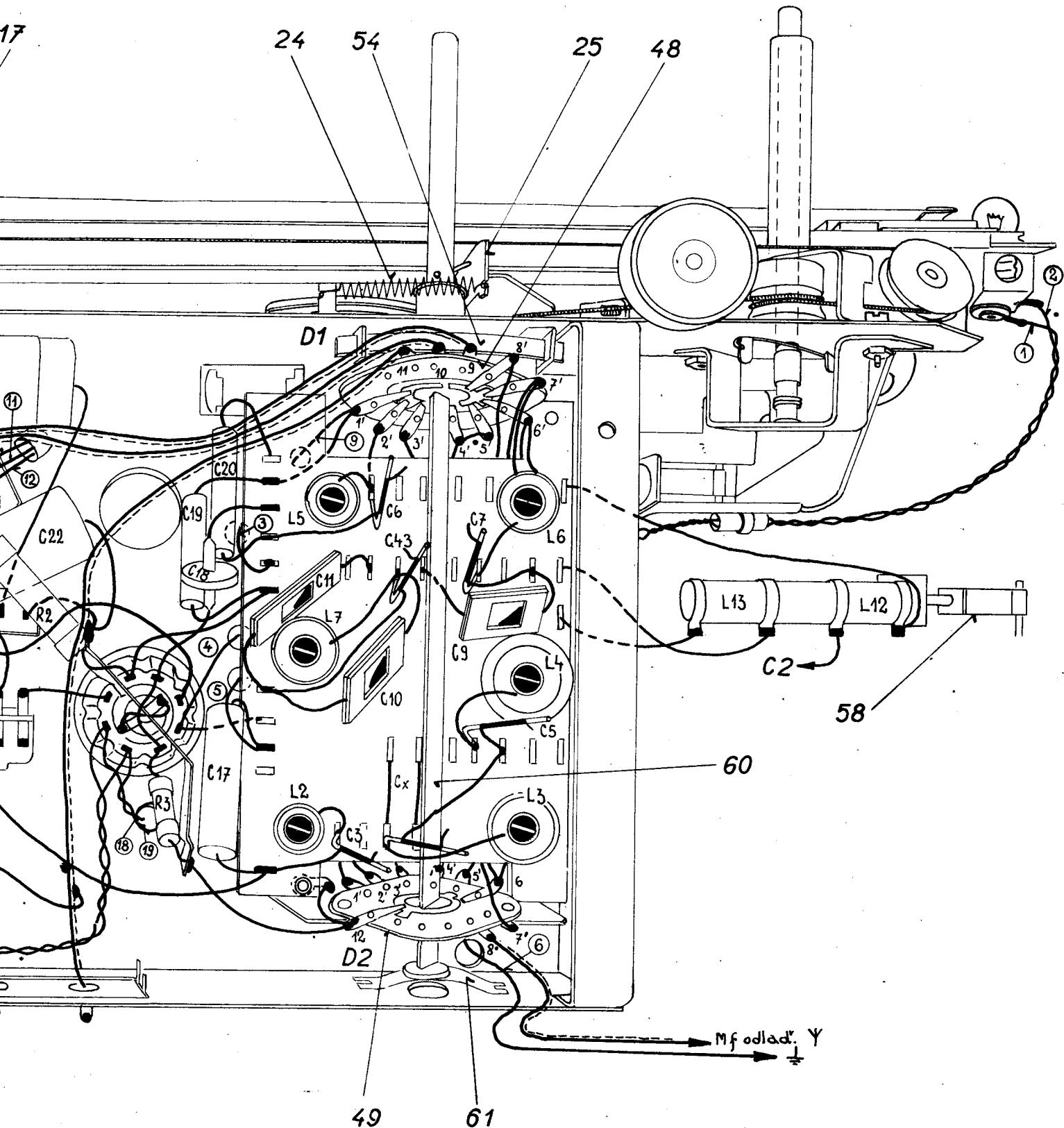CÍVKOVÁ SOUPRAVA PŘIJIMAČE GRAMORADIA TESLA DOMINANT II




RJIMACÉ GRAMORADIA TESLA DOMINANT II

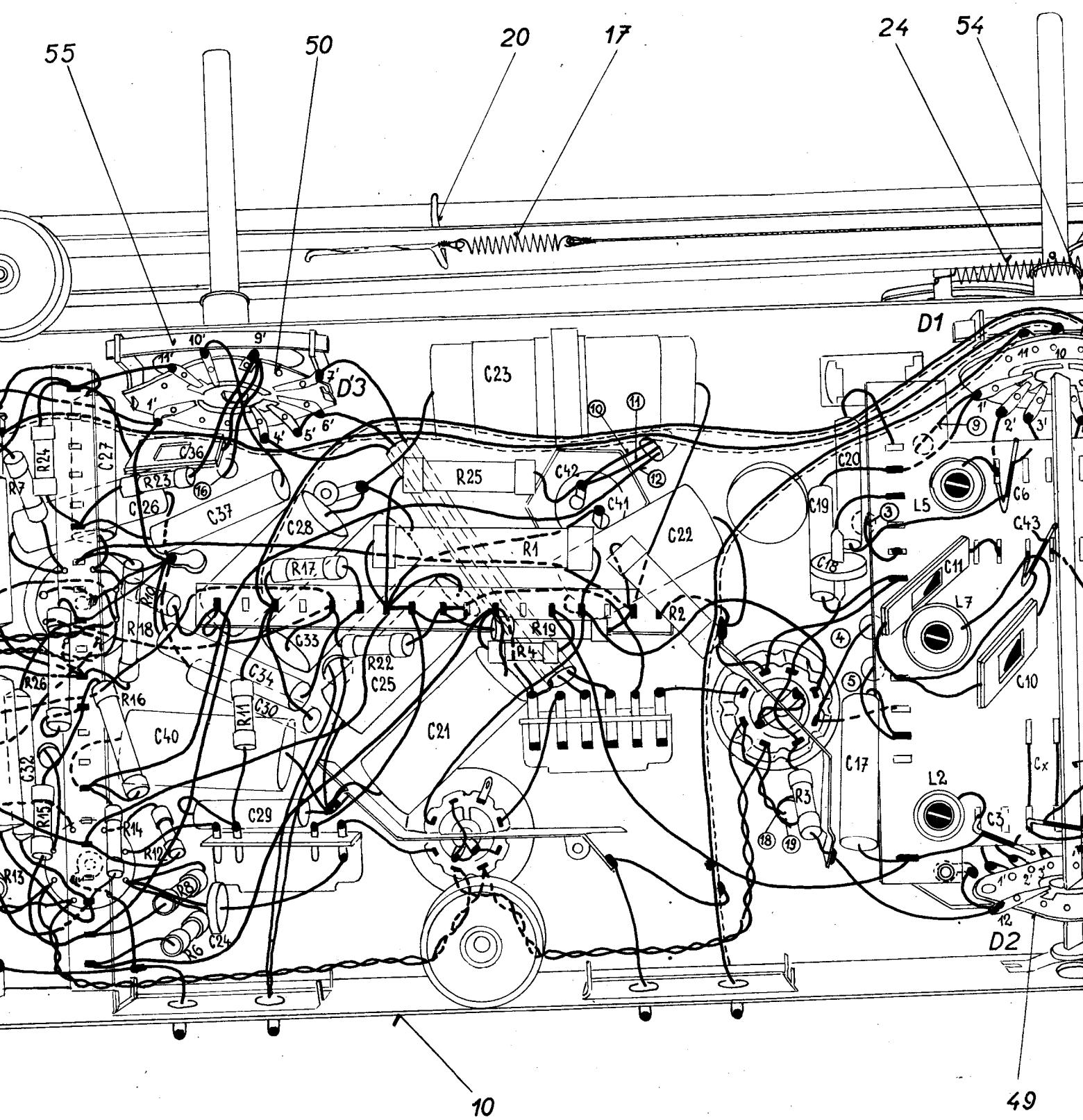


POHLED POD CHASSIS PŘIJIMAČE GRAMORADIA TESLA DOMIN


OBR. 9

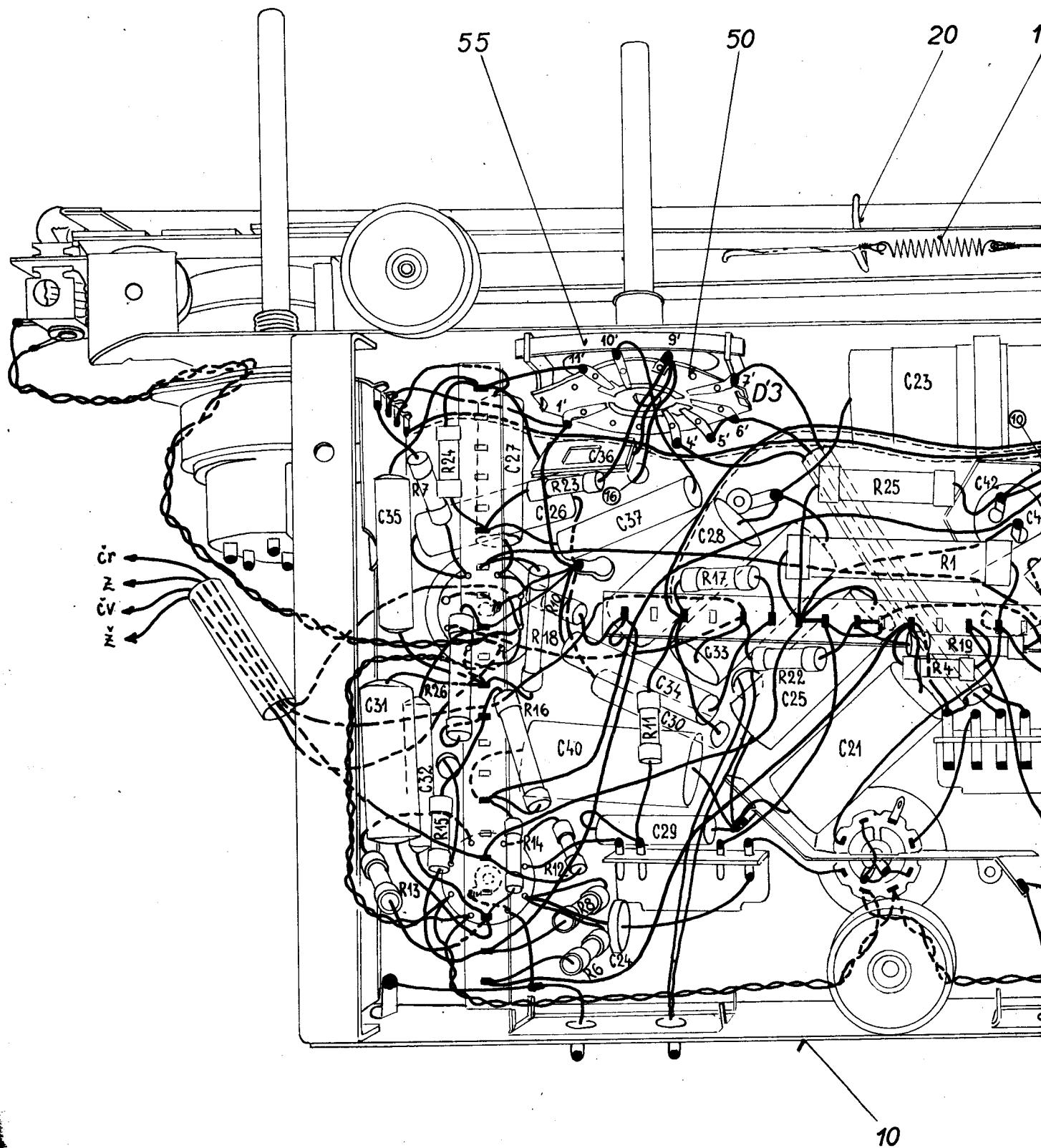


POHLED POD CHASSIS

OB

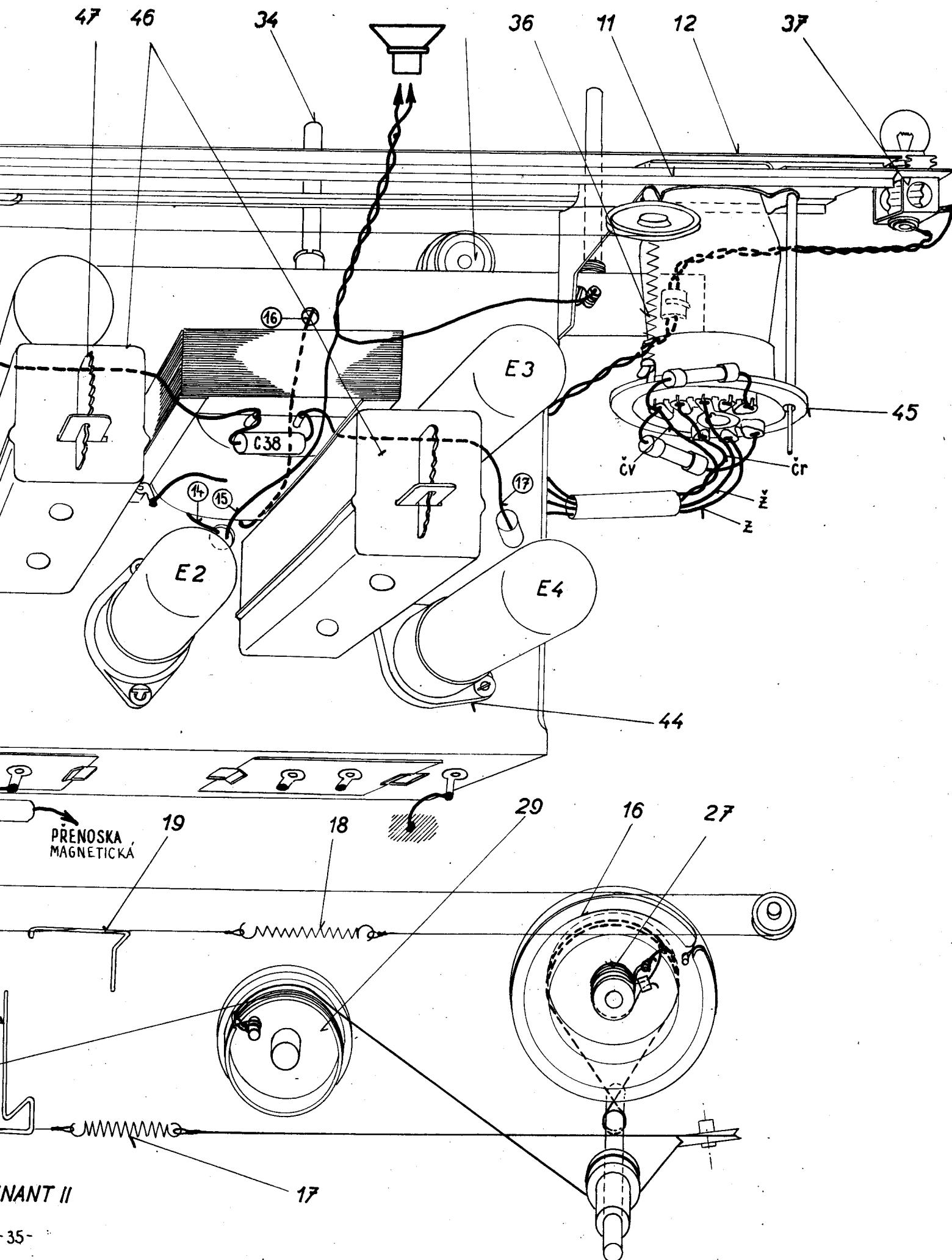


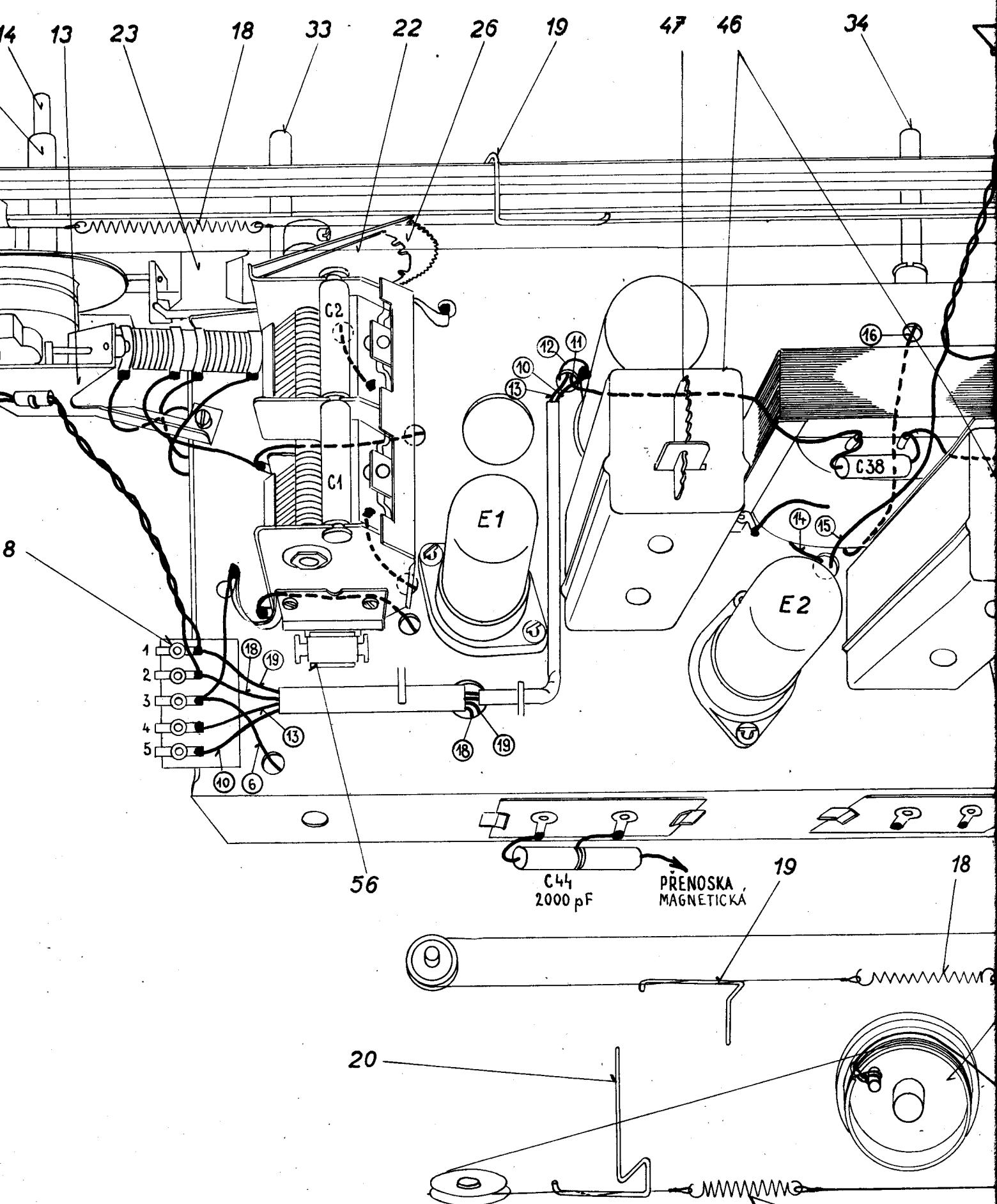

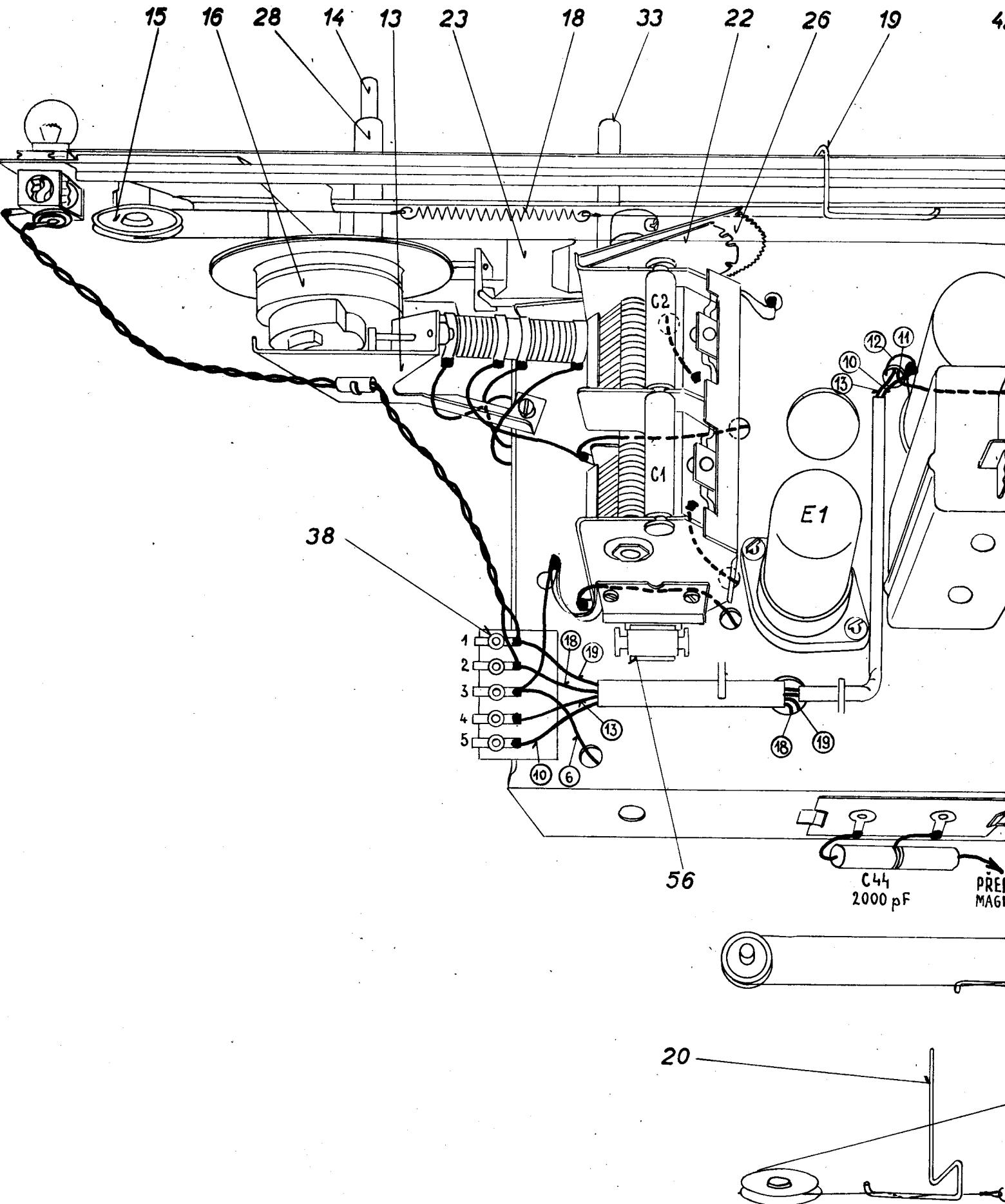
OHLED NA CHASSIS PŘIJIMAČE GRAMORADIA TESLA DOMINANT II
OBR. 10



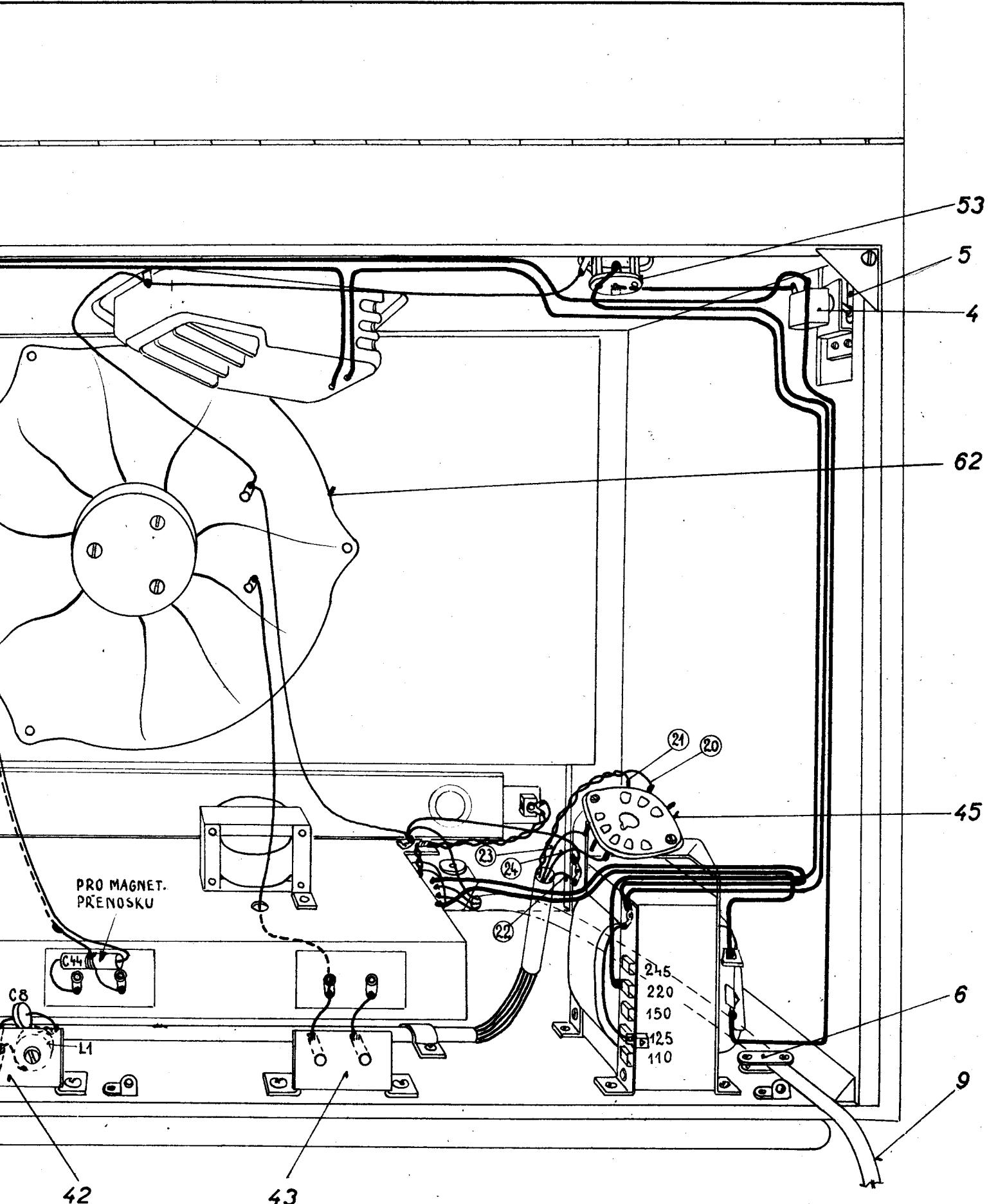POHLED NA CHASSIS PŘIJIMAČE GRAMORADIA TESLA DOMINANT II
OBR. 10




RADIA TESLA DOMINANT II
OBR. 11

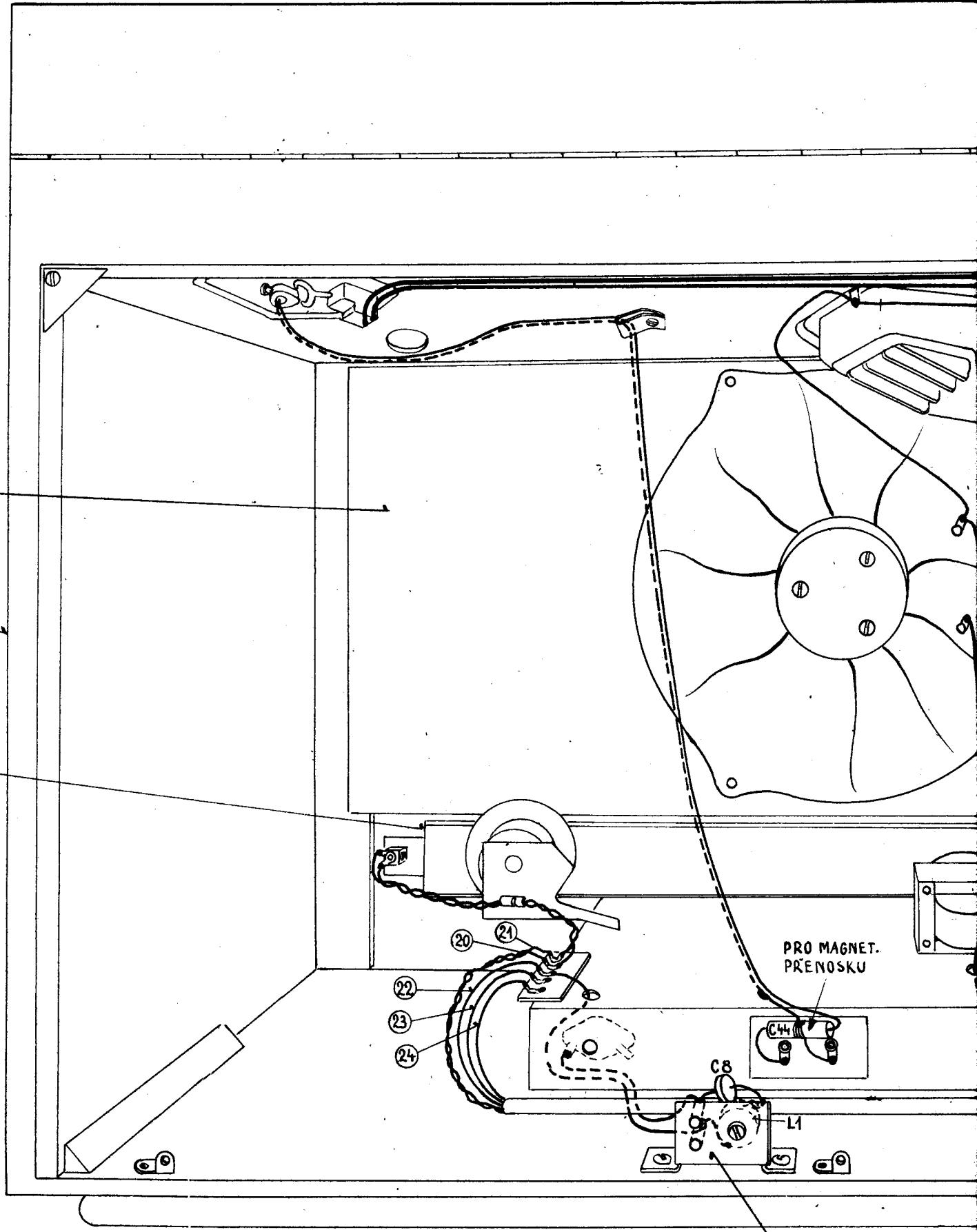

POHLED DO GRAMORADIA TESLA DOMINANT
OBR. 11


21	6	8	19	11	7	9	17	10	18	15, 26, 21, 20, 22	24	14	16	13	23	12		
22	24	14	25	15	29	23	30	26	27	28	34	35	33	37	31	32	36	40
	10	11															38	

D1

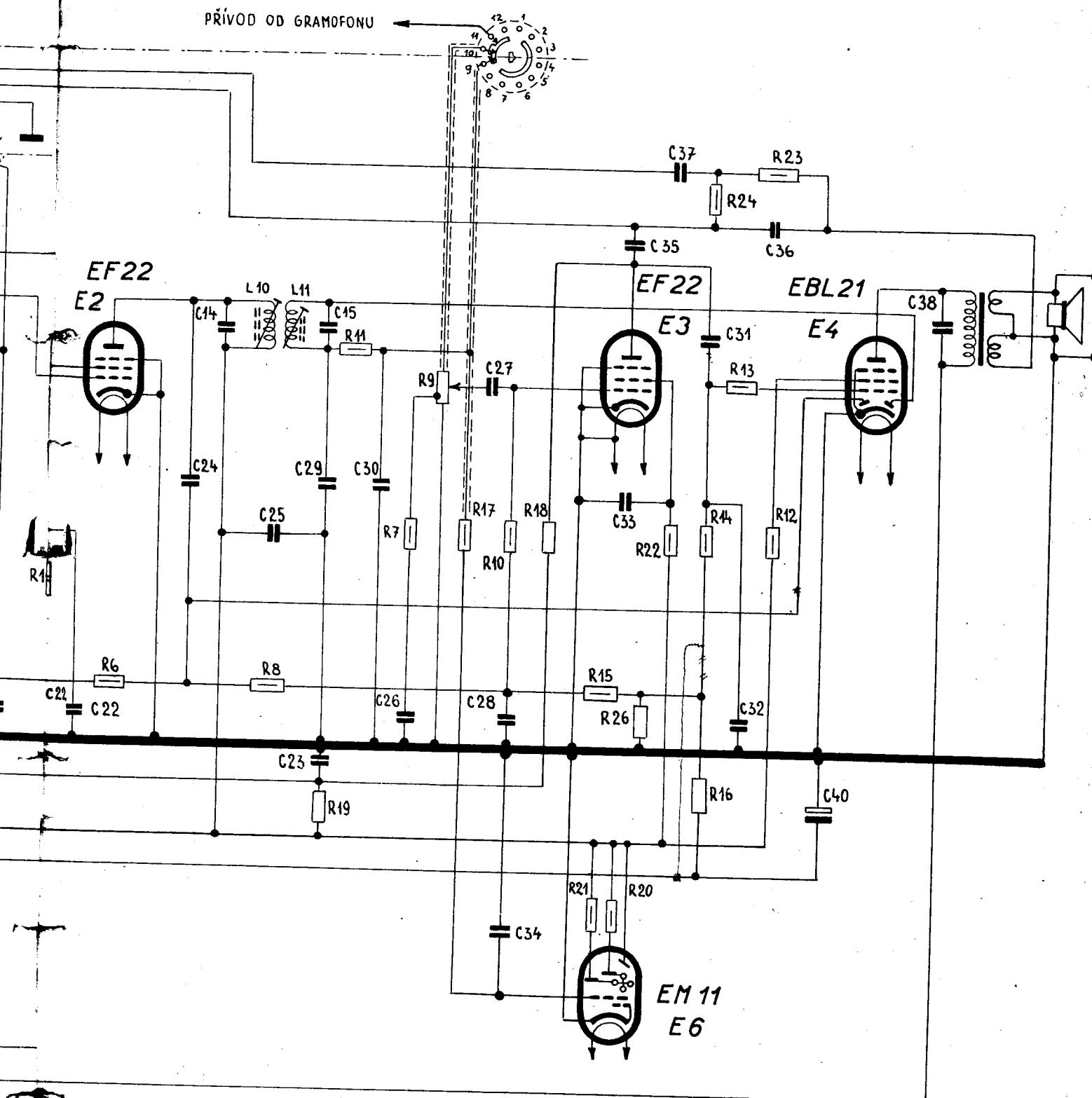

THEORETICKÉ ZAPOJENÍ GRAMORADIA TESLA DOMINANT II
OBR. 12

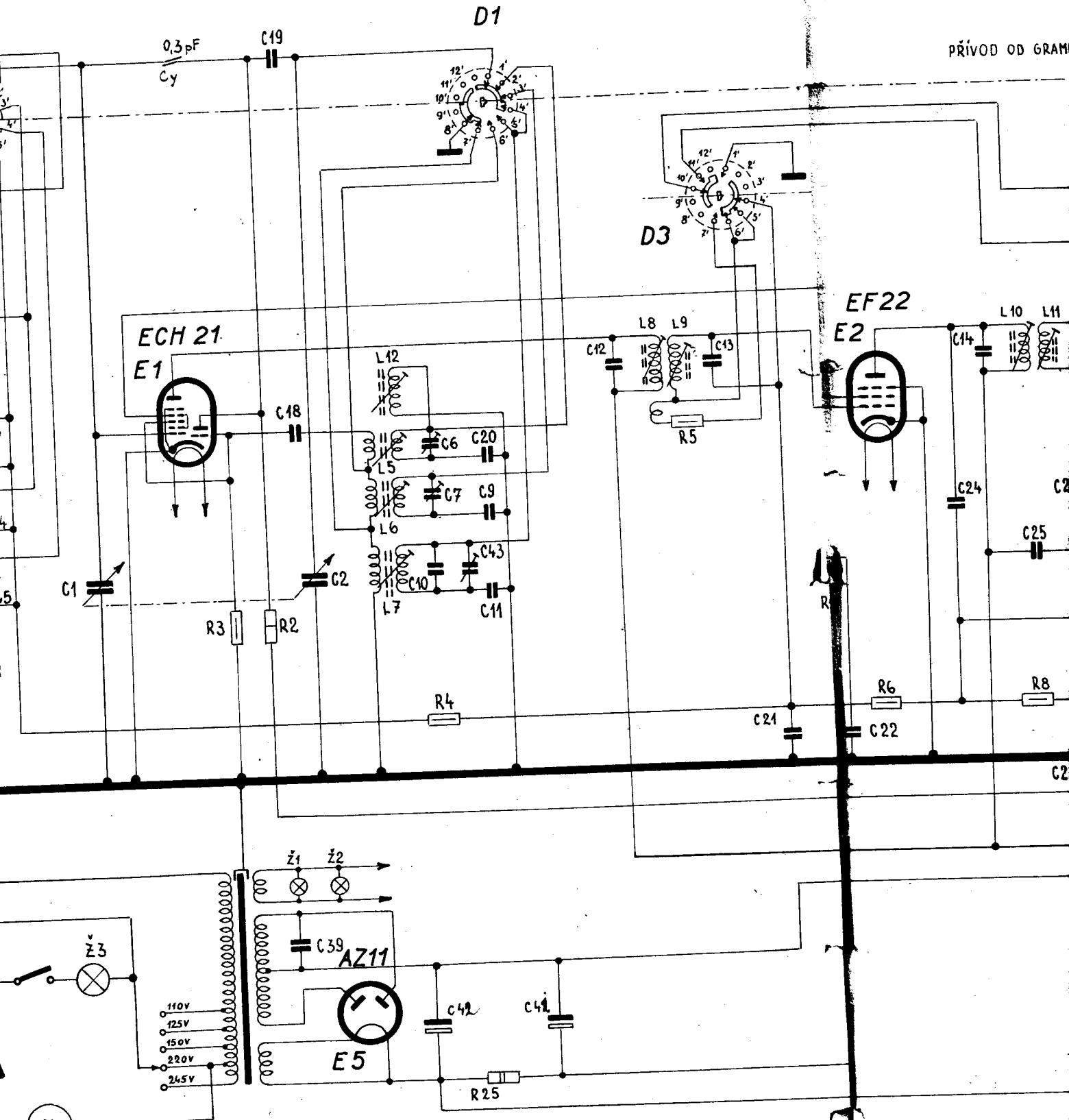3 2 4 25 5 6 8 19 18 2 39 41, 6, 7 10 20 9 43 11 42 12 22 24 14 25 15
 17 1 12, 5, 6, 7 8 9 10 11




VLFNOVÉ ROZSÁHY	DOTEK.DESKA D1	DOTEK.DESKA D2
6 GRAMO	10 - 11 1' - 5'	- 1' - 5'
III 700 - 2000 m	9 - 10 1' - 4'	- 1' - 4'
II 195 - 600 m	9 - 10 4,5 - 7,8'	6 - 12 1' - 3'
I 165 - 52 m	9 - 10 4,2 - 7,8'	- 4,2 - 7,8'

SELEKTIVITA	DOTEK.DESKA D3
ŠIROKÉ PÁSMO	1-10', 4-7'
STŘEDNÍ	4-6'
ÚZKÉ	4-5, 10-11'

PŘEPINAČ ZAKRESLEN V POLOZE

TEORETICKÉ ZAPOJ.

R	8	16	3,4,5,17	1	19	18	2	39	41,6,7	10	20	9	43	11	42	12	8	13	21
C																			
L	1		13,2,3,4						12,5,6,7								8	9	

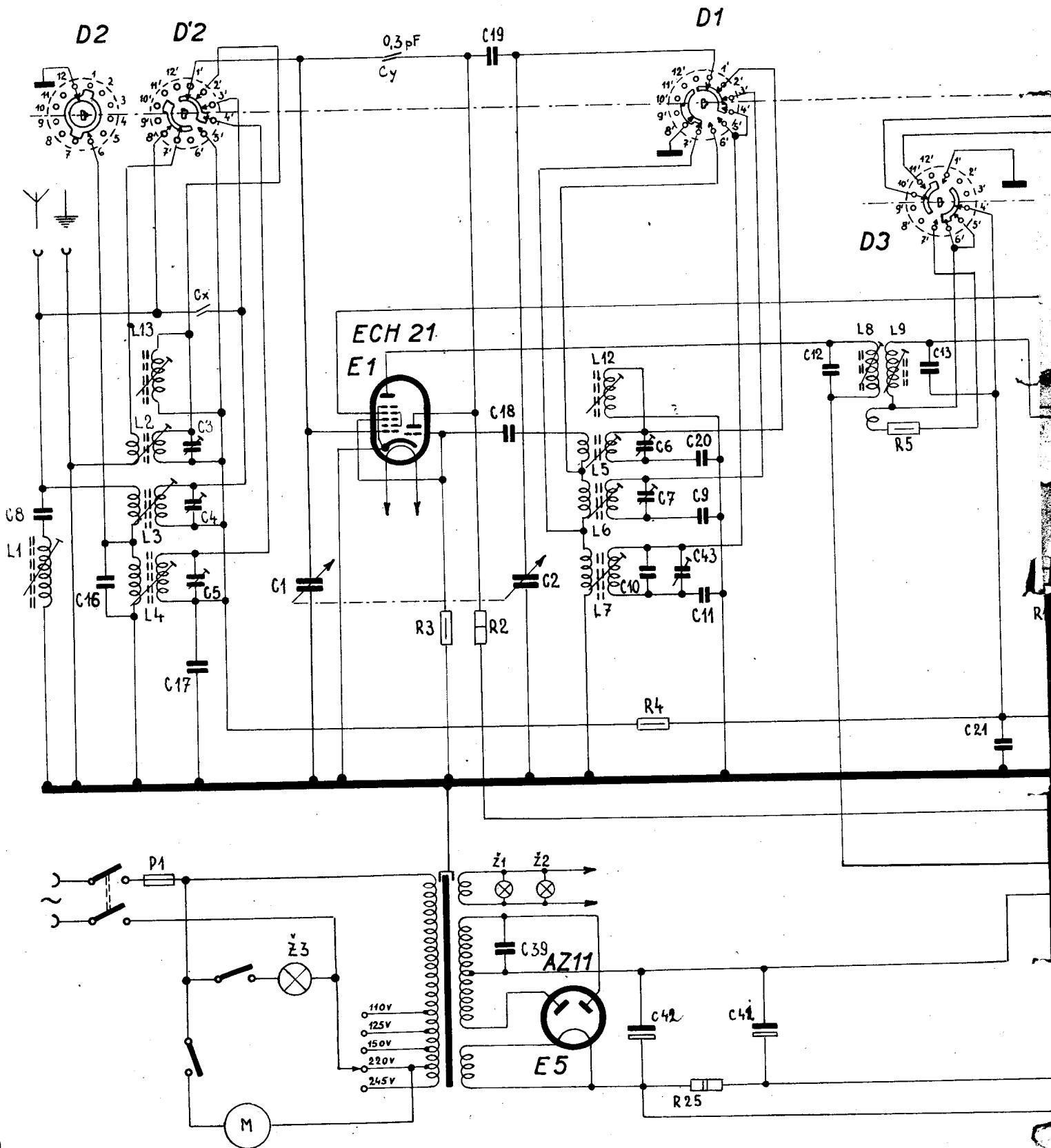

VLNOVÉ ROZSÁHY	DOTEK.DESKA D1	DOTEK DESKA D2
6 GRAMO	10 - 11	1' - 5'
III 700-2000 m	9 - 10	1' - 4'
II 195-600 m	9 - 10	1'-3',7'-8'
I 16,5-52 m	9 - 10	1'-2',6'-7',8'

POSTAVENÍ PŘEPINAČE V POLOZE DLOUHÝCH VLN

SELEKTIVITA	DOTEK.DESKA D3
▲ ŠIROKÉ PÁSMO	1'-10', 4'-7'
▲ STŘEDNÍ	4'-6'
▲ ÚZKÉ	4'-5', 10'-11'

PŘEPINAČ ZAKRESLEN V POLOZE ▲

Výměna safírových hrotů přenosek

U krystalové přenosky

Předpokladem pro výměnu hrotu je z raménka přenosky vyjmutá vložka.

- 1) Červík 93 (str.24, obr.4) opatrně uvolníme a vysuneme držák 92 se safírovým hrotom.
- 2) Novou jehlu zasuneme do vložky a dbáme, aby chom nepoškodili gumovou vložku 90, upevněnou ve vložce.
- 3) Červík pevně utáhneme a zajistíme lakem.
- 4) Poněvadž při utahování červíku 93 je nebezpečí zlomení krystalu, musíme přidržovat držák 92, aby namáhání krystalu bylo nejmenší.

U dynamické přenosky

Znak TESLA na hlavici přenosky pos. 120 (str. 31) vyloupneme (tvoří plombu) a vyšrouboujeme šroub pod tímto znakem. Tím je uvolněn celý systém přenosky a lze jej opatrně z hlavice vysunout. Odletujeme dva přívody od letovacího můstku.

Vyšroubováním dvou šroubků sejmeme čelo systému. Z čela systému vyměníme stavěcí kroužek (pos.122, obr.8), který drží gumové tlumící uložení (pos. 127, obr.8). Středící gumička safírového hrotu podléhá vlivu prostředí nebo v případě delšího skladování, nebo méně častého používání přenosky, přestane středící gumička správně pružit, popřípadě úplně zatvrde. Je-li středící gumička vadná, vyměníme ji za novou. Středící gumička je asi 0,2 - 0,25 mm silná. Sejmeme podložku pod polovými nástavci pos. 122, obr.8. Prohlédneme tlumící gumovou podložku pos. 126, obr.8. Je-li vadná (zteřelá, zatvrdlá a pod.) vyměníme ji za novou. Odletujeme přívody od kotvičky. Přívodům ke kmitaci cívce nutno věnovat velkou opatrnost, neohýbat je, aby se neulomily. Vyšroubováním šroubku z uhelníčku na boku můstku uvolníme středící pružinku kmitacího systému. Starší provedení přenosek má místo uhelníčku a šroubku zajišťovací červík. Povyšroubováním dvou šroubků na boku systému uvolníme kmitací kotvičku ze safírových ložisek a kmitací kotvičku vysuneme opatrně ze systému.

Výměna safírového hrotu

Škrabákem odstraníme roznýtovanou hlavičku držáku safíru. Opatrným tahem vysuneme safírový hrot z kmitačky. Nový safírový hrot zasuneme do kmitačky a opatrně přečnívající káček roznýtujeme. Roznýtování provedeme velice opatrně, aby chom nepoškodili bud safírový hrot nebo kmitací cívku. Pro ten učel zhotoví-

me si malý přípravek. Vyvrtáme otver v kousku železného nebo mosazného materiálu a v tomto otvoru roznýtujeme držák safirového hrotu - viz obr.

Zvětšovacím sklem překontrolujeme hroty kmitací cívky. Jsou-li hroty tupé, přebrousim je a kmitací kotvička je připravena k vestavění do systému. Je-li magnet zesláblý, zesílíme magnet přemagnetováním. Při sestavování pólových nástavců dbáme na to, aby polové nastavce byly v rovnoběžné poloze. Kotvičku vložíme do safirových ložisek a utažením šroubků v držáku safirových ložisek nastavíme tak ložisek tak, aby kotvička mohla v systému kmitat, nesmí však být v ložiskách volná. Je-li třeba doplníme kmitací systém nepatrným kouskem vaseliny, která tam má tlumící úkol. Nastavíme šroubkem (u staršího provedení červíkem) pružinku kotvičky, aby kmitací systém vracela do střední polohy. Šroubek dotáhneme a zakápneme lakem. Opatrně přiletuje vývody od kmitací cívky na letovací můstek. System přiletuje k vývodům v hlavičce a opět smontujeme.

Vyšroubujeme hroty ložisek raménka přenosky. Překontrolujeme špičky hrotů - jsou-li tupé přebrousim je a opět smontujeme. Hlavičku přenosky nastavíme přesně do rovnoběžné polohy se statorem přenosky.

Přenoska se musí lehounce otáčet v hlavním ložisku.

Přenosku nastavíme na tlak 40 - 45 g, viz str. 27 „Nastavení tlaku na safirový hrot přenosky“. Pro talíře železné jest nutno vzít v úvahu dosti značný vliv magnetu dynamického systému vzhledem k velké jeho blízkosti k talíři. Závaží proto nutno dobré přizpůsobit a nastavit tak, aby při fortissimech v hlubokých tónech přenoska nevyskakovala z drážky. Délky na závaží jsou jen pro pomocnou orientaci.

Všeobecná data

=====


Impedance dynamického systému $38\Omega \pm 10\%$

Vinutí kmitací cívky Cu smalt ø 0,05 mm

Výstupní napětí dynam. systému 10 - 20 mV


Výstupní napětí za filtrem 180 - 450 mV

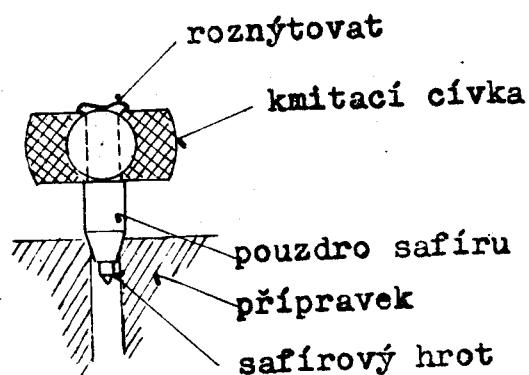Filtr zesiluje průměrně asi 20 - 25 x a uřezává mezi 5-7 kc/s strmě frekvence šumu. V hloubkách projevuje se úbytek maximálně 5 dB u 60 c/s, střední hodnota je asi -3 dB.




Frekvenční křivky dynamické přenosky TESLA 510500

Frekvenční křivka přenosky s filtrem

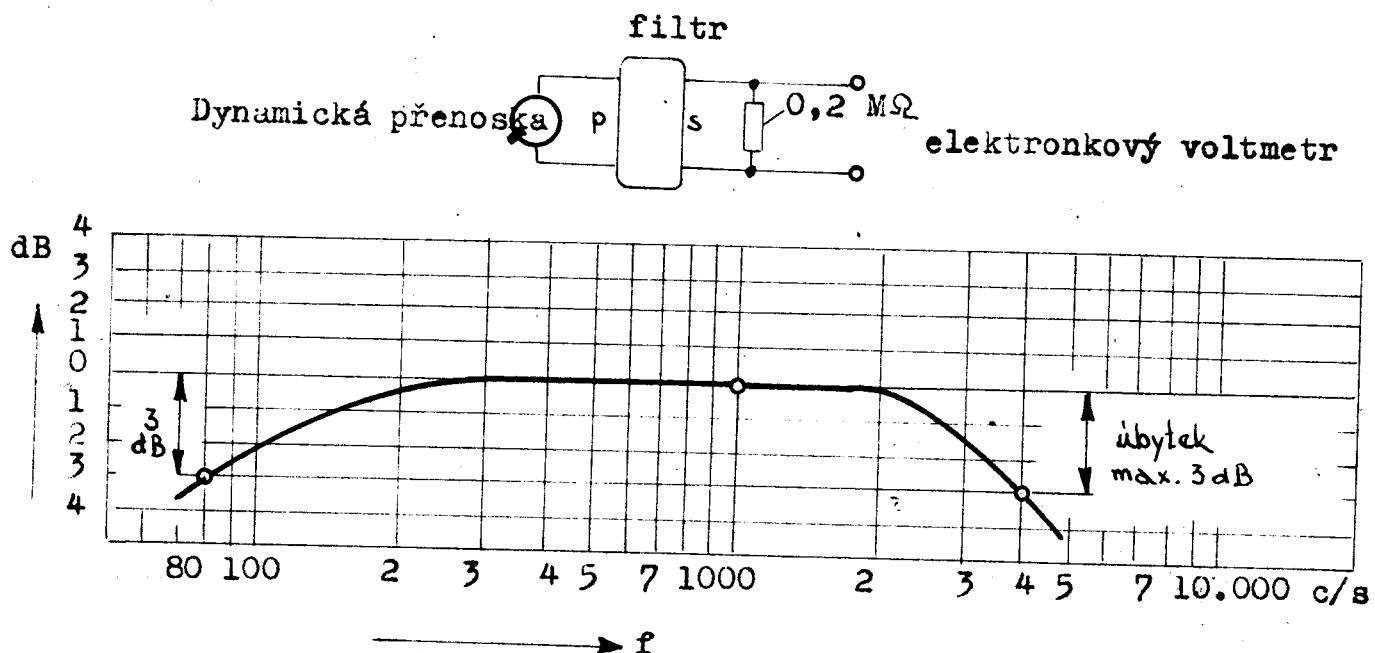

Frekvenční křivka přenosky bez filtru

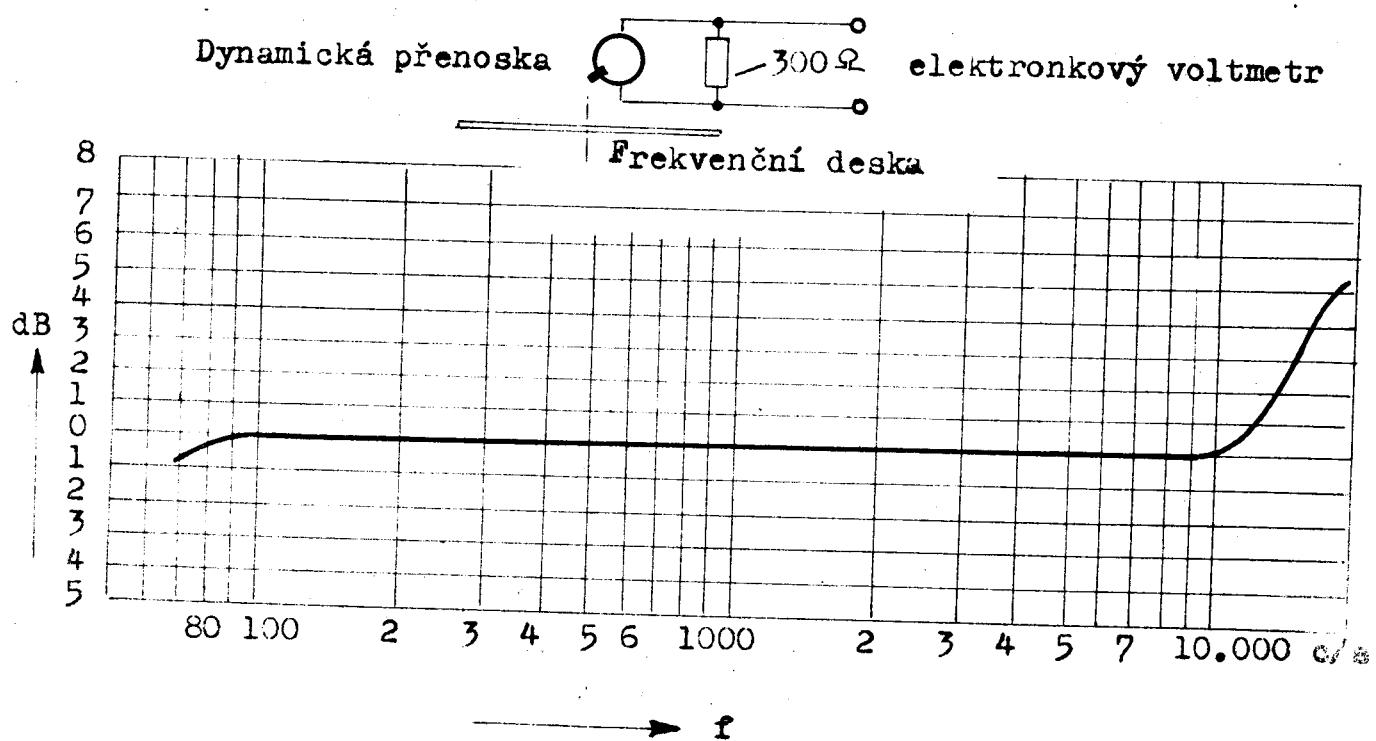


Úprava přijimačů Dominant II SLEO37 s dynamickou přenoskou.


Při jakékoli první opravě je nutno provést úpravu přívodu k přenosce, aby zákazník mohl dynamickou přenosku sám odpojit a zaslat ji samotnou k opravě.

Provědení úpravy

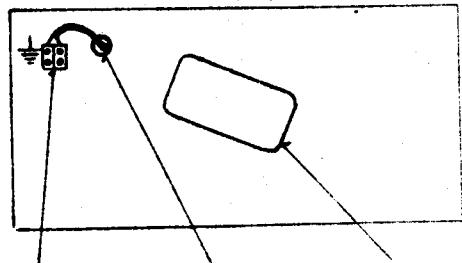- 1) Přenosku odšroubujte od základní desky gramofonu (3 šrouby).
- 2) Na transformátoru přenosky odletujte přívod od přenosky.
- 3) V blízkosti otvoru pod přenoskou v základní desce gramofonu přišroubujte zespodu dvoupólovou svorkovnicí (lámací-lustrovou).
- 4) Stíněný kabel od přenosky zkrátte asi na 150-200 mm.
- 5) Kabel připojte na nově upevněnou svorkovnici od zadu skříně tak, aby jeho stínici obal byl připojen na svorku bližší k boční stěně skříně a ponechte jej volně viset, aby se při uvolňování přenosky neutrhl.
- 6) Přenosku postavte na základní desku gramofonu a dejte pozor na správné natočení stojánku přenosky, který natočte tak, aby péro táhnoucí přenosku ke středu talíře, bylo nejvíce napnuto. Stojean třemi šrouby upevněte.
- 7) Transformátor přenosky spojte s novou svorkovnicí předem připraveným jednožilovým stíněným kabelem délky 700 mm.
- 8) Kabel k transformátoru přichytěte k boční stěně skříně přichytou z prešpánu.
- 9) Vyzkoušejte funkci gramofonu.
- 10) K přístroji přiložte návod k odmotování a opětnému upevnění přenosky pro zákazníka.



svorkovnice otvor meter

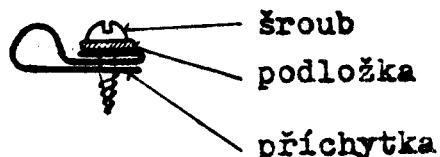
 šroub
podložka
přichytka
Potřebný materiál.

lámací svorkovnice dvoupólová (pro bod 3)
 šroub do dřeva s půlkulatou hlavou 2,8 x 15 (pro bod 3)
 šroub do dřeva s půlkulatou hlavou 2,8 x 7 (pro bod 8)
 podložka kovová, otvor 3 mm (pro bod 8)
 prešpánový proužek pro přichytou 15 x 40 mm (pro bod 8)
 jednožilový stíněný kabel 700 mm dlouhý (pro bod 7)

O b s a h

Všeobecné údaje	strana	2
Popis zapojení	"	4
Vyvažování přijimače	"	6
Výměna součástí	"	11
Rejstřík a kontrolní předpis přijimače	"	13
Zapojení gramofonu gramoradia 512034	"	13
Náhradní součástky	"	14
Napětí a proudy	"	21
Gramoradio 512035	"	25
Gramoradio 512037	"	27
Náhradní součástky pro přenosku 510500	"	28
Změny a poznámky	"	32

**Vydala : TESLA PARDUBICE, národní podnik
technická služba**



5212 / 1000