



PANELOVÁ ÚSTŘEDNA RÚ

Vydává ELEKTRA národní podnik, techn. odbor Praha.

Přísně důvěrné!

ELEKTRA národní podnik  
A. S. V. Č. S. R., PRAHA  
CZECHOSLOVAKIA

Technický popis s měřením  
panelových ústředen RU.

Obsah:

Všeobecná data .....	strana	1
Účel, popis - výměna elektronek .....	"	2
Zapojení a funkce .....	"	3
Dálková obsluha .....	"	4
Nastavení zesilovačů .....	"	5
Kontrola ústředny .....	"	6
Panelové ústředny RU A2 - A3 .....	"	7
Technické údaje ústředen .....	"	8
Technické údaje, rozměry a váhy .....	"	9
Dálková obsluha mikrofonů .....	"	10
Schema dálk.řízení mikrofonů .....	"	11
Vysvětlivky ke schematu .....	"	12
Blokové zapojení ústředen A1 .....	"	13
Blokové zapojení ústředen A2 .....	"	14
Blokové zapojení ústředen A3 .....	"	15
Blokové zapojení ústředen B1 .....	"	16
Blokové zapojení ústředen B2 .....	"	17
Blokové zapojení ústředen C1 .....	"	18
Standartní zapojení panelových prvků .....	"	19
Popis rozvodného panelu .....	"	20
Popis rozvodného panelu .....	"	21
Popis rozvodného panelu .....	"	22

Schema rozvodného panelu č.zař. 216322 .. strana	23
Popis modulátoru.....	" 24-31
Schema modulometru č.zař.216323-326 .....	" 32-35
Popis panel.radio Liberator .....	" 36-45
Schema přij.Liberator č.zař.216320 .....	" 46
Popis směšovače .....	" 47-49
Schema směšovače č.zař.216327 .....	" 50
Popis korekčního zesilovače .....	" 51-55
Schema korekč.zesil.č.zař.216328-330 .....	" 56-58
Popis mikrofonného předzesilovače .....	" 59-62
Schema mikrof.předzesil.č.zař.216331-333.	" 63-65
Popis gramofonu .....	" 66-68
Schema gramofonu č.zař.216334 .....	" 69
Popis zesil.kontrol.reprodukторu .....	" 70-73
Schema ZKR č.zař.216335-337 .....	" 74-76
Popis 25 W zesilovače .....	" 77-84
Schema zesil.25W č.zař.216338 .....	" 85
Popis zesilovače 75 W .....	" 86-99
Schema zesil.75W č.zař.216339-340 .....	" 100-101
Schema zesil.75W č.zař.21646 .....	" 101a
Popis ventilátoru .....	" 102-103
Schema ventilátoru č.zař.216341 .....	" 104
Popis dálkového ovládání .....	" 105-125
Schema dálk.ovládání č.zač.216342-344 ...	" 126-128
Schema dálk.ovládání č.zař.216345 .....	" 129

Panelová ústředna RU - A 1.

Všeobecná data:

Tovární číslo : ..... 572144

Code číslo : .....

25 W	.....	511050
50 W	.....	511060
75 W	.....	511070
100 W	.....	511080

Rozměry v mm : šířka ..... 510 mm  
výška ..... 1386 mm  
hloubka ..... 400 mm

Váha v kg : 1 x 25W ..... 126 kg  
2 x 25W ..... 138 kg  
3 x 25W ..... 150 kg  
4 x 25W ..... 162 kg

Napájení ze sítě 50 c/s o napětí 120 V nebo 220 V.

Příkon / pro dimenované instalace / 640 W.

Použité panely.

zkratka	název	tov.číslo	code číslo	A	B
SP	Síťový panel	cč.272177	511610		část skříně
RP	Rozvodový panel	cč.272179	511620	5	5
MOD	Modulometr	cč.272171	511630	3	3
RAD	Panelové radio	cč.272133	511640	1	3
MIX	Směšovač	cč.272178	511650	4	4
KPZ	Korekční předzesil	1.cč.272174	511660	1	1
MPZ	Mikrof.předzesil	cč.272175	511670	2	2
GRAM	Panel.gramofon	cč.272235	511680	4	3
Z 25 W	Zesilovač 25 W	cč.272118	511800	1	2
VENT	Ventilátor	cč.272183	511980	3	4

Klíčování.


Pohled na panel.přístroj a skříň ze zadu.



Účel: Rozhlasová ústředna RU - A l použije se pro menší zařízení věřejného rozhlasu.

Popis zařízení: RU - A l se skládá z kovové skříně opatřené vodicími a pérovými lištami. Jednotlivé panely se zasunují do skříně; při tom nastává zapojení panelu / bez letování / zasunutím nožových listů do pérových lišť skříně. Zajištění přístrojů je provedeno 4 šrouby / přístupné s čelní strany / kterými je panel připevněn k rámu skříně.

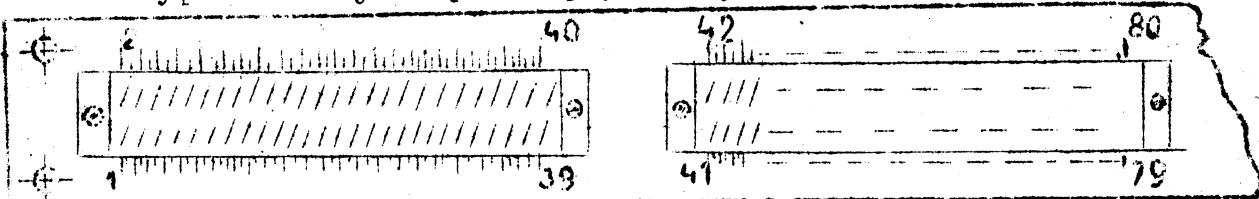Síťový panel je pevně spojen se skříní a jejími spojovacími kabely. Odejmutím předního panelu / po odšroubování rukojetí vypínače / jsou přístupny odpojovače :



Pohled ze předu po odejmutí panelu.

Vytažením spojek odpojovačů můžeme kterýkoliv vývod vnější odpojit od ústředny a zkontolovat.

Cílování odpojovačů je zřejmé z obrázku.

Vnější připojení na svorkovnici, je na schématu str.11

Připojení sítě je přímo na vypínač síťového panelu a je též patrné na schématu / str.11./

### Výměna elektronek.

Je-li RU - A l montována tak, že je přístup k zadní stěně je odejmutím zadního krytu / děleného / přístup k elektronkám. Když je ústředna namontována až ke zdi / minim.vzdálenost 15 cm pro instalaci / provádí se výměna vytažením příslušného panelu.

### Osazení elektronkami-pojistkami-kontrol.zárovkami.

Přístroj	Elektronky	Pojistky		Zárovky	
		120V	220 V		
SP		10A	10A		
RP		1A	0,5A	1x84V , 50 mA	1./
MOD	1xEBL 21, 2xAZ 1	1A	0,5A	1x24V , 50 mA	1./
RAD	ECI 21, 2xEF 22, EBL 21, EM 11, AZ 11	1,5A	1,5A	2x6,3V, 300mA	
MIX				4x24V 2x6,3V	50mA 50mA
KPZ	EF 22, EEL 21, AZ 1	1A	0,5A	2x24V,	50mA
MPZ	2xEF 22, EBL 21, AZ 1	1A	0,5A	24V,	50mA
GRAM	EF 22	1A	0,5A		1./
Z 25W	2xEF 22, 2x4654 AZ 4 / AZ 12 /	1x3 0,5A	1x2 0,5A	24V,	50mA
VENT		1A	0,5		1./

- 1./ Při změně napětí z 220 V na 120 V možno ponechat stávající pojistky.
- 2./ Žárovky "Mikrofon 1,2 připraven" jsou 6,3 V, žárovky pod potenciometry jsou 24 V.

Zapojení a funkce ústředny RU - Al

Celá funkce je patrná ze schéma SK 8847. Do směšovače /MIX / vedou 4 vstupy:


Telefoni linka / mikrofon 1 s předzesilovačem /  
 Mikrofon 2 - přes mikrofon - předzesilovač MPZ  
 Přijimač - přímo  
 Gramofon - přímo, ale v gramofonu je zesilovač pro transformaci vysoké impedance krystal přenosky na 600 Ohm

Směšovač je seriový a všechny jeho vstupy mají impedanci 600 ohmů. Vstup ze směšovače jde do korekčního zesilovače KPZ, který zvedne hladinu na 1,55 V /0 DB / usměrňuje celkovou regulaci hlasitosti a nazávislou korekci výšek i basu.

Výstup / KPZ - modulační linka/ je jednak veden do vstupu všech čtyř zesilovačů Z 25W. / Skřín ústředny má vždy instalováno zapojení pro čtyři zesilovače i když ústředna má jich méně - pro možnost rozšíření/. Dále je zaveden výstup na odpojovače v síť panelu pro případné zkoušení a napájení dalších zesilovačů.

Všechny zesilovače mají výstup spojen paralelně patentovaným zařízením na tři sběrnice. Sběrnice U, V jsou pak vedeny přes rozvodný panel / RP / do reproduktorevých smyček. Sběrnice W slouží k vyrovnávání zátěže na všechny zesilovače.

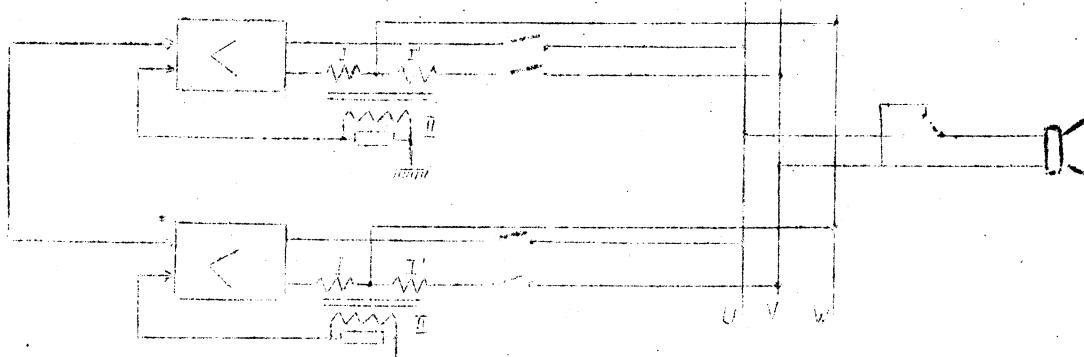Princip paralelního zapojení na tři sběrnice:



Vinutí I.všech zesilovačů jsou spojena paralelně. Je-li zatížení všech zesilovačů stejné, je proud ve vinutí I. a I' u všech zesilovačů stejný a ve vinutí II. nevzniká žádné napětí / I. a I' vinuty proti sebě/. Je-li některý zesilovač přetížen, nebo odlehčen, je u něho rozdíl mezi proudem v I. a I' vinutí, při tom ve vyrovnávacím

vinutí vznikne napětí v takovém směru, aby vyrovnalo činnost zesilovače vzhledem k ostatním zesilovačům. Toto zařízení zabráňuje přetížení nesprávně nastavených zesilovačů.

Novější zesilovače jsou ještě opatřeny neonkou, která se rozsvítí na zesilovači u něhož je zesílení značně vyšší než u ostatních. V takovém případě je nutno zkontrolovat nastavení zesilovačů /viz dále/.

#### Upozornění:

Při úplném odlehčení ústředny se může stát, že při přílišném přebuzení vzniknou na výstupu špičky tak veliké, že se neonka rozsvítí u všech nebo u většiny zesilovačů i když jsou tyto správně sestaveny. To však není na závadu.

#### Dálková obsluha mikrofonu / schema na str.10./

##### 1./ Ústředna má obsluhu.

Zapnutím klíče KL rozsvítí se na signální skřínce žárovka Ž 1 / "Ústředna zapnuta" / současně na ústředně se rozsvítí žárovka Ž 3, mikrofon 1 / 2 / "připraven" na MIX. Obsluhující nařídí příslušný potenciometr, při čemž se mu rozsvítí žárovka pod vyjetým potenciometrem. Současně s tím se rozsvítí žárovka Ž 2 na signální skřínce / mikrofon zapnut "/ a hlasatel začne mluvit.

##### 2./ Ústředna bez obsluhy.

Potenciometr mikrofonu nařízen trvale na žádanou hlasitost, ústředna trvale žhavena.

Zapnutím klíče KL se kontaktem á relé A /RP/ zapojí pohotovostní sběrnice a tím i ústřednu do provozu. Na signální skřínce se pak rozsvítí obě žárovky současně a hlasatel může mluvit. V tom případě je výhodné, je-li na kontrolní skřínce neonka, která zapaluje asi na 70-80V stříd. napětí a indukuje tím hlasiteli přibližnou hladinu přenosu. / Viz schema na str.10 - tyto skřínky vyrábí Tesla až od r.1949./

#### Modulometr.

Ze schema SK - 8847 je zřejmé připojení vstupu modulometru. V polohách přepinače 4 - 8 je přístroj připojen na tónové obvody s hlinami menšími než 1,55 V / 0 DB/ přístroje/. Výchylka přístroje nemůže proto být tak veliká jako na poloze 3 / výstup 100 V/ a 9 / modulační linka 1,55 V/ a slouží jen k indikaci funkce tónových zdrojů.

### Nastavení zesilovačů.

Všechny smyčky odepneme, takže ústředna běží naprázdno. Zapneme síťový spinač zesilovače 25 W mimo jednoho odepneme od sběrnice 100 V. / Nové zesilovače mají spinač sběrnic, zesilovače starší konstrukce nutno částečně vysunouti ze skříně, aby jejich připojení na nožové lišty skříně bylo přerušeno./ Dále odpojíme všechny akustické zdroje, všechny potenciometry směšovače dáme na nulu / levá krajní poloha/.

Přepinač modulometru přepneme do polohy 1. Tím se přivede na modulační linku napětí o 50 c/sec takové velikosti, aby správně vybuzený zesilovač dal naprázdno 100 V / modulometr na 0 DB/.

To provedeme postupně pro všechny zesilovače 25 W v ústředně.

Pak přepneme modulometr do jiné libovolné polohy.

Při provozu nesmíme nikdy nechat přepinač modulometru v poloze 1, neboť by se trvale přivádělo na modulační linku napětí o kmitočtu 50c/sec. Po nastavení spojíme zesilovače paralelně spínačem sběrnic neb zasunutím a ústředna je schopna provozu.

### Kontrolní přístroj.

Jsou-li všechny stejnosměrné obvody všech panelů v pořádku, musí kontrolní přístroj na měřicích destičkách všech panelů / viz návody pro jednotlivé panely / při chodu naprázdno ukazovat v mezích červeného pole přístroje.

### Elektrická data ústředny RU - Al.

Citlivost jednotlivých vstupů pro 1000 c/sec.

Mikrofon 1 .....	asi 150 mV
Mikrofon 2 .....	asi 0,5 mA
Gramofon .....	asi 100 mV
Radio .....	asi 15 uV

Výstup: Systém 100 V rozvodného napětí.

Instalovaný / neb současně zapojený / příkon reproduktoru nesmí být větší než celkový výkon ústředny / součet výkonů všech zesilovačů/. Zapojení náhradních odporek pro vypnuté reproduktory je zbytečné, neboť ústředna může být v chodu úplně naprázdno.

Vstupní impedance ústředny je taková, že stoupenutí výstupního napětí při chodu naprázdně proti plnému zatížení je jen 33 %.

$$E_0 = 1,33 E \text{ normál.zátěž.}$$

Frekvenční křivka je libovolně nastavitelná v mezích

50 c/s	1000 c/s	10000 c/s
+ 8 DB	0	+ 8 DB
- 12 DB	0	- 12 DB

### Cizí napětí.

Při rovné charakteristice, regulace hlasitosti na KPZ úplně v pravo, regulace na směšovači úplně v levo mimo regulátor

pro: Mikrofon 1 ..... cizí napětí = 250 mV 1.

Mikrofon 2 ..... " " = 2500 mV 2. výstup

Radio ..... " " = 2500 mV 3.

Gramofon ..... " " = 500mV 4.

Při tom:

- 1./ Vnější vývod pro mikrofon / linku / do zkratu.
- 2./ Na vstupu PZ "tichý mikrofon" / 4000pF v mikrofonním pouzdru/.
- 3./ Antena a zem do krátka.
- 4./ Přenoska na desce, motor v chodu.

### Kontrola chodu ústředny.

Stejnosměrné měření kontrolním přístrojem / str.5 /

Činnost jednotlivých panelů - viz návody pro jednotlivé panely.

### Sítové spotřeby jednotlivých panelů.

sítový panel 511610 .....	0W	panel dálkového ovládání-
rozvodový panel 511620 .....	25W	ustředna 511700 .....
modulometr 511630 .....	22W	panel dálkového ovládání-
panelový přijimač 511640 .....	58W	pobočka 511705 .....
směšovač 511650 .....	0W	panelový zesilovač 25 W
korekční zesilovač 511660 .....	18W	511800 88/115 W
mikrofonní předzesilovač 511žyo .....	20W	panelový zesilovač 75W 511810+
panelový gramofon 511680 .....	10W	panelový eliminátor k zesilo-
zesilovač pro kontrolní re- .....		vači 75 W 511820 180/330 W.
produkтор 511690 .....	30W	panelový ventilátor 511980 25 W

Panelové ústředny RU A2 - A3

Všeobecná data:

Code č. A 2 - 511090 , A 3 - 511100

Rozměry, váha, napájení, příkon, osazení elektronek v řídících panelech jsou stejné, jako u RU A1.

Popis zařízení, funkce, dálková obsluha, nastavení zesilovačů, elektrická data ústředen, výstup, cizí napětí, jsou taktéž stejné. Viz popis ústředny RU A1.

Změny RU A2 a A3 viz popis panelových ústředen níže uvedený.

Osazení elektronkami zesilovače 75W a zesil.kontrol.reprod.

Přístroj:	Elektronky:	Pojistky:		Žárovky		
ZKR	EF 22, EBL 21, AZ 1	120V 1A	220 V 0,5A	24 V	50 mA	
Z 75 W	ECH 21, 2xEF 22, 2xEL51 EF 22, EBL 21, 2xEL 51			85 V	3./	
EL IM	2 x DCG 4/1000	6 A	4 A	2x 24V, 50mA		4./

PANELOVÉ ÚSTŘEDNY TESLA RU.

Panelové ústředny TESLA RU představují úplná rozhlasová zařízení pro nejrozmanitější druhy rozhlasových přenosů a pro největší počet posluchačů, jako městské pouliční rozhlas, domácí rozhlas velkých podniků a továren atp.

Každá ústředna je sestavena z panelových jednotek, které jsou upevněny v rámové konstrukci. Doposud bylo normalisováno osm druhů ústředen podle sestavení jednotlivých panelových jednotek:

1. Druh A 1: řídící prvky + 1 až 4 zesilovače 25 W.
2. Druh A 2: řídící prvky + 1 zesilovač 75 W.
3. Druh A 3 : řídící prvky + panel dálkového ovládání pro větší decentralisovaná zařízení. Ústředna A 3 je hlavní řídící. K ní mohou být přímo připojeny rámy C 1, v nichž jsou ostatní koncové zesilovače. Dálkově jsou

dvěma telefonními linkami ovládány další pobočné ústředny B 1 nebo B 2. Dálková obsluha je provedena panelem dálkového ovládání.

4. Druh A 4: řídicí prvky + 1 zesilovač 250 W.
5. Druh B 1: řídicí prvky + panel dálkového ovládání + 1 zesilovač 75 W. Provedení jako A 2 s panelem dálkového ovládání. Tato pobočka může mít též svůj vlastní program, ale ústřední pořad má přednost. Je-li třeba, lze modulaci od hlavní ústředny odpojit; pobočná ústředna pak pracuje zcela samostatně.
6. Druh B 2: řídicí prvky + 2 zesilovače 75 W a ostatní jako v B 1, ale bez přijimače a směšovače. Použije se tam, kde vlastní program není častý a je omezen jen na hlášení /mikrofon/ a přenos z gramofonových desek /tovární přestávky/.
7. Druh C 1: rám s koncovými zesilovači 75 W/podle potřeby 1 až 4 x 75 W/. Tento rám nemůže pracovat samostatně a musí být spojen s některým druhem A 1, A 2, A 3, B 1 nebo B 2. Těmito rámy lze stávající ústředny doplňovat do libovolných výstupních výkonů.
8. Druh C 2: rám s koncovými zesilovači 250 W/ podle potřeby 1 až 3 x 250 W/. Tento rám nemůže pracovat samostatně a musí být spojen s druhem A 4. Rámy C 2 lze stávající ústředny doplňovat do libovolných výstupních výkonů.

#### Stručné technické údaje.

Spotřeba a přizpůsobení výstupu.

K ústředně lze připojit nejvíše takový počet reproduktorů, jejichž součet výkonů je roven nominálnímu výkonu ústředny.

Druh	Výkon	Číselný znak	Spotřeba naprázdno	Spotřeba plně promodl.	Výstupní impedance	Výstupní napětí
A1	25W	511050	451 W	640 W*	400 Ω	
	50W	511060	478 W	640 W*	200 Ω	
	75W	511070	505 W	640 W*	133,3 Ω	
	100W	511080	532 W	640 W	100 Ω	
A2	75W	511090	360 W	510 W	133,3 Ω	při plném
A3	75W	511100	430 W	580 W	133,3 Ω	promodu-
B1	75W	511110	380 W	530 W	133,3 Ω	lování
B2	150W	511120	500 W	800 W	66,5 Ω	vždy
C1	75W	511130	350 W	1400 W*	133,3 Ω	100 V
	150W	511140	500 W	1400 W*	66,5 Ω	při
	225W	511150	650 W	1400 W*	44,5 Ω	1000 c/s
	300W	511160	800 W	1400 W	33,3 Ω	

\*/ Z důvodu možnosti rozšíření na plný výkon je u všech typů stejná spotřeba pro dimenování instalace.

Vstupní napětí, potřebné k plnému vybuzení ústředny:

mikrofony /M 2/	asi 0,5 mV /vstupní odpor 1 M $\Omega$ /.
gramofon	asi 100 mV /vstupní odpor 0,5 M $\Omega$ /.
linka /M 1/	asi 150 mV /vstupní odpor 600 Ohmů/.
rozhlas	asi 15 uF /selektivita /1:10/ 10 kc/s/.

Hučení: pro mikrofony - 45 dB

pro gramofon	- 60 dB
pro linku	- 60 dB

Hodnoty hučení platí při rovné charakteristice / t.j. regulátory korekčního zesilovače jsou na červených ryskách/. Hučení mikrofonního vstupu je omezeno šumem a odpovídá vlastnímu šumu v tiché místnosti.

### Rozměry

výška 1186 mm, šířka 510 mm, hloubka 400 mm

### Váhy ústředen

Druh A1-511050 výkon	25W-126 kg
511060 "	50W-138 kg
511070 "	75W-150 kg
511080 "	100W-162 kg
Druh A2-511090	75W-141 kg
511099/bez zesilov.	110 kg
Druh A3-511100 výkon	75W-140kg
511109/bez zesilov/	110 Kg

Druh B1-511110 výkon	75W, asi 140kg
511119/bez zesil./"	110kg
B2-511120 výkon	150 W," 166kg
511129/bez zesil./"	105kg
Druh C1-511130 výkon	75W, .. 104kg
511140 "	150W, .. 135kg
511150 "	225W, .. 165kg
511160 "	300W, .. 190kg

### Váhy panelů


sítový panel 511610 .....	0,3 kg
rozvodový panel 511620 ..	5,1 kg
modulometr 511630 .....	6,9 kg
panelový přijimač 511640	10,0 kg
směšovač 511650 .....	4,1 kg
korekční zesilovač 511660	6,4 kg
mikrofonní předzesil.	511670 6,6kg
panelový gramofon 511680	8,6 kg
zesilovač pro kontrolní	
reprodukтор 511690 .....	6,0 kg

panel dálkového ovládání- ustředna 511700 .....	25.0kg
panel dálkového ovládání- pobočka 511705 .....	9,0kg
panelový zesilovač 25W 511800	13,9kg
panel.zesilovač 75W 511810.	10,2kg
panelový eliminátor k zesilo- vači 75 W 511820 .....	21,2kg
panelový ventilátor 511980..	5,5kg

Kontr. výstup. pom. napětí 24 V  
pro skříň C1/

VNĚJŠÍ PŘÍPOJENÍ RU - A1 - A2

FONOTAKA

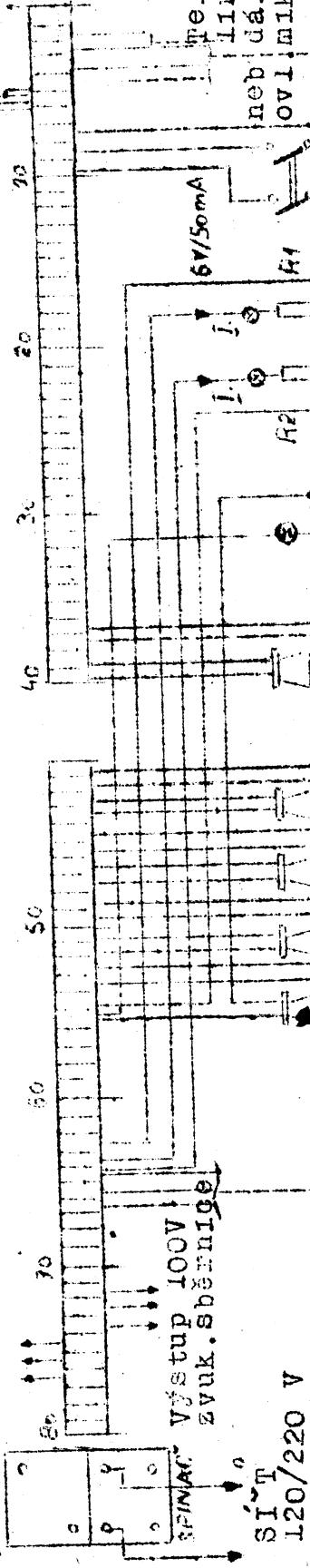


89850,4

PANELOVÁ ÚSTŘEDNA A1 - A2 - A3

SK 9657/8

DÁLKOVÝ Ovládání  
MIKROFON

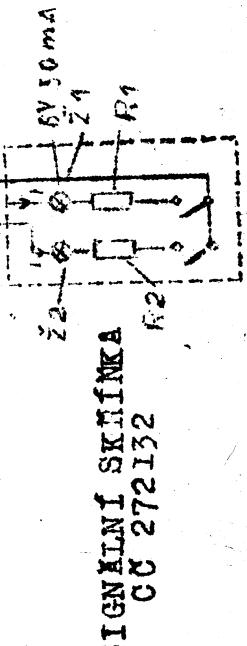

ANTENA  
nebo dálka.  
ovládání mikrofona  
DÁLKOVÁ REGULACE HLAŠIT.  
KONTAKT SKŘÍNKY  
Výroba ož  
v. 1950/


REPRODUKTORNÉ SMYČKY

R1, R2 NA STAVITI TAK, ABY  
BYLO V MÍZZICH 30+450mA

PŘEDZESELIOVAC

Hlídina: -10dB / Od b 1,55V/

DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ MIKROFONU

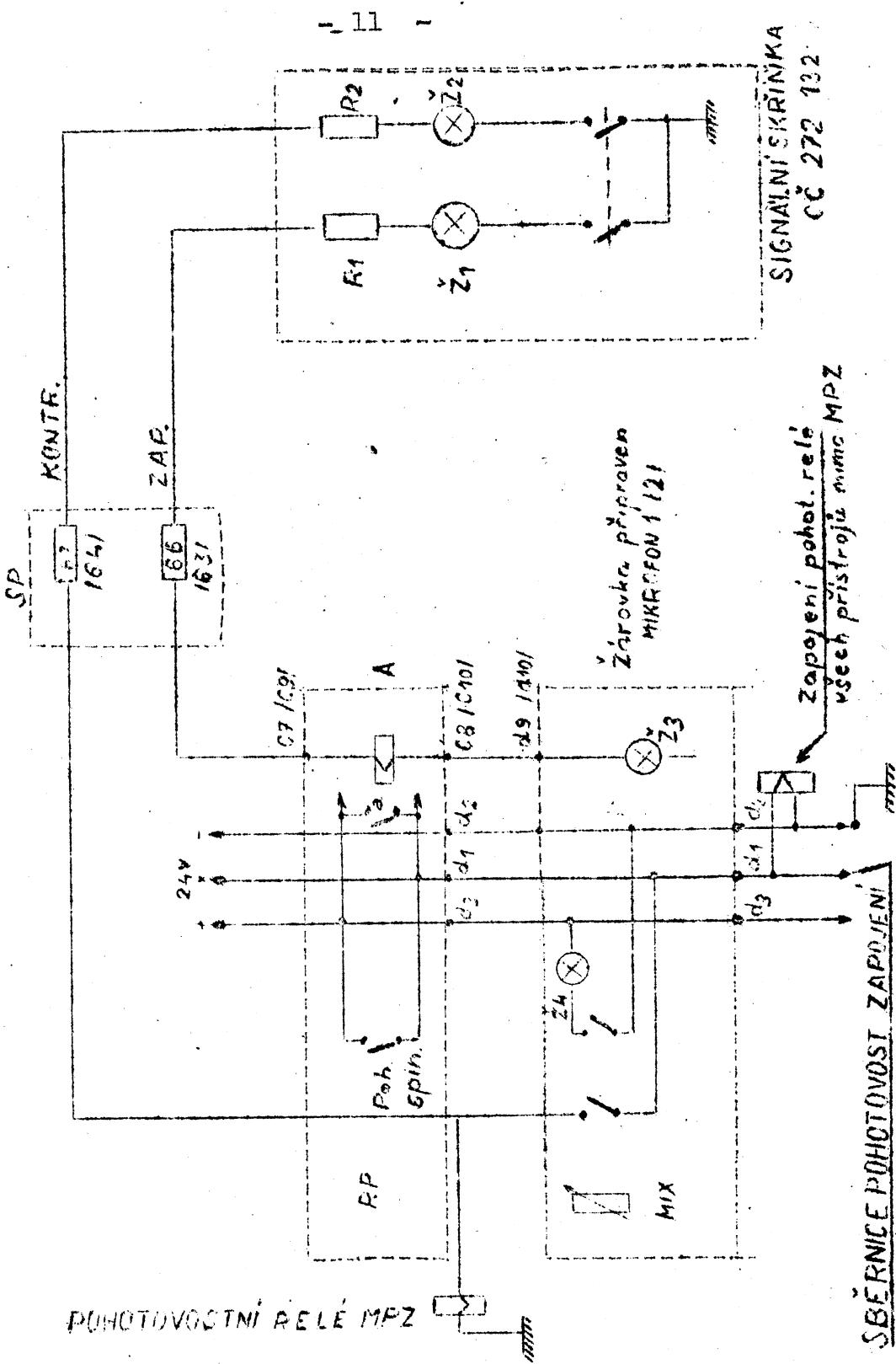


89850,4

PANELOVÁ ÚSTŘEDNA A1 - A2 - A3

SK 9657/8

Vysvětlivky ke schematu.

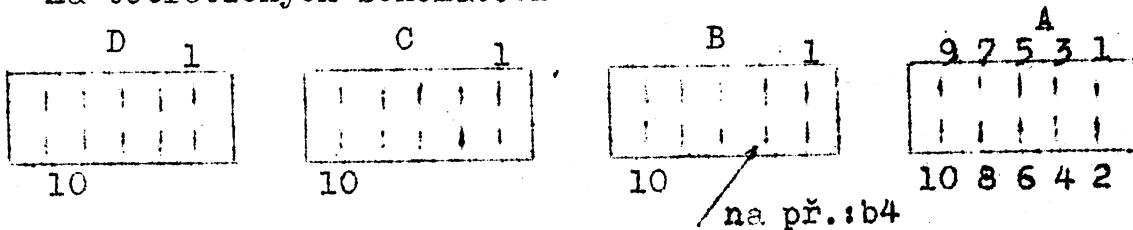
Jednotlivé vývody z přístrojů na nožové lišty jsou udávány na teoretických schematech



na př.: b4



Pohled na skřín ze zadu.

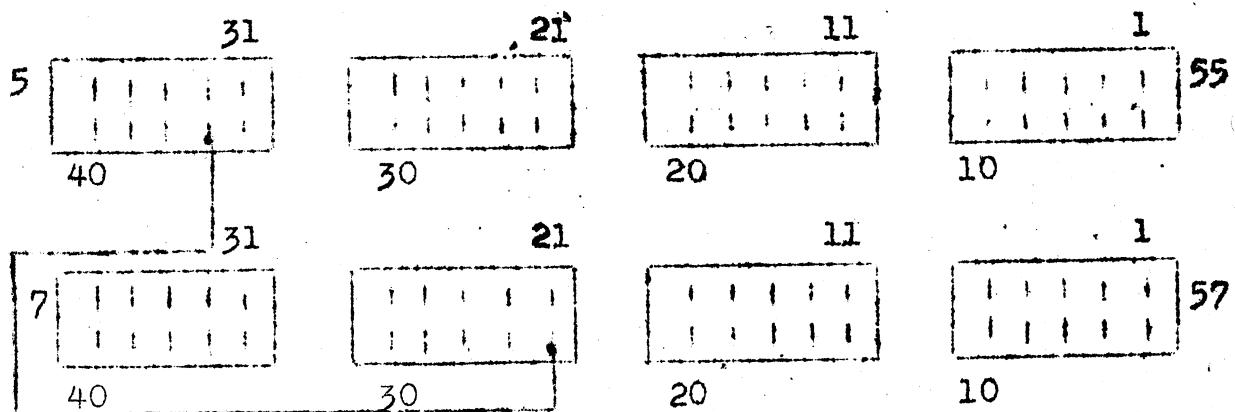
Na montážním schematě a příslušném popisu zapojení je značení:



Spoj je značena 5/34 - 7/22


Spoje stíněné / 2 žíly /

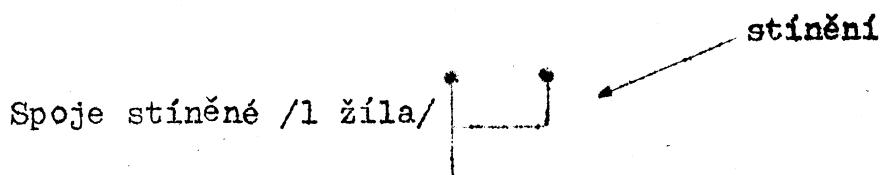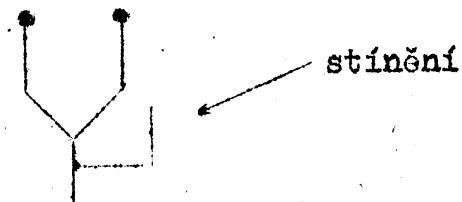

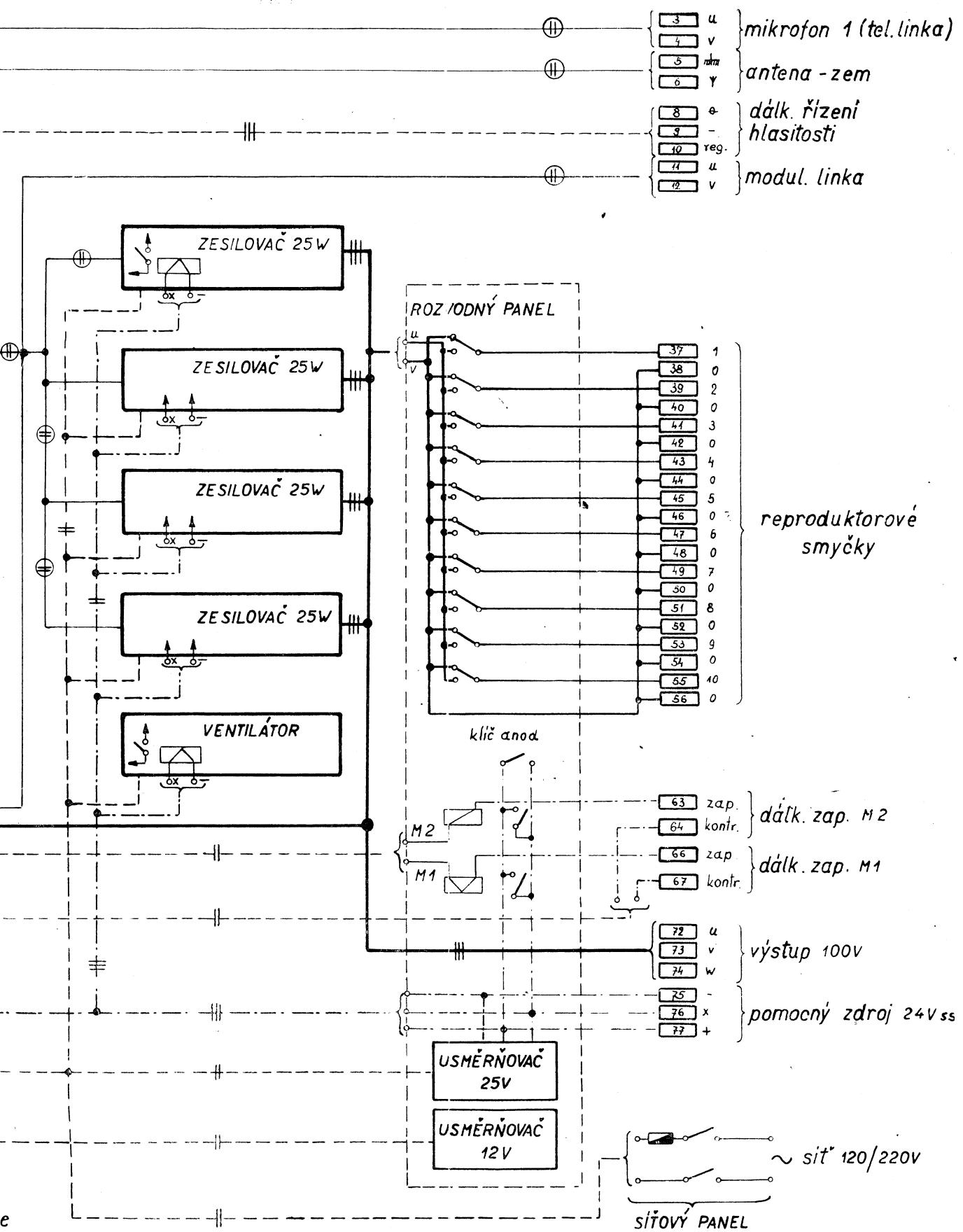

kové zapojení panelové ústředny TESLA 511080

A1

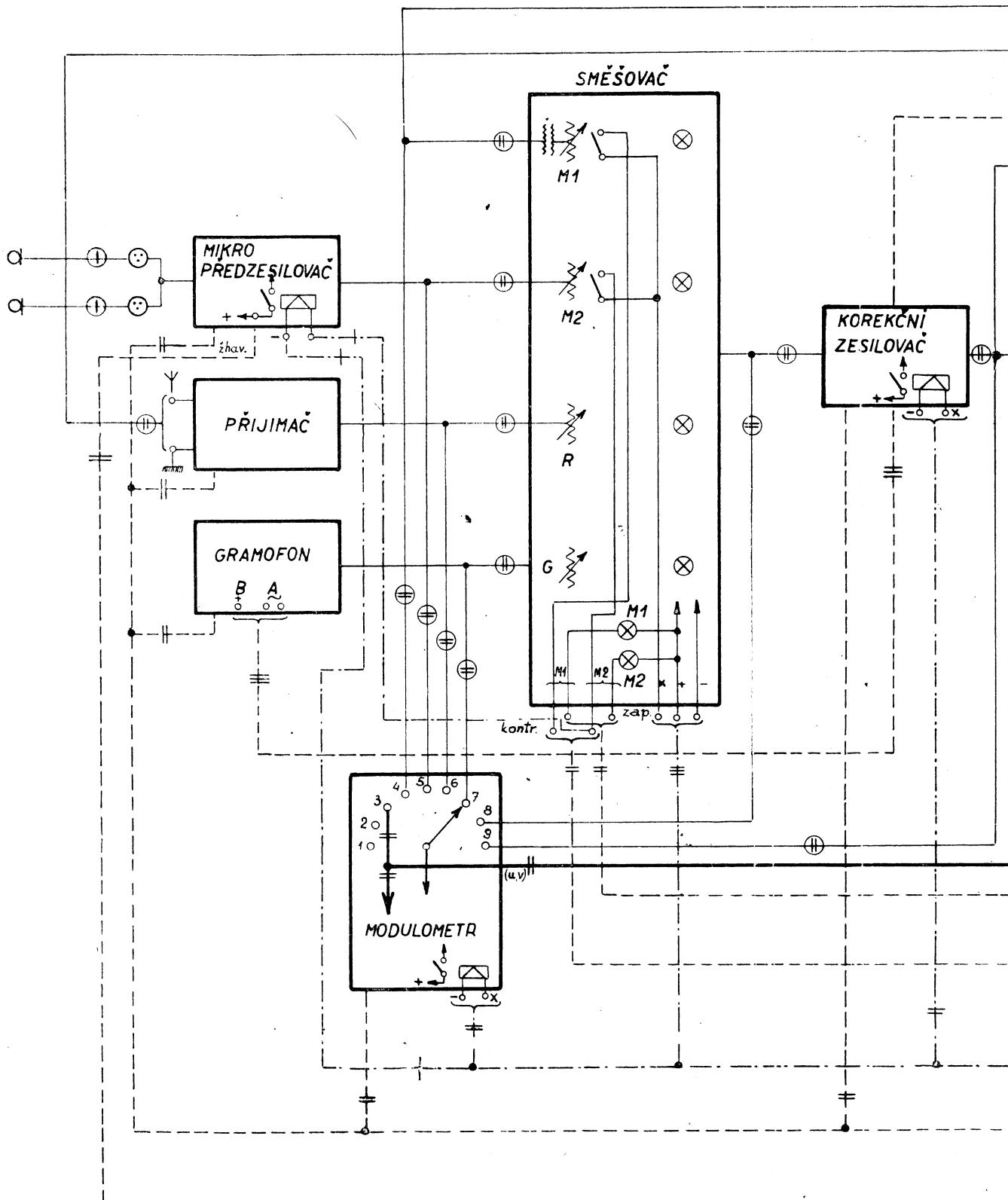

$\leq 1,55V$   
akust, radio frekvence  
100V

napájení, síť


vedení pro reié a spinače  
signalisace a ovládání

vývodní špičky odpojovače

počet žil


stínění


Blokov

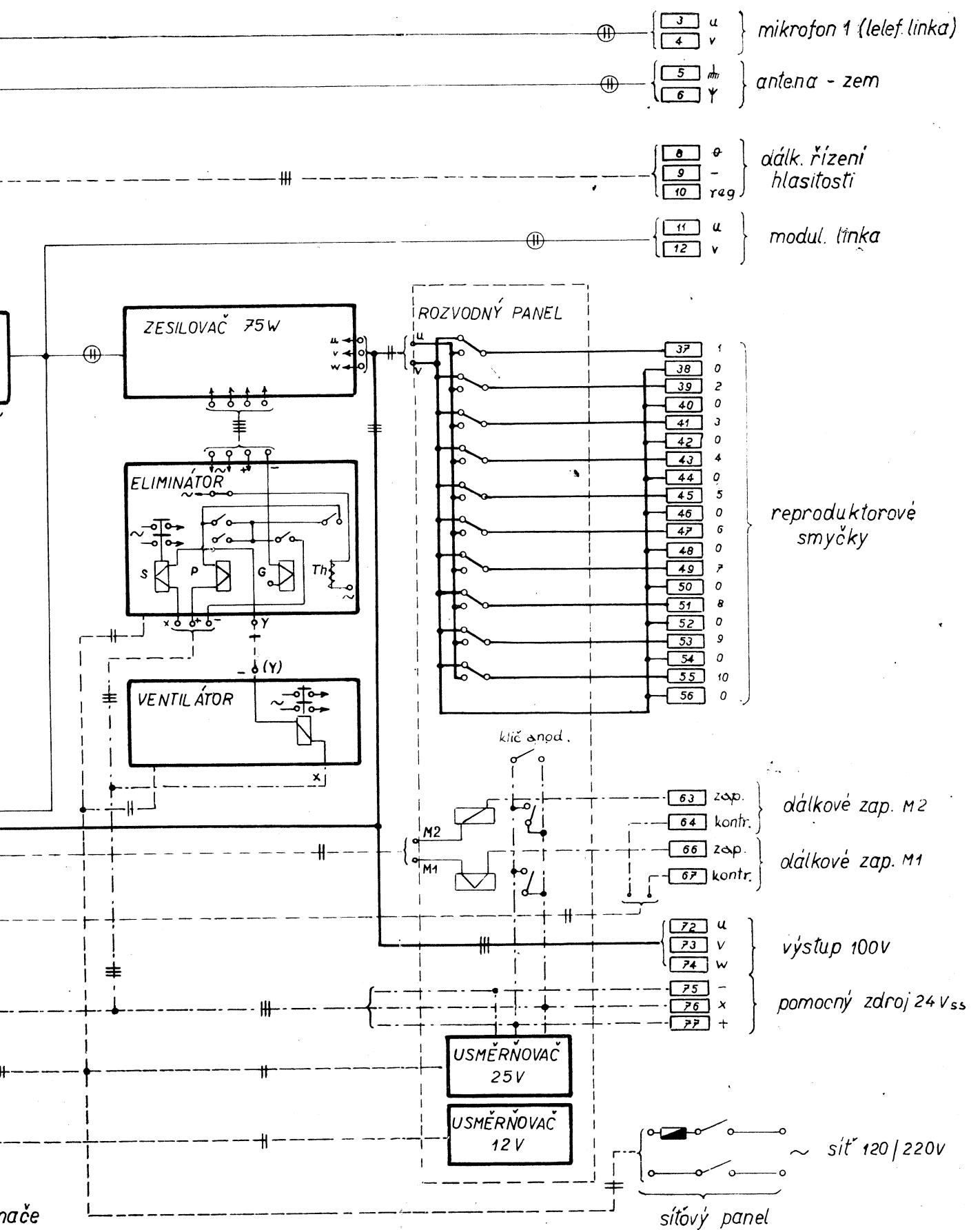

Blokové zapojení panelové ústředny TESLA 511090


A2

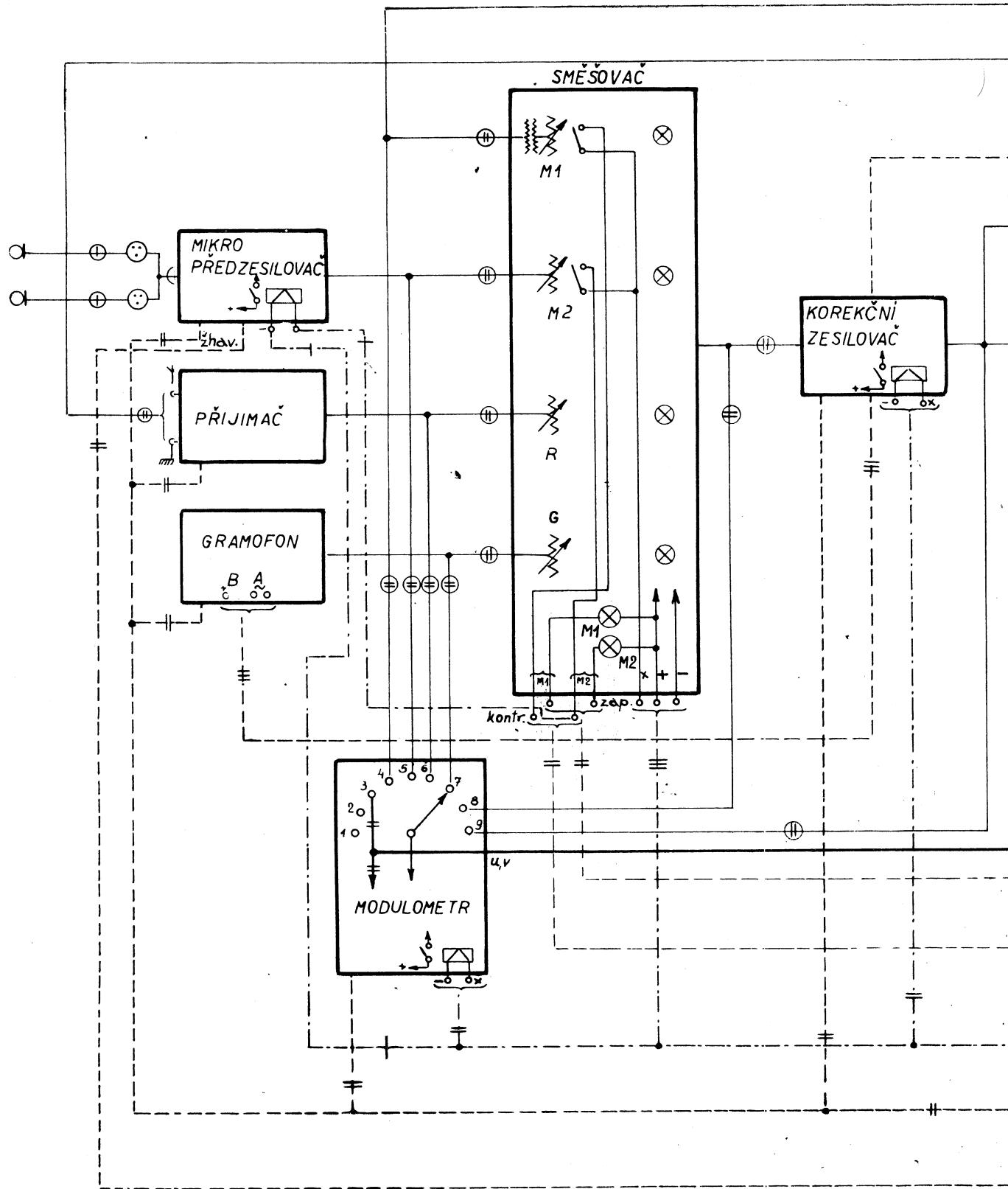

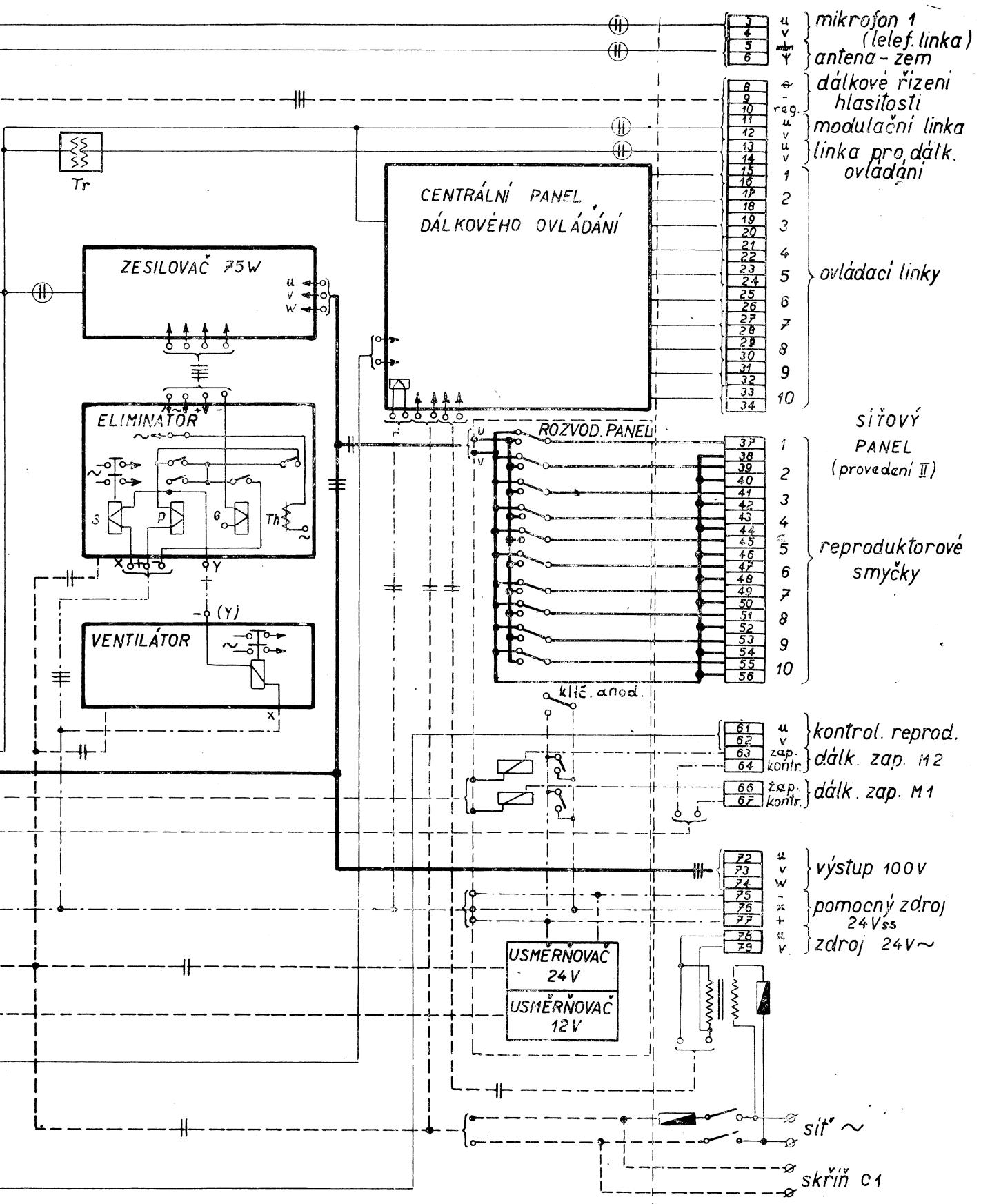



Blokové zapojení panelové ústředny TESLA 511100

A3

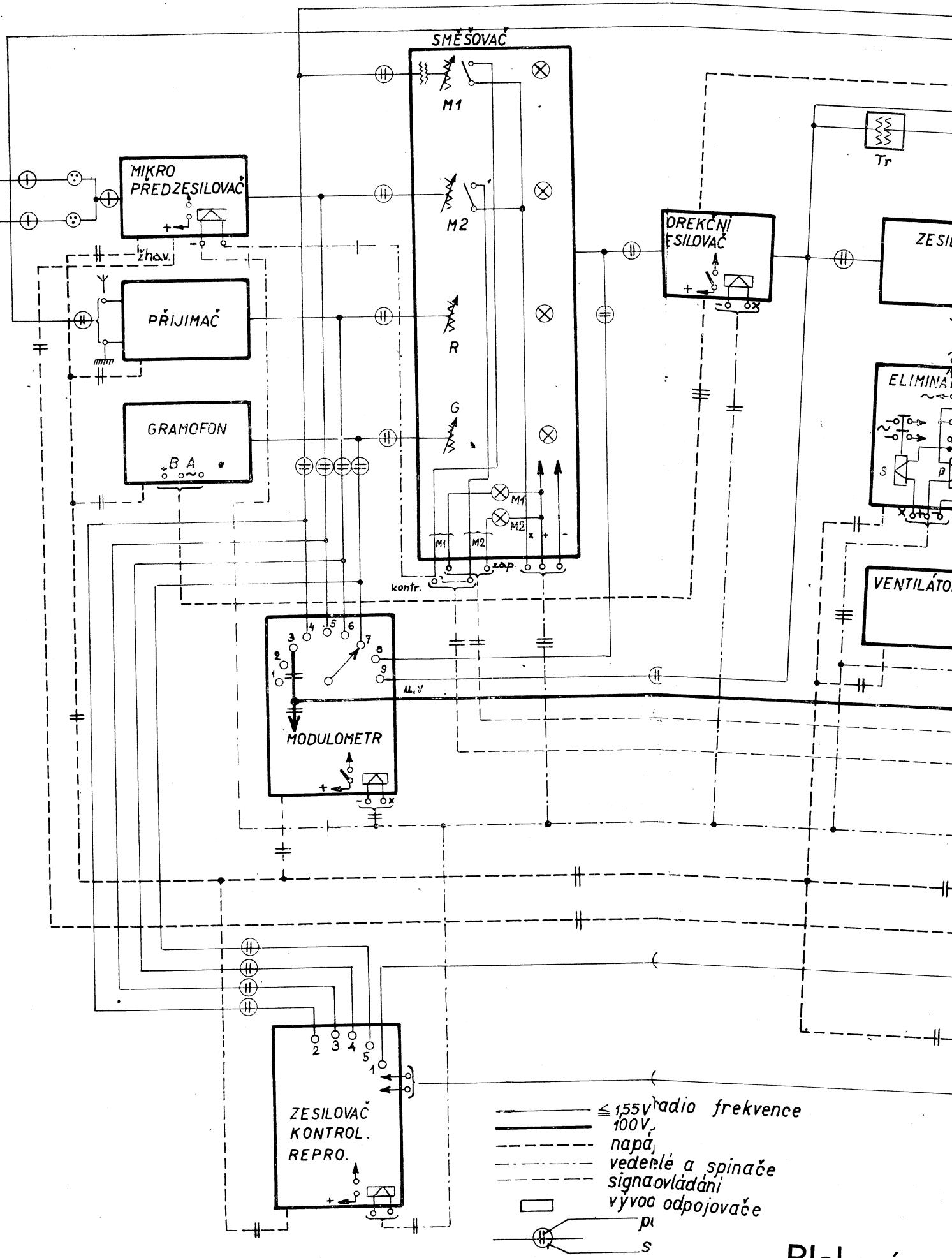

Blokové zap.

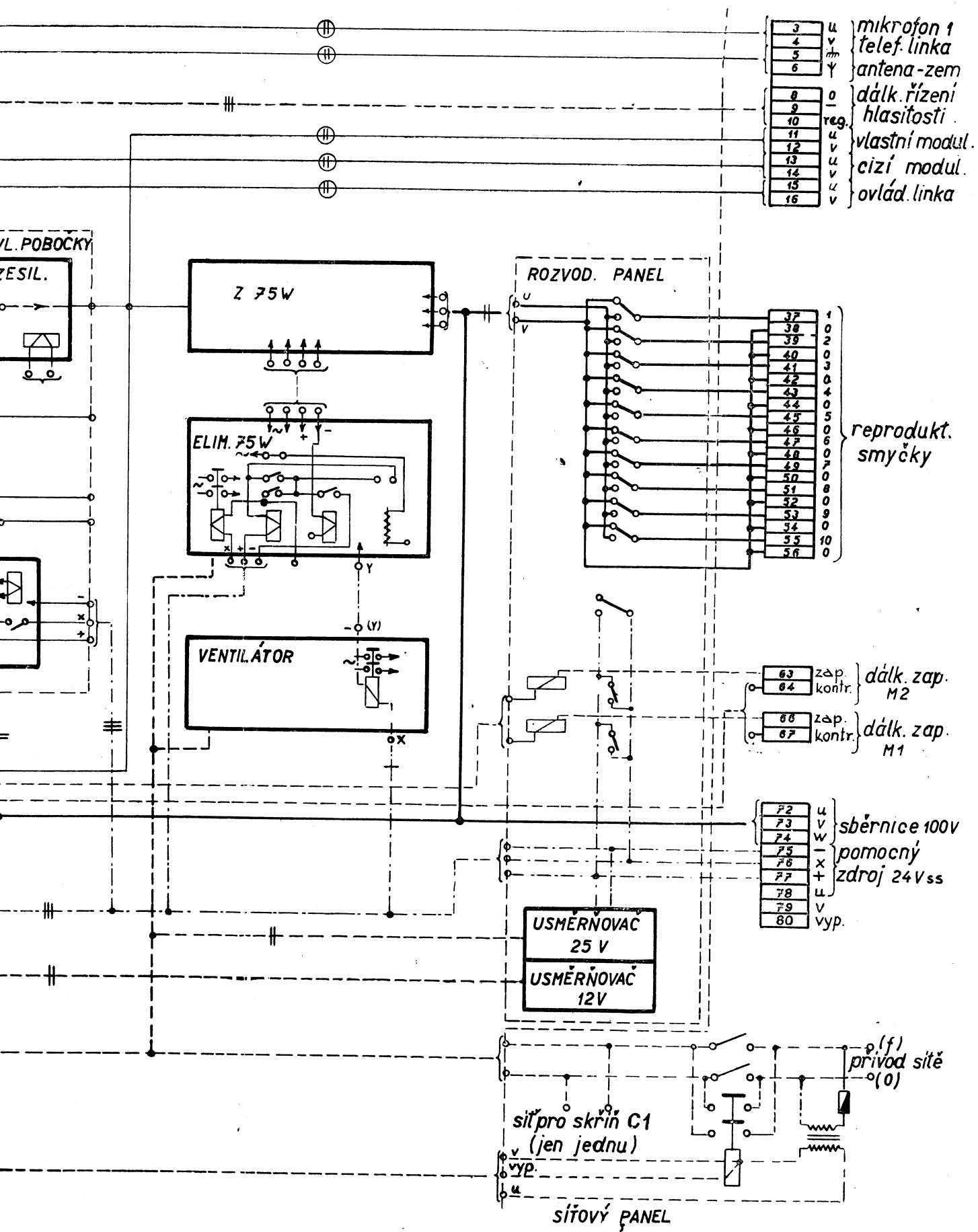

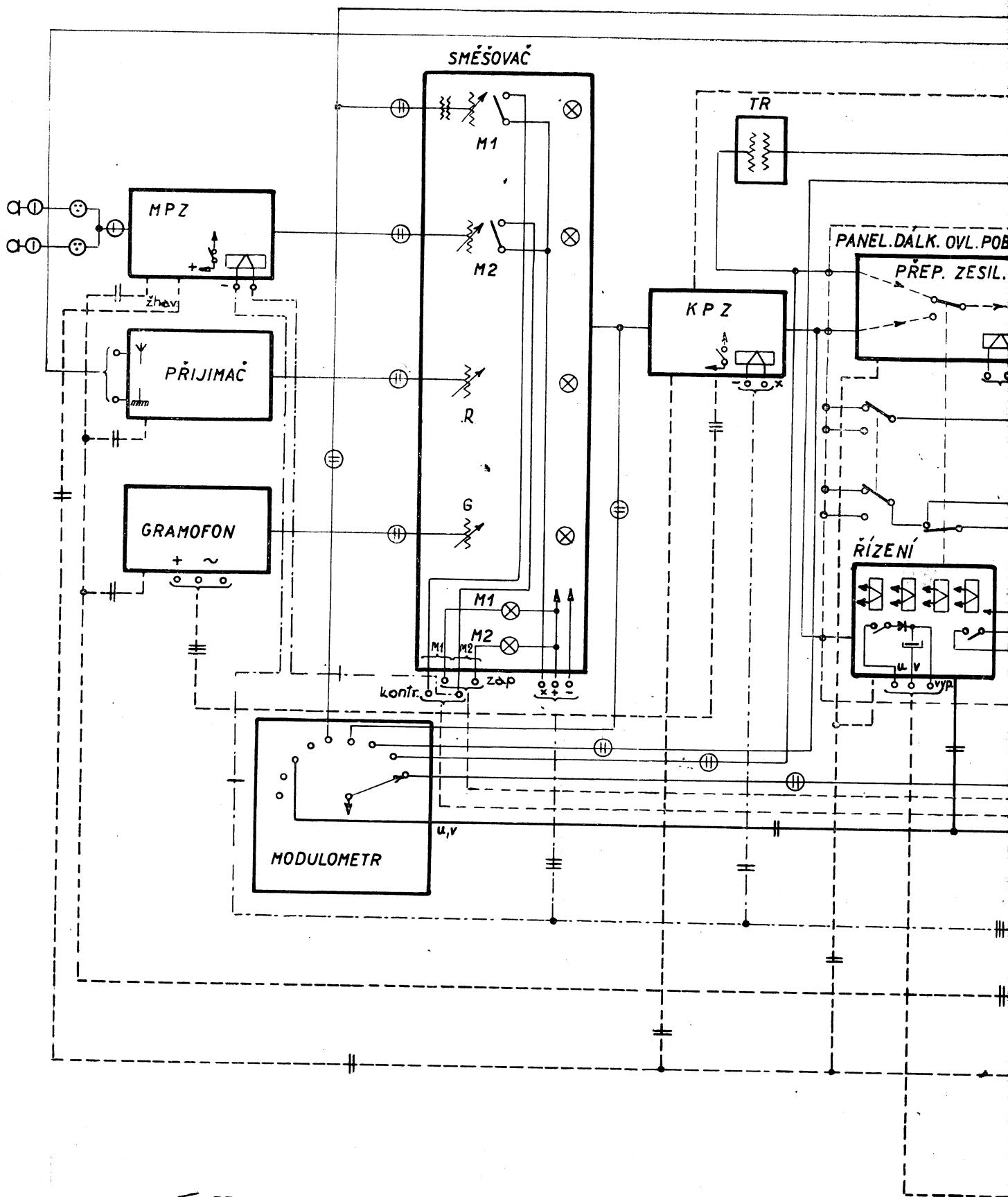

$\leq 1,55V$

100V akust,radio frekvence

signalisace a ovládání


vedení pro relé a spinače

vývodní špičky odpojovače

napájení, síť


počet žil

stínění

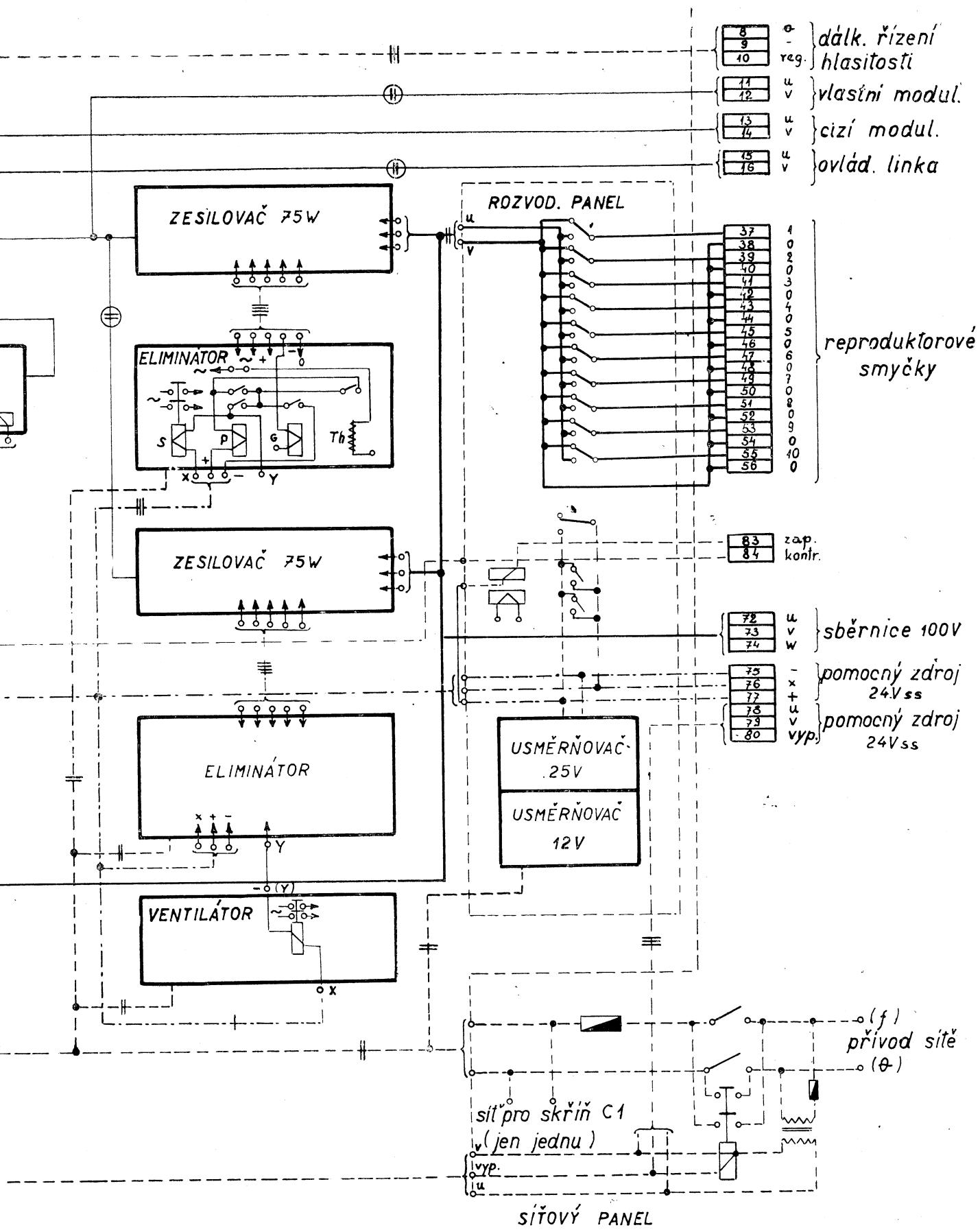

Blokové zapojení panelové útředny TESLA 51120

**B2**

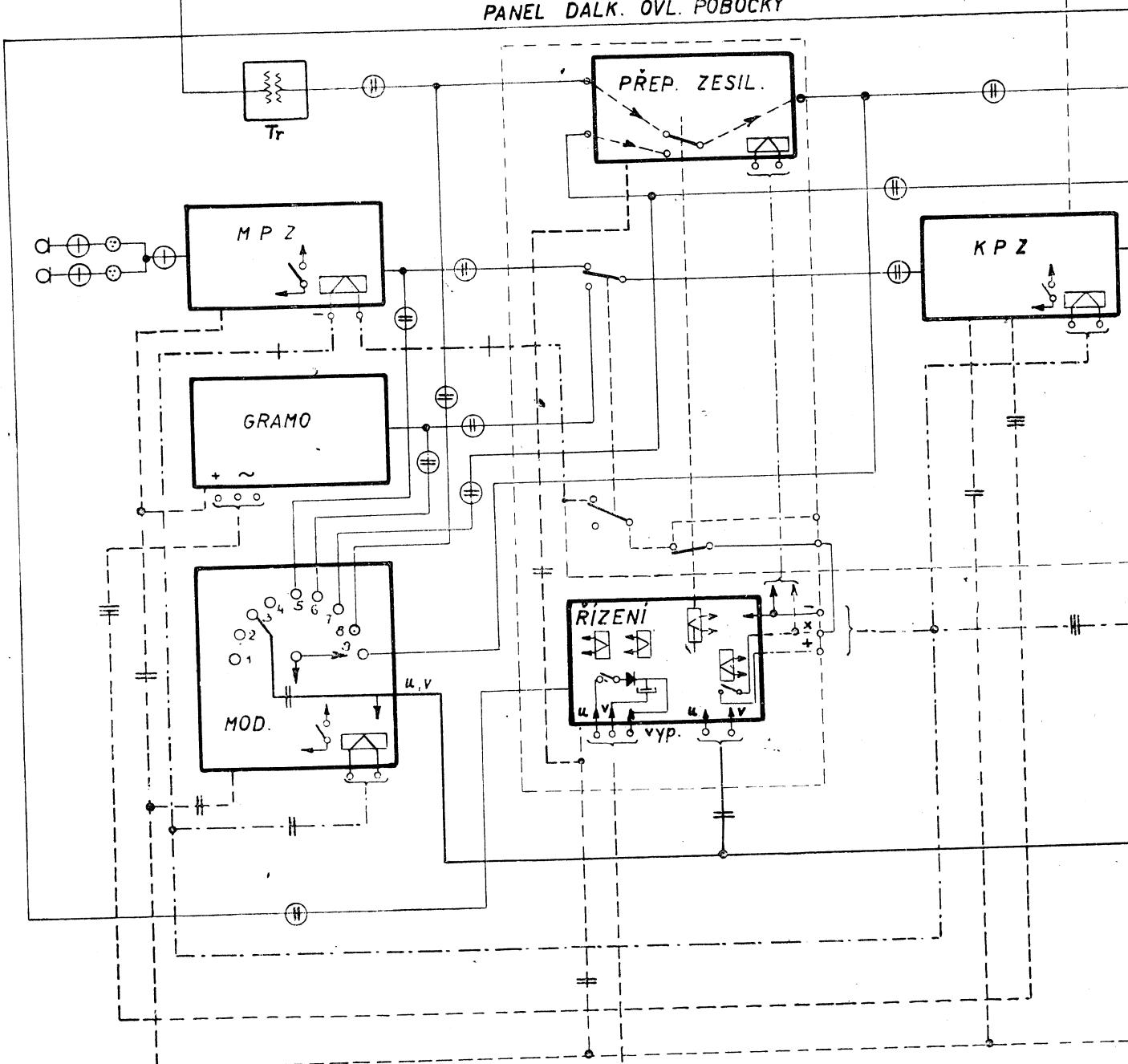

POZNÁMKA: PRO FUNKCI DÁLK. OVLÁDÁNÍ  
MUSÍ BYT ÚSTŘEDNA UZEMNĚNA.

$\leq 1,55V$   
akust., radio frekvence  
100 V

vedení pro relé a spínače

napájení, síť

signalisace a ovládání




vývodní špičky odpojovacé

počet žil




stínění

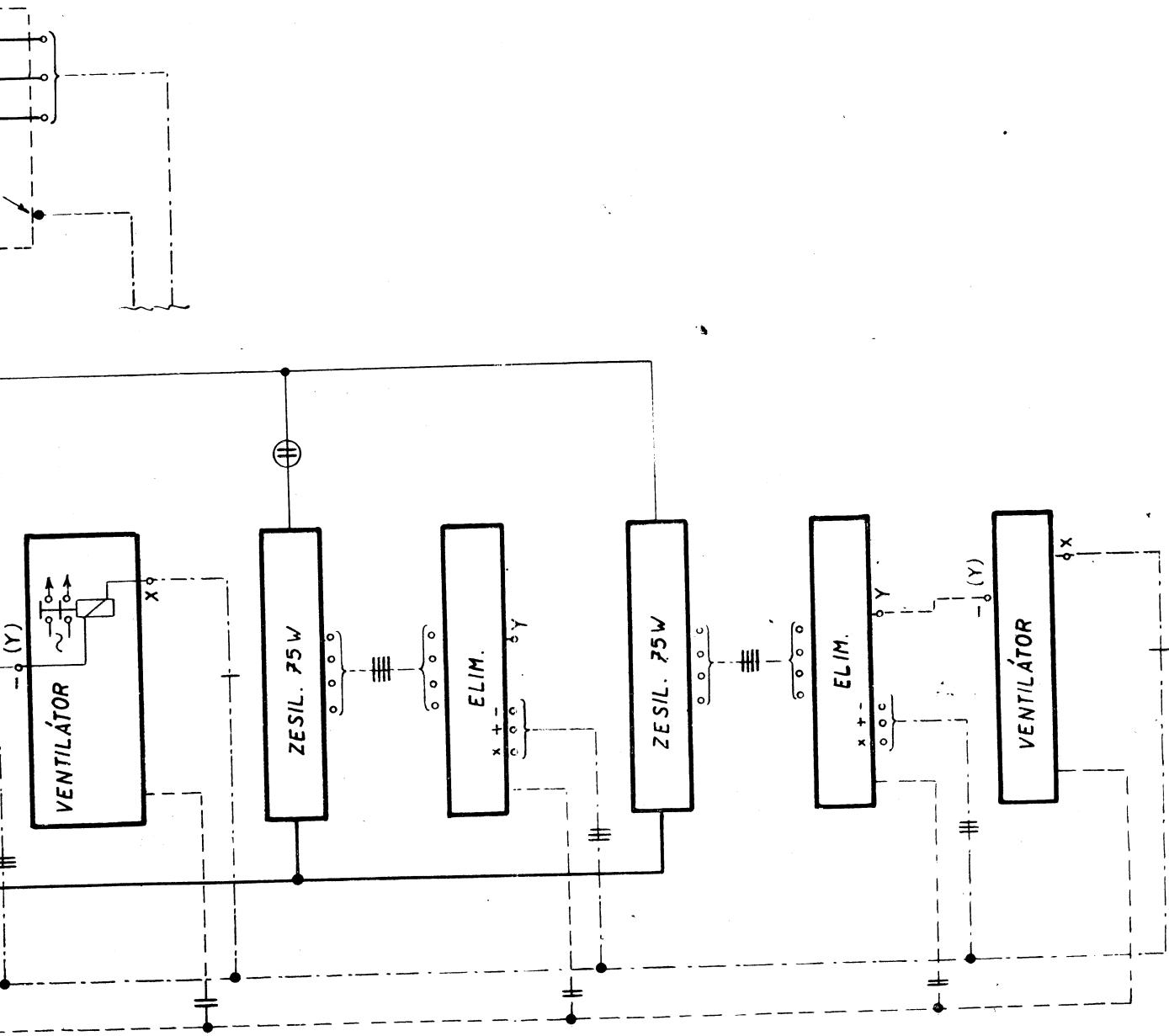

Blokové zapojení přidavného rámu TESLA 511160

**C1**

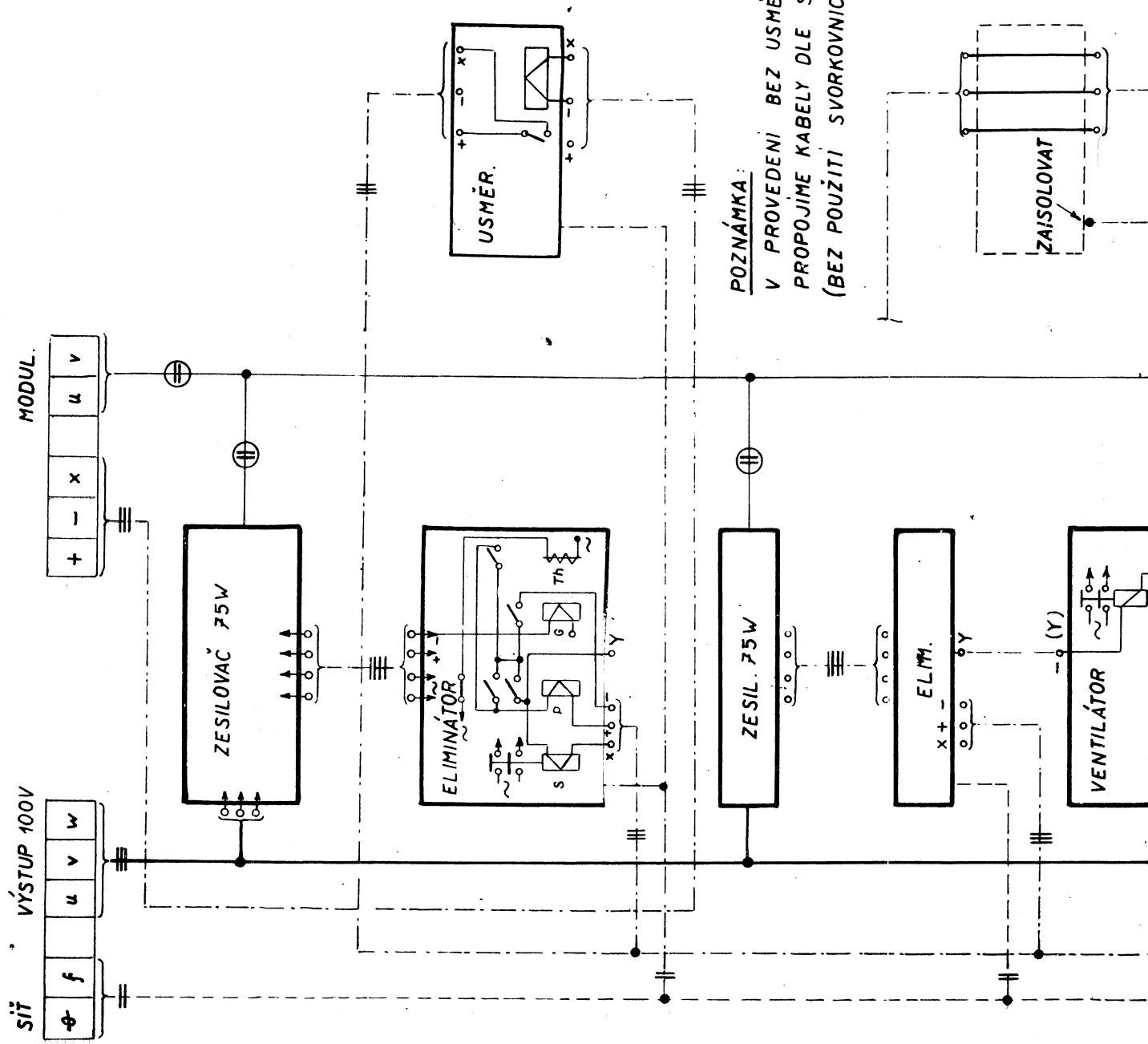

POZNÁMKA:  
V PROVEDENÍ BEZ USMĚŘNOVAČE:  
PROPOJIME KABELY DLE SKICY  
(BEZ POUŽITÍ SVORKOVNICE)

Bloko





### Rozvodný panel.

Code číslo : 511620

Druh proudu:

Střídavý 50 c/sec

Napětí 120V - 220V

Příkon : 25 W

Klíčování : 55

Ceníkové číslo: 272179

Maximální rozměry a váha:

Rozměr : 485 x 90 x 370 mm

Váha : 5,1 kg

Schema:

SF - 03 - 4596 - B

Montáž. zap.:

SK 8599 - C

### Technický popis rozvodného panelu.

#### Účel:

Rozvodný panel RP je určen pro rozhlasové ústředny. Umožňuje ovládání jednotlivých reproduktorových smyček a rozvádí 100 V tónové napětí z konc. zesilovačů do smyček klíči k 1 - k 10. RP umožňuje též lokální i dálkové zapínání všech anodových okruhů v RU.

Mimo tyto hlavní funkce obsahuje RP pomocný usměrňovač 18-24 V pro napájení všech pohotovostních relé a signalisace v RU. Tento zdroj napájí též signální relé pro dálkovou obsluhu mikrofonů. Pro žhavení vstupních elektronek mikrofonního předzesilovače / MPZ / je v RP ještě ještě uveden usměrňovač 12,6 V.

#### Funkce přístroje:

Na panelu jsou umístěny od leva do prava následující ovládající a kontrolní prvky:

1./ 10 klíčů k 1 - k 10 - pro individuální zapínání 10ti reproduktorových linek. Tyto klíče při vypnutém stavu / ve vodorovné poloze/ spojují smyčky do zkratu, pro zamezení přeslechů.

2./ Klíčem k 11 se zapíná RU do provozu. Zapínají se jím veškerá pohotovostní relé, která zapínají anodová napětí v jednotlivých panelech RU.


3./ Přepínání síťového napětí 120 V - 220 V. Přepínání se děje přešroubováním pojistky z horní armatury do dolní nebo obráceně. Při přepínání se musí dbát na velikost pojistky.

Pro 220V je pojistka 0,5 A, pro 120V je pojistka 1 A.

4./ Měřící destička. Tato je určena ke kontrole správného chodu usměrňovačů. V poloze E se měří napětí usměrňovače pro žhavení elektronek MPZ / 12,6 V /; v poloze I1 se měří napětí usměrňovače pro pohotovostní relé / 24 V /. Poloha I2 je paralelně spojena s I1. Tato napětí se měří kontrolním přístrojem č. 505044, code číslo 511900, který je k těmto měřením přizpůsoben. V obou případech při správných napětích se rukou kontrol. přístroje musí pohybovat v červeném poli.

5./ Kontrolní žárovka Ž 1 / telef. žár. 24 V 50 mA / indikuje připojení sítě a činnost usměrňovače 24 V. Funkce panelu je zřejmá ze schématu SF - 03 - 4596. Dálkové zapínání anodového napětí obstarávají relé A1 a A2, jejichž kontakty jsou zapojeny paralelně ke klíči k ll. Slouží k obsluze ústředny od vzdálených mikrofonů.

ZAPOJENÍ NOŽ. LIST.

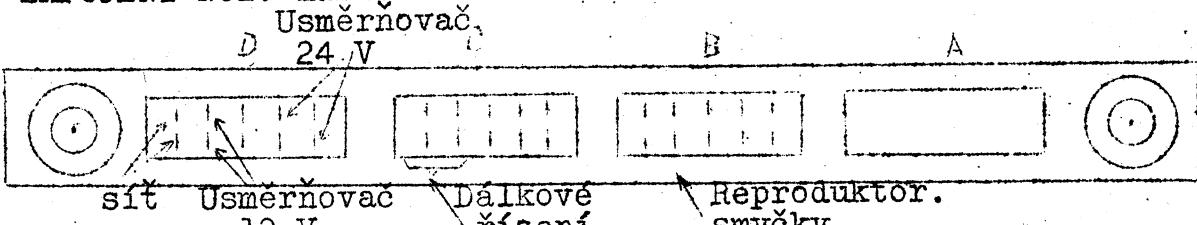


Oba usměrňovače jsou selénové a jsou namontovány na jednom svorníku. Jelikož stárnutí selénových usměrňovačů má za následek pokles napětí, což by mělo vliv na správnou funkci pohotovostních relé, případně u druhého usměrňovače podžhavení elektronek v MPZ, jsou na sec. straně síť. transformátoru Tr 1 přídavná vinutí. Pokles napětí se zjistí kontrolním měř. přístrojem na měř. dest. jak bylo již uvedeno.

Přepojení se provede podle připojeného náčrtku síť. transformátoru. U usměrňovače 12 V z vývodu 5 na vývod 4 / případně z vývodu 6 na 7 / a u usměrňovače 24 V z vývodu 2 na vývod 3. Žárovka Ž1 a odpór R4 v okruhu usměrňovače 24 V zamezují stoupení napětí při odlehčení / t.j. při vypnutí klíče k ll /.

Elektrická data : Usměrňovač pro žhavení vstupních elektronek MPZ : I = 320 mA  
E = 11,6 - 13 V

Usměrňovač pro signalisaci a pohotovostní relé: I = 0 - 0,5 A  
E = 21 - 26 V

Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje Velikost	číslo výkresu Tvar	ks.
R	<u>Odpory</u>			
1	Odpor 0,5W	18 K 2%		1
2	Odpor 0,5W	30 K 5%		1
3	Odpor 0,5W	1 K 5%		1
4	Odpor 1 W	500 10%		1
C	<u>Kondensátory</u>			
1	Kondensátor el. 25V	200 $\mu$ F	cč. 522217-B	1
2	Kondensátor el. 25V	200 $\mu$ F	cč. 522217-B	1
3	Kondensátor el. 25V	200 $\mu$ F	cč. 522217-B	1
Tr	<u>Transformátory</u>			
1	Síť. trafor		cč. 520088-B	1
Tl	<u>Tlumivky</u>			
1	Tlumivka malá		cč. 520750	1
2	Tlumivka velká		cč. 520749	1
Ul	Usměrňovač		čp. 76573+B	1
A	<u>Relé</u>			
1	Relé 2x1550 záv.	20+30Ω	R 22 B 1	1
2	Relé 2x1550 záv.	20+30Ω	R 22 B 1	1
P	<u>Pojistky</u>			
1	Pojistka trub. FT 4	0,5A	čp. 76570/III.	1
2	Pojistka trub. FT 3	1A	čp. 76570/IV.	1
Ž	<u>Žárovky</u>			
1	Žárovka telef.	24 V/50mA		1

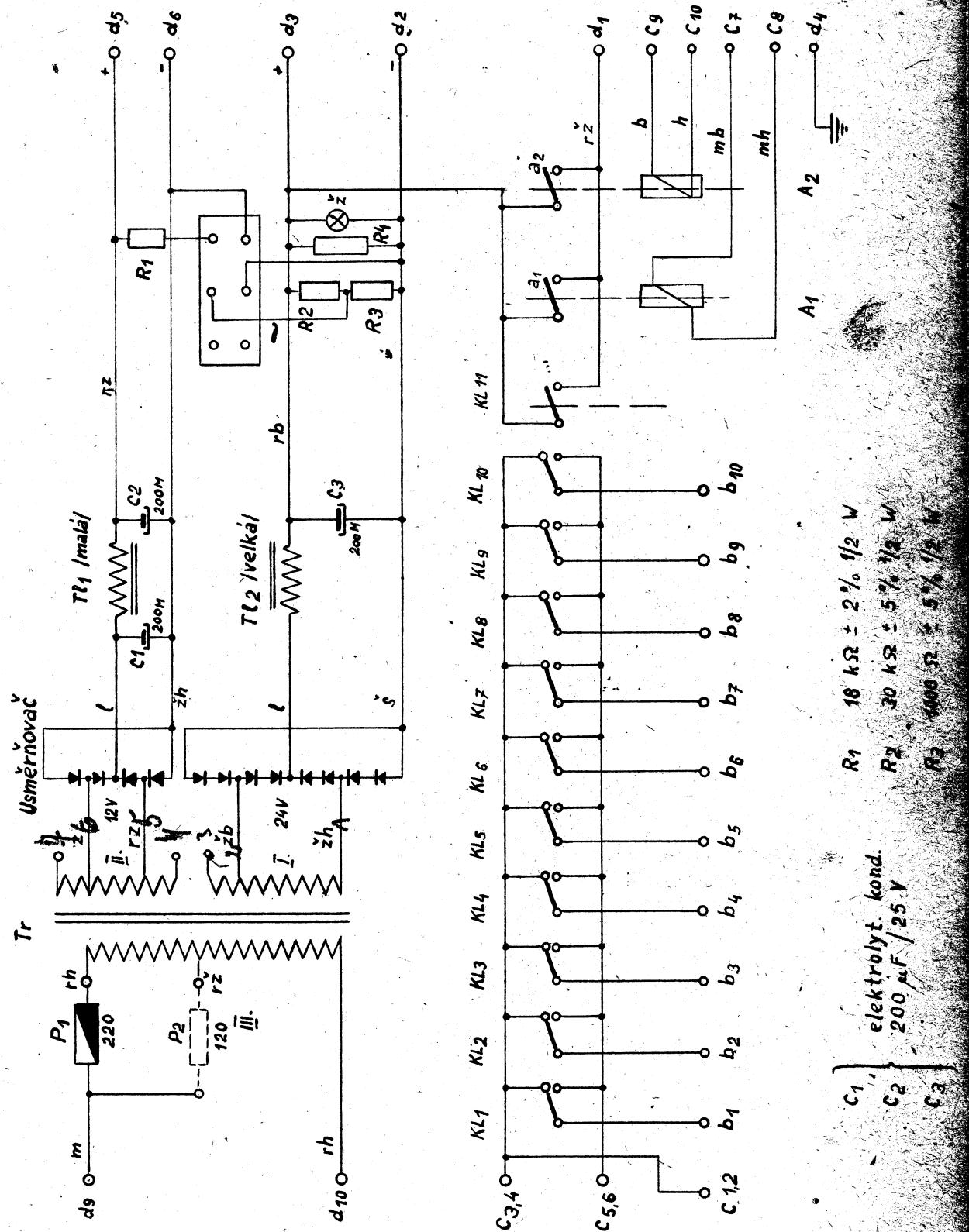

KRESIL	SCHEMA PRO:	ČÍSLO
KONTROLÓVAL	Rozvodný pan.č. 272770	216322
	KABELÁŽ	SF-03-459

Schema rozvodného panelu

Panelový modulometr s eliminátorem.

Code číslo: 511630

Ceníkové číslo: 272171

Osazení elektronkami:

Druh proudu:

V 1 - EBL 21

Střídavý: 50 c/s

V 2 - AZ 1

Napětí: 120V - 220 V

V 21 - AZ 1

Maxim.rozměry:

Příkon 22 W

485 x 90 x 370 mm

Klíčování 23

Váha: 6,2 kg

Technický popis modulometru.

Účel:

Modulometr /MOD/ je určen pro rozhlasové ústředny RU. Jeho funkce jsou následující:

- 1./Indikace a měření okamžitého stavu vybuzení koncových zesilovačů. Tento stav se měří špičkovým elektronkovým voltmetrem; jeho měřící přístroj je miliampmetr 0,1 mA se speciální stupnicí v db.
- 2./Nastavování koncových zesilovačů pro paralelní chod.
- 3./Indikace výstupu akustických zdrojů.

Popis a funkce:

MOD obsahuje:

- 1./Jednostupňový zesilovač osazený elektronkou EBL 21, jehož výstup napájí měřící přístroj přes logaritmický usměrňovač, osazený elektronkou AZ 1 a dvěma sirutory paralelně zapojeny.
- 2./Měřící přístroj je miliampmetr rozsahu 0,1 mA deprezského systému. Celkování stupnice je v db od -26 + + 3 db. Napětí modulační linky 1,55 V bylo určeno za základ. Tudíž napětí modulační linky 1,55 V odpovídá 0 db na stupnici přístroje - + 100 V výstupního napětí zesilovače.
- 3./Eliminátor je namontován na zvláštním chassis a je osazen elektronkou AZ 1. V eliminátoru je spinací relé pro anodový obvod. Umožňuje tedy trvalé žhavení elektronek bez anodového proudu, čímž se značně šetří elektronky.

Na panelu jsou od leva do prava následující ovládací a kontrolní prvky:

1./Přepinač vstupů.

Aby přepínání vstupů bylo dvoupolové a dovolovalo symetrický i nesymetrický vstup, má přepinač dva segmenty P 1 , P 2 /viz schema SF - 03 - 4474/ .

Přepinač má následující polohy:

Poloha 1 - V této poloze dodává modulometr do modulační linky takové napětí, aby zesilovač naprázdnou dával 100 V výst. napětí. Současně měřící přístroj měří napětí sběrnic 100 V. /Měřící přístroj ukazuje na 0 db po nastavení správné citlivosti zesilovače./

Poloha 2 - Tato poloha je pro cejchování modulometru. Měřící přístroj v této poloze má ukazovat 0 db /při síťovém napětí 120 V nebo 220 V  $\pm 1,5\%$ . Neukazuje-li 0 db nastavíme vstupní napětí /po sejmoutí krycí zátoky na panelu/ potenciometrem K 5 /pomocí šroubováku/ správnou výchylku.

Poloha 3 - Zde se měří výstupní napětí konc. zesilovačů /linka 100 V/. Plné vybuzení 100 V odpovídá opět 0 db na stupnici přístroje.

Další polohy 4 - 9 jsou pro různé vstupy a výstupy a mění se podle sestavení ústředen: Jednotlivé polohy budou zde stručně popsány podle ústředen.

Funkce poloh a ústředen A1, A2, A3, a A4.

Poloha 4 - Výstup MIKRO I /telef. linka/

Poloha 5 - Výstup MPZ

Poloha 6 - Výstup přijímače

Poloha 7 - Výstup gramofonu

Poloha 8 - Vstup KPZ /výstup MIX/

Poloha 9 - Výstup KPZ - výchylka 0 db /mod. linka/

Funkce poloh ústředny B 1:

Poloha 4 - Nezapojena

Poloha 5 - Výstup MIKRO I /telef. linka/ } výchylka asi - 20 db

Poloha 6 - Vstup KPZ / výstup MIX/

Poloha 7 - Výstup KPZ - výchylka 0 db

Poloha 8 - Vstup ústřední modulace /vstup DOP/

Poloha 9 - Modulační linka - výchylka 0 db.

Funkce poloh ústředny B 2:

Poloha 4 - Nezapojena

Poloha 5 - Výstup MPZ

Poloha 6 - Výstup gramofonu

Poloha 7 - Výstup KPZ - výchylka 0 db

Poloha 8 - Vstup ústřední modulace /vstup DOP/

Poloha 9 - Modulační linka - výchylka 0 db.

výchylka asi - 20 db

2./ Regulátor citlivosti.

Přístup k tomuto potenciometru je po sejmíti krycí zátky.

Nastavování se provádí šroubovákem.

3./ Měřící přístroj.

Déprezský miliampermetr 0,1 mA, cca 3500 ohmů se spec. stupnicí.

4./ Přepinač síťového napětí 120 V - 220 V. Přepínání se provádí přešroubováním pojistky.

5./ Měřící destička.

Ve zdířkách E měříme anodové napětí eliminátoru.

Ve zdířkách J<sub>1</sub> měříme anodový proud elektronky EBL 21. Zdířky J<sub>2</sub> jsou zapojeny paralelně ke zdířkám J<sub>1</sub>.

6./ Kontrolní žárovka Ž<sub>1</sub>.

Indikuje síť. napětí eliminátoru.

Funkce:

Kontrolované napětí, zvolené přepinačem, se zesílí v jednostupňovém zesilovači, usměrní usměrňovačem s přibližně logaritmickou charakteristikou a vede se do měřícího přístroje. Usměrňovač má krátkou nabíjecí konstantu /0,09 sec/, ale dlouhou vybíjecí konstantu /2,2 sec/. Kučka přístroje zaujímá značně rychle /cca za 0,3 sec/ špičkové napětí, ale zpět se pohybuje zvolna. Zvolené konstanty se velmi dobře osvědčily pro provoz veřejného rozhlasu.

Měření se provádí kontrolním měřícím přístrojem č. 505044.

Osazení elektronkami:

Předzesilovač a log. usměrňovač.

1 x EBL 21

1 x AŽ 1

Eliminátor

1 x AŽ 1

Pojistky:


Pro síť. napětí 220 V = 0,5 A

Pro síť. napětí 120 V = 1 A

Kontrolní žárovka:

Telefonní 24 V - 0,05 A /neb 4 V - 0,15 A ve starších provedeních/

Zapojení nožových lišť:

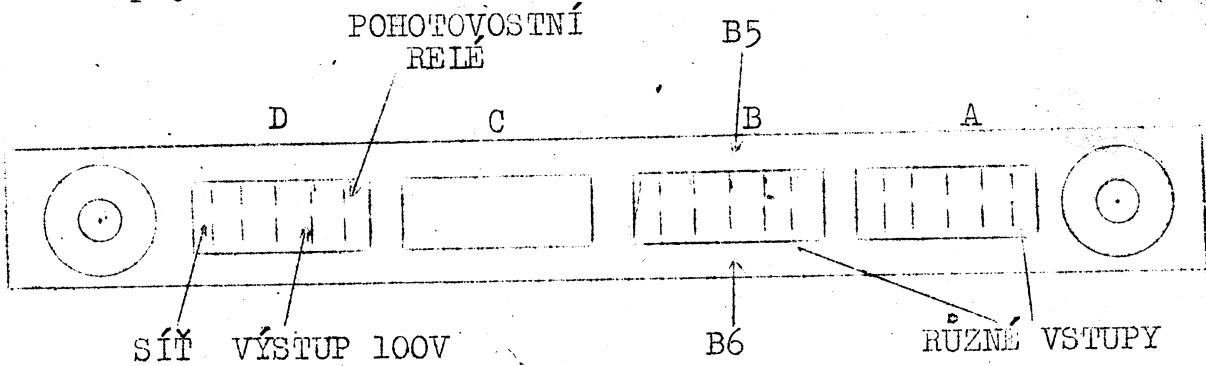

Popis okruhů:

Jednotlivé vstupy /případně výstupy/ jsou připojeny na vstupní přepinač a odtud přes transformátor a dělič na mřížku zesil. elektronky.

Citlivost je nastavena potenciometrem R\_5 tak, aby přístroj ukazoval při vstupu 1,55 V, 0 db. Napětí pro kontrolu citlivosti získáváme potenciometrem R\_24 v napáječi /viz schema SF-03-4475/ a je přivedeno přes druhou polohu přepinače na vstup.

Dělič, složený z odporů R\_1 a R\_2 dělí výstupní napětí 100 V na 1,55 V, t. j. na 0 db výchylky měřícího přístroje.

Usměrňovače U\_1 a U\_2 způsobují svou nelineárností přibližně logaritmickou závislost výchylky přístroje na vstupní napětí, takže stupnice v db je značně lineární.

Odpor R\_14 slouží ke správnému nastavení stupnice. Nastavování provádíme při vypnutém sít. napětí. Na nožce b5, b6 přivedeme přesně 40 V ss /nůž b5 je +/- a odporem R\_14 nastavíme výchylku 0 db. Nastavování stupnice musíme provádět vždy při výměně usměrňovačů.

Zesilovač, usměrňovač a napaječ jsou jinak běžného provedení. Odpor R\_6, R\_7 a kondenzátor C\_1 a C\_2 vytvářejí nízkofrekvenční zápornou zpětnou vazbu, takže přístroj má v mezích 40 c - 20.000 c/s rovnou charakteristiku s odchylkou cca + 1 db.

Elektrická data:

Vstupní impedance	ca 60 kOhm
Vstupní napětí	1,55 V - pro 0 db /přepinač v poloze 4-9/
Vstupní napětí	100 V - pro 0 db /přepinač v poloze 1 a 3/

**Frekvenční průběh**

50 c/sec	+ 1 db
1000 c/sec	0 db
10000 c/sec	- 1 db
Nabíjecí časová konst.	90 msec
Vybíjecí časová konst.	2,2 sec
Minimální napětí pro správnou funkci relé 15 V.	

**Kontrola správné funkce přístroje.**

Stejnosměrné napětí na spodcích elektronek.

Měřeno při zasunutých elektronkách proti noži b 6.

elektronka	elektroda	napětí /V	rozsah přístr.	přístroj
EBL 21	K + g3	6,0 - 7,3	15 V =	MULTAVI II. Vnitř. odporník 333 ohmů/1V
	g 1	0		
	g 2	215 - 255	600 V =	
	a	195 - 215		
	d1 + d2	6,0 - 7,3	15 V =	
AZ 1	K	5,0 - 7,3	15 V =	
	al + a2	0		

Stejnosměrná napětí na spodcích elektronek.

Měřeno při vyjmutých elektronkách proti noži b 6 při sníženém sít. napětí na 200 V.

elektronka	elektroda	napětí /V	rozsah přístr.	přístroj
EBL 21	K + g3	0		Multavi II. Vnitř. odporník 333 ohmů/1V
	g 1	0		
	g 2	325 - 340	600 V	
	a	323 - 338	600 V	
	d1 + d2	0		
AZ 1	f + f	0		
	al + a2	0		

Katodový proud elektronky EBL 21 je 12 + 15 mA.

Pos.	Elektrické díly:	Objednací údaje:		Číslo výkresu:	Kusů ob. č.	Na č.
		Velikost:	Tvar:			
	Modulometr					
R	Odpory					
1	hmotový 1 W	50 K ohmů 5%	cč. 523403	1	2	
2	hmotový 0,5 W	850 ohmů 5%	cč. 5233L6	1	2	
3	hmotový 0,5 W	20 K ohmů 10%	cč. 523591/II.	1	3	
4	potenciometr log.	0,1M ohmů 10%	cč. 523337	1	3	
6	hmotový 0,5 W	1,5M ohmů 10%	cč. 523337	1	3	
7	hmotový 0,5 W	1,5M ohmů 10%	cč. 523337	1	3	
8	hmotový 0,25W	20 K ohmů 10%	cč. 523325	1	3	
10	hmotový 0,5 W	500 ohmů 10%	cč. 523321	1	3	
11	hmotový 0,5 W	15 K ohmů 10%	cč. 523306	1	2	
12	hmotový 0,5 W	0,25Mohmů 10%	cč. 523320	1	3	
13	hmotový 0,5 W	5 K ohmů 10%	cč. 523585/A	1	3	
14	potenciometr lin.	5 K ohmů 10%	cč. 523334	1	3	
15	hmotový 0,5 W	2,5K ohmů 10%				
C	Kondensátory					
1	keram. 400 V	10 pF	NRKO 130/10	1	3	
2	trub. 1500 V	1000 pF	cč. 522572	1	3	
3	elit. trub. 12,5 V	50 uF	cč. 522214	1	3	
4	krab. 250 V	2 x 2uF	cč. 522043	1	2	
U	Usměrňovače					
1-2	Usměrňovač Sirutor		typ 5 b	2	3	
Tr	Transformátory					
1	trafor vstupní		cč. 520619/II	1	2	
2	trafor výstup.		cč. 521055-B	1	2	
V	Elektronky					
1	EBL 21					
2	AZ 1		PHILIPS	1	2	

Pos.	Elektrické díly:	Objednací údaje:		Kus.	Na ob č.
		Velikost:	Císlo výkresu: Tvar:		
	Eliminátor				
R	Odpory				
21	drátový 0,25 W	5,2 ohmů 5%		1	3
22	hmotový 1 W	0,25 Mohmů 5%	cč. 523410	1	3
23	hmotový 0,5 W	300 ohmů 5%		1	3
24	drátový s odbočkou	100 ohmů		1	2
C	Kondensátory				
21-22	Elyt. cen. tr. 350 V	16 µF	cč. 522247-B	2	2
Tr	Transformátory				
3	Trafor síťový		cč. 520081		2
Zl	Telefonní žárovka	24 V/0,15A		1	3
Tl	Tlumivka		cč. 520744	1	3
A	Relé				
1	Ploché 18900 záv.	2000 ohmů	R 24 A 1010	1	2
P	Pojistky				
1	trubičková FT 3	1 A	čp. 76570-B	1	1
2	trubičková FT 4	500 mA	čp. 76570-B	1	1
V	Elektronky				
21	AZ 1			1	2

Pos.	Mechanické díly	Číslo výkresu: Tvar:	Kusů	Na obr. č.:	Pozn.
	Knoflík	čp. 58249 - B	1	1	
	Stupnice	čp. 59041 - A	1	1	
	Krycí zátka	čp. 57808 - A	1	1	
	Přístroj	cč. 505045-B	1	1	
	Příruba pro přístroj	čp. 59281 - A	1	1	
	Elektronkový spodek	čp. 52316	1	3	
	Elektr. spodek	čp. 54960	1	3	
	Přepinač	čp. 76723 - B	1	3	

Technická data pro panelové rádio "Romance".

Code číslo: 511641

Ceníkové číslo:cč.272136

Hlavní rozměry a váha:


Váha: 9.40 kg

Rozměry: 485 x 224 x 370 mm

Příkon ze střídavé sítě:

53 - 56 W

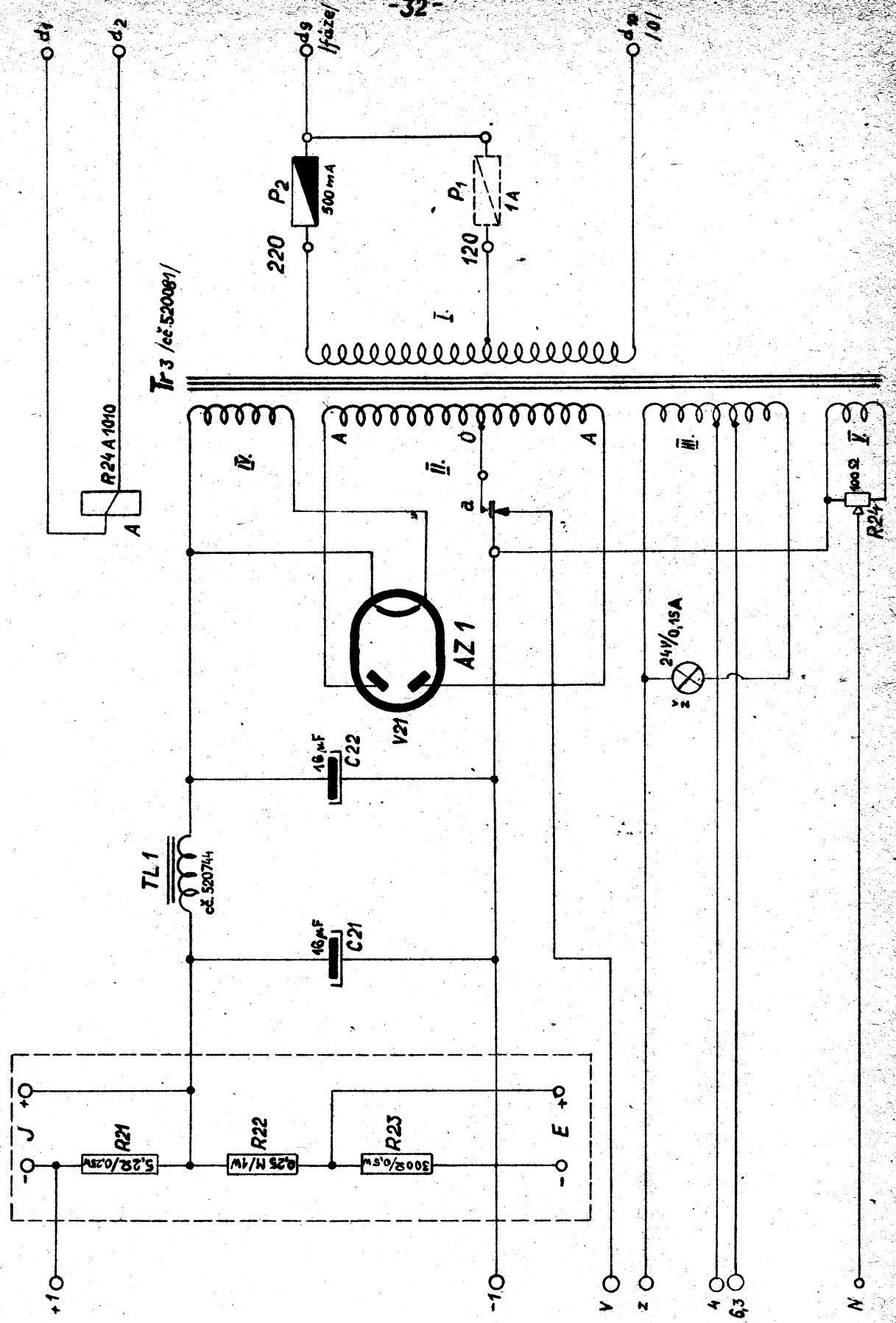Zapojení, druh proudu, počet obvodů, osazení elektronkami, vlnové rozsahy, mezifrekvence, techn.popis , vyvažování, oprava a výměna součástí, jakož i popis náhradních součástek včetně schema zapojení viz: " Service návod přijimače Tesla Romance , normální provedení".



KRESLIL	S. Šulc	SCHEMA PRO CE.272 171-C
KONTROLNÍ	legální	KABELÁŽ ČP 74303, 74304
NAZEV		SF-03-44

Eliminátor pro modulometr


Číslo 216 323

SF-03-44

Matum 27.3.1980

*Císla u segmentů  
značí polohy přepínače*

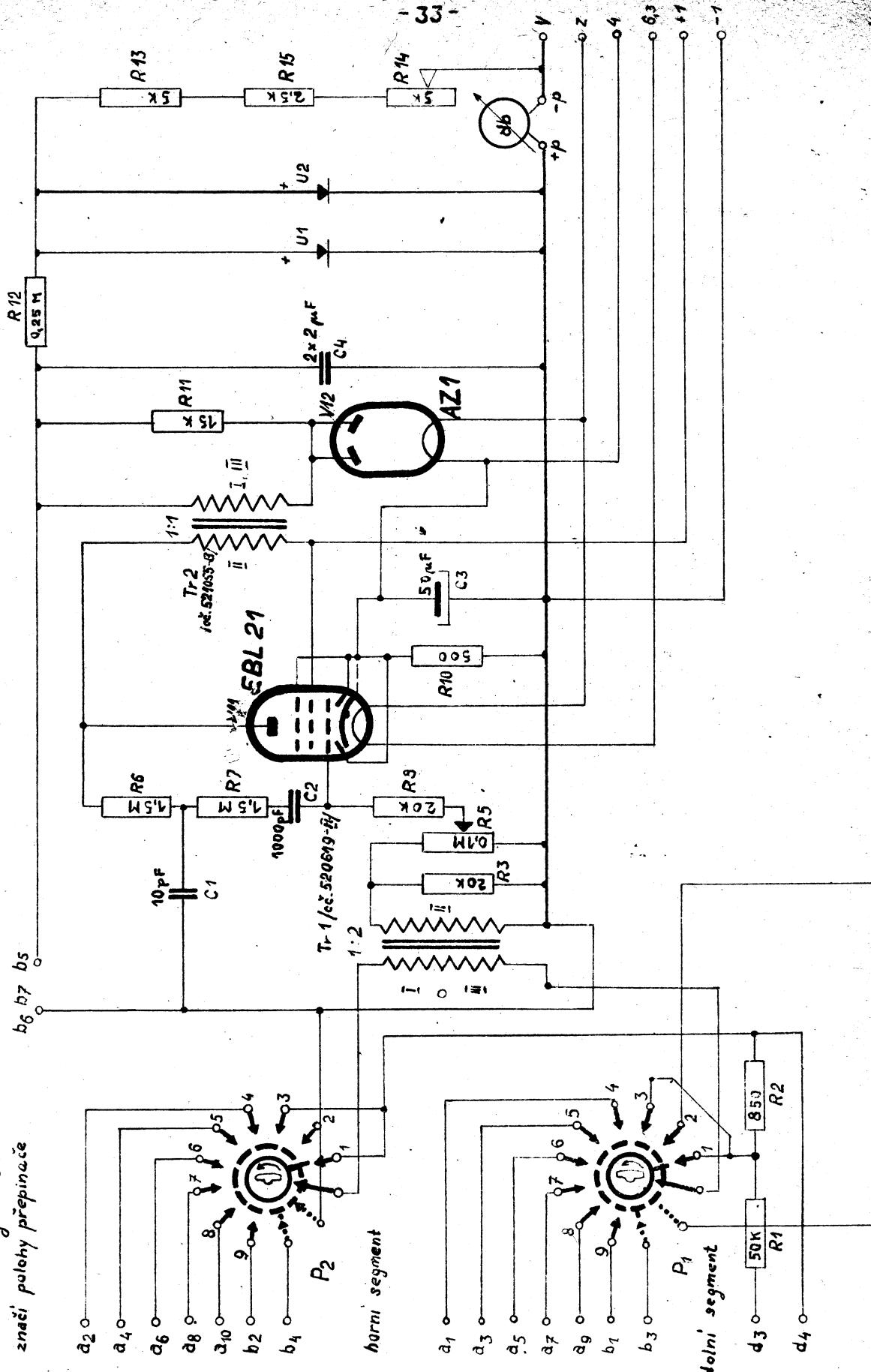*b<sub>6</sub> b<sub>7</sub> b<sub>5</sub>*




KRESLIL:	Švec	SCHEMA PRO:	CČ. 272171 - C
KONTROLLOVAL:	Lyraček	KABELAŽ:	ČP 59496 - C
NÁZEV			

SCHEMATIC MODULOMETRU


Číslo  
216.324  
SF-03-1974  
DATUM: 18.XI.1974

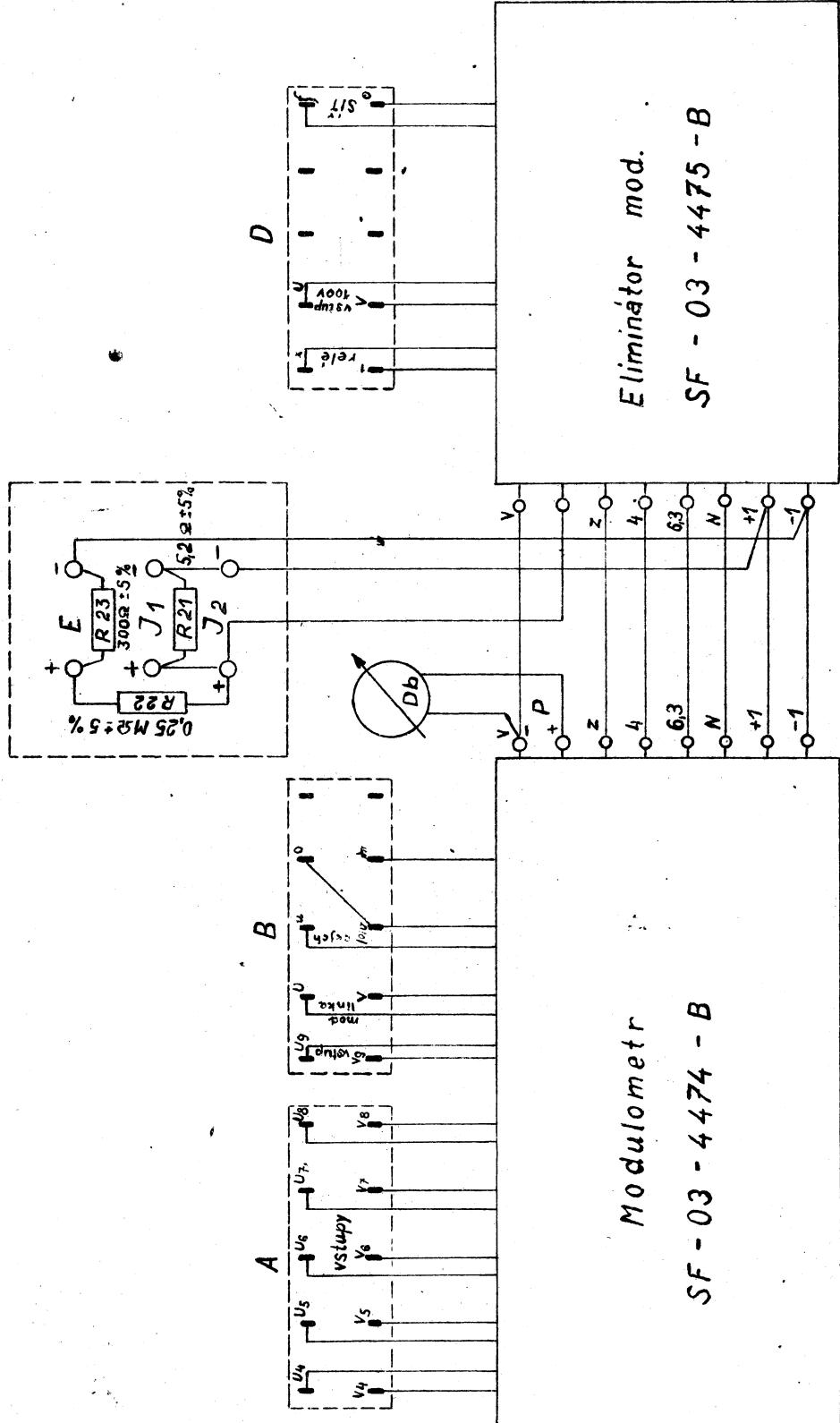Pohled na nož. lišty a měř. destičku z předu / od panelu/.





KRESLIL	SURK	NALEZY' K	č. 272 171	CÍSLO
KONTROLUVAL	Agusti	KABELAŽ		216 325
NAZEV				SF 03-4601


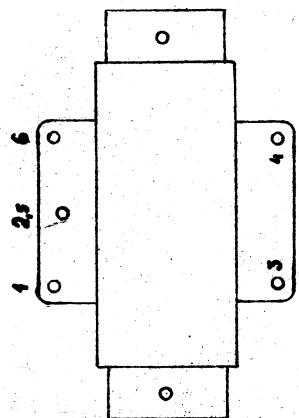
Schema modulometru kompl.  
DATUM 27.XI.1944




VÝVODY NA VÝSTUP. TRAFORU CC521055

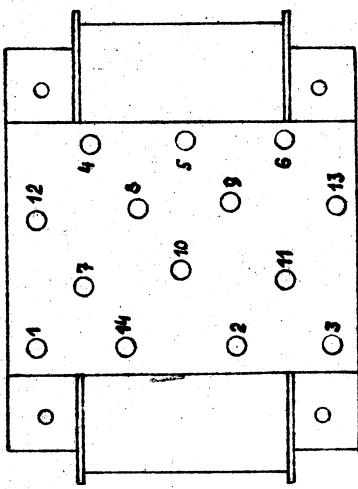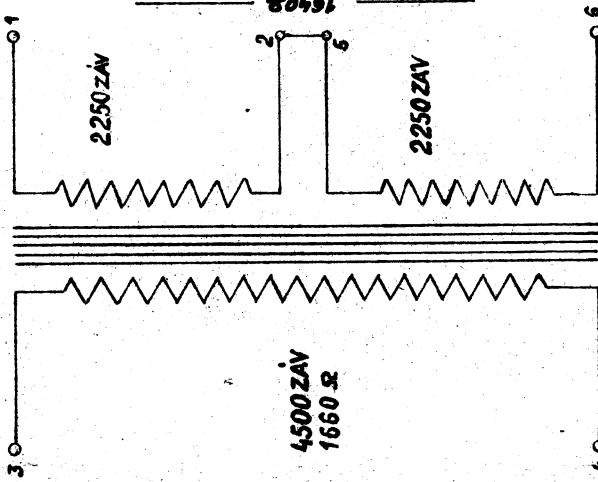

VÝVODY NA SÍŤOVÉM TRAFORU CC520081

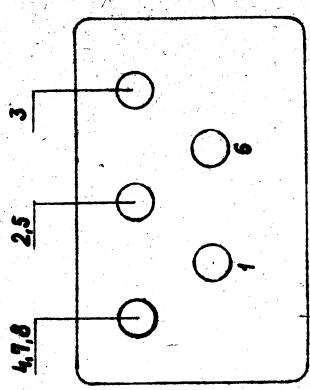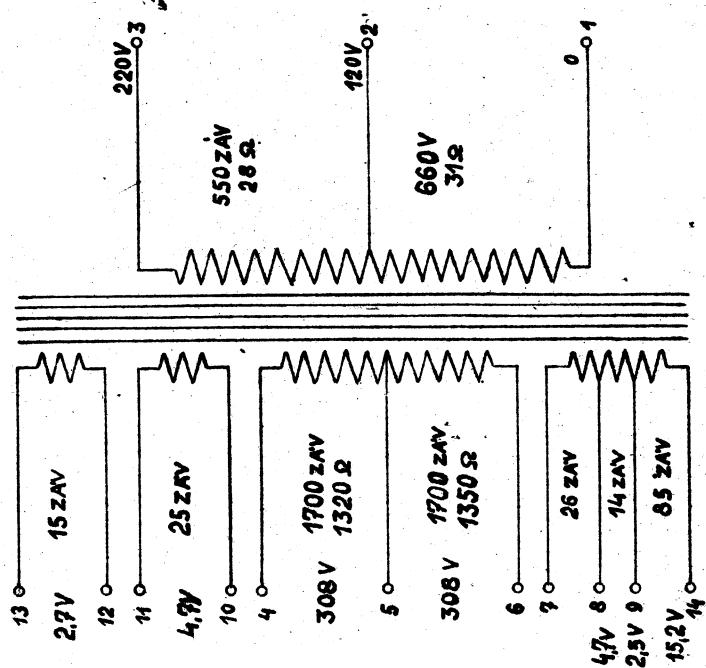

VÝVODY NA VSTUPNÍM TRAFORU CC520069

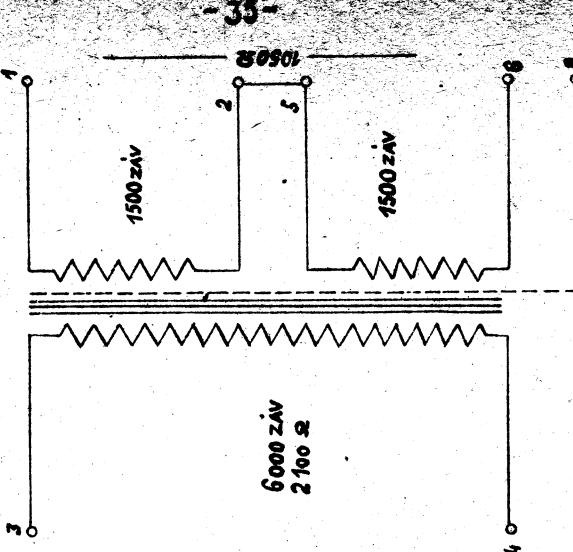

PREVOD:  KONTROLA:  Číslo: 216224  
NAZEV:

PANELOVÝ MONITOROMETR  
DANEN

216224

Technická data pro panelové radio "Liberator".

Code číslo: 511640

Ceníkové číslo: 272133

Zapojení:

Osazení elektronkami:

Superhet

ECH 21 směšovač a oscil.

Druh proudu:

EF 22 MF zesilovač

Střídavý 50 c/s

EF 22 NF zesilovač

Napětí: 110, 120

EBL 1 demodul.a konc.stup.

150, 220, 240 V

EM 11 magické oko

AZ 11 usměrňov.elektr.

/osvětlovací žárovky 6,3V,0,3A/

Počet obvodů:

Vlnové rozsahy:

4 MF obvody

I krátké vlny 13,5 - 20 m

1 oscilátor

II krátké vlny 24,5 - 52 m

1 odládovač MF

III střední vlny 190 - 580 m

1 vstupní obvod

IV dlouhé vlny 700 - 2000m

Technický popis:

Mezifrekvence

Příkon ze střídavé sítě

468 kc/s

55 - 57 W

Hlavní rozměry a váha  
485x224x370mm --- 10 kg

Klíčování 13

Schema

Montážní zapojení

SF-03-4651-B

SK 8645-F

000000  
0000  
000

A./ Vysokofrekvenční část.

1./Vstupní obvod pro první krátkovlný rozsah, induktivně vázaný přes cívku L 1, tvoří cívka L 5 s paralelními kondenzátory C 5 a C 6 a seriovým kondensátorem C 10 /100 pF/.

2./Vstupní obvod pro druhý krátkovlnný rozsah induktivně vázaný přes cívku L 2 ,tvoří cívka L 6 s vyvažovacím kondensátorem C 7 a seriovým kondensátorem C 11 /400 pF/.

3./Vstupní obvod pro střední vlny, induktivně vázaný přes cívku L 3 s paralelním kondensátorem C 2 tvoří cívka L 7 s vyvažovacím kondensátorem C 8.

4./Vstupní obvod pro dlouhé vlny, induktivně vázaný přes cívku L 4 s paralelním kondensátorem C 3 a odporem R 1, tvoří cívka L 8 s vyvažovacím kond. C 9.  
Všechny rozsahy jsou laděny kondensátorem C 12.

B./Laděné obvody oscilátoru.

Laděné obvody oscil., tvoří pro první krátkovlnný rozsah cívky L 9 - L 13 s vyvažovacím kond. C 22 a souběhovým kond. C 17 / 100 pF/. Pro druhý krátkovlnný rozsah cívky L 10 - L 14 s vyvažovacím kond. C 23 a se souběhovým kond. C 18 / 400 pF /. Pro střední vlny cívky L 11 - L 15 s vyvaž. kondens. C 24 a se souběhovým kondens. C 19 / 562 pF / a pro dlouhé vlny cívky L 12 - L 16 s paralelním kondens. C 25 a C 28 a souběh. kondens. C 20 / 258 pF /.

Všechny obvody jsou laděny kondensátorem C 21. Tyto laděné obvody jsou vázány prostřednictvím RC článku /R 6 a C 16 / s anodou triodové části elektronky V 1 /ECH 21/ a s paralelním odporem R 7 /43 Kohm/. Vazební cívky všech rozsahů jsou řazeny v serii a vázány přes C 15 / 1000 pF / s mřížkou triody téže elektronky.

C./Odládovač místní stanice.

K odládování silné místní stanice je zařazen do antenního okruhu pro střední a dlouhé vlny paralelní resonanční okruh / L, C stlačovací/.

A./Mezifrekvenční obvody.

Směšování signálu vstupního se signálem oscilátoru se děje v elektronce V 1 / ECH 21 /, v jejímž anodovém obvodu je zařazen první mezifrekvenční laděný obvod L 17 a C 26, který s obvodem L 18 a C 27 tvoří první m.f. pásmový filtr, vázaný s řídící mřížkou elektronky EF 22 pracující jako řízený m.f. zesilovač. Druhý m.f. pásmový filtr, složený z laděných obvodů L 19 - C 33 a L 20 - C 34 tvoří vazební článek mezi anodou elektronky V 2 / EF 22 / a demodulační diodou koncové elektronky V 4 / EBL 21 /, která je zapojena na odbočku cívky L 20. První m.f. filtr má proněnnou vazbu ke změně šíře propouštěného pásma.

### B./Mezifrekvenční odládovač.

K potlačení nežádoucích mezifrekventních signálů je zařazen do antenního přívodu paralelní obvod L 0, C 1 / C 1 = 500 pF/ nařízený na kmitočet mezifrekvence přijimače.

### A./Nízkofrekvenční část.

Demodulovaný signál se dostává přes R 13 na regulátor hlasitosti R 19 a odtud přes kondensátor C 36 na regulátor tonové clony R 20. Regulátory R 19, R 20 jsou na jedné ose, takže zmenšování hlasitosti má za následek zmenšení impedance pro vyšší kmitočty nízkofrekvenčního napětí na mřížce elektronky V 3 / EF 22 / - fysiologické regulace hlasitosti -, která pracuje jako nízkofrekvenční zesilovač. Zesílené napětí na odporu R 24 se dostává přes C 41, R 29 na mřížku elektronky V 4 / EBL 21 / a přes výstupní transformátor T 2 na reproduktor. Odpory R 29 a R 33 potlačují sklon ke kmitání elektronky EBL 21.

### Automatická regulace hlasitosti.

K vyrovnávání úniku jest užito druhé části diodového systému elektronky V 4 / EBL 21 /. Napětí pro zpožděnou automatickou regulaci se přivádí z posledního m.f. obvodu přes kondens. C 31 / 50 pF /. Záporné předpětí ku zpoždění regulace se odebírá ze spádového odporu R 32 / 90 ohmů.

### Optický indikátor ladění.

Dostává proměnné napětí přímo z demodulační části prostřednictvím odporu R 15 a kond. C 30.

### Záporná zpětná vazba.

Upravuje frekvenční charakteristiku a zmenšuje zkreslení. Je zavedena pomocí odporu R 28 /potenciometr/ R 36, R 26, R 27 a kondensátorů C 42, C 43, C 44 z anody konc. elektronky V 4 / EBL 1 / na anodu n.f. zesil.elektronky V 3 /EF 22/.

### Síťová část.

Střídavý proud se přivádí přes síťový vypinač a tepelnou pojistku do primárního vinutí síťového transformátoru. Síťový transformátor lze přepínat na všechna běžná síťová napětí od 110 do 240 V. Sekundární stranu tvoří vinutí o napětí 2X 300 V a dvoje vinutí žhavicí o napětí 4 a 6,3 V.

Usměrňovací elektronka je dvoucestná AZ 11. Za usměrňovací elektronkou je první filtrační elektrolyt C 48 / 32  $\mu\text{F}$  /. Další filtraci obstarává tlumivka T 1 s druhým elektrolytem C 47 / 32  $\mu\text{F}$  /. Záporné předpětí pro koncovou elektronku a klidové předpětí pro ostatní elektronky je získáváno spádem na odporu R 32 / 90 ohm, 1 W /. Paralelně k němu je pro filtraci připojen suchý elektrolyt C 58, / 50  $\mu\text{F}$  /. Proti bručení na nosné vlně je na sekundárním vinutí transformátoru kondensátor C 49 / 10000 pF /.

#### Mechanické seřízení náhonu.

Při vytočení kotouče náhonu doprava až na doraz musí být otočný kondensátor nařízen tak, aby okraje zasunutých rotorových desek a desek statorových kondensátoru oscilátoru C 21 se kryly. Pohyb otočného kondensátoru nemá být nikdy vymezen dorazy otočného kondensátoru, ale vždy zarážkou kotouče náhonu. Ukazatel vysilačů seříďte tak, aby byl vždy kolmo.

#### Vyvažování přijimače.

##### Kdy je nutno přijimač vyvažovat.:

- 1./Po výměně cívek nebo kondens. v mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části přístroje.
- 2./Jestliže již nedostačuje citlivost nebo selektivita /Jeli přijimač rozladěn./

#### Příslušky k vyvažování:

- 1./Zkušební vysilač s normálními antenami /TESLA MP 201/
- 2./Měřítko výstupního výkonu /autputmetr, event. střídavý nebo elektronkový voltmetr/.
- 3./Isolované vyvažovací náčiní /šroubovák a klič/ k nařízení vzdušných vyvažovacích kondensátorů a želez.jader cívek.
- 4./Odpor 10.000 ohmů
- 5./Zajišťovací hmota M4 + 48

Před vyvažováním nutno přijimač mechanicky i elektricky seřídit a osaditi původními elektronkami, s kterými bude vyvažován. Pinsetou odstraníme s vyvažovacích kondensátorů neb jader zajišťovací hmotu. Vyvažovat se má při vyhřátém přijimači.

### I. Vyvažování mezifrekvenčních obvodů.

- 1./Vlnový přepinač přepnouti na střední vlny, stupnicový ukazatel úplně doprava /laď. kondensátor úplně uzavřený / volič reprodukce na úzké pásmo, regulátor hlasitosti na maximum, přijimač uzemniti, mezi pracovní mřížku ECH 21 a chassis přístroje vložiti odpor 10.000 ohmů.
- 2./Měřidlo výstupu zapojiti buď přímo nebo přes převodní transformátor na nože a9 a A10, nožové lišty "A".
- 3./Modulovaný signal o kmitočtu 468 Kc/s přiveďte na pracovní mřížku elektronky ECH 21.
- 4./Výstupní výkon přijimače naříďte velikostí vstupního signálu na dobré čitelnou výchylku /asi 50 mW/.
- 5./Postupně naříďte šroubovákem / bez kovových částí/ dolaďovací jádra cívek L 17, L 18, L 19, L 20 tak aby měřidlo výstupu dávalo maximální výchylku. Nelze-li některý obvod dolahit, nebo má-li dolaďovací jádro nezvyklou polohu postupujte následovně:
  - a./Jeli obvod naladěn na maximální výchylku při příliš výtočném jádru, je kapacita obvodu příliš volná. Zmenšiti ji odškrábáním polepu příslušného kondenzátoru.
  - b./Nelze-li přijimač dolahit na maximum, má spravidla příslušný kondenzátor malou kapacitu; nahraditi jej novým.
  - c./Bylali tato úprava nutna, opakujte ladění /jak uvedeno pod bodem 5/, až jsou všechny obvody správně seřízeny.
- 6./Přepněte volič reprodukce na široké pásmo a pomalou změnou kmitočtu zkušebního vysílače v okolí kmitočtu 468 Kc /s. se přesvědčte o symetrii resonanční křivky, která má mít dvě stejná maxima.

### II. Vyvážení mezifrekvenčního odláďovače.

- 1./Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, stupnicový ukazatel zcela vpravo, volič reprodukce na úzké pásmo, regulátor hlasitosti na maximum, přijimač uzemněte.
- 2./Měřidlo výstupu zapojiti buď přímo , nebo přes převodní transformátor na nože a9 a al0, nožové lišty "A".
- 3./Na nůž al , nožové lišty "A", přijimače přes norm.umělou antenu přiveďte silný modulovaný signál 468 Kc/s.
- 4./Naříďte odláďovací jádro cívky L 0 isolačním šroubovákem na nejmenší výstupní napětí /obráceně než při slážování

v.f. a m.f. obvodů/. Je-li m.f. odlášovač v pořádku, má být jádro přibližně ve stejné rovině s krčkem cívky m.f. odlášovače. Přečnívá-li dolašovací jádro příliš, a nebo nelze okruh dolahit, upravte odškrábáním, eventuálně vyměňte paralelní kondensátor obvodu C 1.

#### Úprava a výměna m.f. kondensátorů.

- 1./ Vyšroubujte šrouby, jež připevňují kryt k chassis přijímače a sejměte kryt.
- 2./ Je-li kondensátor velký, seškrábněte opatrně kousek stříbrného povlaku ve čtvercovém výřezu kondensátoru ostře přibroušeným šroubovákem, nebo je-li kondensátor vadný, nebo jeho kapacita malá, nahradte jej jiným.
- 3./ Nasuňte kryt, překoušejte dolašení m.f. obvodů, je-li hodnota kondensátoru správná.
- 4./ Zajistěte stříbrný povlak ve čtyřhranném otvoru upraveného kondensátoru proti oxydaci kapkou zelévacího vosku.
- 5./ Kryt opět zasuňte a zajistěte šrouby.

#### III. /Využení vstupních a oscil. obvodů.

Pro všechny rozsahy kmitá u přijímače oscilátor o mezifrekvenční kmitočet/468 Kc/s/ výš, než vstupní signál.

- 1./ První krátkovlnný rozsah 13,5 - 20 m / 22,2-15 Mc/s/:
  - a./ Vlnový přepinač přepněte na první krátkovlnný rozsah, volič reprodukce na úzké pásmo, regul. hlasitosti na maximum, přijimač uzemněte. Měřidlo výstupu připojte jako pod bodem I. a II.
  - b./ Krátkovlnný rozsah I. ladíme na 15,4 Mc/19,5m/ a na 21,4 Mc/14 m/. Na 15,4 Mc ladíme oscilátor šroubem v cívkách L 9 L 13 / na spol. tělísku/. na 21,4 Mc ladíme oscilátor trimrem C 22 a vstup. trimrem C 6 a to levý signal t.j. f.osc.= f - mf.

#### 2./ Druhý krátkovlnný rozsah 24,5 - 52m / 12,3-5,8 Mc/s/

- A./ Přijimač předně nastaviti jako pod bodem 1./-a./
- B./ Slaďovací body u krátkovlnného rozsahu II. jsou na 50m t.j. 6 Mc a na 25 m - 12 Mc. Na 6 Mc ladíme oscilátor šroubem v cívkách L 10 - L 14, na spol. tělísku a vstup šroubem v cívkách L 2 - L 6 na společném tělísku. Na 12 Mc ladíme oscilátor trimrem C 23 a vstup trimrem C 7. Laditi první signál t.j. f.oscil.=f-mf.

3./Střední vlny - rozsah 190 - 580m /1578 - 517,2 Kc/.

a./Přijímač předně nastaviti jako pod bodem 1.- a/

b./Sládovací body středních vln jsou 601 Kc/s /stanice Sundsvall/  
a 1276 Kc /stanice Východočeský vysilač/. Při lažení nasta-  
víme nejprve ukazatel na stanici Sundsvall a z generátoru  
přivedeme vf. napětí o frekvenci 601 kc na nůž al, nožové  
lišty "A". Šroubem v cívkách L 11 a L 15 / jež jsou na společ-  
ném tělisku/ naladiti oscilátor na tuto frekvenci a šroubem  
v cívkách L 3 a L 7 nastaviti vstup na maximální výchylku  
voltmetru. Nyní nastavíme ukazatel na 1276 Kc /stanice Východočeský vysilač/ z generátoru přivedeme napětí o téže frek-  
venci a naladíme oscilátor na tuto značku trimrem C 24. Vstup  
nastavíme na maximální výchylku voltmetru trimrem C 8.

4./Dlouhé vlny - rozsah 700 : 2000 m t.j.: 428,5 Kc - 150 Kc.

a./Přijímač předně nastaviti jako pod bodem 1./ a./

b./Dlouhovlnný rozsah ladíme na 182 Kc /stanice Paris/ a 360 Kc  
/stanice Budapest II./. Při lažení nastavíme nejprve ukaza-  
tel na stanici Paris a z generátoru přivedeme napětí o fre-  
kvenci 182 Kc na nůž al, nožové lišty "A". Šroubem v cívkách  
L 12 a L 16 naladiti přesně frekvenci oscilátoru a šroubem  
v cívkách L 4 a L 8 doladiti vstup na maximální výchylku  
voltmetru /autputnetru/. Po té přeladiti generátor na fre-  
kvenci 360 Kc a ukazatel přijímače nastaviti na stanici Bu-  
dapest II. /t.j. 360 Kc/. Trimrem C 25 naladiti oscilátor a  
trimrem C 9 vstup. Lažení na 182 a 360 Kc několikrát opako-  
vat, až dolažování je beze změny výchylky voltmetu /aut-  
putnetru/. Takto jest nutno si počinati i při sládování všech  
dříve uvedených rozsahů.

Poznámka : Pro krátké vlny je nutno používat speciální umělou  
antenu / asi 400 ohmů / a tato se musí vkládati mezi  
vf. kabel od generátoru a antenní zdířku, tedy ni-  
koliv mezi generátor a vf. kabel.


Zabezpečení vyvážených okruhů.

Po vyvážení lažených okruhů zakápnouti opatrně vyvažovací kon-  
densátory zajišťovací hmotou M4 - 48. Jádra cívek, pokud jsou  
zajištěna vloženými gumovými vlákny, není třeba zvlášť zajiš-  
tovat. S vyváženými přístroji zacházeti opatrně, nepřehýbejte žád-  
né spoje, které souvisejí s lažicími obvody a neměnte jejich  
polohu. To platí zvláště o přívodech k otocnému kondensátoru  
a přívodech mřížkových, anodových a pod.

Pos	Elektrické díly	Objednací údaje			Číslo výkresu	Kusů
		Velikost	Tvar			
C	Kondensátory					
1	Kondensátor	450	pF	2%	cč. 522829	1
2	Kondensátor	31	pF	2%	522830	1
3	Kondensátor	500	V	250 pF	10% 522328	1
4	Kondensátor	500	V	1000 pF	10% 522309	1
5	Kondensátor			20 pF	5% 522900	1
6	Kondensátor			5-33 pF		522705
7	Kondensátor			5-33 pF		522705
8	Kondensátor			5-33 pF		522705
9	Kondensátor			5-33 pF		522705
10	Kondensátor			100 pF	0,5% 522831	1
11	Kondensátor			400 pF	0,5% 522832	1
12-21	Kondensátor otoč.-vzd.				522550	
13	Kondensátor	500	V	50T pF	10% 522322	1
14	Kondensátor	500	V	0,1 uF	10% 522304	1
15	Kondensátor	500	V	1000 pF	10% 522309	1
16	Kondensátor			23 pF	5% 522930	
17	Kondensátor			100 pF	0,5% 522831	
18	Kondensátor			400 pF	0,5% 522832	
19	Kondensátor			562 pF	0,5% 522833	
20	Kondensátor			258 pF	0,5% 522805	
21	Kondensátor			5-33 pF		522705
22	Kondensátor			5-33 pF		522705
23	Kondensátor			5-33 pF		522705
24	Kondensátor			5-33 pF		522705
25	Kondensátor			5-33 pF		522815
26	Kondensátor			190 pF		522815
27	Kondensátor			190 pF		522815
28	Kondensátor			75 pF	5% 522903	
29	Kondensátor	500	V	50T pF	10% 522322	
30	Kondensátor	500	V	6T pF		522367
31	Kondensátor	500	V	50 pF	10% 522332	1
32	Kondensátor	500	V	100 pF	10% 522307	1
33	Kondensátor			190 pF		522815
34	Kondensátor			190 pF		522815
35	Kondensátor	380	V	0,5 uF	10% 522341	1
36	Kondensátor	50	V	50T pF	10% 522369	1
37	Kondensátor	50	V	0,1 uF	10% 522359	1
38	Kondensátor	500	V	5T pF	5% 522373	
39	Kondensátor	50	V	0,1 uF	10% 522359	
40	Kondensátor	500	V	0,1 uF	10% 522304	
41	Kondensátor	500	V	20T pF	10% 522334	1
42	Kondensátor	500	V	800 pF	10% 522368	1
43	Kondensátor	500	V	1000 pF	5% 522372	
44	Kondensátor	700	V	0,2 uF	10% 522374	
45	Kondensátor	500	V	1000 pF	10% 522309	
46	Kondensátor	12,5	V	50 uF	20% 522214	
47	Kondensátor	350	V	32 uF	20% 522206	
48	Kondensátor	350	V	32 uF	20% 522206	
49	Kondensátor	3000	V	10T pF	10% 522377	
50	Kondensátor	3000	V	2000 pF	10% 522365	


Pos	Elektrické díly	Objednací údaje				Kusů
		Velikost		Číslo výkresu	Tvar	
51	Kondensátor	3000 V	2000 pF	10%	cč. 522365	1
52	Kondensátor	380 V	0,5 uF	10%	522341	1
53	Kondensátor		pF	10%	4 DIN41348	1
54	Kondensátor stlačov				cč. 525012	1
R	<u>ODPORY</u>					
1	Odporník	0,25 W	5 kΩ	10%	cč. 523324	1
2	Odporník	0,25 W	50 kΩ	10%	523326	1
3	Odporník	0,25 W	50 kΩ	10%	523326	1
4	Odporník	0,5 W	200 Ω	10%	523376	1
5	Odporník	0,25 W	1 MΩ	10%	523343	1
6	Odporník	0,25 W	150 Ω	10%	523382	1
7	Odporník	1, W	43 kΩ	10%	523440	1
8	Odporník	1 W	6 kΩ	5%	523439	1
9	Odporník	1 W	125 kΩ	5%	523441	1
10	Odporník	0,25 W	4 MΩ	5%	523388	1
11	Odporník	2 W	20 kΩ	5%	523419	1
12	Odporník	0,25 W	800 kΩ	10%	523330	1
13	Odporník	0,25 W	50 kΩ	10%	523326	1
14	Odporník	0,25 W	1 MΩ	10%	523343	1
15	Odporník	0,25 W	2,5 MΩ	10%	523387	1
16	Odporník	0,25 W	1,5 MΩ	5%	523385	1
17	Odporník	0,5 W	50 kΩ	10%	523308	1
18	Odporník	0,5 W	2 MΩ	10%	523304	1
19	Odporník	0,5 W	500 kΩ	20%	523552	1
20	Odporník	0,5 W	1 MΩ	20%	523552	1
21	Odporník	0,25 W	500 kΩ	10%	523329	1
22	Odporník	0,25 W	2 MΩ	5%	523386	1
23	Odporník	0,5 W	20 kΩ	10%	523316	1
24	Odporník	0,5 W	200 kΩ	10%	523302	1
25	Odporník	0,5 W	800 kΩ	10%	523312	1
26	Odporník	0,5 W	800 kΩ	5%	523336	1
27	Odporník	0,25 W	200 kΩ	5%	523384	1
28	Odporník	0,5 W	500 kΩ	20%	523551	1
29	Odporník	0,25 W	10 kΩ	10%	523347	1
30	Odporník	0,5 W	800 kΩ	10%	523312	1
31	Odporník	0,25 W	1 MΩ	10%	523343	1
32	Odporník	1 W	90 Ω	5%	523438	1
33	Odporník	0,5 W	160 Ω	10%	523362	1
34	Odporník	0,25 W	10 kΩ	10%	523347	1
35	Odporník	0,25 W	2000 Ω	10%	523359	1
36	Odporník	0,25 W	50 kΩ	10%	523326	1
37	Odporník	0,5 W	2 MΩ	10%	523304	1
P	<u>Pojistky</u>					
1	Pojistka trub. Wickmann		2 A		ET 4	1
2	Pojistka trub. Wickmann		1 A		ET 4	1
Ž	<u>žárovky</u>					
1-2	žárovka φ baňky 15 mm		6,3V / 0,3A			2

Pos	Elektrické díly	Objednací údaje		Kusů
		Velikost	Císlo výkresu Tvar	
V	Elektronky			
1	ECH 21			1
2	EF 22			1
3	EF 22			1
4	EBL 1			1
5	EM 11			1
6	AZ 11			1
T	Transformátory			
1	Transformátor síťový	cč.	520092	1
2	Tlumivka síť.		520717	1
3	Transformátor výst.		520571	1
L	Cívky			
1	I.kr.vlny-předokruh L1L5	čp.	75016	1
2	II.kr.vlny-předokruh L2L6		54437	1
3	Stř.vlny-předokruh L3L7		54438	1
4	Dl.vlny-předokruh L4L8		54439	1
5	I.kr.vlny-oscilátor L9L13		75017	1
6	II.kr.vlny-oscilátor L10L14		54441	1
7	stř.vlny-oscilátor L11L15		54442	1
8	Dl.vlny-oscilátor L12L16		54443	1
9	Anod.cívka I.MF L 17		52912/II	1
10	Mřížk.cívka I.MF L 18		52912/I	1
11	Anod.cívka II.MF L 19		52912	1
12	Mřížk.cívka II.MF L 20		52913	1
13	MF.odl.cívka		52930	1
14	Odl.mísící stanice		52929	1
15	VF.tlumivka T I		52602	1
	Mechanické díly			
	Kroflík se šípkou	čp.	58580	3
	Kroflík bez šípky		57028	1
	Stupnice /hlas./		59716/I	1
	Stupnice /přep./		59718	1
	Stupnice /lad./		59717	1
	Stupnice /clone/		59716/II	1
	Pohon ton.clony		59711	1
	Trímen náhonu		59704	1
	Souprava vln.přepinače		59796	1
	Stupnice stanice /sklo/		77037	1
	Držák žár.	o	31563-III	2
	Přepinač		52519	1
	Spodek lamp.		54960	1
	Spodek lamp.		52316	1
	Kotouč lad.		59959	1
	Vstup.soupr.		54891	1
	Oscil.soupr.		54892	1
	Ukazatel		54985	1
	Kotouč	Lg	34400-II	1
	Spodek elektr.	čp.	54129	1
	MF trafo I.		54890	1
	MF trafo II.		54986	1

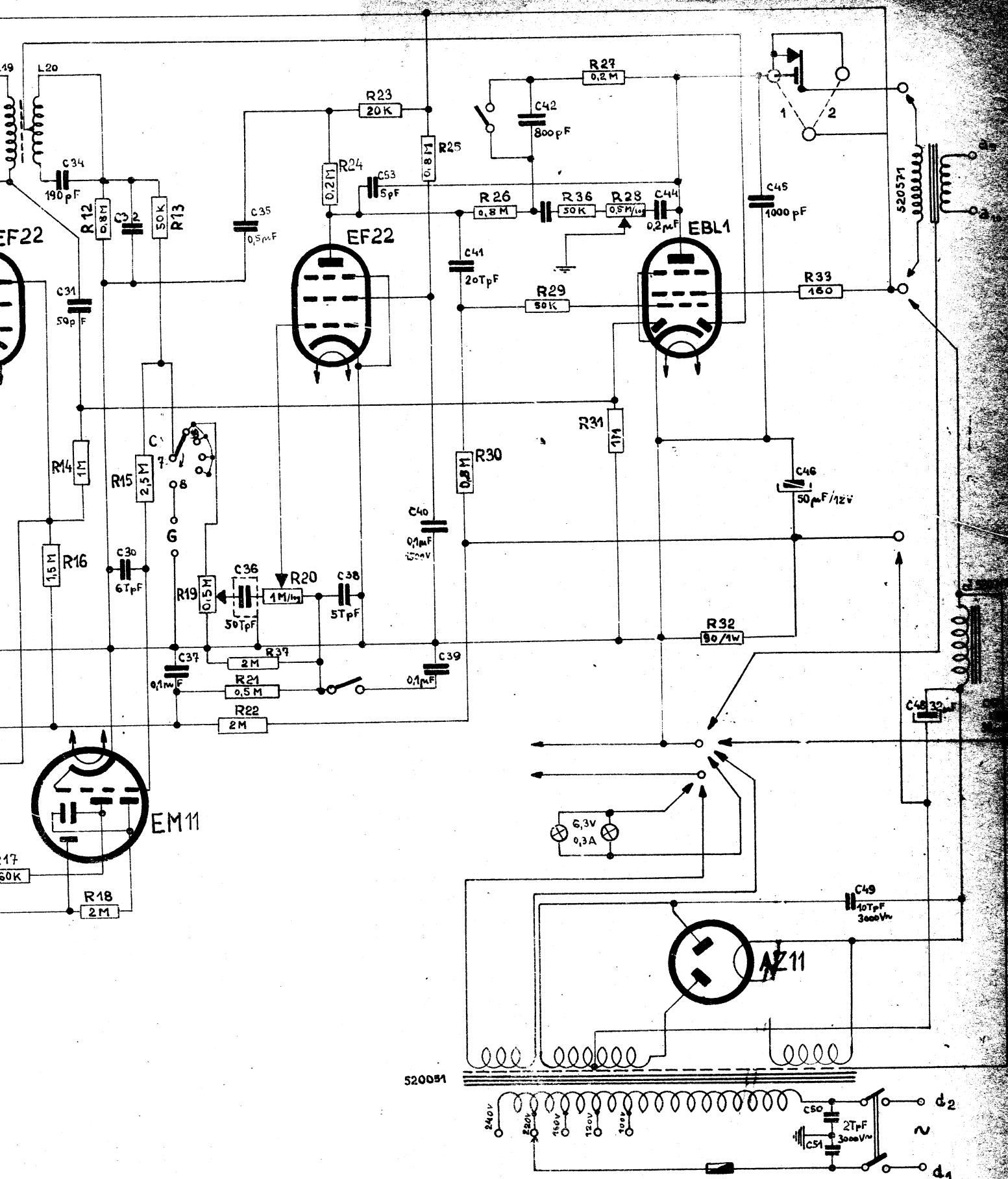

KRESIL	Smeček	NALEZTK:	EISLO
KONTROLOVAL	Lýraček	NABLAČE	
NAZEV			216 320
			SF-03

Schema panelového rádia

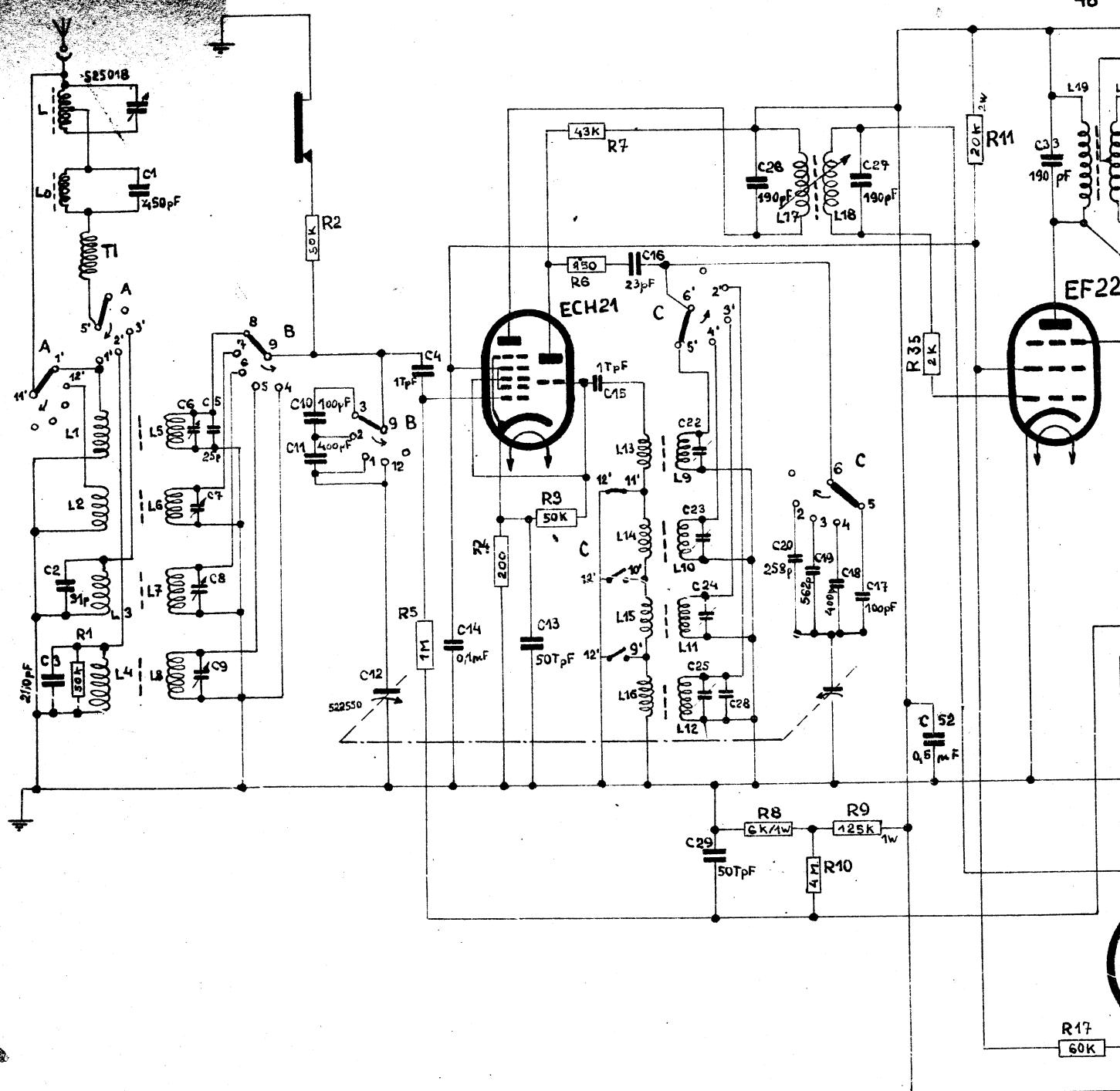

	A	B	C			
13,5 - 20m		11' - 1'	3 - 9 - 8	12' - 11'	6' - 5'	6 - 5
24 - 52m		11' - 12'	2 - 9 - 7	12' - 10'	6' - 4'	6 - 4
190 - 600m	5' - 3'		1 - 9 - 6	12 - 9'	6' - 3'	6 - 3
700 - 2000m	5' - 2'		12 - 9 - 5		6' - 2'	6 - 2
Q	5' - 1'		9 - 4		6' - 2'	7 - 9

R17  
60K

Panelový směšovač.

Code číslo: 511650

Ceníkové číslo: 272178

Maximální rozměry:

Váha : 4,1 kg

485 x 90 x 370 mm

Klíčování : 44

Technický popis panelového směšovače.

Účel:

Směšovač MIX je určen pro rozhlasové ústředny RU pro směšování a individuelní regulaci čtyř vstupů.

Popis a funkce:

Na panelu od leva do prava jsou následující ovládající a kontrolní prvky:

1./4 regulátory hlasitosti pro 4 vstupy a to:

- a./ mikrofon I.
- b./ mikrofon II.
- c./ rádio
- d./ gramofon

2./Pod každým regulátorem je kontrolní žárovka, která se rozsvítí, jakmile se pootočí regulátorem do prava /vyjede se z nulové polohy/.


3./Vpravo od těchto regulátorů jsou 2 žárovky. Jsou určeny pro dálkovou obsluhu mikrofonů. Rozsvítí se tehdy, jakmile hlasatel zapne klíč na signální skříňce u vzdáleného mikrofona a tím sdělí obsluze RU, že mikrofon je připraven. V novém provedení jsou namontovány místo žárovek křížové návěstí. Vnější spojení signalisace je popsáno v návodech pro příslušné ústředny. Regulátory jsou logaritmické drátové potenciometry pro rozsah regulace od 0 db /plná hlasitost/ až - 40 db./viz schema SF-03-4579./

Směšovač je zapojení "seriového", jehož výhoda je bezzávodový přenos pro plnou hlasitost. Jeho nevýhoda, že všechny vstupy musí být isolované, je v ústřednách RU odstraněna, jelikož v těchto ústřednách má každý akustický zdroj MPZ, GRAMO, RADIO svůj transformátor s isolovaným sekundárem. Pro vstup "MIKROFON I" /linka/, je transformátor namontován přímo na MIX. V novém provedení je místo transformátoru

telefonní translátor. Jsou tedy při použití dálkového mikrofona / linka / propojeny vývody / na nožové liště skříně / B1 - B3 a B2 - B4. Má-li ústředna 2 MPZ, pak vstup na potenciometr R 1 se provede přímo na B1 a B2.

Spinače V1V1', V2V2', V3V3', V4V4', jsou ovládány osičkou příslušných potenciometrů a jsou zapnuty, je-li potenciometr vyjet z nulové polohy.

### ZAPOJENÍ NOŽOVÝCH LIŠT.

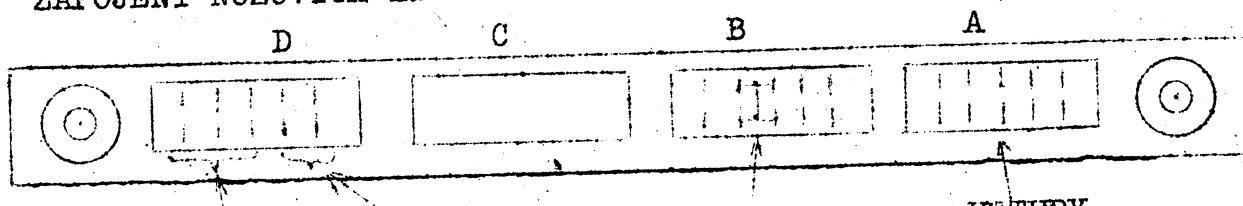

SIGNALISACE 24 V SS

VSTUPY

### Elektrické hodnoty

Vstupní impedance /odpor potenciometrů/ - 600 ohmů

Výstupní impedance - 0 - 2400 ohmů

### Žárovky:

Ž1 - Ž4 ..... 24 V/50mA

Ž5 + Ž6 ..... 6 V/50mA

Ve II. provedení jsou místo žárovek Ž5 a Ž6 zamontovány křížové návěsti  
40 ohmů/ 15 - 20 mA

Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje		Kusů
		Velikost	Číslo výkresu	
C	Kondensátory			
1	Trubičkový 1500 V	50.000pF	cč. 522322	1
Tr	Transformátory			
1	Výstupní		cč. 520619/II	1
R	Odpory			
1	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	čp. 53951-B	1
2	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	čp. 53951-B	1
3	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	čp. 53951-B	1
4	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	čp. 53951-B	1
Ž	Žárovky			
1-4	telef.plochá	24 V/50mA		4
5-6	telef. plochá	6 V/50mA		2



/ Platí pro provedení I. /

Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje		Kusů
		Velikost	Císlo výkresu Tvar	
C	<u>Kondensátory</u>			
1	Trubičkový 1500V	50.000pF	cč. 522322	1
Tr	<u>Transformátory</u>			
1	Translátor telef. AEG V	32	cč. 521060	1
R	<u>Odpory</u>			
1	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	cč. 53951-B	1
2	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	cč. 53951-B	1
3	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	cč. 53951-B	1
4	Potenc.log.s vyp.	600 ohmů	cč. 53951-B	1
ž	<u>Žárovky</u>			
1-4	Telef.plochá	24V/50mA		4
K	<u>Křížová návěšt</u>			
1-2	Návěšt	40/15-20mA	cč. 052812	2

/ Platí pro provedení II./

Provedení II. se liší od prov. I. po elektrické stránce tím, že místo vstupního transformátoru je translátor a místo telef. žárovek ž. 5, ž. 6 jsou křížová návěští.

Pos.	Mechanické díly	Císlo výkresu Tvar	Kusů
8	Objímka	čp. 16754-B	6
9	Stinítko	cč. 054903-/B	4
10	Stupnice pro Mikro I	čp. 53946/IV-A	1
11	Stupnice pro Mikro II	čp. 53946/V-A	1
12	Stupnice pro radio	čp. 53946/VI-A	1
13	Stupnice pro Gramo	čp. 53946/VII-A	1
14	Knoflík k potenc.	čp. 58249-B	4
18	Štítek mikro přep.	čp. 59413-A	1
19	Typový štítek	čp. 74805-A	1
21	Kryt	čp. 59634-E	1

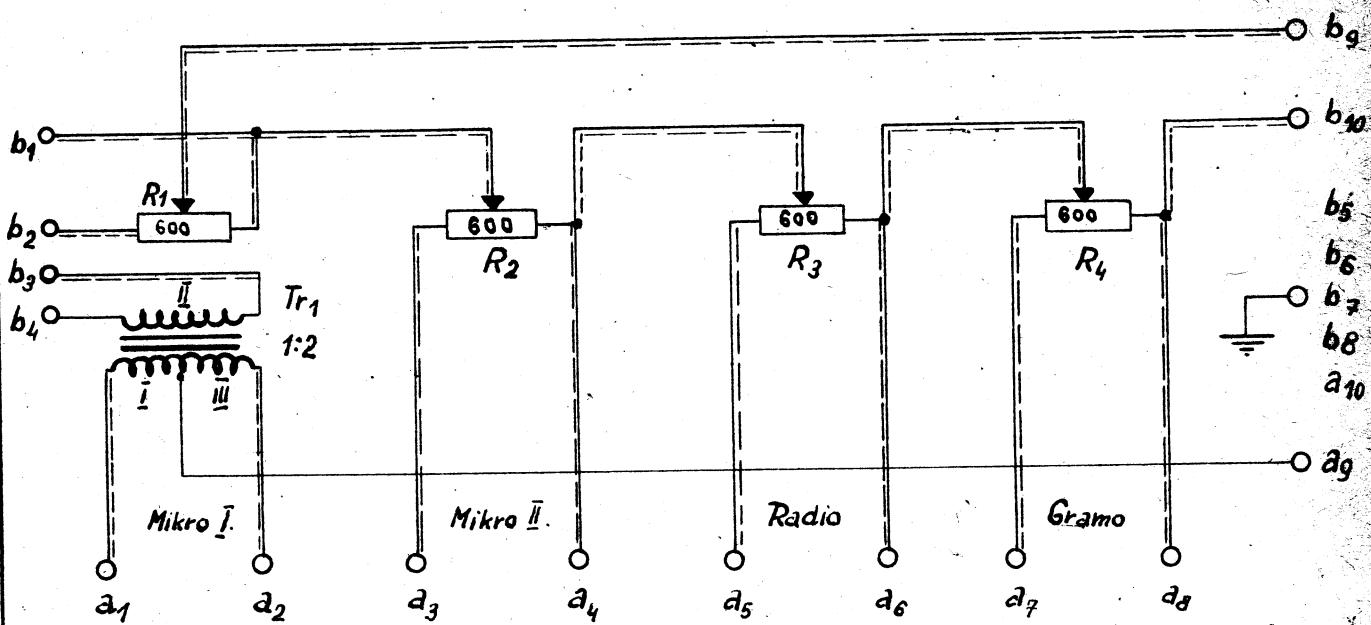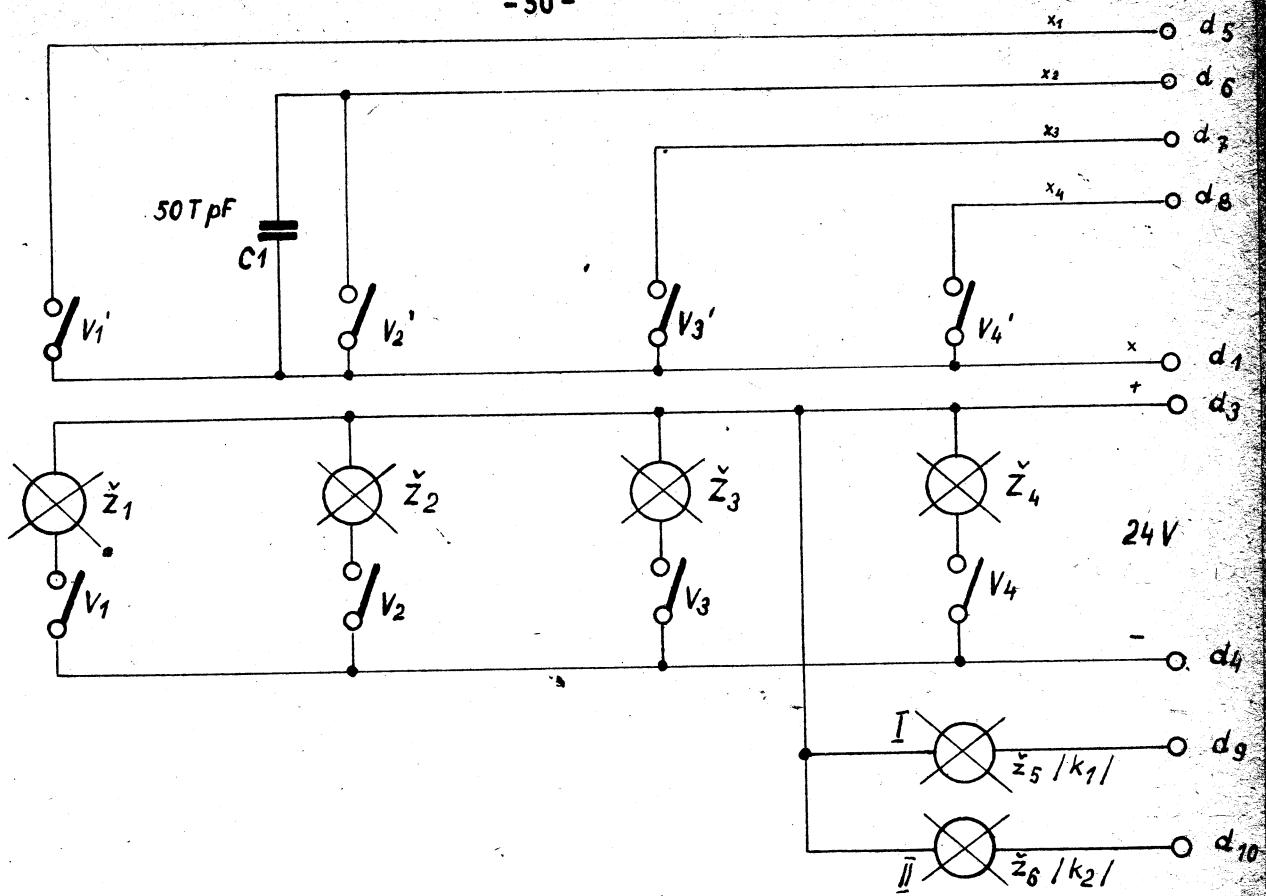

KRESLIL	SURK	Schema pro: Mládež v MIX	CÍSLO
KONTROLLOVAL	Lýzaček	KABELÁŽ číslo: č. 292178	216 327
NAZEV	Schema nízkoimpedanční směšovače		
		SF - 03-457	
		DATUM	24.XI.1964

Korekční předzesilovač /KPZ/

Code číslo: 511660

Ceníkové číslo :272174

Druh proudu pro elim.

Osazení elektronkami :

Střídavý      50 c/s  
napětí      120V/220V

EF 22      1 kus  
EBL 21      1 kus  
AZ 1      1 kus

Druh proudu pro relé:

návěstní žár. 24V/50mA

stejnosměrný

napětí      15 V- 24 V

Max. rozměry a váha

Rozměr: 485x89X370

Příkon eliminátoru

Váha : 6,4 kg

14 - 18 W

Schema:

Celkové KPZ SF-03-4555-B

Vlastní KPZ SK 9662 list 12

Elimin. KPZ SF-03-4642-B



Technický popis korekčního předzesilovače./ KPZ/

Všeobecně:

Účel: KPZ je určen pro rozhlasové ústředny RU.Zesiluje z hladiny 100 mV /za směšovačem/ na hladinu 1,55 V nutnou pro napojení modulační linky a s tímto sdružuje funkci tónových korekcí a hlavní regulace hlasitosti.

Popis a činnost: Přístroj má zesilovací a napájecí část montovanou na zvláštním chassis.

Na přední stěně panelu jsou umístěny tyto regulační prvky :od leva do prava/ :

1./Regulace hlasitosti R1

2./Korekce hloubek R6 /ubírání a přidávání asi o ± lodb pro 100 c/s/. Červeně označená ryska na stupnici je pro rovnou charakteristiku.Otáčením směrem vlevo potlačuje hloubky, otáčením směrem vpravo hloubky zvedá.

3./Korekce výšek R12 /ubírá a přidává o ± 10 db pro 10000 c/s/. Červená ryska je pro rovnou charakteristiku, pro směr otáčení platí stejně jako u hloubek.

4./Přepinač sítového napětí / 120/220 V/Přepíná se přes šroubováním trubkové pojistky.Napětí je indikováno v okénku.

5./Měřící destička /pro kontrolu správných napětí/měří v poloze:

E ..... anodové napětí

I ..... Katodový proud V 1 /EF 22/

I ..... Katodový proud V 2 /EBL 21/

Mají-li napětí a proudy správné hodnoty ukazuje ručka kontrolního přístroje /cč.8047-A-005,code 511900/ v mezích červeného pole.

6./Kontrolní žárovka sítového napětí.

Kromě zesilování a tónových korekcí má možnost KPZ pracovat též jako kompresní zesilovač vytažením knoflíku pro řízení hlasitosti / R1 /. Tím se zesilované napětí komprimuje při změnách 20 db na vstupu na 5 db výstupu. Komprese začíná při 0,9 V výstupního napětí.

KPZ umožňuje též dálkovou regulaci hlasitosti /regulační napětí mřížky V1 / a napájení gramofonního zesilovače.

Přístroj má též jako každý panelový přístroj pohotovostní relé pro zapínání okruhu.

#### Osazení elektronkami:

V 1 ..... EF 22

V 2 ..... EBL 21

V 21 ..... AZ 1

Návěští žárovka .... 24V/50 mA


Pojistka ..... 0,5A pro 220V, 1A pro 120V

#### Zapojení nožových lišt: /pohled ze zadu/

Žhav. pro gramo

anoda pro gramo

vstup

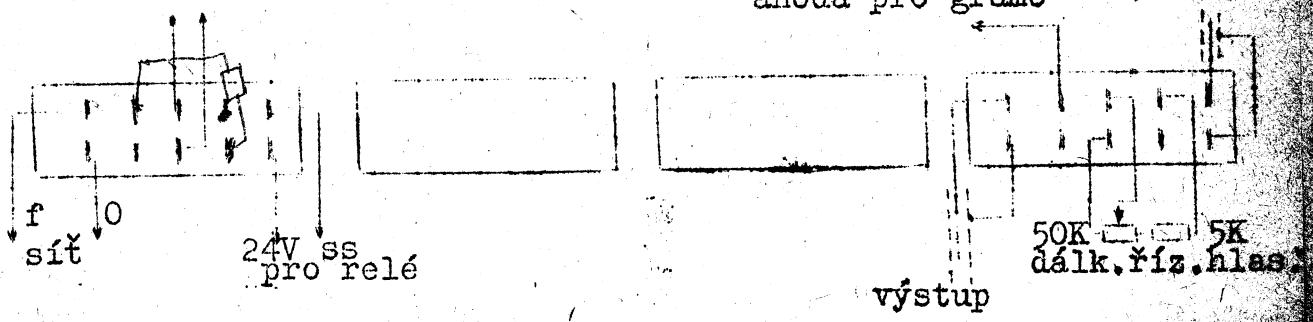

Popis okruhů: KPZ je dvoustupňový zesilovač, jehož výstupní napětí je transformováno na nízkou impedanci 80 ohmů, která napájí modulační linku koncových stupňů.


Hlavní regulátor hlasitosti je před vstupní elektronikou. Dvě nezávislé tónové korekce /výšky, hloubky/, jsou provedeny ve zpětnovazební kanálu V1 a V2.

Hloubky /výšky/ se přidávají, je-li potenciometr R 6 / R 12 / vytocen vlevo /na schématu/. Při regulaci hloubek kondensátory C 10 a C 11 mají velkou impedanci proti R 11, takže regulace je nezávislá na poloze potenciometru R 11. Podobně při regulači výšek je potenciometr R 6 spojen nakrátko kondensátory C 5 a C 9. Spinač S /"tahací", spinač potenciometru R 1/ připojuje diody V 2 /EBL 21/ přes C 14. Usměrněné napětí na R 20 se vede přes filtry R 17, R 2, C 8, C 2 na mřížku V 1 a tím se reguluje její zisk, takže celý zesilovač působí jako kompresor. Druhým kontaktem spinače S spojuje se R 6 do zkratu, čímž se vyloučí zvedání basů, aby nenastaly oscilace. Minus pol eliminátoru je zapojen přes R 18, na kterém vzniká předpětí 28 V. Délíčem R 13, R 16 se sníží na hodnotu 2,8 V, která dalším dělením se sníží na potřebné mřížkové předpětí. Připojením dálkové regulace na no-

že A3, a5, a6 /na obrázku/ je dělič R 13, R 16 spojen do krátká mnohem menším odporem vnějšího regulátoru a tím napětí na mřížce závisí pouze na postavení vnějšího regulátoru. Touto dálkovou regulací je možno snížitit hlasitost o 20 db.

Výstupní transformátor má sekundárgí vinutí symetrické, aby mohl napájet telefonní linku. Pro použití v RU je použit výstup nesymetrický / vývod a 10 je uzemněn, a 8 nepoužit/.

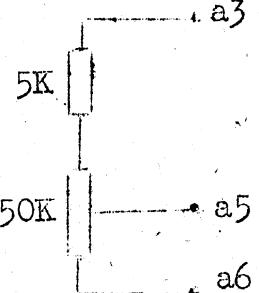Chassis vlastního předzesilovače a eliminátoru jsou spolu spojeny dle schéma SF - 03 - 4555. Zapojení eliminátoru je běžné a je na schématě SF - 03 - 4641-D.



Pohotovostní relé má spolehlivě přitahovat při 16 až 24 V stejnosměrných. Při zkoušení přístroje se musí kotvá relé přidržet.

Elektrická data:

Vstupní impedance.....	0,5 M ohmů
Výstupní impedance.....	40 ohmů
/může pracovat do 1 až 10 linek	600 ohmů /
Citlivost při 1000 c/s .....	60 + 80 mV
	při výstupu 1 V.

Frekvenční charakteristika.

	50 c/s	1000 c/s	10000 c/s
Basy a výšky na červ.rysce	+ 1 dB	0 dB	+ 1 dB
Basy potlačeny výšky potlačeny	- 10 <sup>4</sup> dB	0 dB	- 10 <sup>2</sup> dB
Basy zvednutý Výšky zvednuty	+ 10 <sup>4</sup> dB	0 dB	+ 10 <sup>2</sup> dB

Hukot při R 1, vlevo.....více než 60 dB

Vnější regulace v rozsahu.....0 + -20 dB

Komprese:vstupní napětí v rozsahu 20 dB se komprimuje na 5dB.

Kontrola správného chodu:

Hodnoty provozních napětí jsou uvedeny v tabulce. Stejnosměrná napětí jsou měřena přístrojem "Avomet" /1000 ohm/1 V / rozsahem 300 V.


Napětí označená hvězdičkou jsou pro panel bez elektronek. Jsou měřena stejným přístrojem, avšak rozsahem 600 V. Měřící body jsou naznačeny na schema. Střídavá napětí jsou měřena elektronkovým voltmetrem Philips.

Měř. body	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ss nap.	-	40V	26V	-	125V	16V	28V	135V	210V
ss nap.	-	300V*	220V*	-	380V*	-	-	350V*	365V
st. nap.	70mV	1,7V	-	0,65V	10V	-	-	-	-


Korekční zesilovač pro RU

SK 9662

Pos.	Elektrické díly		Objednací číslo	na
			Velikost Čís.výkresu	Kusů obr. č.
R	Odpory			
1	potenciometr s vyp.	0,5M log.	cč.523599-B	1
2	odpor hmotový 0,25W	2 M ohm	cč.523331	1
3	" " 0,5 W	0,4M "	cč.523315	1
4	" " 0,5 W	0,1M "	cč.523301	1
5	" " 0,5 W	0,4M "	cč.523315	1
6	Potenciometr	5 M " log.	cč.523582/I-A	1
7	Odpor hmotový 0,25W	0,5M "	cč.523329	1
8	" " 0,5 W	0,125 M ohm		1
9	" " 0,25W	0,5 M "	cč.523329	1
10	" " 0,25W	1 M ohm	cč.523343	1
11	" " 0,5 W	40 K ohm	cč.523346	1
12	Potenciometr	1 M ohm log.	cč.523583	1
13	Odpor hmotový 0,5 W	0,2 M "	cč.523302	1
14	" " 0,5 W	3000 "	cč.523333	1
15	" " 0,5 W	1,2 K "	cč.523367	1
16	" " 0,25W	2 M "	cč.523331	1
17	" " 0,25W	0,5 M "	cč.523329	1
18	" " 0,5 W	2,5 K "	cč.523334	1
19	" " 2 W	8 K "		1
20	" " 0,25W	0,5 M "	cč.523329	1
25	" " 1 W	50 K "	cč.523411	1
31	" " 0,5 W	100 ohm ±5%		1
32	" drátový	7 "	±5%	1
33	" hmotový 0,25W	0,35 M ohm	±5%	1
C	Kondensátory			
1	Kond. trubkový	2000 uF/1500 V	cč.522334	1
2	" "	0,1 uF/250 V		4
3	" svitkový pl.	0,5 uF/380/	cč.523341-B	1
4	" trubkový	50000pF/550		4
5	" "	6000 pF/2500		4
6	" "	0,2 uF/50 V		4
7	" "	0,2 uF/50 V		4
8	" "	0,2 uF/500		3
9	" "	2500 pF/250V		4
10	" "	2500 pF/250V		4
11	" "	70000pF/ 250V		3
12	" krabicový	0,5uF/250/750 V	cč.522049-B	1
13	" ellyt. trubk.	50/uF/25V	cč.522228	1
14	" krab.	2uF 250/750 V	cč.522057-B	1
15	" keram.	20pF/650 V	4 DIN 41349	1
21	" ellyt. centr.	16uF 350/400V	c.č.522235	1
22	" " "	16uF 350/400	cč.522235	1
23	" " "	16uF 350/400V	cč.522235	1
Tr	Transformátory			
1	Výstupní trafo	1 : 10	cč.520619/III	1
21	Sítové		cč.520875	1
T1 21	Tlumivka		cč.520738	1
Ž	tel. žárovka	6V/50mA		2
A	Ploché relé	2000	R 244 1010	1
	pojistka trub.	0,5A/FT 4	SK 7405	1
	" "	1A/FF 3	SK 7405	1

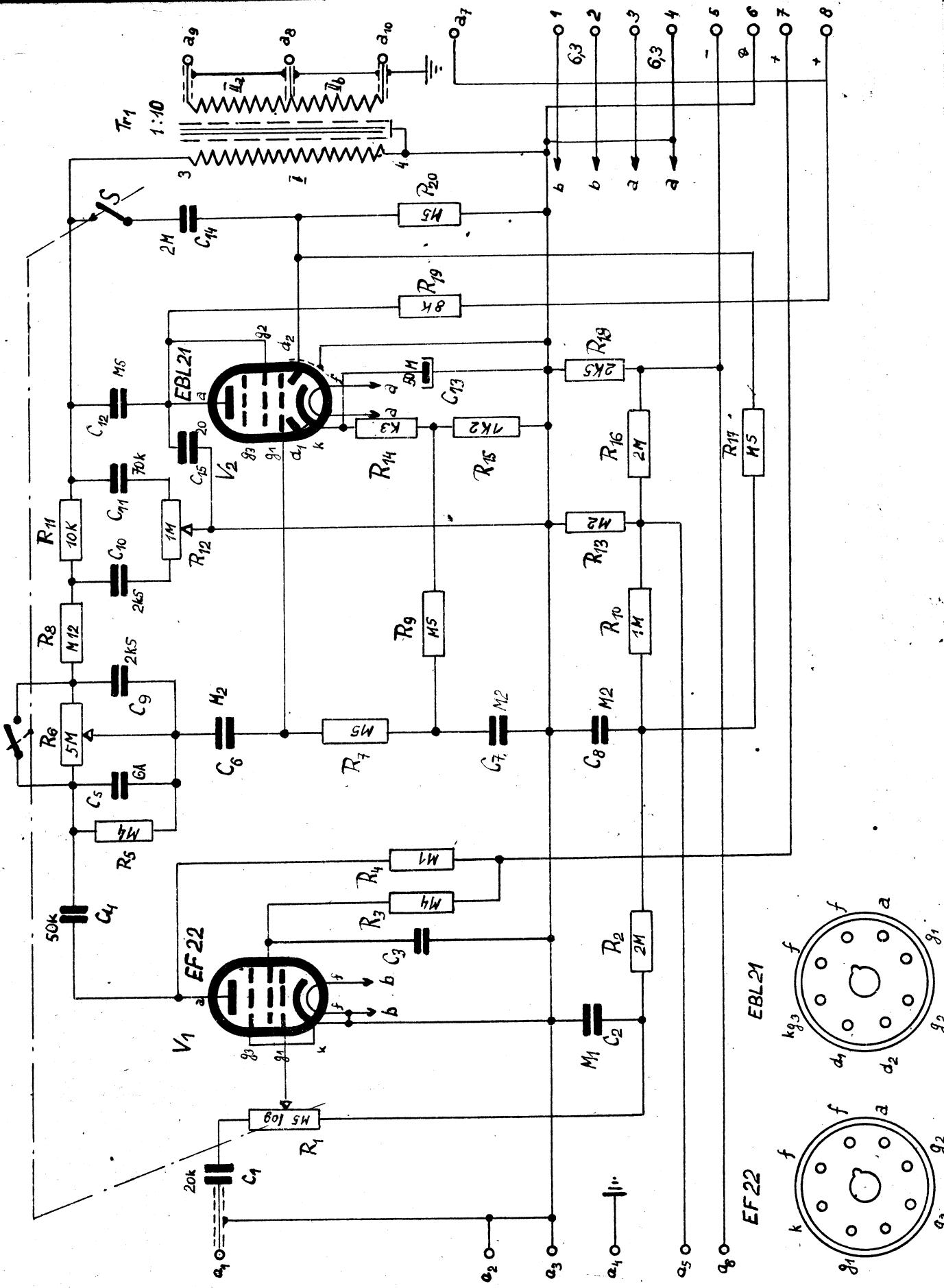


KRESLIL	Švec	SCHEMA KPZ č č 272174	ČÍSLO
KONTROLOVAL	J. Švec	KABELAŽ č č 272168	216 328
NÁZEV	Schema korekčního předzesilovače		
	SF-03-4121		
DATUM	20.XII.49		

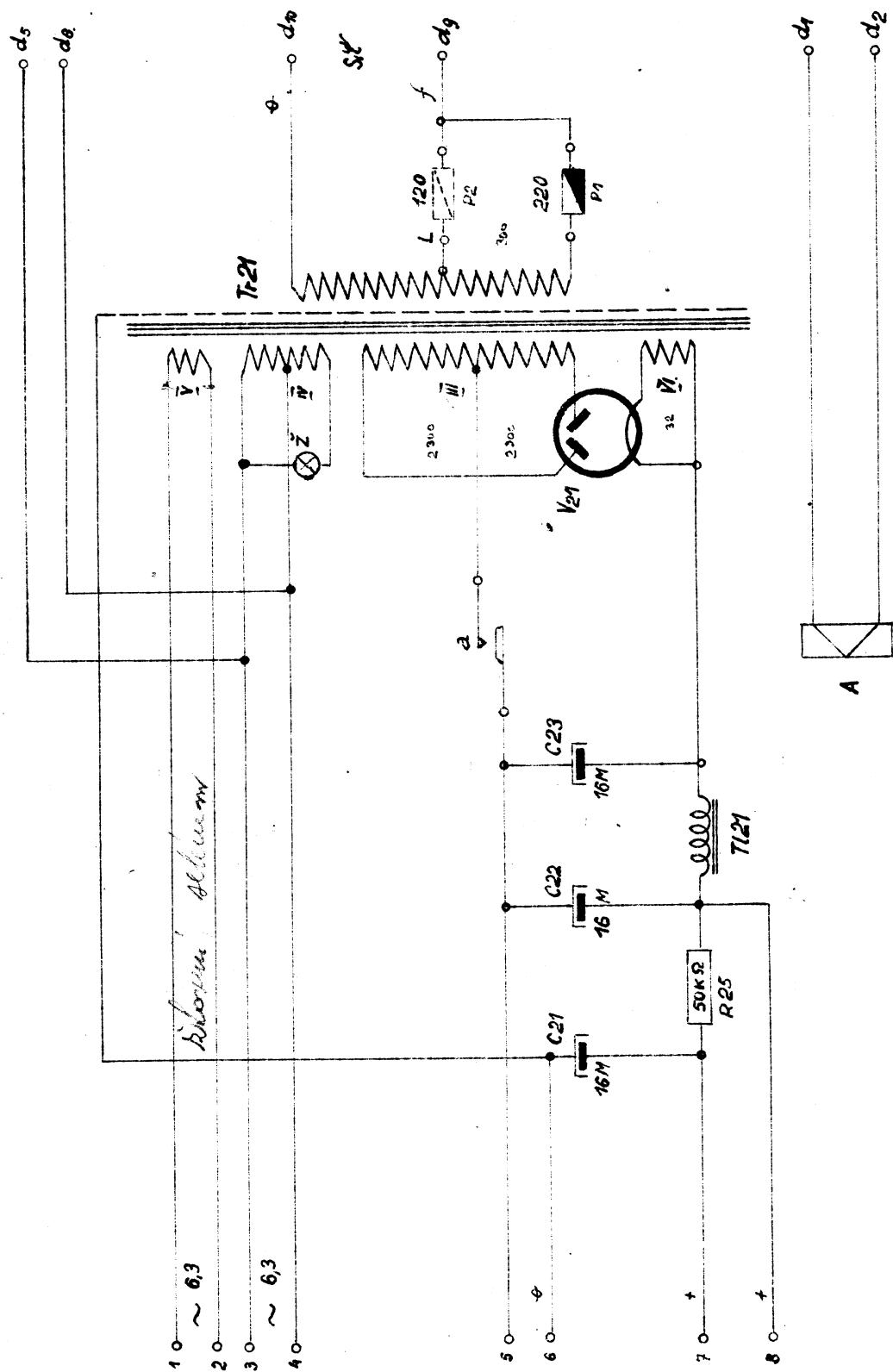

Zapojení pojistkových soklů dle SK. 7401/I.-B

KRESLIL	Švec	NALEZLK: KPZ č. 292 194	CISLO
KONTROLIVAL	Špráček	KABELA 2 <sup>2</sup>	216 329
NAZEV	Schema eliminátoru korekčního předzesilovače		
		SF - 03 - 4642	
		DATUM	28.1.1950

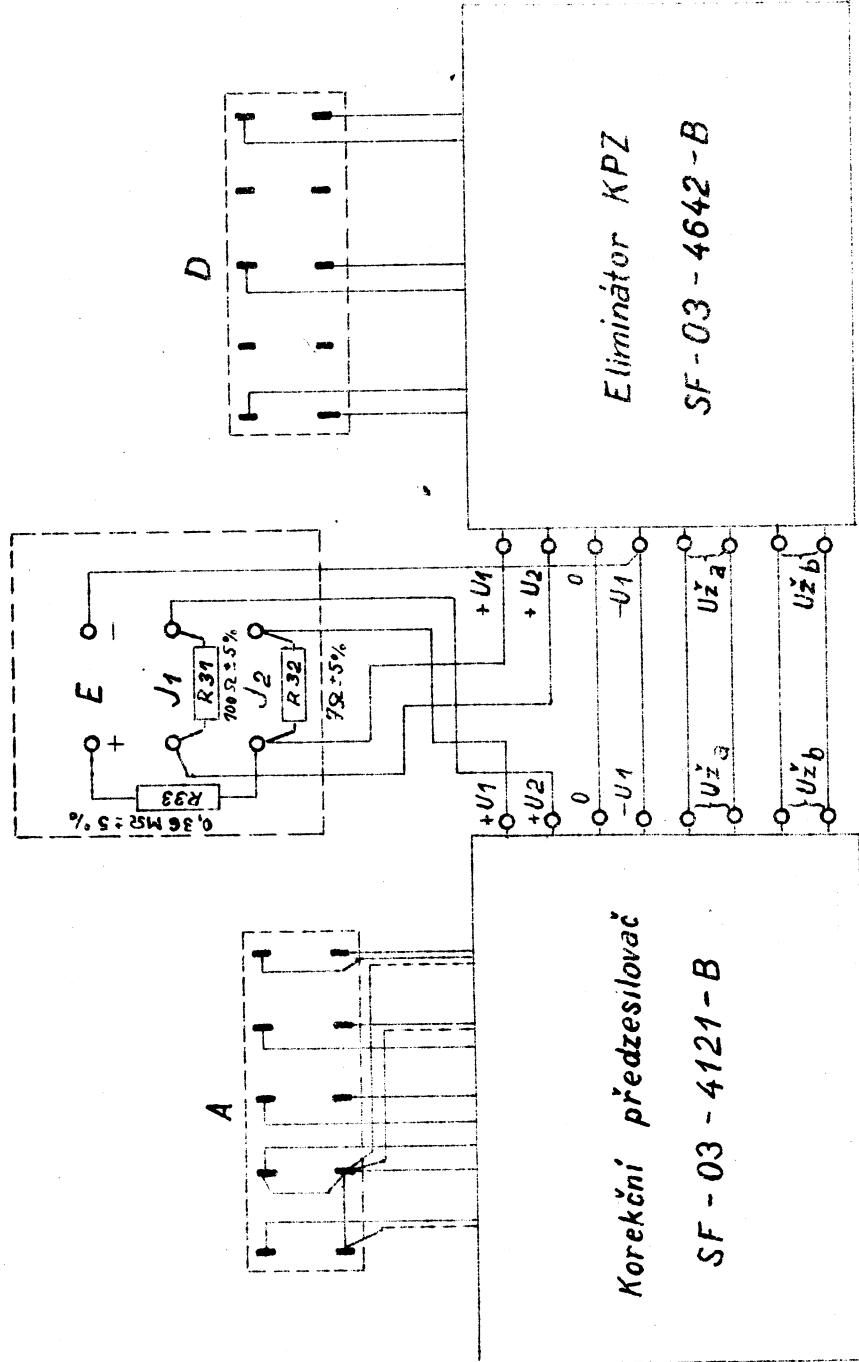Pohled na nož. lišty a měř. desetičku z předu /od panelu/.



KRESLIL	DRAK	NALEZLK: KPZ č 27-1974	ČÍSLO
KONTROLOVAL	L. Švec	KABELAR	216 330
NALEZ			SF-03-4555

Schema korekčního  
předzesilovače kompl.

DATUM 30.1.1995

Technická data pro mikrofonní předzesilovač /MPZ/

Code číslo: 511670

Ceníkové číslo: 272175

Druh proudu pro elimin.:

Střídavý                    50 c/s  
napětí                    120V/220V

Osazení elektronkami:

ET 22                    2 kusy  
EBL 21                    1 " "  
AZ 1                    1 " "  
Žárovka                    24V/50 mA

Druh proudu pro relé:

Stejnosměrný  
napětí                    15 - 24 V

Max. rozměry a váha:

Rozměr: 485 x 89 x 370  
Váha                    6,6 kg

Příkon eliminátoru:

17 - 22 W

Schema:

Celkové MPZ SF-03-4600-B

Vlastní MPZ SK-9663

Elimin. MPZ SF-03-4130-B

Technický popis mikrofonného předzesilovače.

Všeobecně:


Účel: MPZ je určen hlavně pro rozhlasové ústředny RU. Používá se ve spojení s krystalovým mikrofonem o výstupu cca -70 dB /0 dB - 1V/lmBar/ neb jakýmkoliv jiným mikrofonem /dynamickým, páskovým/ teže citlivosti. Účelem jest zesílit napětí z mikrofonu na napětí pro směšovací linku.

Popis a činnost: MPZ je třístupňový zesilovač s vlastním napájením. Vlastní zesilovač a usměrňovač jsou montovány na zvláštním chassis.

Na přední straně panelu jsou odleva:

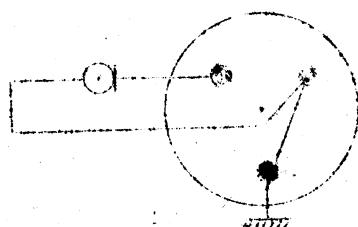1./ Dvě paralelní mikrofonné zásuvky / třípolové, Z1, Z2/.

Jejich zapojení při pohledu ze předu je :



Při zapojení dvou mikrofonů není možno regulovat jednotlivé mikrofony zvlášť. Při zapojení jednoho musí se druhá zásuvka zakrýt krytem. Zesilovač nemá řízení hlasitosti a je schopen pracovati při udané citlivosti mikrofonu cca 90fomů.

2./Přepinač síťového napětí / 120 V/ 220 V/

Přepíná se přešroubováním trub.pojistky.Napětí je indikováno v okénku.

3./Měřící destička pro kontrolu anodového napětí.

měří v poloze

E ..... anodové napětí

$I_1$  ..... katod.proud  $V_1 + V_2$  /EF 22/

$I_2$  ..... katod.proud  $V_3$  /EBL 21/

Mají-li proudy a napětí správné hodnoty, ukazuje ručka kontrolního přístroje /cč.8047-A-005, code 511900/ v mezích červeného pole.

4./Kontrolní žárovka síťového napětí do napaječe.

Výstup zesilovače je symetrický, aby mohl napájet telefonní linku 600 ohmů. Pro ústředny RU je výstupní napětí veliké proto se zeslabuje atenuátorem /600 ohmů/ o 10 db. Výstupní transformátor je pak zapojen nesymetricky. Zhavení prvních dvou stupňů je z důvodů dosud nedostatečné kvality elektronek přechodně stejnosměrné a přivádí se na ~~nože~~ d5, d6, z usměrňovače umístěného na rozvodném panelu / při měření se užije akumulátoru 12 V/. Odbručovací potenciometr R 16 redukuje ~~hukot~~ vzniklý střidavou složkou usměrněného napěti.

Popis okruhů: Zesilovač je proveden jako běžný odporový zesilovač s dvěma pentodovými stupni / 2 x EF 22 / a jedním triodovým koncovým stupněm / EBL 21 jako trioda / s mezi-stupňovými zpětnými vazbami. Zapojení na schematu SK 9663, list 10. Pohotovostní relé je napájeno stejnosměrným proudem a musí spolehlivě přitahovat při 16 - 24 V. Eliminátor je běžného zapojení a je na schematu SF-03-4130.

Osazení elektronikami:

V 1 ..... EF 22

V 21 ..... AZ 1


V 2 ..... EF 22

Návěstní žár. ..... 24V/50mA

V 3 ..... EBL 21

Trub.pojistka ..... 0,5A/220V/  
1 A /120V/

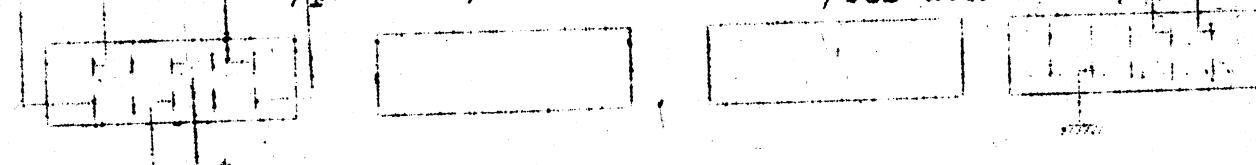síť 0 f. 24V ss /pro relé/ Zapojení nožílišt. výstup  
/bez atenuátoru/



Žhav. 12,6 V

Elektrická data:

Vstupní impedance ..... 1 M ohm

výstup /s atenuátorem/

Zatěžovací impedance ..... 600 ohmů

Citlivost při 1000 c/s a zatěžovacím odporu 600 ohm

/bez atenuátoru/ ..... 0,5 - 0,7 mV pro výstup 500mV.

Frekvenční charakteristika je rovná v mezích

40 - 10.000 c/s  $\pm$  1 db

Cizí napětí : Při umělém mikrofonu / kondensátor 4000pF  
**v krytu** pro mikrofon/ a zátěži 600 ohmů může být na výstu-  
pu napětí max. 3,5 mV.

Kontrola správného chodu:

Napětí jsou pro měřicí body uvedené na schématu.


Jsou měřena přístrojem " Avomet " / 1000 ohm/V /

rozsahem 300 V. Napětí naprázdno jsou měřena


rozsahem 600 V.

Měř. body	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nap. napr.	290V	210V	270V	150V	360V	-	-	360V	350V
Nap. prov.	170V	100V	150V	70V	125V	3,5V	0,9V	255V	245V



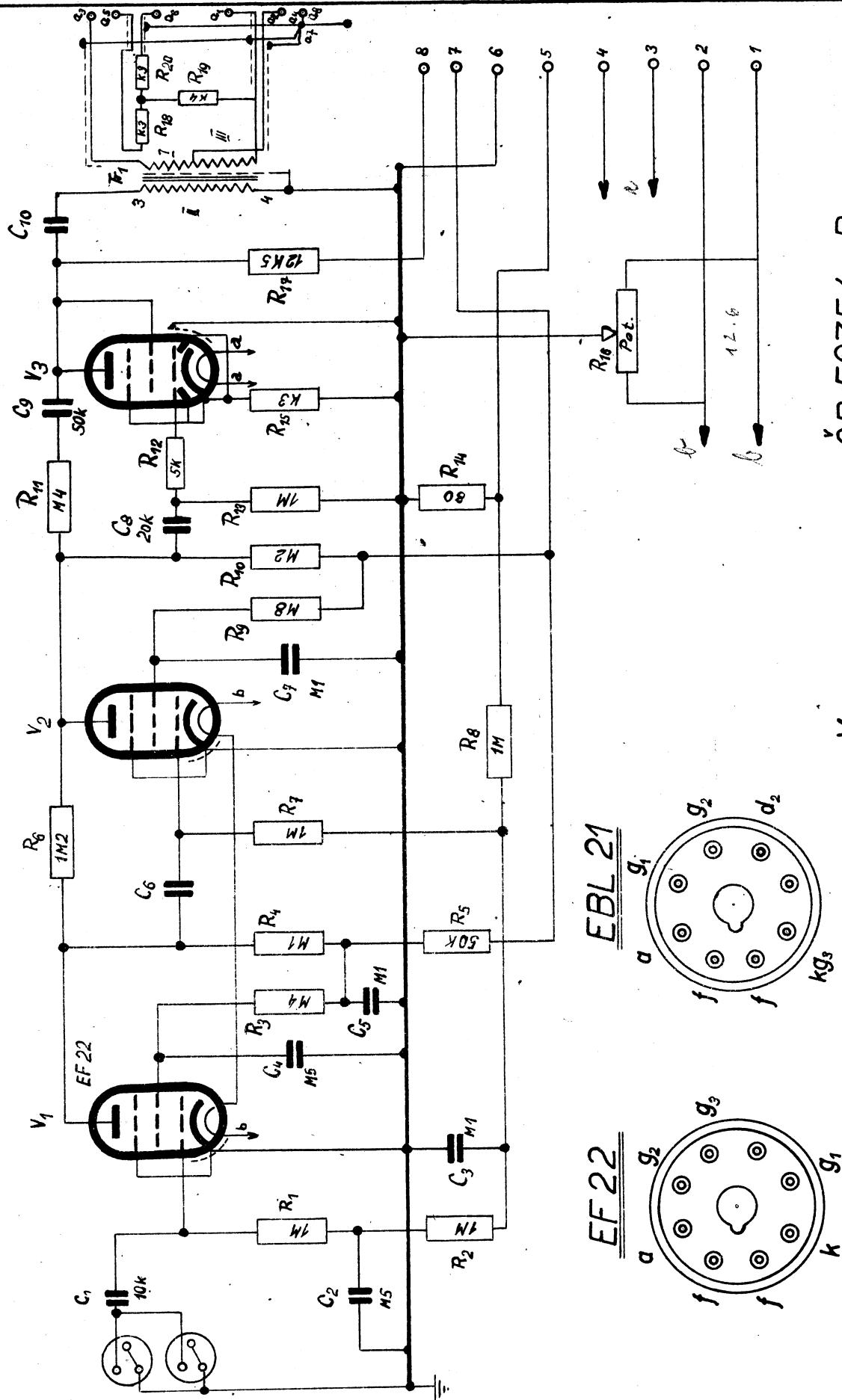

Vstup zapojen dle Č.P. 59754-B

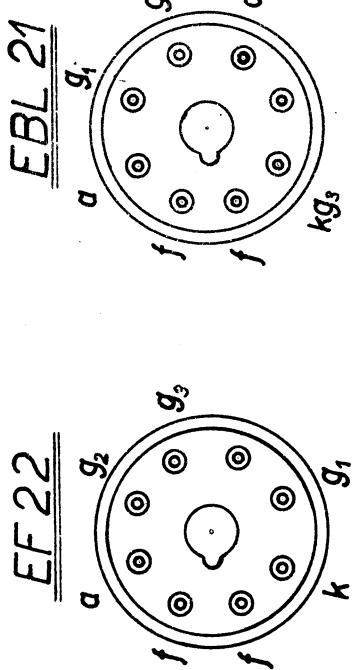


KRESLIL:	ŠM	NALEŽÍ K: MPZ č. 292175
KONTROLLOVAL:	ŠM	KABELAŽ: části č. 292189
		216 331

Schema  
mikrofonního předzesilovače

SF-03-4125


DATUM 10 XII 49

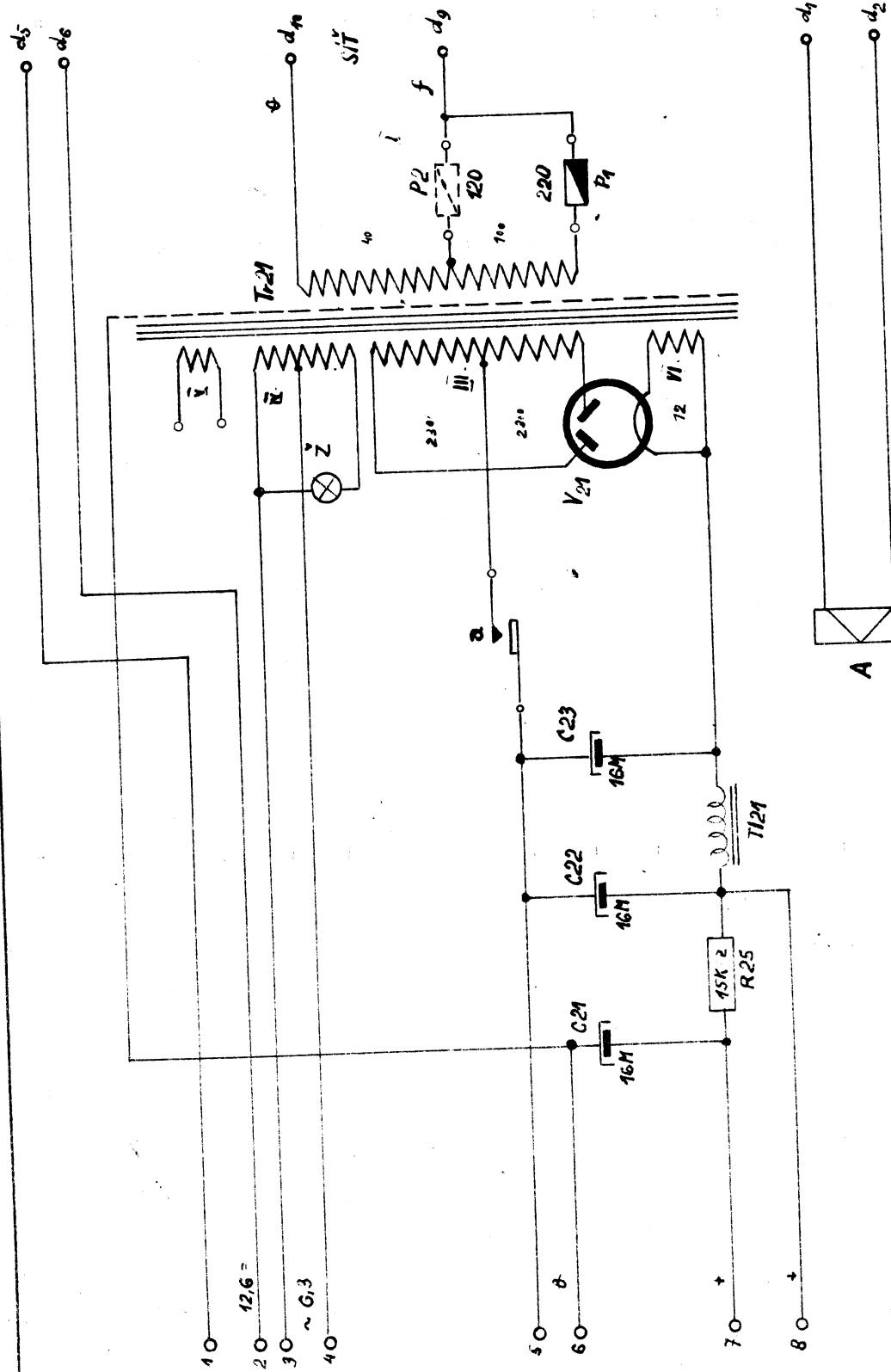

Zapojení pojistkových soklů dle SK 7401/I-B

KRESLIL	NALEZL MPZ č. 272175	ČÍSLO
KONTROLUVAL	KABELAŽ č. 520065-I.	216 33
NAZEV	SF-03-4	
Schema eliminátoru mikrof. předzasil.		
DATUM	19.1.19	

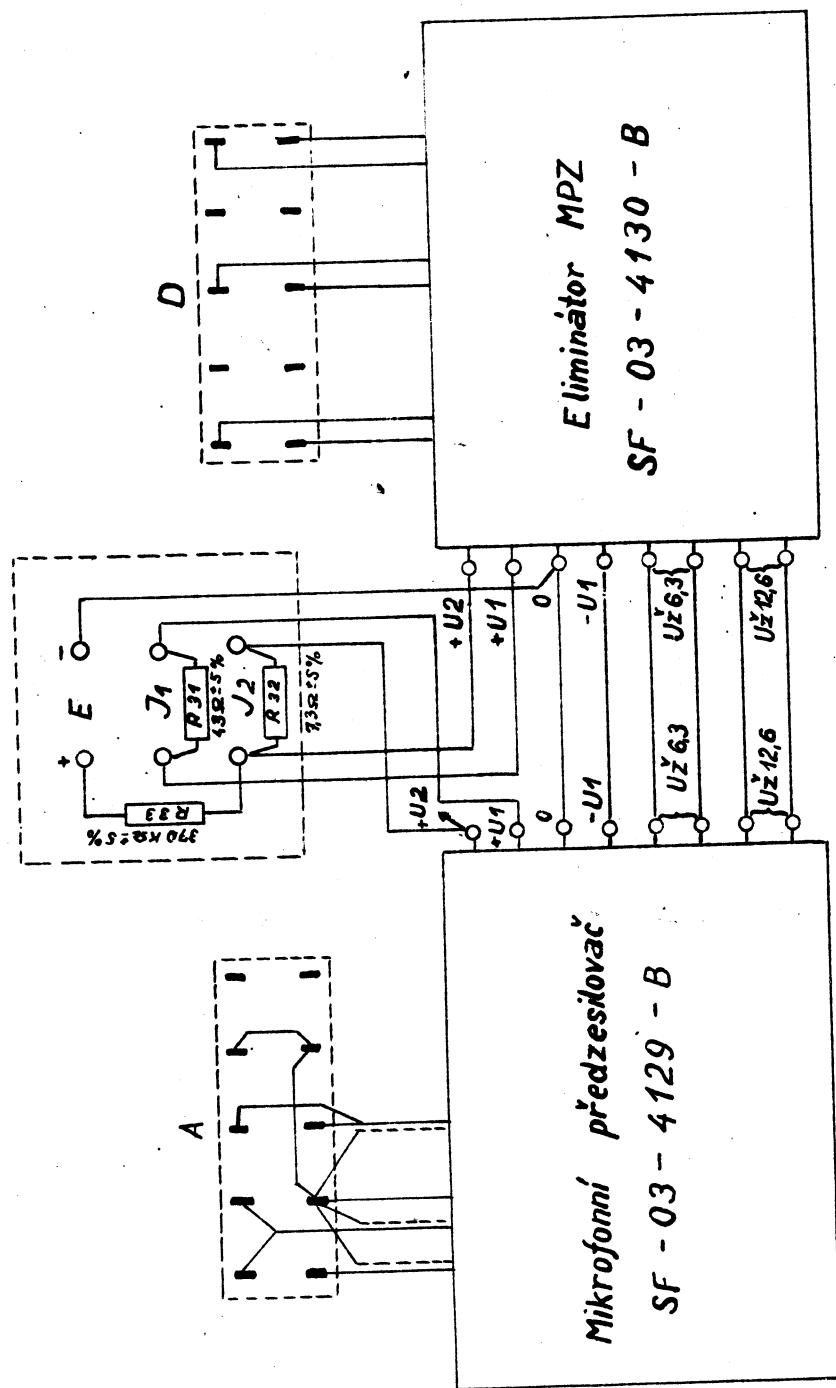Pohled na nož. lisůvky a měř. destičku z předu. /od panelu/



Montážní zapojení : SK P697 - C

KRESLIL	NALEŽÍK N: MPZ č 272 175	ČÍSLO
KONTROLOVAL	KABELÁŽ	
NÁZEV		
Schema mikrof. předzesílovače kompl.		
	216 333	SF-03-4600
	DATUM	16.1.1950

Panelový gramofon.

Code číslo: 511680

Ceníkové číslo: 272235

Osazení elektronkami:

Maximální rozměry:

V 1 = EF 22

485 x 180 x 370 mm

Příkon: 10 W

Váha: 8,6 kg

Schema:

Montáž zap.:

SF -03-4597/I.-II.-B

SK 8595 - C

Klíčování: 43

Druh proudu:

Střídavý 50 c/s

Napětí 120 V - 220 V

Technický popis panelového gramofonu.


Účel:

Panelový gramofon je určen pro rozhlasové ústředny RU.

Popis a funkce:

Gramofon je vysouvací, zapojení motorku je běžné a liší se typou použitého motorku /přepínání sít/. napětí je buď páčkou nebo pojistkou/. Gramofon má vestavěný zesilovač, který transformuje vysokou impedanci krystalové přenosky na 600 ohmů a filtr pro vyrovnání charakteristiky přenosky. Filtr se skládá z odporu R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> a kondensátoru C<sub>1</sub> /korekce hloubek/ a odporu R<sub>3</sub> s kondensátorem C<sub>2</sub> /potlačení šumu/.

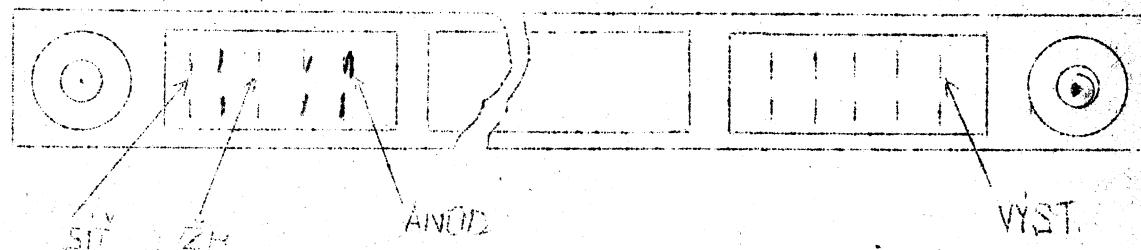Zesilovač je zapojen běžným způsobem. Má jednu elektronku EF 22. Napájení této elektronky /žhavení i anodové napětí/ je přivedeno z korekčního předzesilovače. Zapojení nož.lišt.



Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje			kusů prov.	
		Velikost	Tvar :	Číslo výkresu	I.	II.
C	<u>Kondensátory</u>					
1	svitkový	250 V	75 pF	cč. 522321	1	1
2	svitkový	250 V	75 pF	cč. 522321	1	1
3	elektolyt	6 V	100 $\mu$ F	Always 803	1	1
4	svitkový	380 V	0,5 $\mu$ F	cč. 523341	2	2
5	svitkový	380 V	0,5 $\mu$ F	cč. 523341	1	1
M	<u>Gramomotor</u>					
	Gramomotor Beta			cč. 272225/II.	1	
Q	Přenoska			cč. 530033 III.	1	1
Tr	Transformátor	1 : 5,8		cč. 520619/I.	1	1
P	<u>Pojistky</u>					
1	Trubičková		0,5 A		1	
2	trubičková		1 A		1	1
V	Elektronka		EF 22		1	

Osazení elektronkami : 1 x EF 22

Pojistka 0,5 A

Elektrické hodnoty

a./Zesilovače:

Citlivost na vstupu přenosky 80 mV pro výstup 500 mV  
na zátěži 600 ohmů při 1000 c/s.

Zatěžovací impedance je 600 ohmů.

Frekvenční charakteristika zesilovače

50 c/sec .....	± 1 dB
1000 c/sec .....	0 dB
10000 c/sec .....	± 1 dB

Anodové napětí proti katodě 50 - 60 V

Katodový proud elektronky 2,0 - 2,5 mA

Napětí na katodovém odporu R 4 v mežích 1,6-2 V.

Frekvenční charakteristika přenosky se zesilovačem.

/ měřeno frekvenční deskou Ultrafon F 14 300, a v

přenosce použita normální jehla PICK - UP/

f:...6000 c/sec ..... nap:... 300 - 500 mV

3000 c/sec ..... 350 - 550 mV


1000 c/sec ..... 400 - 600 mV

400 c/sec ..... 600 - 1000 mV


150 c/sec ..... 450 - 700 mV

Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje		kusů prov. I. II.
		Velikost	Císlo výkresu Tvar :	
R	<u>Odpory</u>			
1	hmotový 0,5 W	5 M ohmů		1 1
2	hmotový 0,25W	0,6M ohmů	cč. 523355	1 1
3	hmotový 0,25W	0,4M ohmů	cč. 523328	1 1
4	hmotový 0,25W	800 ohmů	cč. 523382	1 1
5	hmotový 0,5 W	10K ohmů	cč. 523314	1 1
6	hmotový 0,5 W	50K ohmů	cč. 523308	1 1

*Prov. II.*

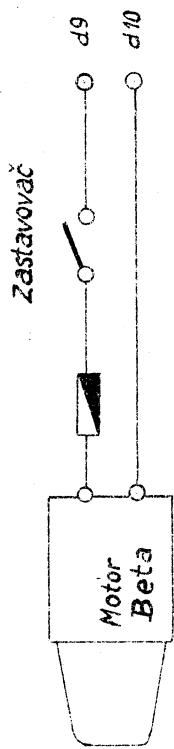


*Prov. I.*

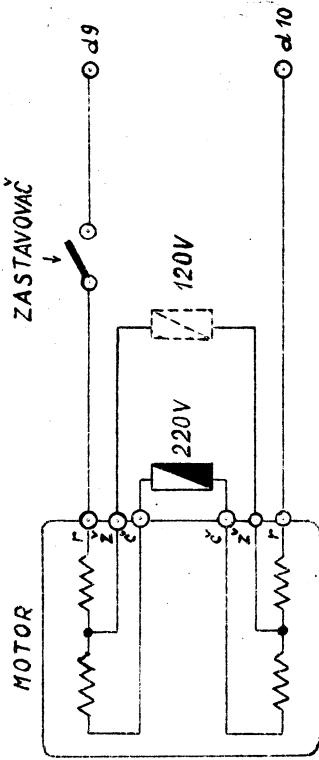

- 69 -

*Předzesilovač*

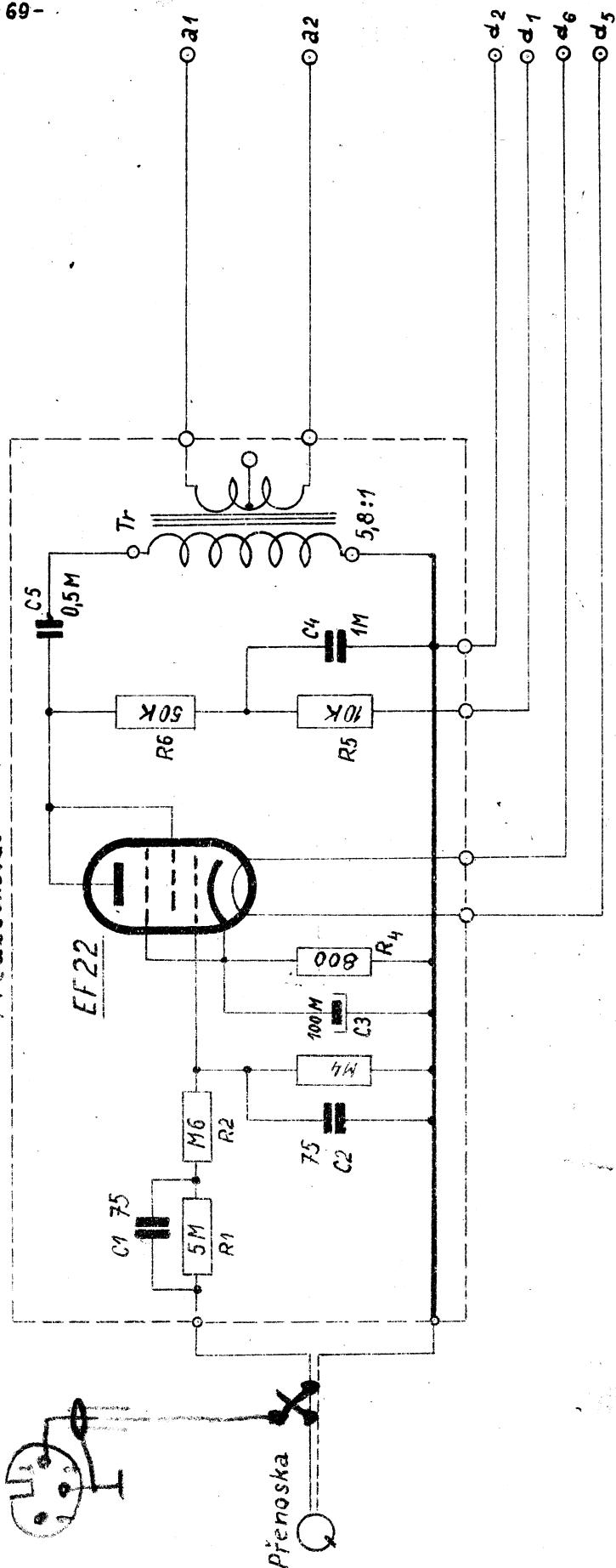

KRESLIL	SWAK	SCHEMA PRO:	Gramo čč 272235	CÍLO
KONTROLUOVAL	Bohdal	KABELÁŘ		216 334
NAZEV				SF-03-4597-I

Schema panelového gramofonu.

DATUM 21.XI.1949

## Technický popis zesilovače pro kontrolní reproduktor

### Účel:

Zesilovač kontrolního reproduktoru /ZKR/ je určen pro hlavní stanice rozhlasových ústředen RÚ /t.j. pro centrální stanice dálkového ovládání/.

Jeho úkol je:

- 1./Umožnit akustickou kontrolu různých výstupů /hlavně kontrolu programu pobočných, dálkově ovládaných stanic RÚ.
- 2./Umožnit regulaci hlasitosti kontrolního reproduktoru.

### Popis a funkce:

ZKR obsahuje:

- 1./Dvoustupňový zesilovač osazený elektronkami EF 22 a EBL 21. Vstupní impedance je 0,5 Mohmů a citlivost pro plný výkon 2 W při 5% skreslení je 80 mV. Kmitotová charakteristika je v rozsahu od 30 c/s do 10.000 c/s ± 4db. Zesilovač má přepinač pro libovolné připojení jednoho z 5ti vstupů /P1 a P2/ regulátor hlasitosti R3 a nízkoohmový výstup 3 ohmy pro přímé připojení reproduktoru.
  - 2./Napájecí eliminátor je namontován na zvláštním chassis a je osazen elektronkou AZ 1. V eliminátoru je namontováno spínací relé pro anodový obvod.
- Panel ZKR obsahuje odleva do prava následující ovládací a kontrolní prvky:
- 1./Přepinač vstupů /P1P2/ má celkem 5 poloh /viz schema SF-03-4582/. Jednotlivé polohy přepinače jsou:
    - Poloha 1 - kontrola chodu pobočných ústředen
    - Poloha 2 - kontrola telefonní linky/mikrofon 1/
    - Poloha 3 - kontrola výstupu MPZ
    - Poloha 4 - kontrola výstupu přepinače
    - Poloha 5 - kontrola výstupu gramofonu
  - 2./Regulátor hlasitosti /R3/- logaritmický potenciometr vysokoohmový, regulující vstupní napětí na uřízku I zesil. elektronky.
  - 3./Přepínání síťového napětí- přepínání ze 120V na 220V a obráceně se provádí přešroubováním pojistky. Napětí, na které je přístroj přepnut je označeno na destičce buď pod nebo nad zašroubovanou pojistikou.

4./Měřici destička-slouží ke kontrole přístroje.Měření se provádí kontrolním měřicím přístrojem č.c.505044 k tomuto účelu přizpůsobenýmu.Ve zdířkách E měř.dest. kontrolujeme anodové napětí elektronek /napětí usměrňovače/, ve zdířkách I1 proud elektronky EF 22 a ve zdířkách I2 proud elektronky EBL 21.

5./Kontrolní žárovka indikuje správný chod usměrňovače.  
Osazení elektronkami:

Zesilovač:

1 x EF 22

1 x EBL 21

Usměrňovač:

1 x AZ 1

Pojistky:


pro síťové napětí 220 V = 0,5 A

pro síťové napětí 120 V = 1 A

Kontrolní žárovka:

Telefónní 24V - 0,05 A /ve starších provedeních 6V/

Zapojení nožových lišť:

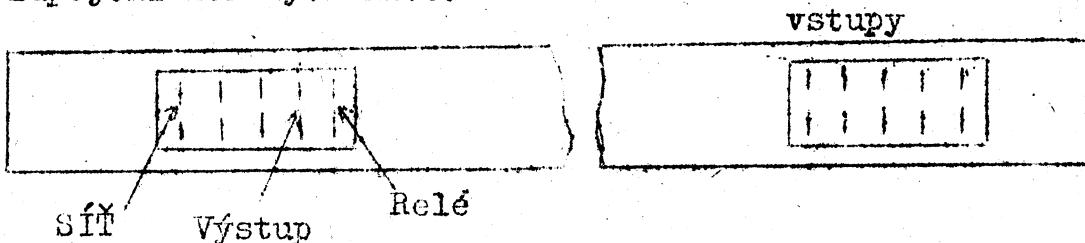

Funkce:

Zesilovač je běžného provedení.Odpory R1,R2 a R3 umožňují použití symetrického vstupu bez vstupního transformátoru.Celá funkce je patrná ze schemata.

Elektrická data:

Minimální napětí pro správnou funkci relé je 15 V. Rušivá napětí na výstupu jsou maximálně 15 mV.Vstupní napětí 80 mV.Výstupní napětí 2,5 V.

Vstupní impedance 0,5 Mohmů a výstupní impedance 3 ohmy.


Kontrola správné funkce přístroje:

Stejnosměrná napětí na spojích elektronek. /Měřeno při zasunutých elektronkách proti chassis/.

Elektronka	elektroda	napětí /V/	přístroj	rozsah
EF 22	L	1,3 - 1,7	Multavi	30V =
	G 1	0		600V =
	G 2	19 - 23		600V =
	G 3	0		600V =
	A	27 - 33		
EBL 21	K	4,5 - 5,5	MULTAVI	30V =
	G 1	0		600V =
	G 2	200 - 220		600V =
	A	210 - 230		600V =

Poř	Elektrické čísla	Objednací údaje			Kusů
		Velikost	Císlo výkresu	Tvar:	
R	ELIMINÁTOR. Odpory				
21	hmotový	0,5 W	250 $\Omega$	5%	1
22	hmotový	0,25W	2,1 $\Omega$	5%	1
23	hmotový	0,5 W	480 $\Omega$	5%	1
24	hmotový	1 W	0,25M $\Omega$	5%	1
C	Kondensátory				
21	elyt. centr.	350 V	16 uF	cč. 522235	1
22	elyt. centr.	350 V	16 uF	522235	1
23	trub.	3000 V	10.000 pF	522343	1
Tr	Síťový trafor			520083-B	1
Tl	Tlumivka			520744	1
A	Relé ploché		18900z/2000	R 23 a 1010	1
P	Pojistky				
1	trubičková	FT 4	0,5 A	čp. 76570-B	1
2	trubičková	FT 3	1 A	76570-B	1
Ž	Telef. žárovka		24 V / 50 mA		1
V21	Elektronika		AZ 1		1

Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje			Kusů
		Velikost	Číslo výkr. Tvar:		
ZESILOVAC.					
R	Odpory				
1	hmotový	0,5W	1 MΩ	±10% cč. 523303	1
2	hmotový	0,5W	0,5MΩ	±10% 523305	1
3	potenciometr log.		0,5MΩ		523581-A
4	hmotový	0,5W	1 MΩ	±10% 523303	1
5	hmotový	0,5W	2 KΩ	±10% 523370	1
6	hmotový	0,5W	0,7MΩ	±10% 523388	1
7	hmotový	0,5W	0,2MΩ	±10% 523302	1
8	hmotový	0,5W	30 KΩ	±10% 523317	1
9	hmotový	0,5W	30 KΩ	±10% 523317	1
10	hmotový	0,5W	0,5MΩ	±10% 523305	1
11	hmotový	0,5W	5 MΩ	±10%	1
12	hmotový	0,5W	150 Ω	±10% 523338	1
13	hmotový	0,5W	5 KΩ	±10% 523320	1
C	Kondensátory				
1	ellyt.trub	12,5 V	50 uF	±10% cč. 522214	1
2,3	krab.	250 V	2 x 0,5uF	±10% 522048-B	1
4,7	krab.	250 V	2 x 0,5uF	±10% 522048-B	1
5	trub.	1500 V	50000 pF	±10% 522322	1
6	ellyt.trub	12,5 V	50 uF	±10% 522214	1
Trl	Výstupní trafor				520571
V	Elektronky				
11	EF 22				1
12	EBL 21				1

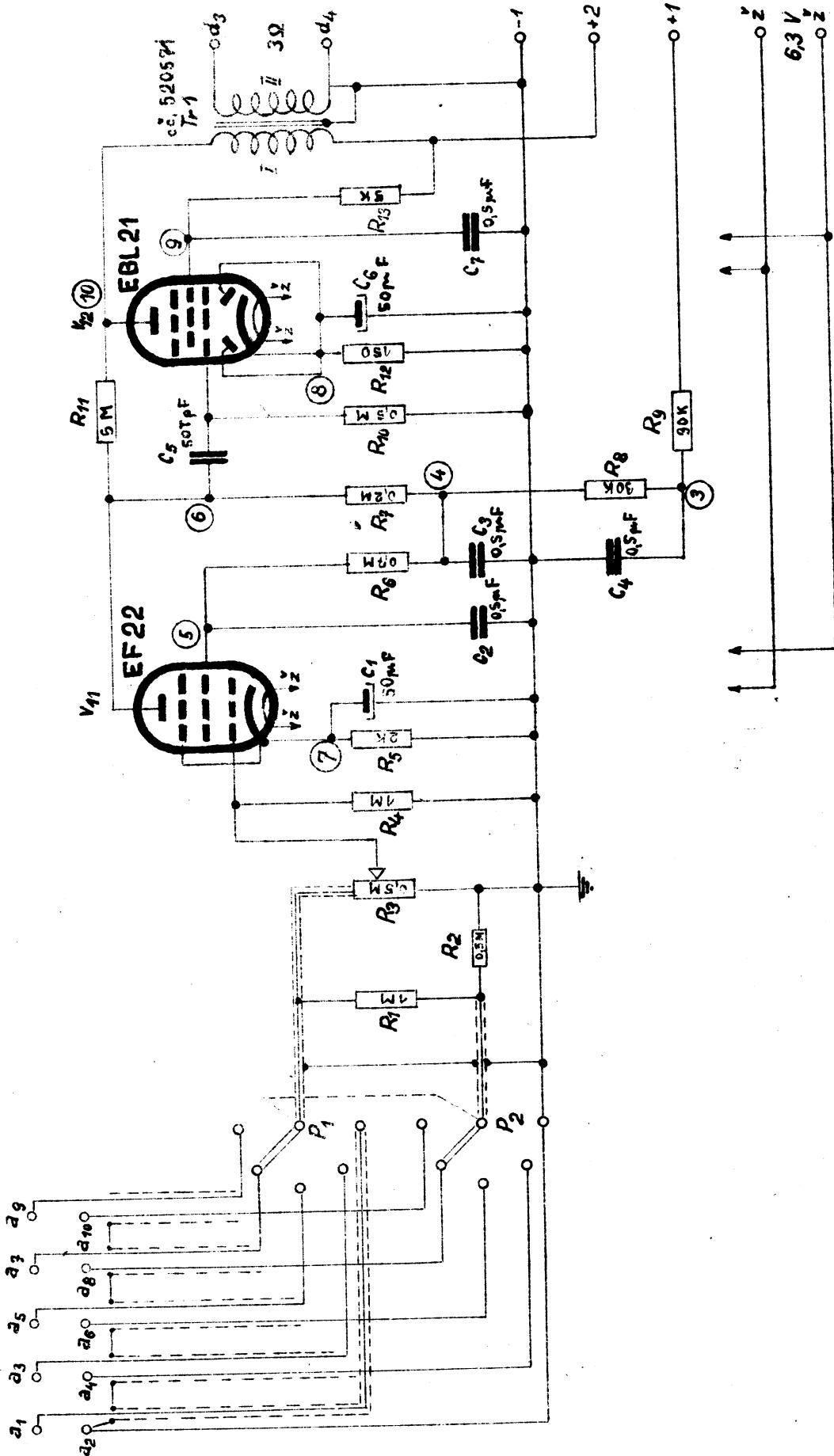


KRESLIK	ZURK	SCHEMA PRO:	ZKR č. 272129-c	CÍSLO
KONTROLOVÁL	P. Š.	KABELAČ	ČP. 74281-c	
NAZEV				

216 3


SF-03-4

DATUM 31.12.2023

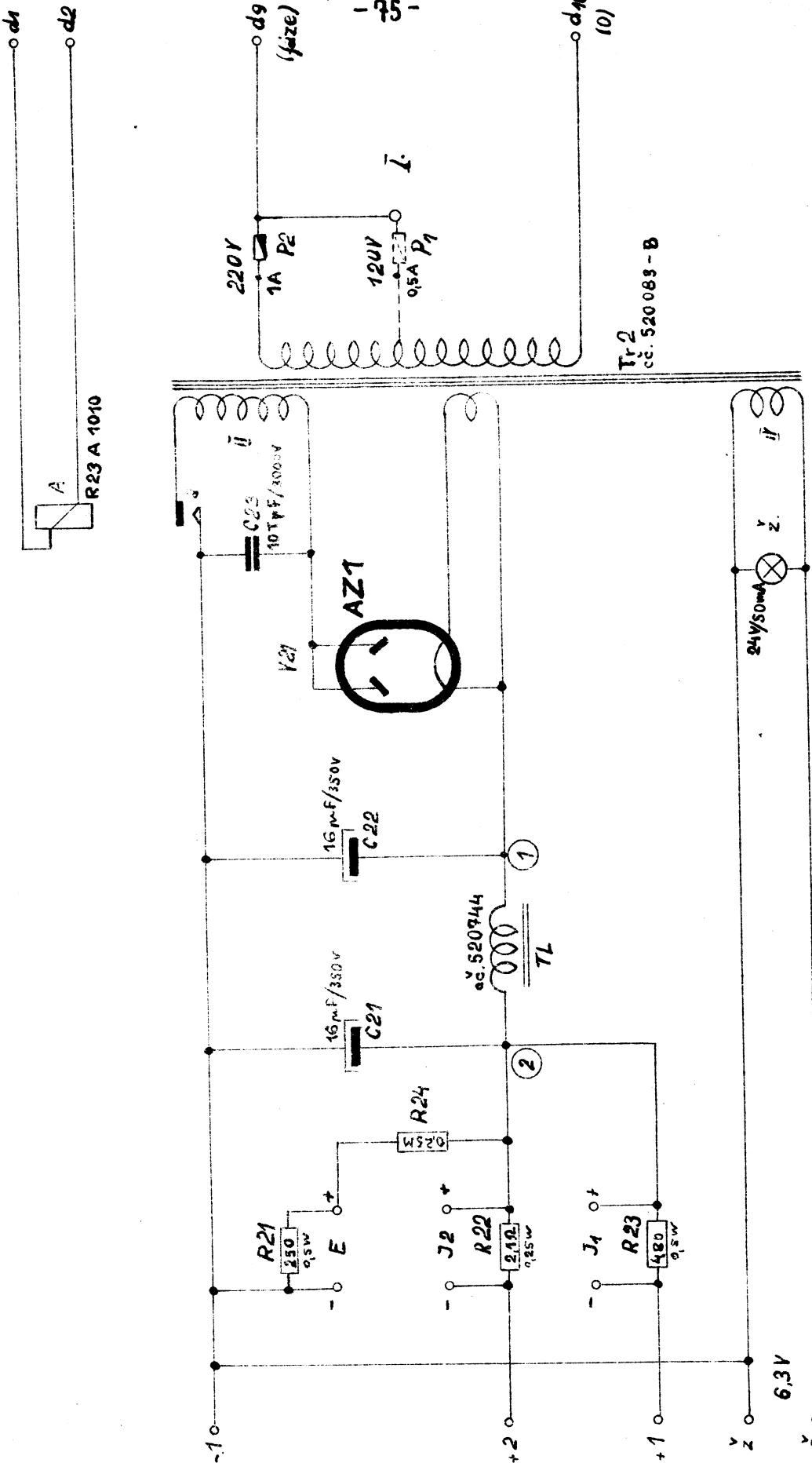

KRESLIL	■■■■■	KONTROLUOVAL	■■■■■	G. 369
NÁZEV	Schema usměrňovače pro ZKR			SF-03-2
DATUM	21.6.33			23.1.33

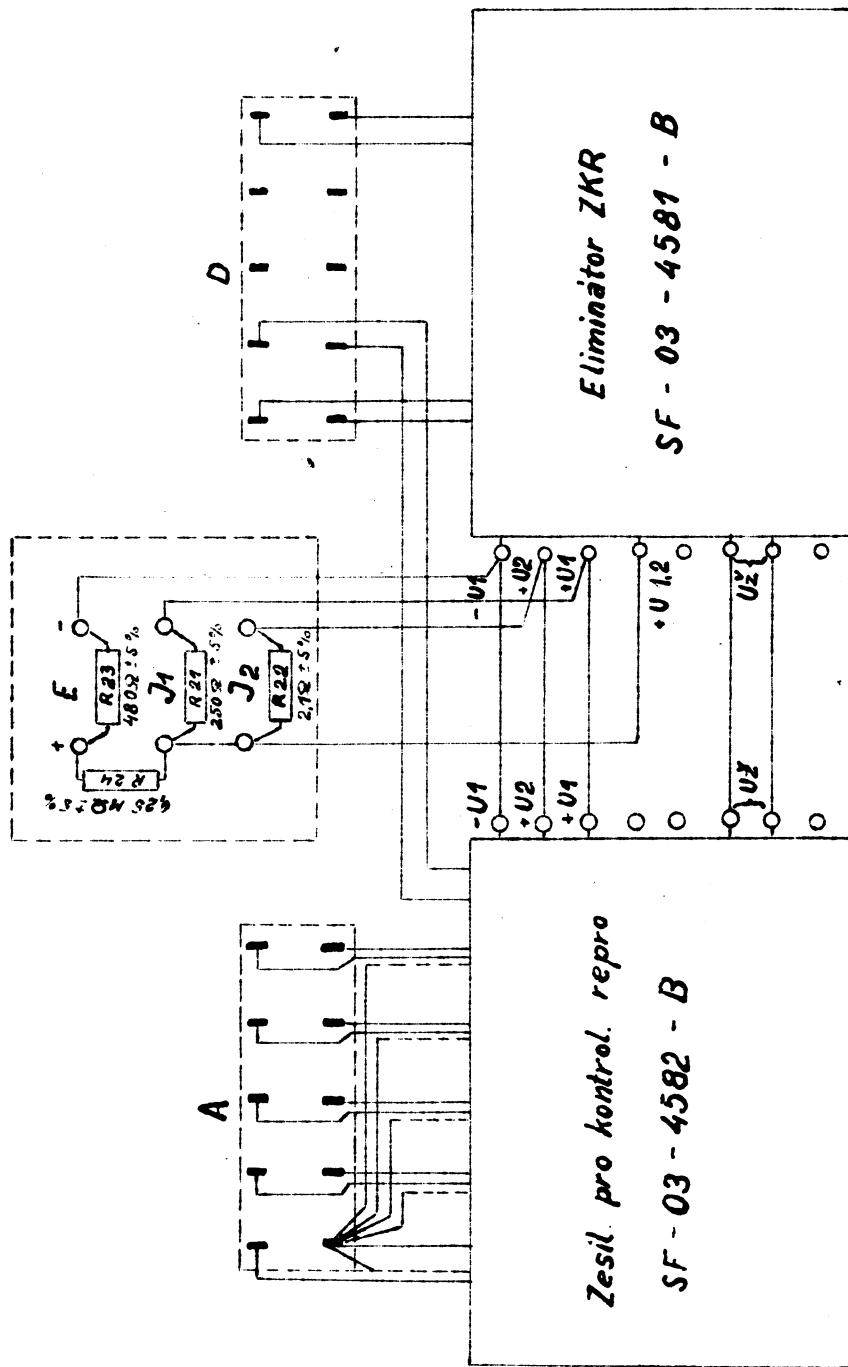Pohled na nožové lišty a měř. dešticíku z předu /od panelu/.



KRESLÍK	Smrk	NALEŽÍ K: Kontrol. repro oč. 272 129	ČÍSLO
KONTROLUVAL	Popáček	KABELÁZ	216 337
NAZEV	Schema zesil. pro kontrolní reproduktor kompl.		
		SF-03-458	
		DATUM 24.1.1985	

Zesilovač 25 W panelový.

Code: 511300

Ceníkové číslo: 272118

Osazení elektronkami:

Druh proudu:

EF 22 -nf.zesilovač /V1/

Střídavý 50 c/s

EF 22 -nf.zesilovač /V2/

Napětí 120 V

4654 - konc.stupeň /V3/

220 V

4654 - konc.stupeň /V4/

240 V

AZ 12 - usměr. /V5/

Příkon ze střídavé sítě:

Max.rozměry a váha:

Naprázdro - 88 W

Rozměr: 465 x 135 x 370 mm

Plně vybuzený 115 W

Váha: 13,9 kg

Klíčování: 12

Schema: SF-03-4593-B

Mont.zap.: SK 8548-F

Technický popis:

Účel: Zesilovač 25 W je určen jako koncový stupeň pro menší rozhlasové ústředny RÚ. Zesiluje napětí z hodnoty 1,55 V /normalisované napětí modulační linky/ na 100 V /normalisovaný výstup zesilovače/, které napají přímo síť reproduktorů. Zesilovač je opatřen zařízení pro paralelní chod, aby všechny zesilovače mohly pracovat na společné sběrnici. Vzhledem k menšímu výkonu je nejjednodušší část montována na společném chassis s vlastním zesilovačem, čímž vzniká značná úspora na materiálu. Zesilovač 25 W je dvojího provedení. Starší /původní/ není opatřeno odpojovačem sběrnic a neonkou pro kontrolu paralelního chodu. Novější provedení tuto neonku a odpojovač má. Elektrické vlastnosti i použití však jsou u obou provedení stejné.

Stručný popis funkce okruhu:

Zesilovač je dvoustupňový. První stupeň - budíč - má 2 elektronky EF 22 a působí jako předzesilovač a obraceč fáze pro druhý stupeň - koncový -, který je dvojčinný /pusch - pull/ a používá 2 elektronky 4654 pracující v třídě E.

Vstup z modulační linky jde přes regulační potenciometr R 1 přímo na mřížku vstupní elektronky V 1. Tento potenciometr se nastavuje šroubovátkem. Výstup elektronky V 1 jde jednak přes vazební kondensátor C 5 na mřížku koncové elektronky V 3, jednak přes dělič R 13 - R 14 a kondensátor C 6 na mřížku

elektronky V 2, která pracuje jako obraceč fáze / odporem R16 se upravuje tolerance odporů R 13 a R 14 tak, aby výstupní napětí obou elektronek V1, V2 bylo symetrické, t.j. stejné velikosti a opačné fáze. Výstup z této elektronky jde přes vazební kondensátor C 7 na mřížku druhé koncové elektronky V4. Kondensátory C 9, C 10 a odpory R 19, R 22 a R 23 zamezují vznik parazitních oscilací. Předpětí pro mřížky koncového stupně dodává selenový usměrňovač U s filtrem C 12, R 24, C13. Přesné nastavení předpětí provádí se odbočkou na drátovém odporu R 26. Napětí pro zápornou zpětnou vazbu, která je nutná pro docílení malého skreslení a malého vnitřního odporu zesilovače, oddebírá se ze vzláštních vinutí výstupního transformátoru Tr 2 / IV., V./ a vede se přes vyrovnávací vinutí transformátoru pro paralelní chod Tr 3 - do katody vstupní elektronky V 1. Indikační vinutí I. vyrovnávacího transformátoru TR 3 je u staršího provedení zajištěno odporem R 30. U nového provedení je mimo to k němu připojena signálisační neonka, jejíž druhá elektroda je zapojena na dělič R 32 - R 33. Tento dělič sníží výstupní napětí tak, aby se ani při plném výkonu neonka nerozsvítila. Teprve nesymetrii při paralelním chodu /snížení výkonu zesilovače/ vzniklé napětí na indikačním vinutí I. transformátoru Tr 3, tedy na odporu R 30, která spolu s napětím na děliči R 32, R 33 neonku rozsvítí.

Síťová část obsahuje síťový transformátor Tr 1. Jeho primér je vinut na napětí 120/220 V. Další odbočka 240 V používá se tam, kde síťové napětí značně kolísá a kde nastávají možnosti přepětí. Přepínání síťového napěti děje se pojistkou / P2 - P4/. Jako usměrňovací elektronka byla použita AZ 4 neb AZ 12 /V5/, eliminátor má filtr s "tlumivkovým vstupem" /Tl - C 11/. P 1 je anodová pojistka, která chrání elektronku V 5 a transformátor Tr 1 při zkratu na C 11. Pohotovostní relé "A" odpojuje anodový zdroj od zesilovače, není-li zesilovač v provozu /kontakt a/. Toto relé se napájí stejnosměrným proudem o napětí 18 - 24 V. Něříci destička umožňuje nám v provozu měřit: v poloze E - anodová napětí konc. elektronek /děličem R18,R21/ v poloze I<sub>1</sub>-součtový proud obou vstup. elektronek/přes R2/ v poloze I<sub>2</sub>-součtový proud obou koncových elektronek

/spádem na R 20 /

Ve všech 3 polohách má ručička kontrolního přístroje v nevybuzeném stavu zesilovače ukazovat v mezích červeného pole. Vinutí IV. trafa Tr 1 je pro žhavení elektronek V1, V2, V3, V4. Kontrolní žárovka Ž je napájena přes přídavné závity, neboť její napětí je 24 V. /pro starší provedení -původní- je tato žárovka na napětí 6 V a napájena přes odpor 20 ohmů ze žhav. vinutí/.

#### Výměna elektronek.

Způsob zapojení zpětné vazby zesilovače 25 W umožňuje vyměnit vstupní elektronky libovolně, bez způsobení vážnější nesymetrie ve výstupu. Koncové elektronky se ale doporučuje párovat na stejný anodový proud. Z důvodu stárnutí součástek se ale doporučuje, zkontolovat symetrii při každé opravě zesilovače /osazením spároványmi elektronkami EF 22/ při čemž se odpojí zpětná vazba. Případná nesymetrie /větší než 1 V při 1000 c/s/ se odstraní použitím vhodného odporu R 16. Vyměnujeme-li při opravě zesilovače elektronky, je nutno ihned po zapnutí kontrolovat anodový proud těchto elektronek /V3, V4/ stává se, že vadny: vakuem elektronek V3, V4 vytvoří se na odporech R 13, R 14, R 15 napěti proti mřížkovému předpětí, t.i. se sníží vlastní mřížkové předpětí a počne téci větší anodový proud, který stále se zvětšuje až by se lampa úplně zničila. Upozorujeme-li tedy zvětšování se anodového proudu nad stanovenou mezi ještě nutno zesilovač vypnout a příslušnou koncovou elektronku vyměnit.

#### Opravy a kontrola správné činnosti.

Zasunutím kontrolního přístroje do zářítek E destičky "M" kontrolujeme anodové napětí. Je-li v pořádku, kontrolujeme proud elektronek V 1, V 2 / $I_1$ / a proud koncových elektronek V 3, V 4 / $I_2$ /. Nežli proud v pořádku zkontoľujeme stejnosměrné hodnoty napětí dle následující tabulky:

- 1./ Všechny elektronky mimo usměrňovací/V5/ vyjmuty:  
řeřiti v bodech podle výkresu SK 8548-F, list 2  
/čísla v kroužku/.

Bod:	Napětí :	přístroj:	rozsah	Vnitř.odpor pro přísl. rozsah
3	730 - 750 V	V-ohmmetr TM-802	1000V	300 MΩ
4	715 - 735	-"-	1000V	-"-
5	245 - 255	-"-	1000V	-"-
6	245 - 255	-"-	1000V	-"-
7	710 - 730	-"-	1000V	-"-
8	710 - 730	-"-	1000V	-"-
9	-28 - -32	-"-	100V	30 MΩ
10	-28 - -32	-"-	100V	30 MΩ
11	755 - 775	-"-	1000V	300 MΩ
12	755 - 775	-"-	1000V	300 MΩ
13	-55 - -60	-"-	100V	30 MΩ
14	-31 - -35	-"-	100V	-"-
15	0	-"-	10V	3 MΩ
16	755 - 775	-"-	1000V	300 MΩ
17	755 - 775	-"-	1000V	-"-

2./ Jsou-li napětí měřená jen s usměrňovací elektronkou v mezech podle výše uvedené tabulky, zasuneme všechny elektronky na příslušná místa a provedeme nové měření v bodech podle výše uvedeného výkresu.

Hodnoty musí být v mezech podle následující tabulky:

Bod:	napětí	přístroj	rozsah	Odpor na 1 V
3	395 - 405 V	V-ohmmetr TM-802	1000 V	300 MΩ /pro celý rozsah
4	360 - 370	-"-	1000 V	-"-
5	32 - 42	Zicrolid	150 V	20.000 Ω /IV
6	32 - 42	-"-	150 V	-"-
7	100 - 110	-"-	150 V	-"-
8	100 - 110	-"-	150 V	-"-
9	-28 - -32	-"-	150 V	-"-
10	-28 - -32	-"-	150 V	-"-
11	400 - 420	DUS I	600 V	500 Ω /IV
12	400 - 420	DUS I	600 V	500 Ω /1V
13	-54 - -60	Zicrolid	150 V	20.000 Ω /IV
14	-32 - -35	-"-	150 V	-"-
15	1,2 - 1,5	-"-	150 V	-"-
16	400 - 420	DUS I	600 V	500 Ω /1 V
17	400 - 420	DUS I	600 V	500 Ω /1 V

Nejsou-li napětí v pořádku je nutno hledat příčinu na vadných elektronkách neb součástkách.

Nejčastější příčiny jsou: Přerušený odpor/neb "studená spoj"/ Proražený kondenzátor/nejčast.C5,C7/

Je-li vše v pořádku kontrolujeme střídavá napětí /elektronkovým voltmetrem/. Hodnoty mají být dle následujících tabulek:

1./Zesilovač buzen

Bod:	napětí	přístroj	Poznámka
7	13 - 16 V	Elektronkový	
8	13 - 16 V	voltmetr Philips	
9	13 - 16 V	GM 4132	
10	13 - 16 V	s vnitřním	
11	180 - 205 V	odporem 1,2 MΩ	
12	180 - 205 V	pro všechny rozsahy	
15	0,35- 0,4 V		

Rušivá napětí:

2./Zesilovač bez buzení, vstup odpojen, potenciometr R<sub>1</sub> úplně vlevo.

Bod:	napětí:	přístroj:	Poznámka:
2	3,5 V		
3	0,2 V	Elektronkový	
4	18,5 mV	voltmetr	
5	0,4 mV	Philips GM 4132	
6	0,6 mV	s vnitřním	
7	13 mV	odporem 1,2 MΩ	
8	24 mV	pro všechny	
9	13 mV	rozsahy	
10	24 mV		
11	3,4 V		
12	3,4 V		
13	200 mV		
14	0,7 mV		
16	3,5 V		
17	3,5 V		

Hodnoty ve výše uvedené tabulce jsou hodnoty měrné a jim odpovídá na výstupu : / nož d3 a d4/ cca 15 mV. Měřeno lampovým voltmetrem Philips GM 4132. Vzhledem k tomu, že ruší napětí, měřená na nožích d3 a d4, mohou být až 100 mV, mohou se i hodnoty měřené v bodech 2 - 17 v tomto směru měnit.

Při měření je nutno užívat stíněného kabelupřívodu k voltmetru /nejlépe antenní kabel/ se zařazeným seriovým kondensátorem 0,1 uF /který musí být též stíněn/ k oddělení stejnosměrných složek.

#### Kontrola frekvenční charakteristiky:

Zesilovač zatížený 400 ohmy, vstup 1 V, 1000 c/s, vstupní potenciometr zesilovače nastaven tak, aby výstup byl 50 V. Pak pro ostatní frekvence musí výstupní napětí odpovídat následující tabulce:

Knitočet	vstupní napětí ve V	Výstupní napětí
25	1 V	45 - 50 V
50	1 V	45 - 50 V
1000	1 V	50 V
10.000	1 V	48 - 53 V
15.000	1 V	48 - 53 V

#### Poznámka:

Na destičky osciloskopu pro vodorovný posuv přiložiti napětí ze sítě 50 c/s, na svislé destičky výstupní napětí zesilovače. Frekvence 25 c/s a 50 c/s se nastaví přesně pomocí obrázků; pro 25 c/s je obr. na osc. S a pro 50 c/s je O.

#### Kontrola zpětné vazby..


Zesilovač zatížený 400 ohmy, vybuzený tak, aby výstup byl 100 V při 1000 c/s. Po odpojení zátěže smí výstupní napětí stoupnout na 130 - 145 V.

Zesilovač buzený konstantním napětím 1,5 V nesmí vykazovat v celém rozsahu od 50 do 10.000 c/s, zatížený i odlehčený, žádné parazitní oscilace /citlivost zesilovače nastavena tak, aby při 1000 c/s a vstupním napětí 1,5 v bylo výstupní napětí 100 V./.

#### Kontrola paralelního chodu..


Zesilovač zatížený a vybuzený jako v předešlém odstavci. Spojením nožů d3 a d5 do zkratu musí výst.nap.klesnout na 64-66V.

Pohled na nožové lišty ze zadu.

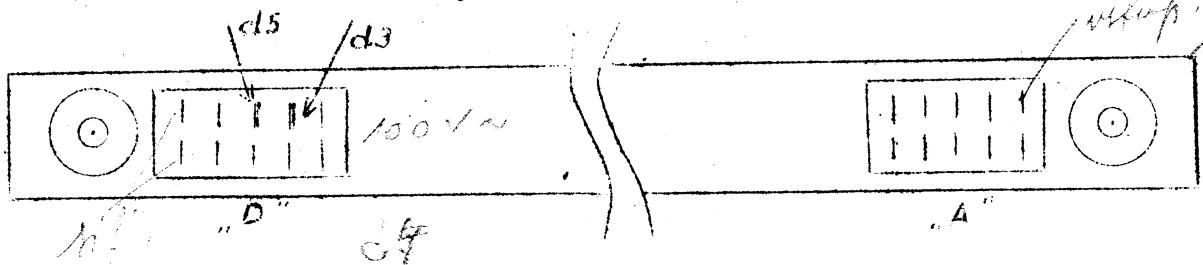

Pos	Elektrické cíly	Objednací údaje		Kusů	
		Velikost	Císlo výkresu Tvar:	Proved. I.	Proved. II
V	Elektronky				
1	EF 22			1	1
2	EF 22			1	1
3	4654			1	1
4	4654			1	1
5	AZ 12			1	1
Z	Žárovky				
1	Žárovka telef.	24 V/50 mA		1	1
D	Doutnavky				
1	Doutnavka	85 V	čp. 76704-A	1	
Tr	Transformátory				
1	Trafor síťový		cč. 520085	1	1
2	Trafor výstupní		521057	1	1
3	Trafor vyrovnávací		521059	1	1
Tl	Tlumivky				
1	Tlumivka		cč. 520743	1	1
A	Relé				
1	Relé silnoproudé		cč. 151523	1	1
U	Usměrňovače				
1	Usměrňovač selen.		čp. 59458	1	1
P	Pojistky				
1	Poj. trub. Wickmann	500 mA	FT 4	1	1
2	Poj. trub. Wickmann	3 A	FT 3	1	1
4-3	Poj. trub. Wickmann	2 A	FT 3	1	1
Poznámka:					
Provedení označené v popisu I. je původní					
Provedení označené v popisu II je provedení nové-upravené					



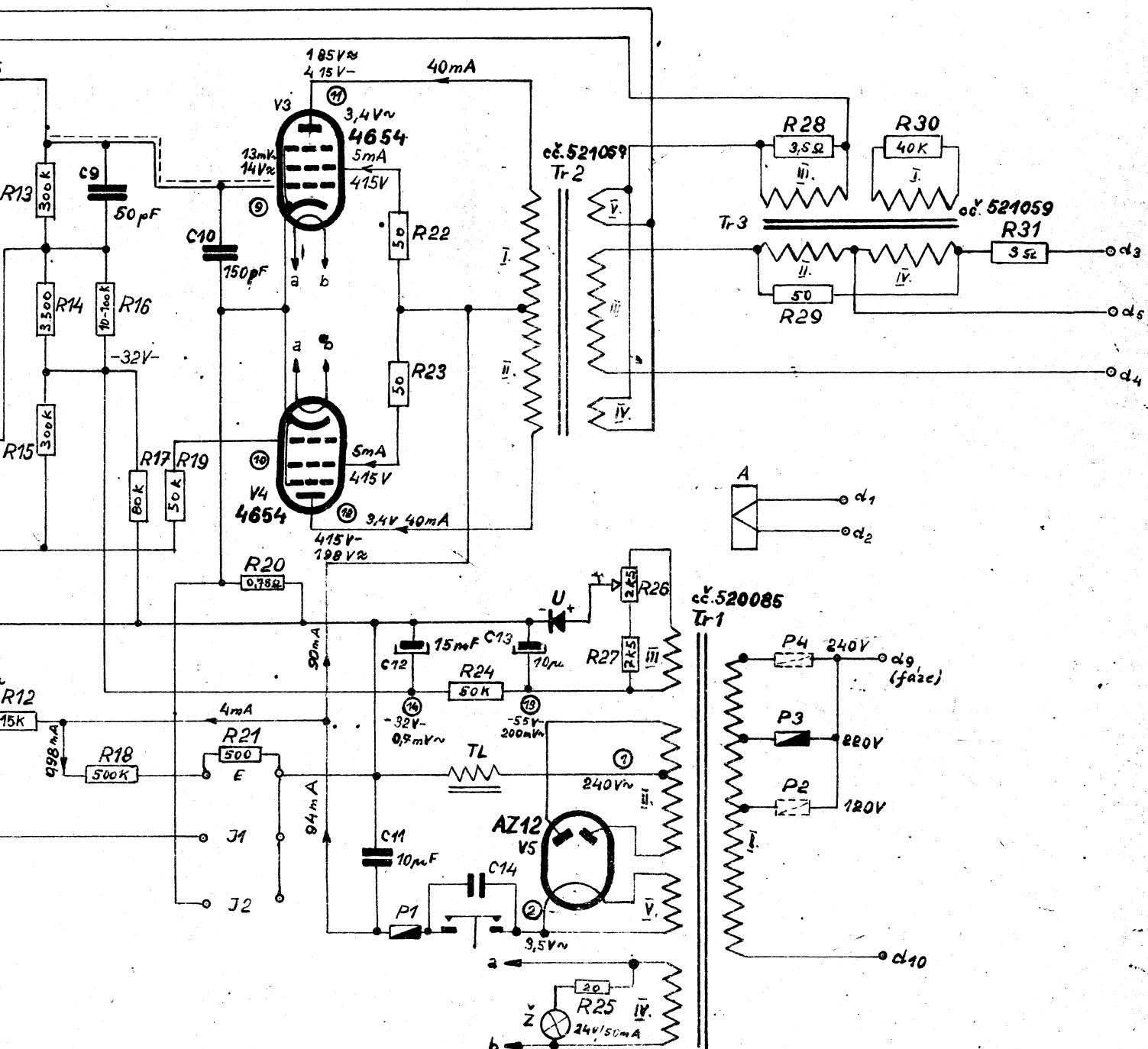

SS Napětí a proudy platí pro chod zesilovače naprázdno /nevypuštěný/  
SS Napětí do 300V měřena přístrojem s rozsahem 300V a vnitř. odpo. 20.000 Ω/V

SS Napětí 300-600V " " " " DUS" s rozsahem 600V 500Ω/V

SS Proudý mA-metrem ER 0,6 ÷ 600mA



St Napětí ≈ 1/1000 %/s a St napětí ~ /krušení/ el. V-metrem PHILIPS GM 4132

St Napětí měřena přes isol. kondenzátor 0,1μF 1500V~

KRESLIL	WALK	NALEZÍ K Z 25W PANEL
KONTROLLOVAL	Lopatka	KABEZA
NAZEV		

216 338

SF-02-45/3

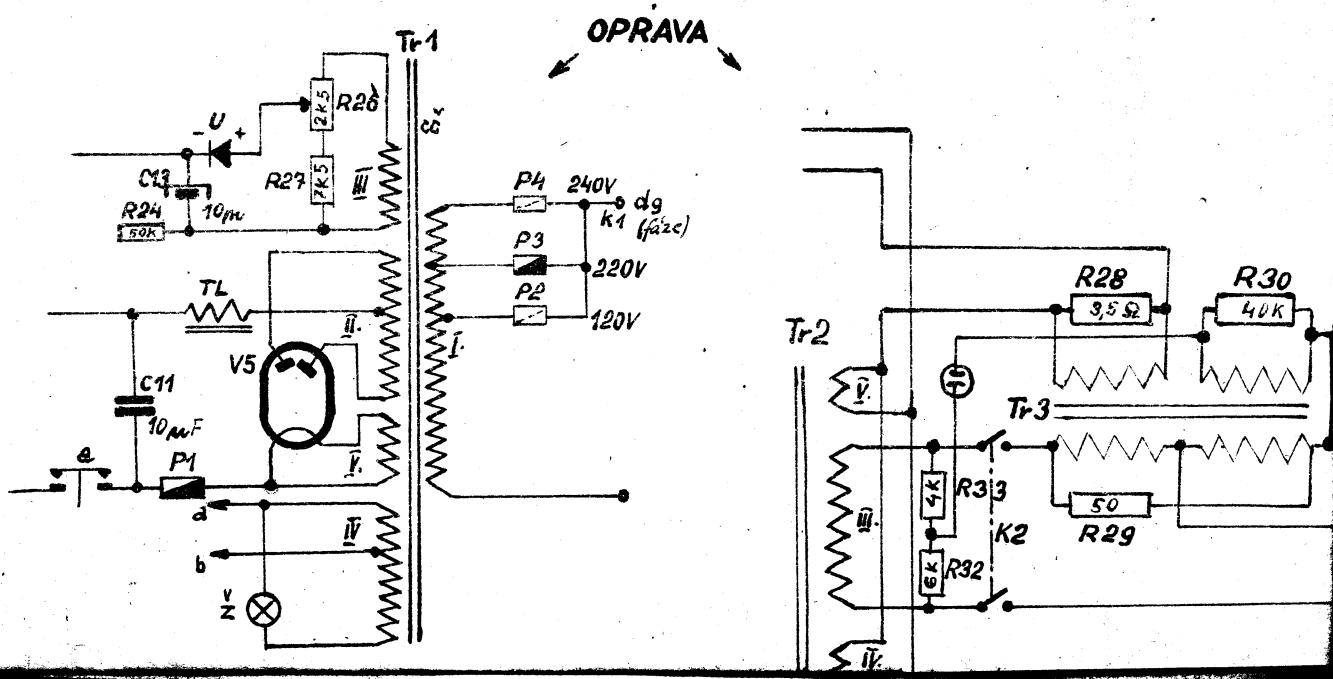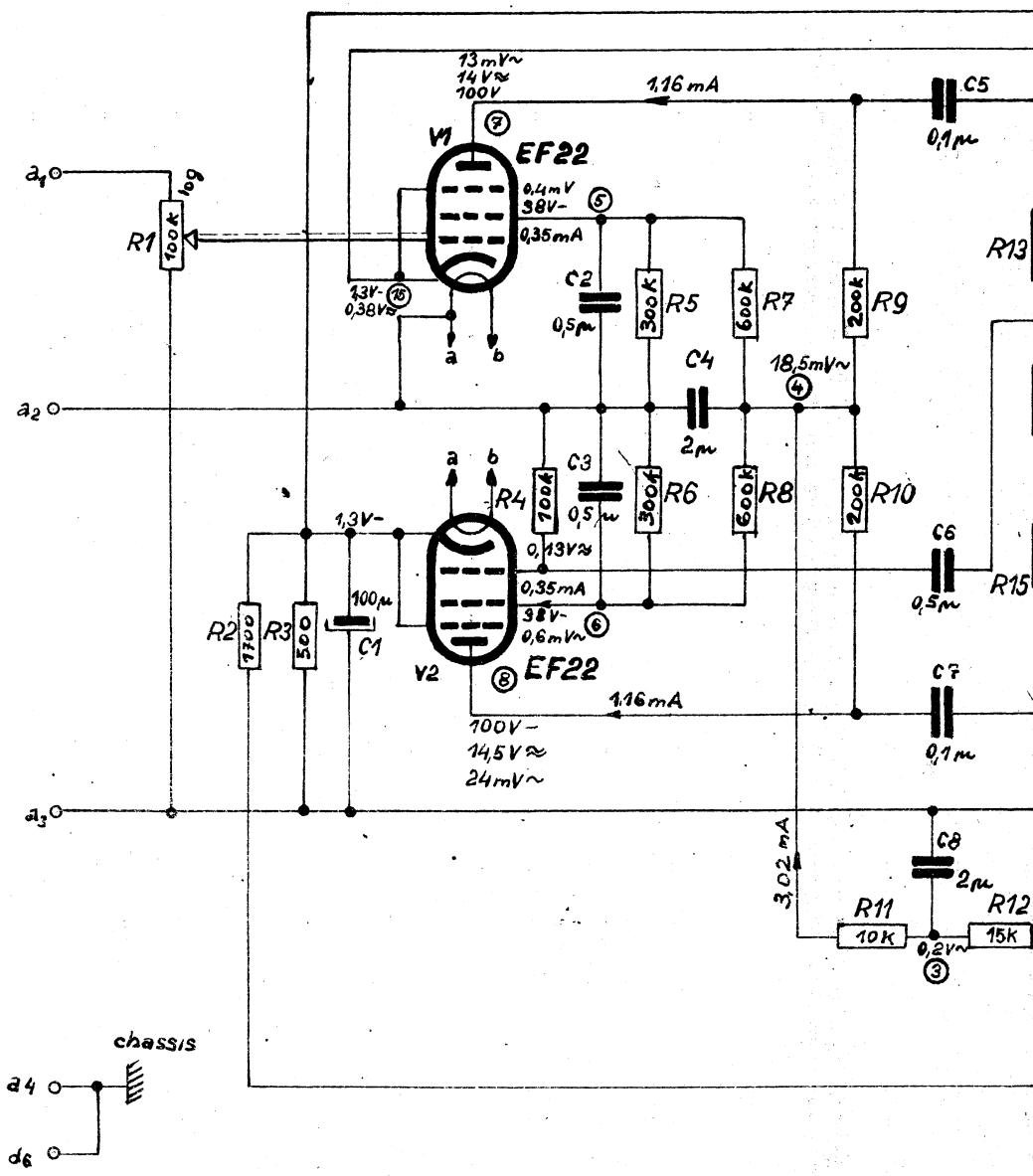

Technická data zesilovače 75 W/zkr. Z 75W/  
nové provedení

Code číslo: 511811

Tovární číslo: 272119

Osazení elektronkami:

EF 22 1 ks  
EBL 2J 1 ks  
EL 51 2 ks  
neonka 1 ks

Druh proudu:

střídavý 50 c/s  
napětí: 110 V  
120 V  
220 V  
240 V

Příkon s eliminátorem:

180 W na prázdro  
330 W připlném vybuzení

Max. rozměry a váha:

váha: 10,2 kg  
rozměr: 485 x 180 x 370 mm  
Schema: SF - 03 - 4086  
mont.zap.: SK 8991, list 1,2

Klíčování: 21

Technická data eliminátoru 75 W.

Code číslo: 511820

Tovární číslo: 272109

Osazení elektronkami:

DCG4/1000 2 ks  
Telefon. žárovka 2 ks  
Selen.usměrň. 2 ks

Maxim.rozměry a váha:

Váha: 21,2 kg  
Rozměr: 485 x 180 x 370mm

Klíčování 32

Schema: SF - 03 - 4603  
Mont.zap.: SK 8598, L 1,2,3

Technický popis zesilovače 75 W s eliminátorem.

Účel: Zesilovač 75 W je určen jako koncový zesilovač pro rozhlasové ústředny RU středních a velkých provedení. Zesiluje napětí z hodnoty 1,55 V /normalisované napětí modul. linek/ na hodnotu 100 V /rovněž normalisované/, která se přímo rozvede do reproduktorové sítě. Zesilovač je opatřen zařízením pro paralelní chod, aby všechny zesilovače mohly pracovat na společné sběrnici. Pro větší pohyblivost, menší váhu jednotek a snadnější obsluhu byla napájecí část /eliminator/ vykonstruována jako samostatný celek. Vlastní zesilovač má dvě provedení, která se liší osazením elektronek a

a vnitřním zapojením. Vnější vlastnosti a přípojné body zustávají pro obě provedení stejná.

Nové provedení bylo vyvinuto z důvodu značného rozptylu dnešních elektronek. U starého provedení nutno párovat a vybírat všechny elektronky, u nového provedení jen koncové.

Zesilovač 75 W původního provedení./511810/

- Stručný popis funkce okruhu.

Vstupní elektronka ECH 21 funguje jako obraceč fáze /inverter/ pro ostatní stupně, které jsou dvojčinné /pusch-pull/. Kondensátory C'15 nebo C''15 jsou případně drátové triury pro korekci symetrie při vysokých frekvencích. Jejich hodnotu není třeba při výměně elektronky měnit. Na pracovní mřížku přichází napětí vstupní z potenciometru R 1. Tento je nutný pro shodné nastavení citlivosti všech zesil. pracujících paralelně /na 100V výstupního napětí při 1,55 V vstupního napětí/. R 2 a C 1 vytvářejí zpětnou vazbu vstupní elektronky, odpor R 4 přivádí korekční napětí z vyravnávacího transformátoru Tr 2 /pro paralelní chod/. Odpor R 3 zamezuje závislosti zpětné vazby na poloze potenciometru R 1 a kondenzátor C 14 omezuje amplitudy nízkých frekvencí, při kterých by byl výstupní transformátor přesycen a koncové elektronky přetíženy. Nezvykle nízké hodnoty anodových odporů R 9 a R 13, mřížkových svodů, R 14 a R 15 a značná velikost C 3 a C 6 jsou nutny pro buzení elektronek V 2 a V 3, které tvoří další stupeň. Tyto elektronky musí dodat asi 25 V střídavého napětí pro buzení koncových elektronek a pracují částečně s mřížkovým proudem. Do katody těchto elektronek je přivedena zpětná vazba z vinutí III. výstupního transformátoru. Velikost této vazby je taková, aby vnitřní odpor koncových elektronek byl snížen na hodnotu cca 44 ohmů /na výstupním vinutí III. výstupního transformátoru/ tak, aby při úplném odlehčení zesilovače nestouplo jeho výstupní napětí o více než 1/3, jak normalisováno /t.j. 133 V/. Zapojení elektronek V 2 a V 3 /EF 22/ je běžné.

Koncový stupeň tvoří 2 elektronky EL 51 pracující v souměrném /pusch-pull/ zapojení ve třídě B, t.j.o pevném mřížkovém předpětí. Toto předpětí přivádíne z eliminátoru nožem d4 /hodnota předpětí asi - 40V/ a jeho správná hodnota

se pro elektronky V 4 a V 5 nastavuje odděleně potenciometry R 29 a R 30. Tyto potenciometry byly původně drátové, "Sator", jejichž osa měla elektrické spojení s běžcem. Musely se proto osy isolovat, aby při nastavování nemohl nastat zkrat mezi panelem a osičkou a tak aby nebylo vyřazeno mřížkové předpěti elektronek. U nových úhlových potenciometrů "Tesla" jsou osy isolované a tak zkrat nastati nemůže.

#### Výměna elektronek.

Pokud se neužívají párované a vybrané elektronky postupujeme nejlépe následovně.

Na vstup se přivede konstantní napětí /na př. frekvenční desku, provádí-li se výměna na místě/.

Elektronka V 1 /ECH 21/ :

Po vsazení se kontroluje symetrie na mřížkách V4 a V5 a hledá se vhodná elektronka tak, až rozdíl je ± 3 V. Po nalezení vhodné ECH 21 zkusime přehodit elektronky V 2, V 3 a poloha s lepší symetrií zůstane.

Elektronky V 2 a V 3.

Postupuje se stejně jako při výměně V 1.

Elektronky V 4 a V5.

Kontrolujeme, zda anodové proudy jsou při úplném vybuzení stejné pro obě elektronky /rozdíl cca 10 % maximum/. Předtím je však nutno potenciometry R 29 a R 30 nastavit správné klidové proudy /měřící přístroj ve zdířkách I 1 a I 2 na modrou rysku/.

#### Opravy a kontrola správné činnosti.

Proud I 1 malý neb žádný:

vadná elektronka V 1 neb odpory R 9, R 13, je-li E 1 správné.

Proud I 2 malý neb žádný:

vadná elektronka V 2 neb V 3 neb odpory R 24, R 25, R 26, R 27, neb kondenzátory C 8, C 9.

Klidový proud I 1 neb I 2 nelze nastaviti na modrou rysku.

Vadná elektronka neb usměrňovač pro předpěti eliminátoru. Nenechat dlouho zapnuto, aby se nezničily elektronky.

Je-li zesilovač v pořádku, jsou stejnosaérné hodnoty napětí měřené v bodech označených na schématu následující:

Bod	Název	hodnota V	Přístroj, rozsah	Odpor přístr.
				na V
1	K/V1-ECH 21/	1,3-1,7	Multavi II, 6 V	1000 <sup>1</sup> /V
2	AT/V1-ECH 21/	75 - 95	-"-	300 V
3	AA/V1-ECH 21/	55 - 58	-"-	300 V
4	B1/proV1-ECH21/	175-155	-"-	300 V
5	A /V3-EF 22/	25 - 35	-"-	250 V
6	A /V2-EF 22/	25 - 35	-"-	150 V
7	G2/V3-EF 22/	25 - 35	-"-	150 V
8	G2/V2-EF 22/	25 - 35	-"-	150 V
9	<sup>proV2</sup> B2/Vs-EF 22	270-250	-"-	300 V
10	G1/V5-EL M/	52 - 40	Zierold,	150 V 20,000 ohm/V
11	G1/V4-EL M/	32 - 40	-"-	150 V
	A /V4,V5-EL M/	680- 710	Multavi II	900 V 1000 <sup>1</sup> /V 600V look
	G2/V4,V5-EL M/	680- 710	-"-	900 V -"- 2%v serii

Měření v bodech 1 - 11 souhlasí s označením na výkresu SK 8613. Střídavá napětí, měřená elektronkovým voltmetrem Philips /vstupní odporník 1,2 M ohmů/ jsou:

Vstupní napětí z generátoru při 1000 c/s nastaveno na 0,5V  
Potenciometr na zesilovači vytočen úplně do prava.

Napětí na mřížkách elektronek V2, V3 ..... 0,8 - 1 V  
-"- -"- -"- V4, V5 ..... 15 - 18 V  
Výstupní napětí ..... 52 - 65 V

Při měření je nutno užívat stíněného přívodu k voltmetru /nejlépe antenní kabel/ se zařazeným seriovým kondensátorem 0,1 uF /který musí být též stíněn/ k oddělení stejnosměrných složek.

### Rušivá napětí.

Je-li vstup ve zkratu musí být rušivá napětí /většinou síťový hukot menší než 100 mV na výstupu. Je-li větší, nutno kontrolovat střídavé napětí rušivé /při vstupu na krátko/ následovně:

Na anod.zdroji konecových lamp nesmí být stříd.složka větší než 10 V. Na anod.zdroji lamp V2, V3 /EF 22/ nesmí být stříd. složka větší než 0,3 V. Na anod.zdroji lampy V1 /ECH 21 / nesmí být stříd. složka větší než 6 mV

Měří se jako prve elektronkovým voltmetrem Philips se stíněným kabelem s kondensátorem.

Při střidavých měřeních musí být zatížen odporem 133 ohmů.

#### Kontrola frekvenční charakteristiky.

Zesilovač zatížený 133 ohmy, vstup 1V, 1000 c/s, vstupní potenciometr zesilovače nastaven tak, aby výstup byl 50 V. Pak pro ostatní frekvence musí výstupní napětí odpovídat následující tabulce:

Kmitočet	vstupní napětí ve V	Výstupní napětí ve V
25	1 V	32 - 50 V
50	1 V	45 - 50 V
1000	1 V	42 - 50 V
10000	1 V	42 - 52 V
15000	1 V	36 - 55 V

Poznámka:

Na destičky pro vodorovný posuv přiložiti napětí ze sítě 50 c/s, na svislé destičky výstupní napětí zesilovače. Frekvence 25 c/s a 50 c/s, se nastaví přesně pomocí obrázků pro 25 c/s je obr. B a pro 50 c/s je obr. O


#### Kontrola zpětné vazby.

Zesilovač zatížený 133 ohmy, vybuzený tak, aby výstup byl 100 V při 1000 c/s. Po odpojení zatěže smí výstupní napětí stoupnout na 130 - 145 V. Zesilovač buzený konstantním napětím 1,5 V nesmí vykazovat v celém rozsahu od 50 do 10.000 c/s zatížený i odlehčený, žádné parazitní oscilace /citlivost zesilovače nastavena tak, aby při 1000 c/s a vstupním napětí 1,5 V bylo výstupní napětí 100 V/.

#### Kontrola paralelního chodu.

Zesilovač zatížený a vybuzený jako v předešlém odstavci. Spojením nožů D 1 a d 3 do zkratu musí výstupní napětí klesnout asi na 50 V.

Pohled na nožové lišty ze zadu.

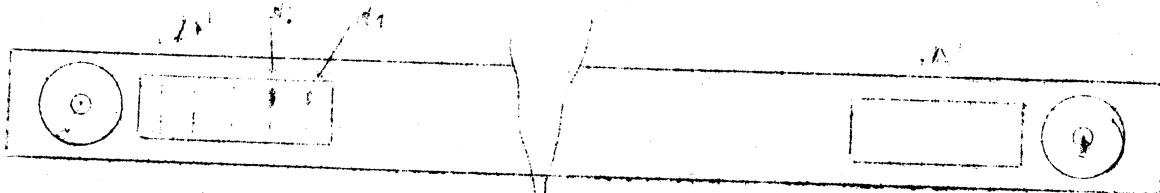

Při všech těchto měření je zesilovač nepájen svým eliminatorom. Není-li k disposici stejnosměrné napětí 24 V je nutno v eliminátoru překlenout anodová relé spojkou nakrátko.

Zesilovač 75 W nového provedení./511811/ ✓

Stručný popis funkce okruhu:

Vstupní elektronka V 1 /EF 22/ zde působí jako předzesilovač. Vstupní napětí dostává přímo z potenciometru R 1. Kondensátor C 1 zmenšuje amplitudu nízkých frekvencí, aby výstupní transformátor nebyl přesycen a koncové elektronky přetíženy. Hlavní zpětná vazba jakož i vyrovnávací napětí z vyrovnavacího transformátoru Tr 2 /pro paralelní chod/ jsou spojeny v serii a přivedeny do katody děličem a frekvenčním členem složeným z R 3, R 31, R 32, C 10. Jako obraceč fáze byla zvolena EBL 21 zapojená jako trioda s anodovým odporem rozdeleným 1/2 v anodě /R 14/ a 1/2 v katodě /R 12 a R 13/. Paralelním odporem R 39 jsou korigovány tolerance těchto odporů, aby byla zachována součinnost napětí pro koncový stupeň. V případě zničení tohoto odporu / prakticky nepravděpodobné/ tak, že by se jeho hodnota nedala přečíst a tak odpor vyměnit stačí přivést na vstup střídavé napětí z ton. generátoru a elektronkovým voltmetrem Philips kontrolovat symetrii napětí na mřížkách V3 a V4. Zpětná vazba se při tom odpojí v bodě 23. Paralelním přikládáním různé velikých hodnot odporu R 39 nastavíme symetrii obou napětí a odpor takto získané hodnoty definitivně připájíme.

Při výměně elektronky EBL 21 není nutno R 39 měnit. Kondensátor C 6 a C 7 a odpor R 6 přivádí střídavé napětí z katody EBL 21 na anodu vstupní EF 22, čímž se částečně využije zesílení invertoru EBL 21, aby se odstranilo případné zkreslení je též použito zpětné vazby odporem R 8. Zapojení konce a jeho funkce je totožné s původním provedením.

Opravy a kontrola správné činnosti:

Proud I 1 - malý neb žádny

vadná elektronka V 1, neb odpory R4, R5, R6,  
je-li E 1 správné.

Proud I 2 - malý neb žádny

vadná elektronka V 2 , neb odpory R 12, R 13, R 14

Klidový proud I 1, nebo I 2 nelze nastaviti na modrou rysku; vadná elektronka nebo usměrňovač pro předpětí v eliminátoru Nenechat dlouho zapnuto, aby se nezničily elektronky.

Je-li zesilovač v pořádku, mají být stejnosměrné hodnoty napětí měřené v bodech označených 1 - 11 / podle schematu a výkresu SK 8991 - C list 1, /následující:

Bod	Pojmenování	Napětí na V	Přístroj	Rozsah	Poznámka
1	A/V1-EF 22/	18-25	Multavi II	150	
2	C2/V1-EF22/	18-25	"	150	
3	A/V2-EBL 21/	195-205	"	600	
4	A/V3-EL M/	680-710	"	900	Rozsah 600V
5	A/V4-EL M/	680-710	"	900	s odporem
6	G2/V3-EL M/	670-700	"	900	100k ohm 2%
7	G2/V4-EL M/	270-700	"	900	v serii
8	G1/V3-EL M/	-32- -40	Zierold ss	150	20,000Ω/V
9	G1/V4-EL M/	-32- -40	"	150	20,000Ω/V
10	K /V1-EF22/	+0,8- +0,9	Multavi II	6	
11	K /V2-EBL21/	50 - 60	"	150	

Střídavá napětí měřena elektronkovým voltmetrem Philips /vstupní odpor 1,2 M ohm/ jsou:

Vstupní napětí z generátoru při 1000 c/s nastaviti na 0,5 V.

Potenciometr na zesilovači vytočiti úplně do prava.

Napětí na mřížce elektronky V2 ..... 21 .... 26 V

Napětí na mřížkách elektronek V3,V4 .... 20 .... 24 V

Výstupní napětí ..... 74 .... 90 V

Při měření je nutno užívat stíněného přívodu k voltmetru nejlépe antenní kabel/ se zařazeným seriovým kondensátorem 0,1 uF /který musí být též stíněn/ k oddělení stejnosměrných složek.

#### Rušivá napětí.

Je-li vstup ve zkratu musí být rušivé napětí /většinou síťový hukot/ menší než 100 mV na Výstupu. Je-li větší nutno kontrolovat střídavé napětí rušivé /při vstupu na krátko/ následovně:

V bodě 12 /podle schematu SF-03-4986/musí být menší než 10V v bodě 13 -"- -"- -"- -"- -"- -"- 6mV

Měříme elektronkovým voltmetrem Philips přes kondensátor, oddělující stejnosměrnou složku.

### Kontrola frekvenční charakteristiky.

Zesilovač zatížení 133 ohmy /odpor 133 ohmů připojiti na nože d 9 a d 10/ vstup 1V, 1000 c/s. Vstupním potenciometrem nastaviti výstupní napětí na 50 V. Pro ostatní frekvence musí potom výstupní napětí odpovídат následující tabulce:

kmitočet      vstupní napětí ve V      výstupní napětí ve V

25	1 V	28 - 50 V
50	1 V	40 - 50 V
1000	1 V	50 V
10000	1 V	38 - 52 V
15000	1 V	32 - 55 V

### Poznámka:

Na destičky pro vodorovný posuv přiložiti napětí ze sítě 50c/s na svislé destičky výstupní napětí zesilovače.

Frekvence 25 c/s a 50 c/s se nastaví přesně pomocí obrázků; pro 25 c/s je obr. 8 a pro 50 c/s je obr. 0


Ostatní            frekvence podle stupnice generátoru.

### Kontrola zpětné vazby.

Zesilovač zatížený 133 ohmy, vybuzený tak, aby výstup byl 100 V, 1000 c/s. Po odpojení zátěže smí výstupní napětí stoupenout na 130 - 145 V. Zesilovač plně buzený napětím o frekvenci od 50 do 10000 c/s, zatížený i odlehčený, nesmí vykazovat na stínítku žádné parazitní oscileace.
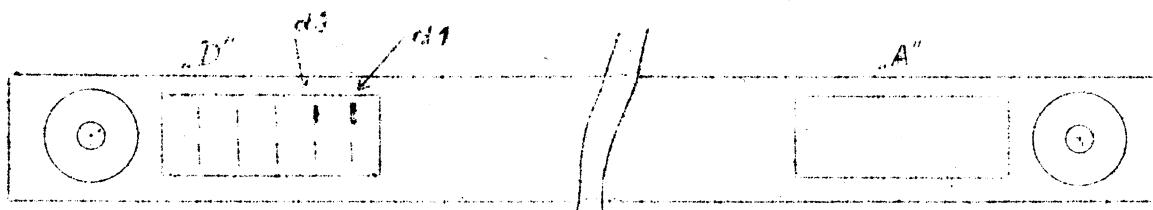
### Kontrola paralelního chodu.

Zesilovač zatížený a vybuzený jako prve /při zátěži 133Ω/ Spojením nožů d1 a d3 do zkratu musí výstupní napětí klesnout na 50 - 65 V. POHLED NA NOŽOVÉ LIŠTY ZE ZADU




Při všech těchto měřeních je zesilovač napájen svým eliminátorem. Není-li k disposici stejnosměrné napětí 24 V, je nutno v eliminátoru překlenout anodové relé spojkou nakrátko.

### Eliminátor 75 W.

Přívod sítě z nožů d8, d10 /0/ a d7, d9 /fáze/ přes pojistku 4A a dvoupolový spinač do 2 transformátorů.

Transformátor Tr 1 je anodový. Připojuje se stykačem S jen při provozu ústředny. Je-li ústředna ve stavu pohotovosti je anodový zdroj odpojen, čímž se šetří elektronky.

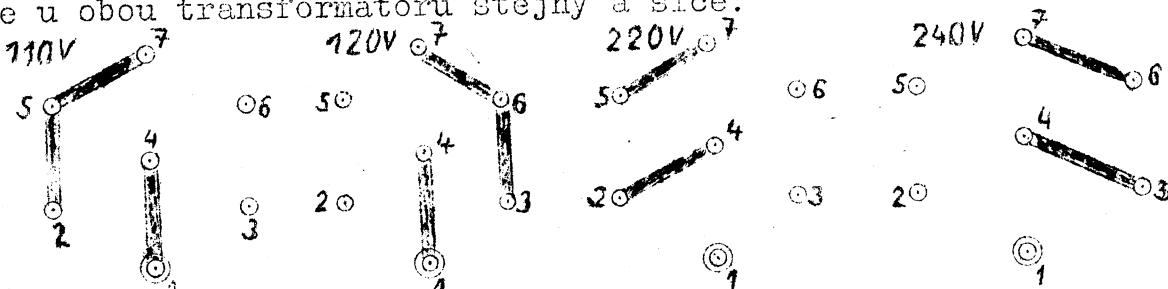Primár transformátoru Tr 1 i transformátoru Tr 2 se dají přepínat na napětí 110, 120, 220, 240 V. Obrazec umístění spojek je u obou transformátorů stejný a sice:



Toto schemátko je též nakresleno na zadní straně ukazatele sítového napětí.

Usměrňovací elektronky V 1 a V 2 jsou plynem plněné DCG/4/1000 Pozor!! Při výměně těchto elektronek, nebo při každé jejich manipulaci /transport eliminátoru nebo elektronek/, kde se elektronky pokládají, otáčejí nebo podobně pohybují, je nutno je žhavit po dobu nejméně 1 hodiny, než zapojíme anodové napětí.

Filtraci napětí obstarává nárazová tlumivka Tl a kondensátor C1.

Vnitř IV. transformátoru Tr 1 napájí kontrolní žárovku- zapojení anod 6 l.

Žhavící transformátor dodává všechna žhavící napětí pro termostat Th a usměrňovač mřížkového předpětí U. Místo tlumivky má tento usměrňovač relé G, které odpojí anodové napětí při poruše usměrňovače pro předpětí, nebo při přerušení spojení mřížkového předpětí mezi zesilovačem a eliminátorem. Thermosstat má za úkol připnouti anody až po nažhavení usměrňovacích elektronek, t.j. asi za 1 minutu.

Po zapojení thermostatického doteku dostane proud relé P, které zapne stykač S. Současně si relé P dotekem pl přidrží vlastní okruh a v doteku p2 přeruší okruh thermostatu. Relé S však drží dále přes vlastní dotek, dokud nenastane přerušení proudu ve sběrnici + /nůž d3/. Jest tedy možno klíčem pro spínání anod /sběrnice x/ zapínat nažhavený zesilovač okamžitě

avšak po odpojení přístroje od sítě je nutno čekat asi 1 minutu. Odpojením od sítě odpadné relé G a tím přeruší obvod relé P. Pro kontrolu napětí anodového i mřížkového slouží děliče R1-R2 a R3-R4.

#### Kontrola správné funkce eliminátoru.

V provozu se nejlépe zjistí kontrolou anodového a mřížkového napětí. Anodové napětí musí být prakticky konstantní je-li zesilovač bez modulace, neb vymodulován naplno. Klesá-li při zatížení značně napětí, je vadná jedna z usměrňovacích elektronek DCG 4/1000, neb nárazová tlumivka T1. Po výměně neb opravě tlumivky je nutno kontrolovat její činnost tak, že na eliminátor připojíme zesilovač. Snižujeme-li buzení zesilovače až do 0, nesmí napětí /zvlášt v okolí 0 vybuzení/ značněji stoupat / meze 700 - 730 V/. Stoupne-li napětí už zátěže nad stanovenou mez, má tlumivka malou indukčnost.

#### Správné hodnoty střídavých napětí.

Přístroj bez elektronek, stykač S v kliáu.

a./žhavící napětí na spodcích elektronek

DCG 4/1000 ..... 2,7 V /rozsa 6 V/  
b./žhavící napětí na nožích

C7 + C8 a C9 - C 10 je ..... 7,6 V /rozsa 9 V/

Stykač S přeložíme isolační podložkou.

c./napětí na špičkách vinutí thermostatu 26 V /rozsa 30V/

d./napětí na špičkách selenových usměrňovačů /koncové mezi sebou/ /výkres SK 8598 - C list 1/ 130 V /rozsa 150V/

e./napětí mezi středem anodového vinutí /špičk. tlumivky - spoj. anod. trafo - tlumivka/ a  
anodovými pívody ..... 730 V /rozsa 900V/  
/Vše měřeno přístrojem Multavi II. Rozsa 9 V dostaneme přepnutím na 6 V a zařazením seriového odporu 1000 ohmů 1%/  
%

Pos	Elektrické díly	Velikost	Objednací údaje	Číslo výkresu	Kusů
			Tvar :		
R	ODPORY				
1	Potenciometr log.	0,1	MΩ	cč. 523591	1
2	Odporník	0,5 W	MΩ	523304	1
3	Odporník	0,5 W	MΩ	523305	1
4	Odporník	0,5 W	MΩ	523305	1
5	Odporník	0,5 W	1 KΩ 5%	Always D 12	1
6	Odporník	0,5 W	400 Ω	cč. 523365	1
7	Odporník	0,5 W	25 Ω	Always D 12	1
8	Odporník	0,5 W	0,1 mΩ	cč. 523301	1
9	Odporník	0,5 W	20 KΩ	523339	1
10	Odporník	0,5 W	0,5 MΩ 2%	Always D 12	1
11	Odporník	0,5 W	0,8 MΩ 2%	Always L 12	1
12	Odporník	0,5 W	0,5 MΩ	cč. 523305	1
13	Odporník	0,5 W	20 KΩ	523339	1
14	Odporník	0,25W	20 KΩ	523325	1
15	Odporník	0,25W	20 KΩ	523325	1
16	Odporník	2 W	50 KΩ	523409	1
17	Odporník	12 W	20 KΩ	Always S 157	1
18	Odporník	0,25W	5 KΩ	cč. 523324	1
19	Odporník	0,5 W	0,3 MΩ	523310	1
20	Odporník	0,5 W	0,3 MΩ	523310	1
21	Odporník	0,25W	5 KΩ	523324	1
22	Odporník	0,5 W	1 KΩ 5%	Always D 12	1
23	Odporník	0,5 W	0,4 MΩ	cč. 523315	1
24	Odporník	0,5 W	0,6 MΩ	523358	1
25	Odporník	0,5 W	0,6 MΩ	523358	1
26	Odporník	0,5 W	0,2 MΩ	523302	1
27	Odporník	0,5 W	0,2 MΩ	523303	1
28	Odporník	0,5 W	0,1 MΩ	523301	1
29	Potenciometr lin.			čp. 74052	1
30	Potenciometr lin.			74052	1
31	Odporník	0,5 W	0,1 MΩ	cč. 523301	1
32	Odporník	0,5 W	30 KΩ	523317	1
33	Odporník	0,5 W	30 KΩ	523317	1
34	Odporník	0,5 W	10 KΩ	523314	1
35	Odporník	0,5 W	10 KΩ	523314	1
36	Odporník	12 W	13 KΩ	Always S 157	1
37	Odporník		0,48 Ω 3%		1
38	Odporník		0,48 Ω 3%		1
39	Odporník	1 W	800 Ω	Always D 141	1
40	Odporník	1 W	800 Ω	Always D 141	1
41	Odporník	0,5 W	250 Ω	cč. 523332	1
42	Odporník	1 W	3000 Ω	Debeg	2
43	Odporník	0,5 W	2000 Ω	cč. 523370	2
44	Odporník	0,5 W	25 Ω 5%	Always D 12	1
45	Odporník	0,5 W	30 KΩ	cč. 523317	1
46	Odporník		7 Ω		1
47	Odporník		1,8 Ω		1


Plán provedení

Pos	Elektrické díly	Objednací údaje		Kusů
		Velikost	Císlo výkresu Tvar:	
C	Kondensátory			
1	Kondensátor	1.500 V	50.000 pF	cč. 522322 1
2	Kondensátor	12,5 V	25 uF	522221 1
3	Kondensátor	250 V	1 uF	522041 1
4	Kondensátor	1.500 V	50.000 pF	522322 1
5,7	Kondensátor	250 V	2 uF-4 uF	522060 1
6	Kondensátor	250 V	1 uF	522041 1
8,9	Kondensátor	250 V	2x 0,5 uF	522048 1
10	Kondensátor	1500 V	0,1 uF	522304 1
11	Kondensátor	1500 V	0,1 uF	522304 1
12	Kondensátor	250 V	250 pF	522328 1
13	Kondensátor	250 V	250 pF	522328 1
14	Kondensátor	250 V	50.000 pF	Ka 10812HA 1
15	Kondensátor		odvinovací	cč. 522946 1
Tr	Transformátory			
1	Výstupní trafo			cč. 520624 1
2	Vyrovnávací trafo			521058 1
D	Doutnavky			
1	Doutnavka		85 V	MRZ 110 1
V	Elektronky			
1	ECH 21			1
2	EF 22			1
3	EF 22			1
4	EL 51			1
5	EL 51			1
		PUVODNÍ	PROVEDENÍ	
		Nové provedení		
		XXXXXXXXXXXXXX		
R	Odpory			
1	Potenciometr log.			
2	Odpor	0,5 W	0,1 MΩ	cč. 523591/II 1
3	Odpor	0,5 W	0,5 MΩ	Always tap 12 1
4	Odpor	0,5 W	1 KΩ	Always typ 12 1
5	Odpor	0,5 W	0,8 MΩ	Always typ 12 1
6	Odpor	0,5 W	0,1 MΩ	Always typ 12 1
7	Odpor	0,5 W	0,15 MΩ	Always typ 12 1
8	Odpor	0,5 W	250 Ω	Always typ 12 1
9	Odpor	0,5 W	1,5 MΩ	Always typ 12 1
10	Odpor	0,5 W	0,4 MΩ	Always typ 12 1
11	Odpor	0,5 W	1 KΩ	Always typ 12 1
12	Odpor	0,5 W	0,5 MΩ	Always typ 12 1
13	Odpor	1 W	6 KΩ	Always typ 13 1
14	Odpor	1 W	6 KΩ	Always typ 13 1
15	Odpor	1 W	7 Ω	Always typ 13 1
16	Odpor	1 W	5 KΩ	Always typ 12 1
17	Odpor	0,5 W	0,1 MΩ	Always typ 12 1
18	Potenciometr lin		10 KΩ	cč. 523597/II 1
19	Potenciometr lin		10 KΩ	523597/II 1
20	Odpor	0,5 W	0,1 MΩ	Always typ 12 1
21	Odpor	0,5 W	30 KΩ	Always typ 12 1


Pos	Elektrické díly	Objednací údaje			Císlo výkresu	Kusů
		Velikost				
22	Odpor	0,5W	30	KΩ	Always typ 12	1
24	Odpor	12 W	20	KΩ	Always typS	1
25	Odpor	12 W	13	KΩ	Always typS	1
26	Odpor	0,5W	0,48	Ω	Always typS	1
27	Odpor	0,5W	0,48	Ω	Always typS	1
28	Odpor	1 W	800	Ω	Always D 141	1
29	Odpor	1 W	800	Ω	Always D 141	1
30	Odpor	0,5W	200	Ω	Always tvar12	1
31	Odpor	0,5W	100	Ω	Always tvar12	1
32	Odpor	0,5W	100	Ω	Always tvar12	1
33	Odpor	0,5W	100	Ω	Always tvar12	1
34	Odpor	1 W	3	KΩ	Always tvar13	2
35	Odpor	0,5W	2	KΩ	Always typ 12	2
36	Odpor	0,5W	50	KΩ	Always typ 12	1
37	Odpor	1 W	7	Ω	Always typ 12	1
38	Odpor	1 W	1,8	Ω	Always typ 12	1
39	Odpor	0,5W	50-70	KΩ	Always typ 12	1
C	Kondensátory					
1	Kondensátor	500 V	50.000	pF	Always 307	1
2	Kondensátor	250 V	2	uF	cč. 522060	1
3	Kondensátor	400 V	4	uF		
4	Kondensátor	500 V	1.000	pF	Always 300	1
5	Kondensátor	500 V	10.000	pF	Always 302	1
6,7	Kondensátor	250 V	2x 0,5	uF	cč. 522048	1
8	Kondensátor	250 V	1	uF	522041	1
9	Kondensátor	250 V	1	uF	522041	1
10	Kondensátor	500 V	50.000	pF	Always 307	1
Tr	Transformátory					
1	Transformátor výstupní				cč. 520624	1
2	Transformátor vyrovnávací				521061	1
A	Relé					
1	Relé				14x 1003	1
D	Boutnavky					
1	Boutnavka		85 V		MRZ 110	1
V	Elektronky					
1	EF 22					1
2	EBL 21					1
3	EL 51					1
4	EL 51					1
Ž	Žárovky					
1	Žárovka telef.		24V/50mA			1
2	Žárovka telef.		24V/50mA			1


ELIMINÁTOR PRO RU/

pos	Elektrické díly	objednací údaje			Kusů
		Velikost	Číslo výkresu Tvar:		
R	<u>Odpory</u>				
1	Odpor	0,5 W	1 KΩ	cč. 523351	1
2	Odpor	0,5 W	0,8 MΩ	523312	1
3	Odpor	0,5 W	40 KΩ	523346	1
4	Odpor	0,5 W	100 KΩ	523301	1
5	Odpor	0,25W	150 Ω	523372	
K	<u>Kondensátory</u>				
1	Kondensátor krab. 1000V		10 uF	522062	1
2	Kondensátor krab. 250V		2 x 2 uF	522058	1
3	Kondensátor krab. 250V				
A	Relé				
1	Relé	15.000	R 15 A 1003		1
2	Relé	2.000	R 24 A 1011		1
3	Relé silnoproudé	500	cč. 151524		1
4	Thermostat		Ih Bv 33 A 6		1
Tr	Transformátory				
1	Trafor anodový		cč. 520093-C		1
2	Trafor žhavící		520094		1
Tl	Tlumivky				
1	Tlumivka		520746		1
U	Usměrňovače				
1	Usměrňovač		čp. 59909		2
P	Pojistky				
1	Pojistka trub. FT 3	4 A	čp. 76570-B		1
2	Pojistka trub. FT 3	6 A	76570-B		1
V	Elektronky				
1	Usměrňovací		DCG 4/1000		1
2	Usměrňovací		DCG 4/1000		1

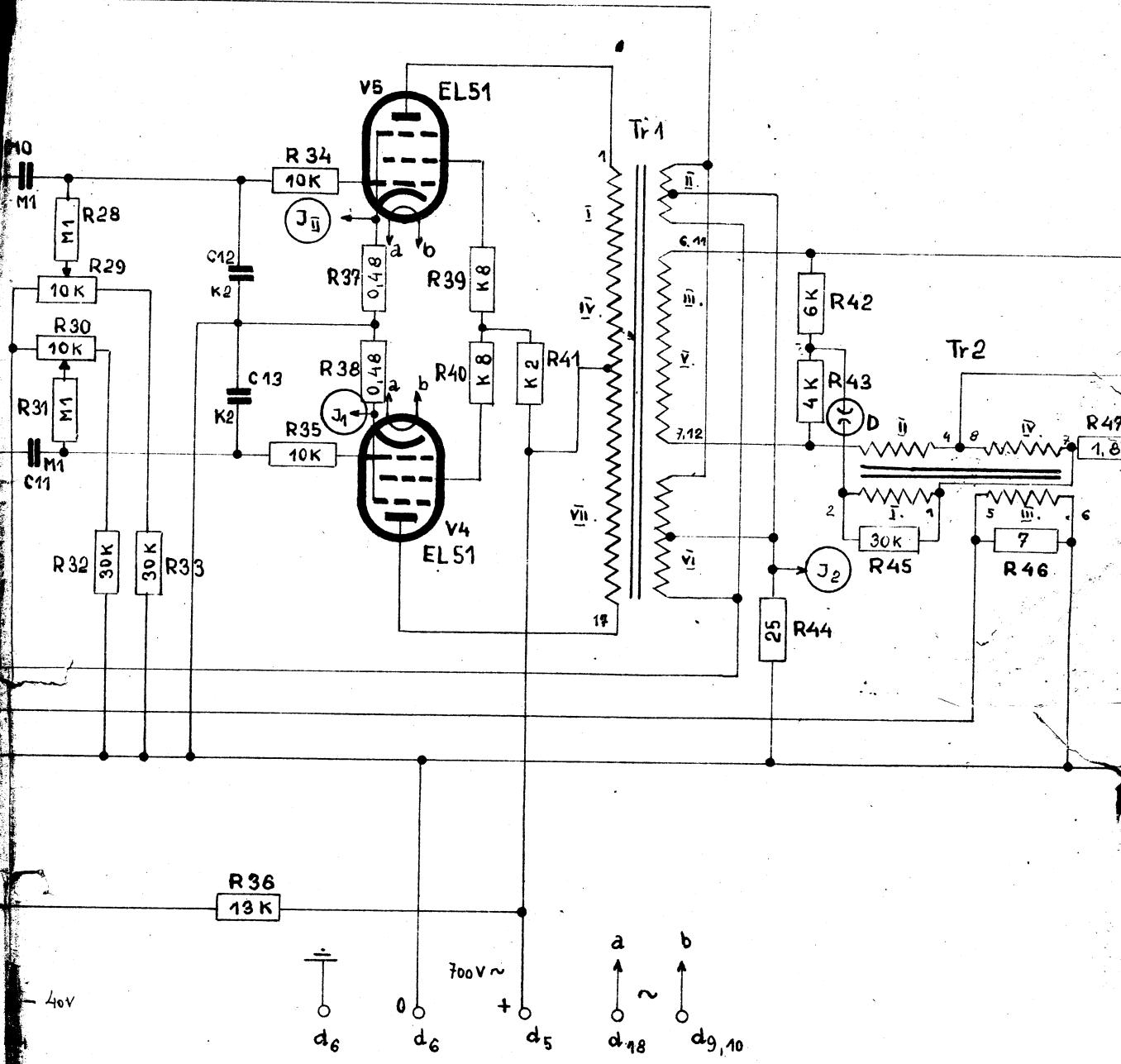

KREZLIL	Družek	NALEZENÍ: Z 95W číslo 292108
KONTROLOVÁ	<i>[Signature]</i>	KABELAČ

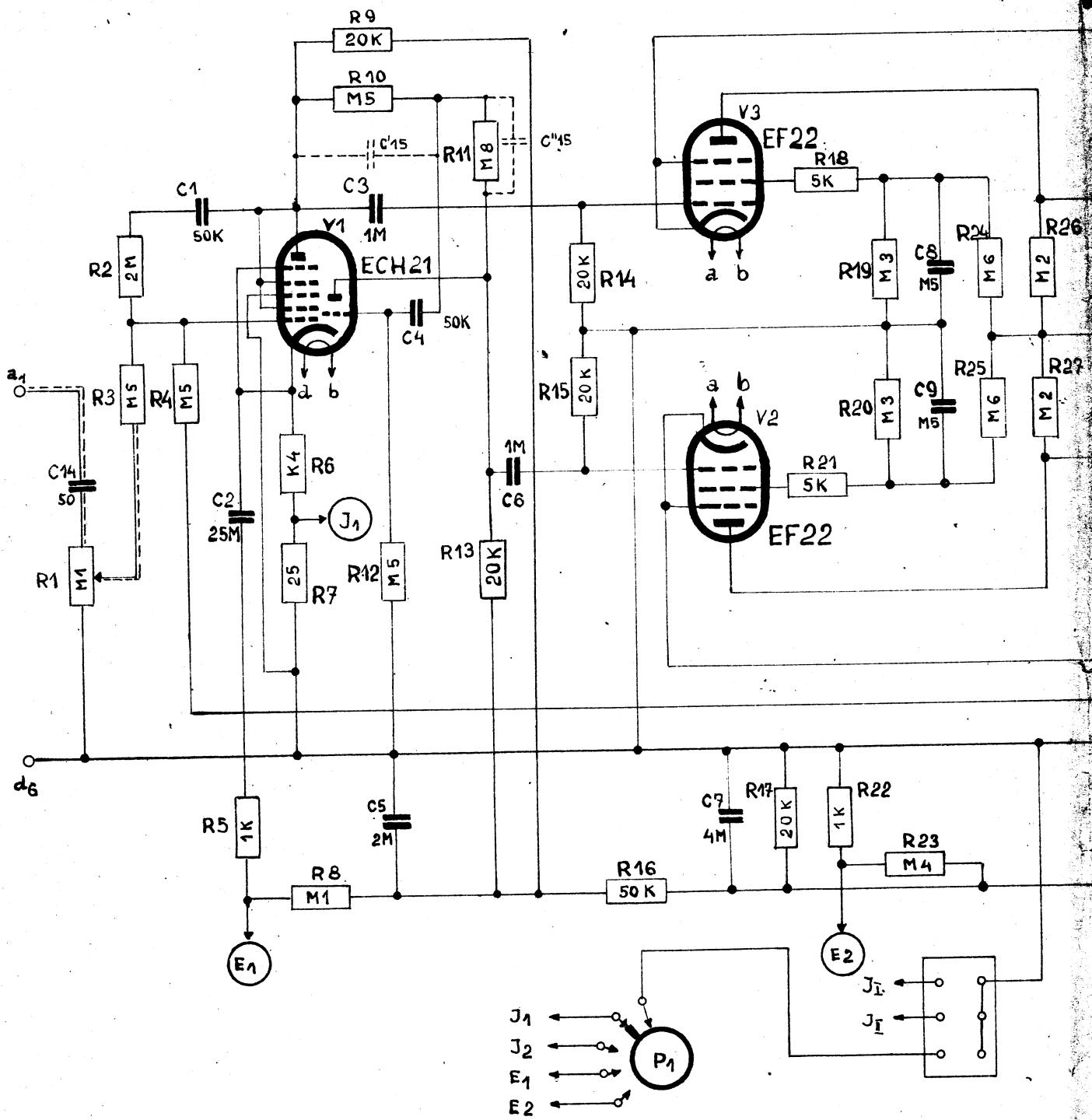


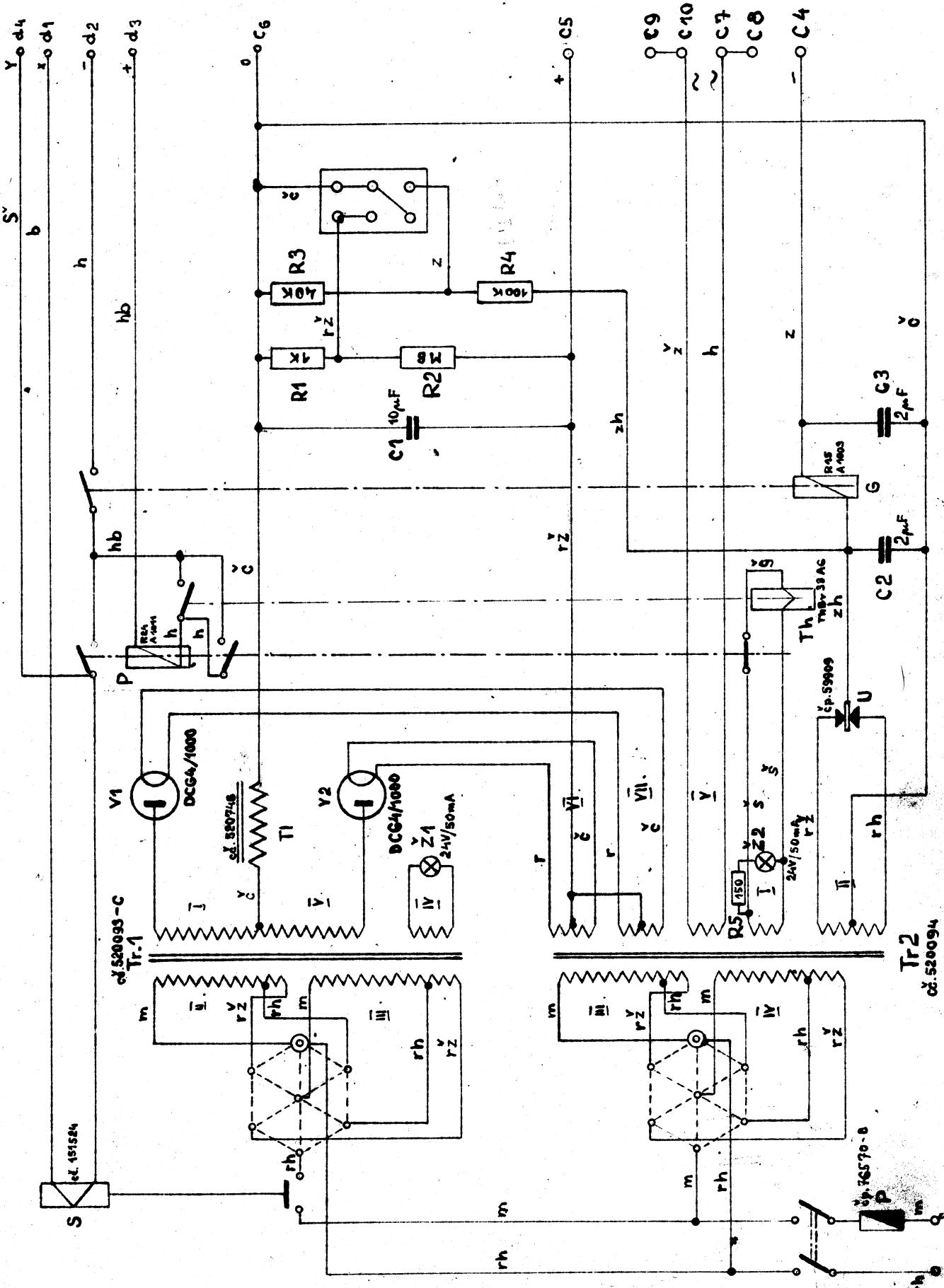

KRZELUL	NAMEK	NALOZENI K.	STELO
KONTROLOVAN	<i>G. Smid</i>	KABELA Z	
NAZEV			216.344


101 a-

2 × EL51

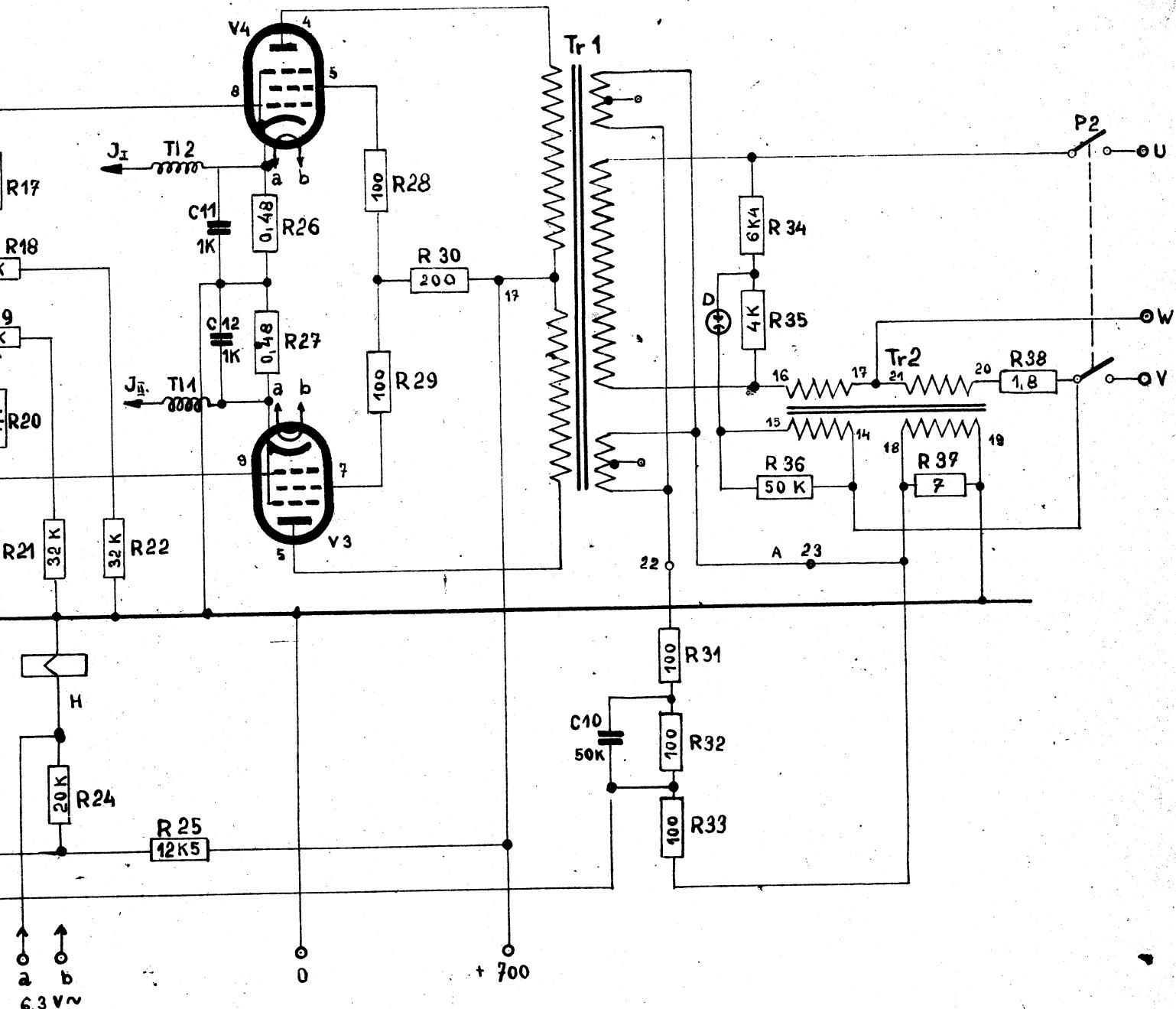

KRESLIL	NALEZÍK:	Z 96 W/II.	CÍLO:
KONTROLOVAL	KABELAŘ:		
NAZEV		216 346	
SF-03-4086		16.4.	

Schema zesilovače 751

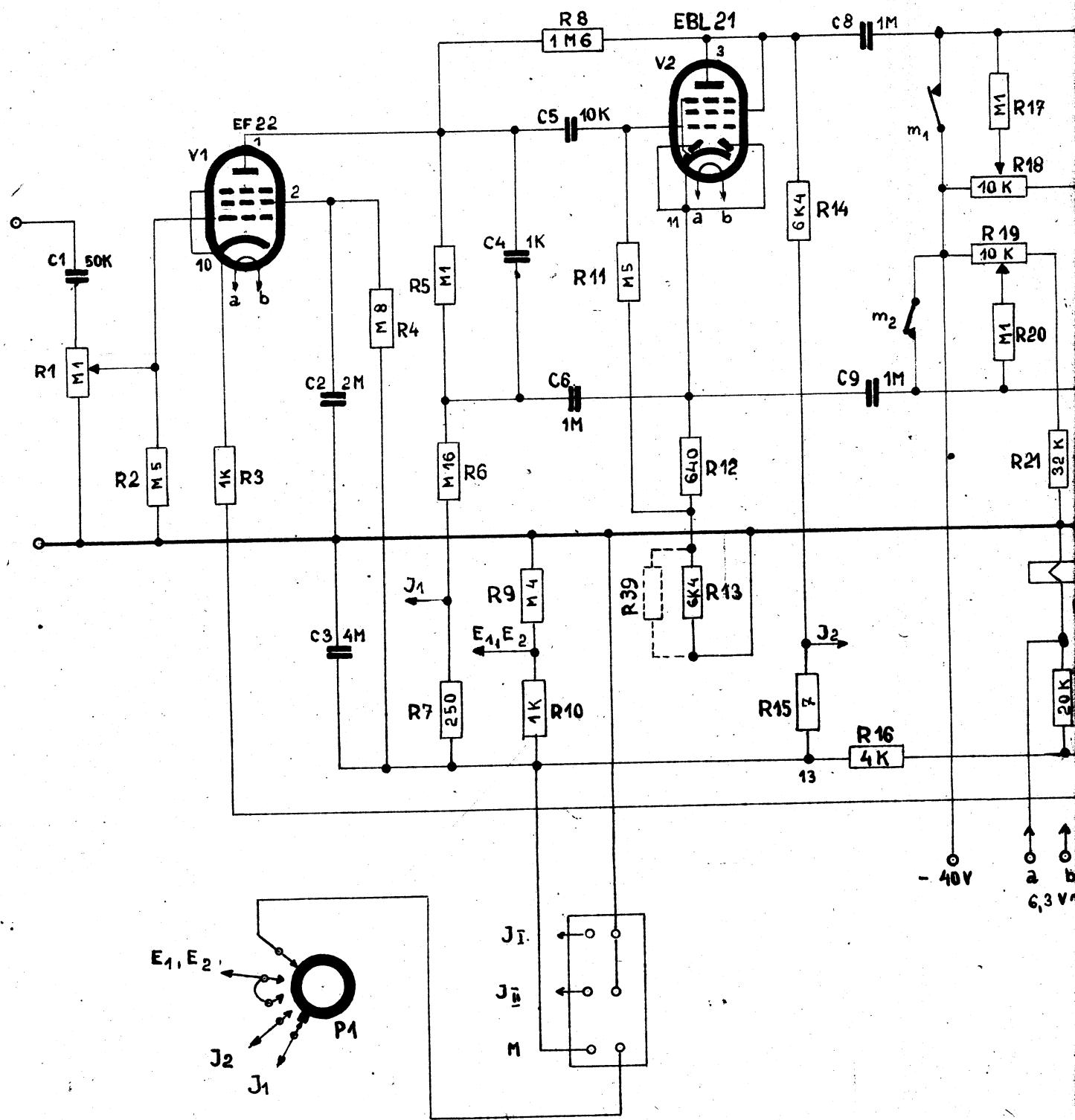

Panelový ventilátor.

Code číslo: 511980

Ceníkové číslo: 272183

Druh proudu:

Střídavý 50 c/s

Napětí 120 V - 220 V

Maximální rozměry:

485 x 135 x 370 mm

Váha: 5,5 kg

Příkon: 25 W

Montáž. zap.:

Schema:

SF - 03 - 4606 - B

SK 8616 - C

Klíčování: 34


Technický popis panelového ventilátoru.

Účel: Panelový ventilátor je určen pro ústřednu RU, kde je více zesilovačů v jedné skřini a kde je nezbytná nucená cirkulace vzduchu.

Popis: Mimo ventilátor s vertikální hřídelí obsahuje panel ještě pohotovostní relé, kterým se zepíná ventilátor jen při skutečném provozu ústředny /t.j. při zapnutí anodového napětí/.


Vzhledem k zapojení motorku není možné přepínat síťové napětí jen přešroubováním pojistky na panelu, ale též jiným zapojením nožové lišty skříně. Protože skříně jsou zamontovány stabilně a změna napětí ze 120 V na 220 V / nebo obráceně / je velmi řídká, je zapojení provedeno trvale na skříně.

Zapojení nožové lišty skříně pro 120 V

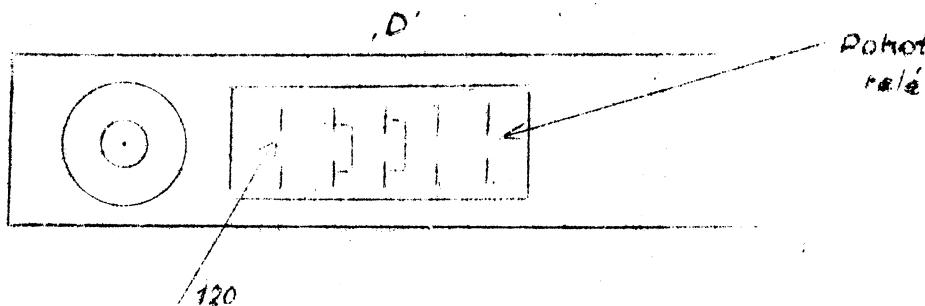

- 103 -

Zapojení nožové lišty skříně pro 220 V.

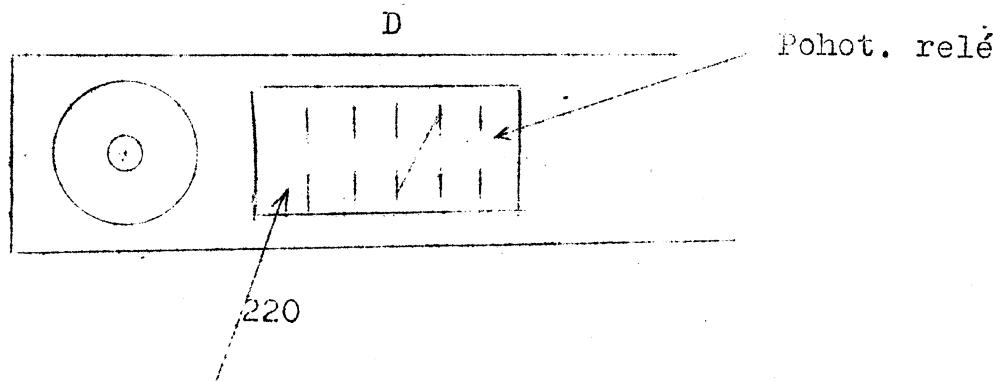


Pojistky: pro 120 V = 1 A  
pro 220 V = 0,5 A

Elektrická data:

Minimální napětí, při kterém pokrovostní relé musí spolehlivě přitáhnout je 16 V.

Příkon motoru ..... 54 - 58 W  
obrátky motoru ..... 1250 - 1300/min.

Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje		kusů
		Velikost	Císelový kresu Tvar:	
M	Ventilátor	jednofázový	čp. 76572-C	1
A	Relé silnoproudé 500A	24V/13000záv	cč. 151524	1
p	Pojistky			
1	Trubičková	500 mA		1
2	Trubičková	1000 mA		1

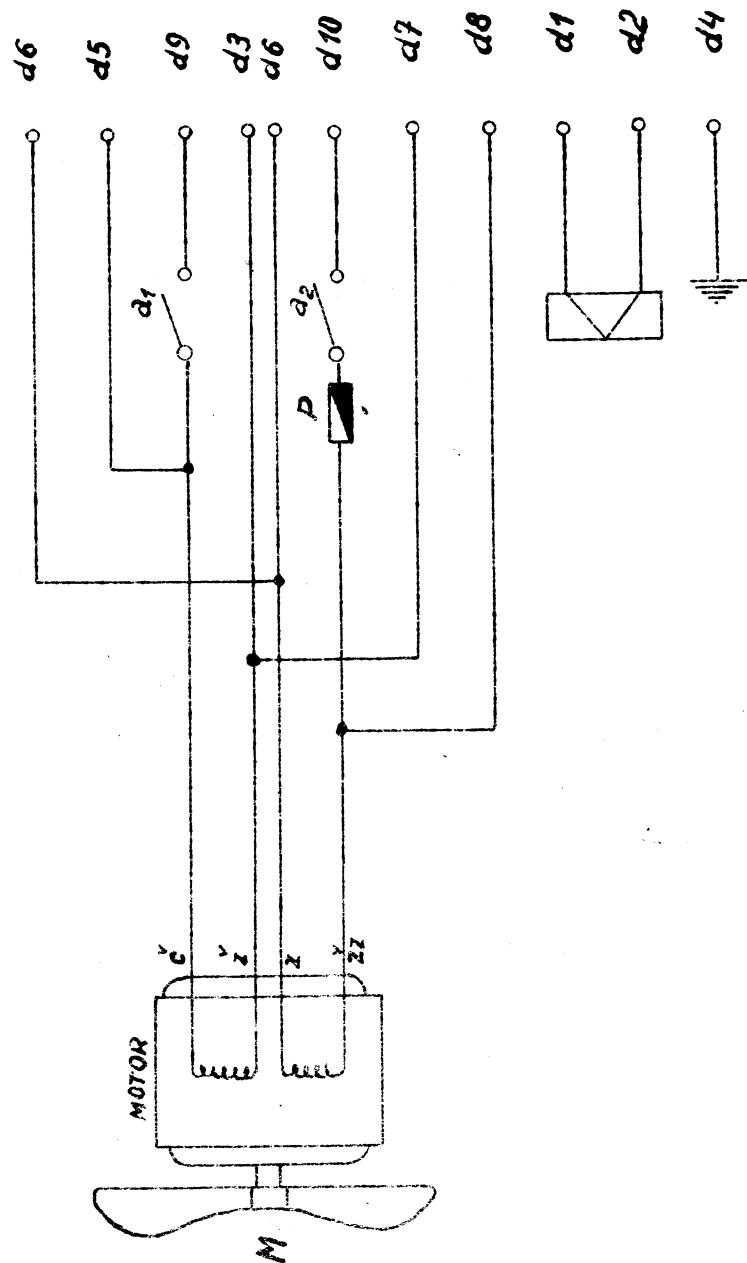

KRESLIL	KONTROLUJÍ	CÍLO
NAZEV	Schemata panelového ventilátoru	216 341
SF-03-460		DATUM 23.1.195

Technická data panelu "D.O.C.

Code číslo:	511 700	Ceníkové číslo:	272130-K
<u>Druh proudu pro eliminátor:</u>		<u>Druh proudu pro návěst žárovky:</u>	
Střídavý	50 c/s	Střídavý	50 c/s
napětí	120/220V	napětí	24 V
<u>Druh proudu pro ovládací linky:</u>		<u>Příkon ze střídavé sítě:</u>	
Stejnosmerný			38 - 40 W
napětí	41,5 V		
<u>Druh proudu pro relé X<sup>2</sup></u>		<u>Maximální rozměry a váha:</u>	
Stejnosmerný		Rozměr :	485 x 224 x 370 mm
napětí	24 V	Váha :	25 kg
Klíčování:	54	Schema :	S 95-4757/I,II,III.

Technická data panelu "Q.Z."

Code číslo:	511 705	Tovární číslo:	272131-F
<u>Druh proudu pro eliminátor:</u>		<u>Druh proudu pro návěst žárovky:</u>	
Střídavý	50 c/s	Stejnosmerný	
napětí	120/220V	napětí	24 V
<u>Druh proudu pro ovládání</u>		<u>Příkon ze střídavé sítě:</u>	
Stejnosmerný			24 - 26 W
napětí	43 V		
<u>Druh proudu pro stykač:</u>		<u>Maximální rozměry a váha:</u>	
Stejnosmerný		Rozměr :	485 x 134 x 370 mm
napětí	24 V	Váha :	9 kg
Klíčování :	23	Schema :	S 95 - 4764

Technický popis dálkového ovládání rozhlasových ústředen.

Všeobecně:

Účel: Umožňuje ovládání až 10 pobočných ústředen z hlavní ústředny a tím decentralizaci velkých zařízení, spojenou s velkou úsporou rozvodních vedení a velkou pružností celého zařízení.

### Povšechný popis činnosti

Zařízení obsahuje dva druhy přístrojů: panel pro centrálu dálkového ovládání a panel pro pobočnou ústřednu. /Zkratka Dálkové Ovládání Pobočky./Připojování jednotlivých poboček k centrále děje se klíči Kl 1 + Kl 10 na panelu DOC /zkratka Dálkové Ovládání-Centrála/.

Sepnutím klíče Kl přivede se pobočná ústředna do synchronního stavu s centrálou, t.j. je-li centrála odpojena od sítě, je i pobočka odpojena od sítě. Žhaví-li centrála /pohotovostní stav/ je i pobočka žhavena. Je-li centrála v provozu, je i pobočka v provozu a vysílá program centrály. Tímto zjednodušeným ovládáním zapínají se a odpinají pobočky k centrále, ale není možno ovládat reproduktorové smyčky poboček. Ty musí být trvale připojeny v pobočkách dle potřeby.

Pobočka má též možnost vlastního programu, t.j. pracovat nezávisle na ústředně. Tato možnost je ovšem jen v následujících případech:

A. Klíč pobočky v centrále je v poloze >vypnuto<. V tomto případě pracuje pobočka naprosto samostatně a nezávisle na centrále a může mít proto vlastní program při jakémkoliv stavu centrály, /t.j. vypnuta, připravena, v provozu/.

B. Klíč pobočky v centrále je v poloze >zapnuto<. V tomto případě může mít pobočka vlastní program jen při následujících stavech centrály:

B1 - centrála vypnuta

B2 - centrála připravena

Při zapnutí centrály do provozu klíčem pro spínání anod /neb dálkově klíčem u mikrofonu/ se přepne program pobočky na program centrály plynulým prolnáním, takže nevznikne nepříjemné cvaknutí.

Je učiněno opatření, aby se v důležitých případech dal uskutečnit vlastní program pobočky i v případě, že pobočka je ovládána centrálou /na př. požární hlášení/ přepnutím knoflíku čís.4 na panelu pobočky z polohy "VU"/Vlastní i Ústřední/ na "V" /Vlastní/ /z II na I/.

Všechny stavy poboček /vypnuty, připraveny, v provozu/ jsou signalisovány zpět do centrály pro bezpečnou kontrolu činnosti zařízení. Signalisace je žárovková, žárovkami Ž\_1\_1\_1\_1\_1\_1\_1\_1 a Ž\_2\_2\_2\_2\_2\_2\_2\_2 na panelu DOC.

žárovky Ž 1 1 + 10 signalisují vyhrazeně správné ovládání pobočky centrálou.

Žárovky Ž 2 1 + 10 signalisují zase výhrazeně provoz pobočky bez ovládání centrálou, ať je knoflik čís. 4 přepinače č 29 v pobočce v jakékoliv poloze / VU - V/(II - I).

Podle toho, zda žárovky Ž 1 1 - 10 a Ž 2 1 - 10 svítí, či nikoliv, poznáme, jaký je stav pobočky a to:

1./Příslušná žárovka Ž 1 nesvítí - pobočka není ovládána centrálou / nežhaví /.

2./Příslušná žárovka Ž 1 svítí na pol. intensity - pobočka je žhavena - připravena / klíč KL 1/ v centrále je zapnut, avšak nejsou zapnuty anody/.

3./Příslušná žárovka Ž 1 svítí naplno - pobočka reprodukuje program centrály / žhavení i anody jsou zapnuty/.

4./Příslušná žárovka Ž 1 i Ž 2 svítí naplno - pobočka má vlastní program, centrála zapne žhavení pobočky klíčem KL 1 1 - 10 : anody centrály nejsou zapnuty/.

5./Příslušná žárovka Ž 1 nesvítí, Ž 2 naplno - pobočka má nouzový / přednostní / vlastní program. / Centrála - zapnuty anody i žhavení pro pobočku/.

Na panelu DOP se signalisují stavy:

Žárovka Ž 4 svítí - pobočka připravena / žhavěna/.

! Ž 3 " - " v provozu / anody zapnuty/

" Ž 1 " - " vlastní program

" Ž 2 " - " má ústřední program.

Akustická kontrola programů poboček v centrále umožňuje další možnost kontroly chodu ústředen.

Je provedena tak, že stisknutím tlačítka TL 1-10 příslušné pobočky přepne se kontrolní reproduktor centrály z programu centrály na program žádané pobočky.

Pro případ že centrála není v provozu, nebo z jiných důvodů není žádoucí použití kontrolního reproduktoru centrály pro kontrolní program pobočky, lze kontrolu akustickou provádět sluchátky zasunutými do zdírek měřící destičky č. 48 označ. pís, "T" na DOP po stisknutí tlačítka TL 1-10 příslušné pobočky.

Panel DOP obsahuje mimo ovládací prvky též pomocný přepínačí zesilovač, který má následující funkce:

- 1./Zesílit napěti linky z centrály zeslabené útlumem vedení na hodnotu 1,55 V potřebnou pro buzení zesilovačů pobočky na plný výkon.
- 2./Provádět prolinaci připojení programu pobočky na program centrály a zpět.

#### Principiální schéma ovládání.

Zapnutím klíče KL přijde se pomocný zdroj na A - drát ovládacího vedení a projde proud cestou +44 V - KL + K<sup>3</sup> - Tr<sup>2</sup> - Tr<sup>4</sup> - R<sup>1</sup>, vinutí I + II + III relé S, zem. Celkový odpor okruhu je cca 9600 ohmů a proud má proto hodnotu cca  $42/9600 = 4,4 \text{ mA}$ . Tato hodnota stačí pro přitažení relé S, ale ne pro přitažení relé K<sup>3</sup>. Relé S přitáhne, zapne doteky 43, 44 a tím připojí stykač jež je umístěn v síťovém panelu, čímž se pobočka připojí na síť. Pomocný zdroj 24 V pro relé /v rozvod. panelu ústředny/ dostane napětí, pomocné relé Z připojené na toto napěti přitáhne a doteky 21-22 spojí vinutí II a III relé S do krátká. Tím klesne odpor okruhu z 9600 ohmů na 2000 ohmů, proud stoupne na hodnotu cca  $42/2000 = 21 \text{ mA}$ , relé K<sup>3</sup> /v centrále/ přitáhne a rozsvítí žárovku Ž 1 na poloviční intenzitu. Tím je indikováno vykonání žádané funkce, t.j. připojční pobočky na síť.



Stejným principem je provedeno spínání anod pro uvedení pobočky do chodu na drátku B, s výjimkou, že napěti +42 V je přivedeno na okruh až po zapojení anod centrály a tím i připojení anody v pobočce se nemůže uskutečnit dříve než v centrále. Má-li pobočka vlastní program, spojí se, montážem v relé V /obr. A/ vinutí III relé A do zkratu, a na linku se místo země přivede napěti - 42 V s pomocného usmerňovače. Odpor okruhu drátu B je 2000 ohmů a to je též odpor vinutí II. Vinutí I, II mají stejný počet závitů a jsou zapojeny tak, že při směru proudu dle obr. A se jejich účinek ruší a relé A nepřitáhne, relé V zustane přitaženo a přes jeho doteky 14, 15 svítí žárovka Ž 1 "Vlastní program". Přivede-li se však napěti +42 V na relé K<sup>A</sup> buď klíčem KL, jsouli anody DOC již zapnuty nebo /je-li pobočka již dříve klíčem KL připojena/ dostane-li sběrnice X napěti při zapnutí anod, vlivem tohoto napěti vznikne přídavkový proud 21 mA v relé A, jehož účinek se sčítá, relé A přitáhne a přepne na centrální program jako v případě obr. B.

Současně se stejnosměrnými proudy ovládacími jsou dráty A,B přes translatory  $Tr^1$  a  $Tr^2$  převáděny střídavé proudy z výstupních sběrnic pobočky 100 V. Tím vzniká pozitivní kontrola skutečně vysílaného programu pobočky.

Z uvedeného popisu je patrné, že pro dálkové ovládání je třeba dvou dvoudrétových vedení a zem, při čemž

1 vedení /2 dráty/ jsou pro dálkové ovládání a  
a zem zpětnou kontrolu

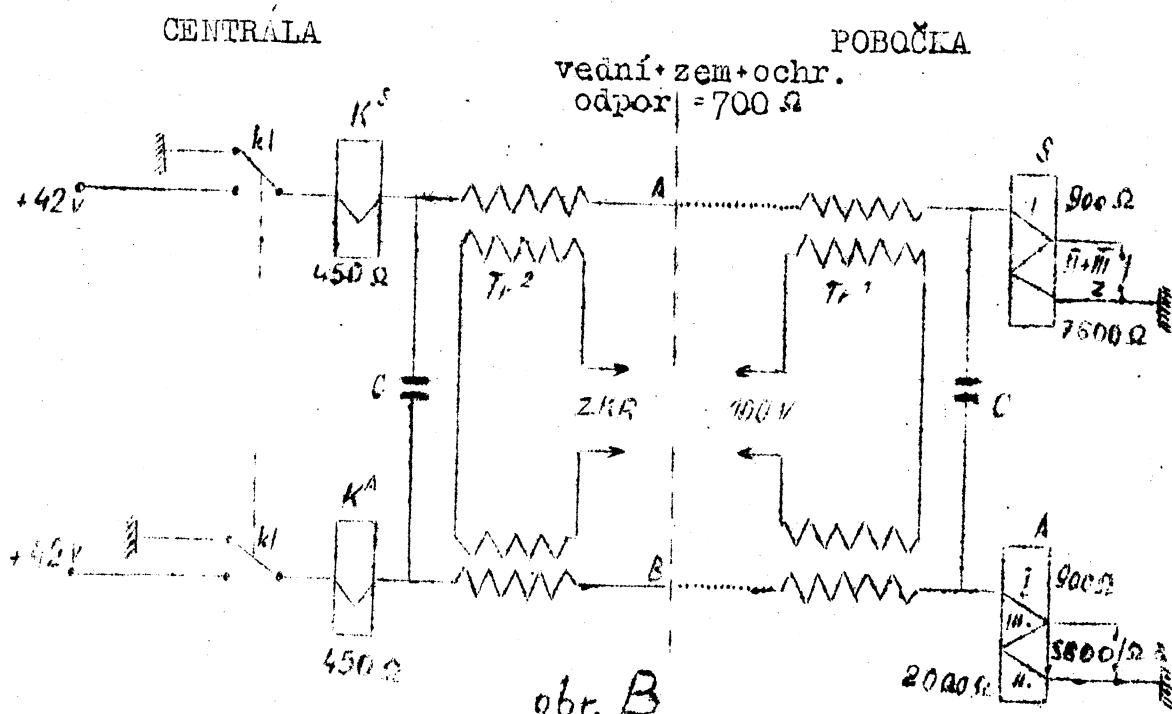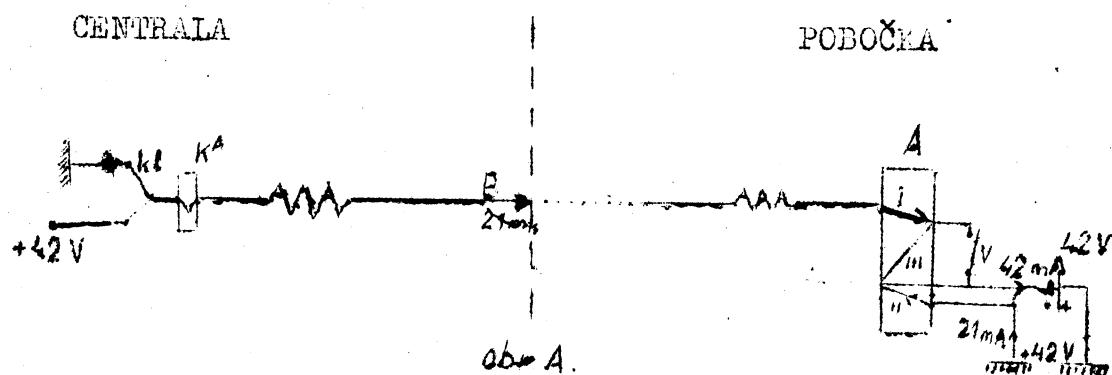
2 vedení /2 dráty/ pro přenos modulačního napětí  
Maximální dovolený odpor linky ovládací je 1200 ohmů, t.j.  
pro kabel Øžíl 0,6mm, maxim., vzdálenost 10km. Pro spojení na  
větší vzdálenost je nutno volit vodič o příslušně menším  
odporu.



Detailní popis zapojení.

Všeobecně.

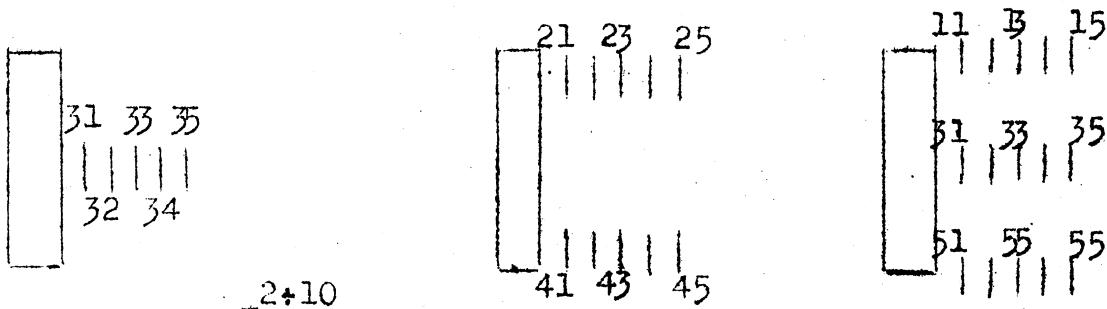Schema kresleno tak, že kotvičky jednoho relé jsou nad sebou kotvičky vždy v poloze klidové, t.j. relé bez proudu. Čísla per relé odpovídají schematům dle obr. C při pohledu zepředu.



Šipky značí připojení analogických okruhů multiplu poboček 2+10 paralelního uzlu A, neboť na schématu jsou zapojeny všechny okruhy jen pro jednu pobočku.

Zapojení DOC. /schema S 95-4757/I/.

Usměrňovač 42 V

$Tr^1$  - síťový transformátor

$U^1$  - selen. usměrňovač 48 V, 1 A

$Tl^1$  - tlumivka filtrační

$C^1, C^2$  filtrační kondensátory

Pomocná relé  $X^1, X^2, X^3$

Pracuje současně a naznačuje vlastně jedno relé s velkým počtem kontaktů. Relé  $X^3$  je napájeno z pomocného zdroje 24 V centrály, připojeného na sběrnice - X. Relé  $X^1, X^2$  jsou připojena v serii na zdroj 42 V v panelu DOC.

Tato relé přitahnou, je-li centrála přivedena do stavu "Provoz" a připnou tak napětí + 42 V připojovacím kontaktem 31 - 32 - 33 - 34 na dráty B ovládacích linek poboček /jsou-li pobočky připojeny klíči KL/.

Relé  $X^1$  připojuje tak pobočky 1+4, relé  $X^2$  pobočky 5 + 8 a relé  $X^3$  pobočky 9 + 10. Dalšími kontakty relé  $X^1, X^2$  /11, 12 - 13 - 14, 51 - 52 - 53 - 54/ rozpojuje se okruh signálních žárovek. /Viz dále/.

Odpory R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11 jsou na ochranu relé  $X^1, X^2$  a klíčů KL proti svaření kontaktů, kdyby z jakékoliv

přičiny se u přepinacích svazků relé /31 - 32 - 33 - 34/ resp. kliců /14 - 15 - 16, 34 - 35 - 36/ jejich pera spojila všechna do krátká. Činnost relé K<sup>S</sup>, K<sup>A</sup> byla principielně vysvětlena v předešlém odstavci.

Okruh signálních žárovek.

Signální žárovky Ž 1 a Ž 2 jsou napájeny stridavým napětím 24 V. Napájecí transformátor pro ně nalézá se na sítovém panelu centrály a sítové napětí pro něj je odbočeno přes zvláštní pojistku, před hlavním sítovým vypínačem centrály. Tím je umožněna žárovková signalisace vlastního programu poboček i když je centrála vypnuta. Žárovka Ž 1 signalisuje stav zapnutí pobočky, žárovka Ž 2 její vlastní program. Signalisace pracuje následovně:

Pobočka je připravena /žhaví/:

Relé K<sup>S</sup> přitáhlo, žárovka Ž 1 dostane proud cestou:

Přívod 24 V~, d5 ~ Ž 1 - pero 12 relé K<sup>A</sup>, R 18, pero 52 - 53 relé K<sup>S</sup>, přívod d6

žárovka se rozsvítí poloviční intenzitou vlivem R 18.

Pobočka je v provozu /anody zapnuty/:

Relé K<sup>A</sup> přitáhlo, spojilo v kontaktech 12 - 13 odpór R 18 do zkratu a žárovka se rozsvítí naplno.

Pobočka má přednostní vlastní program:

Relé K<sup>S</sup> odpadlo /okruh drátu A v pobočce rozpojen - viz dále/ žárovka Ž 1 zhasne. Žárovka Ž 2 signalisuje vlastní program pobočky následovně:

Centrála vypnuta neb žhaví, pobočka má vlastní program; relé K<sup>A</sup> přitáhlo, žárovka Ž 2 dostane proud cestou D5 - Ž 2 kontakt 52 - 53, relé K<sup>A</sup>, pomocný kontakt relé X<sup>1</sup>, X<sup>2</sup>, neb X<sup>3</sup> /viz relé X<sup>1</sup>X<sup>2</sup>X<sup>3</sup>/ d6 a rozsvítí se.

Pobočka má centrální program:

Relé K<sup>A</sup> přitáhne, ale žárovka se nerozsvítí, neboť její okruh se přeruší pomocným kontaktem relé X<sup>1</sup>, X<sup>2</sup> resp. X<sup>3</sup>, které přitáhlo při uvedení centrály do provozu.

Pobočka má přednostní vlastní program:

Relé K<sup>S</sup> odpadlo, neboť drát A je v pobočce přerušen./viz dále./ Žárovka Ž 2 však svítí přes okruh: d5, Ž 2 kontakty 52 - 53 relé K<sup>A</sup> kontakty 51 - 52 relé K<sup>S</sup>, d6; v případě, že centrála jest v provozu. Je-li centrála vypnuta neb v pohotovosti /žhaví/ pak je žárovka Ž 2 napájena též cestou: d5, Ž 2, kont. 52-53 relé K<sup>A</sup>, pomocný kontakt relé X<sup>1</sup> X<sup>2</sup>, resp. X<sup>3</sup>-d6.

### Okruh vyrovnávacích odporů R 15, R 16, R 17.

Účel těchto odporů je udžovat konstantní proud usměrňovače 42 V, neboť tento poměrně měkký zdroj by značně měnil napětí při ruzném počtu připojených ústředen.

Funkce těchto odporů je následující: Je-li pobočky odpojená klíčem KL, pak nahradní proud  $2 \times 21 \text{ mA}$  prochází okruhem +42V R 10, kontakty 11 - 12 klíče KL, R 15 - zem.

Při přehození klíče KL projde drátem A ovládacího vedení proud cca  $4,4 \text{ mA}$ , nahradním okruhem pak teče proud přes:

-42 V + R 10, kontakty 12,13 klíče KL na dvě paralelní cesty odporu R 16, R 17 - zem, neboť kontakty relé K<sup>S</sup>K<sup>A</sup> jsou dosud v klidu.

Celkový proud v těchto odporech je cca  $37,6 \text{ mA}$ , což s proudem v drátě A činí opět  $2 \times 21 \text{ mA}$ , takže odběr z usměrňovače se nemění. Po přitažení relé K<sup>S</sup> stoupne proud v drátě A na  $21 \text{ mA}$  /viz odst.principiální schema ovládání/, relé K<sup>S</sup> přitáhne a v kontaktech 11 - 12 odpojí odpor R 17 tak, aby celkový proud byl opět  $2 \times 21 \text{ mA}$ .

Konečně při přitažení relé K<sup>A</sup> odpojí se i R 16, takže celková spotřeba je opět  $2 \times 21 \text{ mA}$  proudem na drátech A,B ovládacího zařízení/vedení/. Stavy při vlastnímu programu nejsou vyrovnaný na 100%, neboť by se celé zařízení velmi zdražilo.

### Akustická kontrola programu poboček.

Kontrolní napětí převádí se translátorem na zatěžovací odpor 600 ohmů R 12, kterým je vlastně vedení pro střídavé proudy uzavřeno.

Translátor Tr<sup>2</sup> spolu s kondensátorem C 3 slouží jako elektrická výhybka pro oddělení stejnosměrných /ovládacích/ a střídavých /kontrolních/ proudů. Na odporu R 12 je stavitevní odbočka, která převádí kontrolní napětí na tlačítko Tlač. Odbočka se nastaví tak, aby byl vyrovnaný útlum příslušného ovládacího vedení /viz dále/.

Stisknutím tlačítka libovolné pobočky přivede se kontrolní napětí na pero 33 relé P. Současně kontakt tlačítka 11 - 12 zapne přepínací relé P, které rozpojí kontakt 31 - 32 a zapojí kontakt 32 - 33. Tím se na svorky a9 a 10 připne kontrolní napětí pobočky místo kontrolního napětí programu centrály, který přichází svorkami al a2 na dělič R 13 - k 14.

Úkol děliče je snížit hladinu kontrolního napětí programu centrály na úroveň maximálně možně tlumeného kontrolního napětí poboček.

Svorky a9 a10 vedou k zesilovači kontrolního reproduktoru.

Současně jsou k těmto svorkám připojeny spodní zdířky měřící destičky DDC pro možnost kontroly sluchátky.

Na ostatní dva páry zdířek měřící destičky jsou připojena napětí pomocných usměrňovačů 24 V a 42 V ss.

Kromě zárovky Ž 1 a Ž 2 signalisují přítomnost napětí 24 V stř. a napětí 42 V ss

### Zapojení DOP / S 95 - 4764 /

#### Uvedení pobočky do provozu.

O funkci relé S , A bylo mluveno již v odstavci "Principiální schema ovládání". Nyní budou podrobně popsány ostatní okruhy DOP. Po přitažení relé S po cestě Tr 1, R 1 vinutí I + II+III relé S přepínač P2, zem / na nožích a3, a4 atd; současně je na zem připojen hlavný pól pomocného usměrňovače 42 V/. Relé S uzavře pery 43, 44 proud do usměrňovače U2, který je napájen transformátorem 24 V, umístěným na sítové panelu, jehož primár je napájen přes zvláštní pojistku, s obočkou před hlavním spinačem pobočky. Tento transformátor je tedy trvale pod napětím čímž je umožněno zapnutí stykače - paralelně zařazeného k hlavnímu spinači- pomocným stejnosměrným napětím. Pro lepší porozumění jest stykač i transformátor nakreslen na schématu čárkovaně. Umístění trafa na sítovém panelu je nutné proto, aby při odpojení hlavního spinače nebylo v kabeláži pohyčky nikde 220 V stř. Přítomné napětí 24 V stř. není již životu nebezpečné.

Po zapojení stykače dostane napětí pomocný usměrňovač pobočky 24 V, jenž sběrnice jsou připojeny na svorky d1,d2, d3 DOP. Relé Z - připojené na sběrnice + - přitáhne a pery 21 - 22 spojí vinutí II - III relé S do zkratu. Tím klesne odpor okruhu na 2000 ohmů, proud se zvýší na cca 21 mA a kontrolní relé I<sup>S</sup> v DDC přitáhne. Kontakt 41 - 42 relé S zabraňuje proudu v drážce B ovládacího vedení, dokud pobočka není připojena na síť.

Pro zapojení anod projde proud v drážce B ovládacího vedení po cestě: drát B, Tr<sup>1</sup> R2 přepínač P2, vinutí I+II+III relé A,

kontakty 41 - 42 relé Z svorky c 5 - c 6 /normálně do zkra-  
tu/ Přepinač P2 + /zem/. Relé A přitáhne, v perech 22 - 23 spo-  
jí sběrnici x se sběrnici +, čímž všechna anodová relé poboč-  
ky přitáhnou a přivedou ústřednu do provozu.

Současně relé A pery 43 - 44 přes anodové relé "U" DOP - kon-  
takty 51, 52 spojí vlastní vinutí II a III do krátká, čímž  
stoupne proud v drátě B a kontrolní relé K<sup>A</sup> v DOP přitáhně.  
Tím je úkon "zapnutí pobočky a její signalisace" skončen.

#### Vlastní program pobočky.

Chce-li mít pobočka vlastní program, postupuje jako každá  
jiná ústředna bez dálkového ovládání, t.j. zapne hlavní síť,  
spinač. V případě, že je pobočka současně držena ve stavu po-  
hotovosti centrálou, by zapnutí hlavního spinače nebylo nutné,  
neb jeho funkci převzal paralelně k němu zapojený stykač.

Přesto však se doporučuje spinač zapnout, neboť při případném  
vypnutí centrály neb vyřazení pobočky v centrále klíčem KL  
na DOP by vlastní program pobočky byl přerušen /na cca 1min/  
než by zapnul thermostat zesilovače.

Po nažhavení pobočky pak přehozením klíče na spínání anod /na  
sáruž.zesilovači, neb na rozvodném panelu typu 51620, pří-  
padně u ovládací mikrofonní skříňky/ přivede se + 24 V na  
sběrnici x. Tím se známým již způsobem uvede pobočka do provozu.  
Současně v DOP dostane proud relé vlastního programu V, přes  
kontakt 21 - 22 relé A. Relé V obstará následující funkce:  
Spojením kontaktů 31 - 32 umožní zapojení signální žárovky  
mikrofonu na ovládací skříňce. Tím je případný hlasatel uvě-  
domen o připojení svého mikrofonu.

Kontakty 51 - 52 a 11 - 12 spojí vinuti III relé A do krátká  
a přivede - 42 V z pom. usměrňovače na diferenciální vinu-  
tí I a II relé A. Relé A nepřitáhne, ale relé K<sup>A</sup> v DOP přitáh-  
ne a signalisuje svými okruhy vlastní program pobočky / viz  
dříve/.

Kontaktem 14 - 15 rozsvítí žárovku "vlastní program" žl na  
DOP. Konečně kontaktem 54 - 55 uvede se v činnost zesilovací  
elektronka V 2 prolinacího zesilovače. Tato elektronka pak  
přebere vlastní program pobočky z LPZ neb SZ přes elektron-  
ku V 1 na modulační linku pobočky a tím na všechny zesilovače.

### Centrální program.

Přitažením relé A přeruší se v jeho kontaktech 21 - 22 proud relé V. Odpadnutím jeho kotvičky jsou provedeny následující funkce:

Rozpojením kontaktu 31 - 32 přeruší se signální okruh mikrofona pobočky a připojí kontrolní reproduktor /viz popis dálkové obsluhy mikrofonu/. V kontaktech 51 - 52 a 11 - 12 se odpojí -42 V a rozpojí vinutí III relé A. Kontakt 14 - 15 rozpojí okruh žárovky "vlastního programu" a připne kontaktem 13 - 14 žárovku Ž 2 centrálního programu.

Rozpojením kontaktu 54 + 55 a spojením kontaktu 53 - 54 vyřadí se z činnosti elektronka V 2 prolinacího zesilovače a zapne se jeho elektronka V 3. Tím se dostane na modulační linku pobočky centrální program, přicházející do DOP na svorky a9 a10.

### Přednostní vlastní program.

Obstarává přepinač P 2 a umožňuje tak vlastní program pobočky i když má pobočka centrální program.

Přeřazení přepinače P 2 /rotor o 1 dílek do prava/ nastanou následující změny okruhů.

V kontaktu 1 - 2 přep. P2 přeruší se proud drátu A ovládací linky, relé S a relé K<sup>S</sup> /v DOC/ odpadnou. V kontaktech 2 - 3 a 5 - 7 rozpojí se okruhy vinuti I a II relé A, čímž se znemožní přitažení tohoto relé.

Kontaktem 6 - 7 přepojí se drát B ovládacího vedení na nahradní odpor R 26 pro kontrolu vlastního programu v centrále. Okruh tohoto nahradního odporu je mimo veden přes kontakt 31 - 32 anod. relé U, aby kontrola přednosti vlastního programu byla skutečně jen, je-li pobočka v provozu.

Tímto byly probrány všechny zapojovací a kontrolní pochody pobočky a DOC. Zbyvá již jen popsat ostatní pomocná zařízení.

### Prolínací zesilovač.

Vstupní elektronky V 2 a V 3 převádějí vlastní a centrální program na elektronku V 1 /koncovou/, která přes trafo Tr 2 napájí přímo modulační linku pobočky. Z elektronek V 2 a V 3 vždy, jen jedna zesiluje. Druhá má tak velké záporné mřížkové přepětí, že její mřížka je úplně zablokována.

Blokovací předpětí je získáno spádem na odporech R 14, R 15, R 16, který je asi 17,5 V. Elektronka, která je v činnosti, dostane na mřížku kladné napětí z anodového zdroje přes kontakt 54 - 55 neb 53 - 54 dělením přes odpor R 13, R 21, resp. R 17 - R 21. Kondensátor C 7, resp. C 10 způsobuje časovou konstantu svého okruhu žádaného prolinacího efektu.

Odpory R 10 a R 19 jsou pro správné nastavení hladin přenosů. Odpor R 28 uzavírá modul.linku /600 ohmů/.

#### Přepinač Gramo-mikro.

Použije se jen ve spojení s ústřednou B 2, která nemá směšování. Řazení programu gramofonu neb mikrofonu děje se přepínáním.

Kontakt 1 - 2 - 3 přepinače P 1 přepíná tónové obvody, kontakt 4 - 5 - 6 přepíná obvod signální./Viz popis dálkového ovládání mikrofonu./

#### Napájení a usměrňovače.

Panel DOP obsahuje usměrňovače:

42 Volt pro ovládaci a kontrolní úkony vlastního programu

24 Volt pro pohon stykače.

Oba tyto usměrňovače jsou selenové.

Napaječ pro prolinací zesilovač - běžné provedení s usměrňovací elektronkou, filtrační kondensátory C 11 a C 12.

#### Měřicí destička.

Umožňuje měření anod. napětí prolinacího zesilovače a proudu jeho elektronek V 1, V 2, V 3.

#### Nastavování dálkového ovládání.

##### Předpoklady:

Panely ROC a DOP v pořádku.

V centrále i pobočce všechny přístroje v pořádku, zesilovače nastaveny na správné hladiny.

Pro nastavení dálkového ovládání je třeba 2 osob. Jedna je v centrále, druhá v pobočce.

Centrála i pobočka je připravena. Přepinač P2 v DOP na "UV"/II/

##### Potřebné přístroje.

2 universální měřicí přístroje typu Multavi, Dus a pod /jeden pro centrálu, druhý pro pobočku/.

- 1 kontrolní přístroj /patří k příslušenství centrály/
- 1 - 2 frekvenční desky s konstantním tonem "A" /435/ neb  
1000 cps přes celou desku.
- 1 sada servisních šňůr s nožovými a perovými koncovkami.
- 1 měřič svodu "Megmet" /fy METRA/ neb pod. přístroj.
- Případně 2 přenosné telefonní přístroje pro dorozumění centrály  
a pobočky /většinou není nutné/.

Postup nastavování.

- 1./Dráty U V ovládacích linek se v centrále a ve všech po-  
bočkách odpojí vyjmutím příslušných U-spojek odpojovačů v  
sítovém panelu.
- 2./"Megnetem" zkонтrolujeme svody všech drátů proti zemi.Svod  
musí být menší než 0,1 Mohm pro drát.
- 3./Ve všech pobočkách se spojí dráty U V spolu, ale zůstanou  
odpojeny od poboček i země.
- 4./V centrále připojujeme postupně pro každou pobočku drát  
"U" přes miliampermetr 60 mA, drát V vložením příslušné  
U-spojky.
- 5./Klíče všech poboček jsou v poloze "Vypnuto", vyjma klíče  
pobočky, jejiž ovládací vedení zkoušíme.
- 6./Centrála se hlavním spinacem přivede do stavu "pohoto-  
nosti" /zhavení/.
- 7./Miliampermetr musí ukazovat proud větší než rovný hod-  
notě z tabulky:

Napětí usměrňovače "42V" v centrále	38	40	42	44
min.proud	18	19	20	21

Je-li proud menší, je odpad linky příliš veliký a je nutno  
najít chybu. Dto měření provedeme postupně pro všechna  
ovládací vedení.

- 8./U-spojky obou drátu U,V všech ovládacích vedení se zasu-  
nou, centrála se odpojí od sítě, klíče všech poboček se pře-  
hodí do polohy zapnuto. Nyní se postupně nastavují odpory  
R 1 a R 2 všech poboček následovně:
- 9./Dráty U, V ovládacích vedení příslušné pobočky se rozpojí  
U-spojky zůstanou vyjmuty. DOP se vysune ze skříně a při-  
pájí ke skříni sadou montážních šňůr s lišťovými koncovka-  
mi. Použijí se 3 šňůry: pro lištu A,B,D. Lišta C se nechá nezap-  
ojena

Přepínač P2 je v poloze "U V", miliampemetr 60 mA zapojíme mezi nože c5 /-/ a c6 /+/. Sejmeme kryt relé a mechanický /"krokodýlkem"/ sepneme relé V. Kotvu relé "A" zapojíme páskem tuhé lepenky, aby relé nemohlo přitáhnouti. Zapneme síťový spinač pobočky. Miliampemetr ukáže proud asi 21 mA. Je to proud ve vinutí II relé A. Tuto hodnotu si pamatujeme.

10./Nyní: Miliampemetr odpojíme od nožů c 5, c 6 které zůstaly rozpojeny.

Miliampemetr zařadíme do drátu V /zasunutím do zdírek U-spojky příslušného V-drátu/. Posunováním odběrky na odporu R 2 nastavíme v drátě V stejný proud jako v předešlém případě. Nelze-li příslušný proud nastaviti, nebo je-li proud 0, nutno překontrolovat uzenění pobočky i centrály.

11./Pobočku odpojíme od sítě, miliampemetr musí ukázat 0.

Ukazuje-li více než 2 mA, značí to velký rozdíl zemních potenciálů mezi centrálou a pobočkou a nutno se postarat o lepší zemní spojení mezi centrálou a pobočkou. Při hodnotě 2 mA přestavíme odběrku na R 2 tak, aby proud při zapnutí sítě byl původní hodnota \* zemní proud /jsou-li proudy ve stejném směru, t.j. nebylo-li potřeba změnit polaritu přístroje při vypnutí sítě/. Je-li směr zemního proudu opačný, nastaví se jeho definitivní původní hodnota - zemní proud.

12./Miliampemetr přepneme do drátu U, t.j. místo U-spojky příslušného U drátu ovládacího vedení. Drát V zůstane odpojen od pobočky. Přepínač P 2 dáme do polohy "V". Sejmeme "krokodýlek" z relé V a vytáhneme stavěcí pásek pod kotvičkou relé A. Propojíme -pol kondensátoru C 13 /pero 42 relé A/ s perem 22 relé Z. Pobočku připojíme na síť. Odběrkou na R 1 nastavíme opět hodnotu proudu jako při měření dle odst. 9.

13./Podobně jako dříve odpojíme pobočku od sítě. Při tom miliampemetr musí opět ukázat 0. Vyskytne-li se nějaký zemní proud, postupujeme jako v ostavci 11. Tím je nastavení ovládacích okruhů skončeno.

14./Nyní zasuneme U-spojky příslušné ovládací linky, propojíme lišty C montážní šňárou a zapojíme klíč anod. Na gramofon dáme frekvenční desku s konst. frekvencí; stříd. voltmetr MULTRAVI zapojíme na nože a5,a6 DOP /výstup kor.zesilovače,

resp. sáružovacího zesilovače/. Odečteme hodnotu voltmetru a přepojíme ho na nože al ,a2 /modul. linka/. Musí ukazovat stejnou hodnotu cca 1,5 V.Jsou-li čtení v obou případech odlišná,zkorigujeme běžcem na odporu R 10.

- 15./Nyní požádáme centrálu o vysílání konst. frekvence /z frekvenční desky/ nomin. hodnoty 1,55 V /modulometr v centrále 0 db při poloze "modul.linka".Přepinač modulometru v poloze 9./Odbočkou na odporu R 19 nastavíme nominální hodnotu 1,55 V /modulometrem pobočky/.Přepinač modulometru v poloze 9./  
Tím je kompletní nastavení pobočky hotovo a zařízení se důkladně vyzkouší na funkce.

Body 1 - 8 možno prováděti někdy výhodněji postupně zvlášť pro každou pobočku,jsou-li vzálenosti poboček velké.Nastaví se totiž postupně dle bodů 1 - 15 postupně každá pobočka.

Dorozumění pobočky s centrálou nejlépe telefonem,zvláštním vedením,které je obvykle k disposici, neb po modulačním vedení přenosnými telefonními soupravami.

#### Nastavení centrály.

Po nastavení všech poboček nastaví se odpory R 12 v centrále.  
Postup je následující:

- 1./Ve všech pobočkách a centrále se vypnou všechny reproduktové smyčky.
- 2./Panel DOC se vyjmé ze skříně a spojí s ní sadou 4 montážních šňur s lištovými koncovkami a centrálu připojíme na síť.
- 3./V centrále se vybudi modulační linka na 0 db frekv.deskou.
- 4./Na zesilovači kontrolního reproduktoru nastavíme hlasitost reprodukce tak,aby voltmetr,připojený paralelně k reproduktoru ukázal vhodnou výchylku /nejlépe celé volty - rozsah cca 3 V/.Tuto výchylku si poznamenáme.
- 5./Klíče všech poboček zapneme, čímž všechny pobočky dostanou centrální program.
- 6./Nyní vybudíme modulační linku centrály o 3 db méně.
- 7./Stiskneme postupně kontrolní tlačítka "Tlač." všechn poboček a nastavíme při tom výchylku voltmetru na poznamenanou hodnotu dle odst.4 odbičkou na odporu R 12 příslušné pobočky. -- Tím je nastavení centrály a celého dálkového ovládání skončeno.

Pravidelné prohlídky dálkového ovládání a prohlídky při poruchách

1./Kontrola napětí usměrňovače.

Při pravidelných prohlídkách i při poruše je nutno předně zkontrolovat napětí usměrňovače 42 V centrály. Proto napětí má být v mezích: /kliče všech poboček vypnuty/.


napětí sítě      195 - 205      205 - 215      215 - 225

nap. usměr.    36,5 - 39,5    38,5-40,5    39,5-42,5

napětí sítě      225 - 235      235 - 240

nap. usměr.    41,5-45,5    44,5-47,5

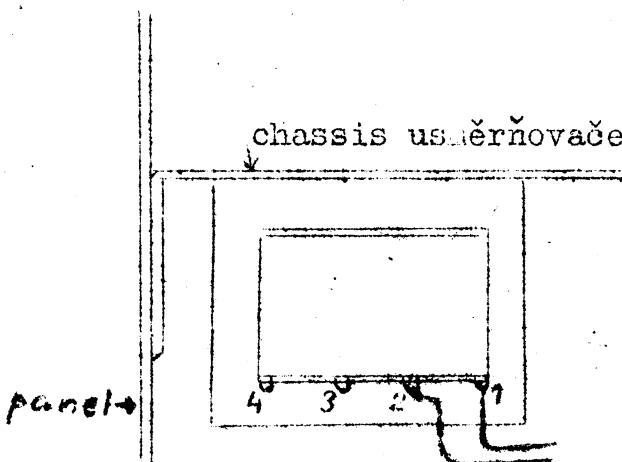Je-li napětí nižší, nutno přepnouti tr 1 na vyšší odbočku dle skizzy:



Pohled od pravé strany DCC.

2./Kontrola činnosti relé.

Provádí se pravidelně i při poruše. Protože zařízení musí fungovat spolehlivě i při malém napětí sítě, provádime zkoušku následovně:

Do drátu U a obdobně později V ovládacího vedení všech poboček postupně vložíme /vyjmutím příslušných U-spojek na SP/ regulační odpor 5000 ohmů a miliampermetr. Centrálu nazavíme /v případě drátu V přivedeme do provozu/, zapneme klič pobočky a regul. odporem 5000 ohmů zvyšujeme proud tak dlouho, až relé pobočky přitáhne. To se indikuje náhlým zvýšením proudu. Při této poloze regul. odporu zapínáme a vypínáme klič pobočky a kontrolujeme, zda relé v pobočce spolehlivě zapíná. Není-li činnost spolehlivá, změříme hodnotu odporu. Spolehlivá činnost relé S /A/ má nastat při proudu maximálně 16 mA.

Podobně dalším zvyšováním proudu najdeme hodnotu, kdy spo-  
lehlivě zapne kontrolní relé  $K^S$  neb  $K^A$ . Tato hodnota musí být  
maximálně 16 mA. Nepřitahuje-li relé  $K^S, K^A, A, S$ , nutno je ad-  
justovat dle následující tabulky /nutno provést v dílně, ni-  
koliv na místě, odborným personálem a náradím, ve smyslu před-  
pisů pro plochá telefonní relé/:

U ostatních relé nejsou podmínky přitažení kritické a zřídka  
kdy selžou.

relé	číslo	Odpor vinuti I.	Odpor vinuti II.	Odpor vinuti III.	Přitáhne mA	drží mA	po buz. mA	odpadne mA
S,A	R93C1002	900	2000	5600	16; 16; 5,5	7,5; 7,5	20, 20	45, 45
Z	R24A1018	2000	-	-	4,5	-	-	-
V	R24A1019	2000	-	-	8,5	-	-	-
U	R24A1021	2000	-	-	6	-	-	-
$K^A, K^S$	R43U1001	450	-	-	16	-	25	6
P	R24A1010	2000	-	-	4	-	-	-
$X^1, X^2$	R24A1014	2000	-	-	7,5	-	-	-
$X^3$	R24A1015	2000	-	-	6	-	-	-

3./Čištění kontaktů relé.

Provádí se pravidelně po poruše jako je předepsáno pro tele-  
foni relé.

4./Použíte pérové svazky a vaha /tlak/ jejich per v gramech.

Svazek „a“  
— 20 - 25  
— 13 - 17

Svazek „a“  
— 20 - 25  
— 20 - 25  
— 20 - 50

Svazek „fra“  
— 18 - 22  
— 25 - 7  
— 18 - 22  
— 20 - 50

Svazek „r“  
— 20 : 25  
— 20 - 50

Svazek „rr“  
— 18 - 22  
— 20 - 50  
— 18 - 22  
— 20 - 50

Svazek „aa“  
— 18 - 22  
— 5 - 7  
— 18 - 22  
— 5 - 7




Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje		Císlo výkresu	ks pro prov.		
		Velikost			I 10 rob	II 6 rob	III 3 rob
Ž	Žárovky						
1	Žárovka	1 + 10	24 V/0,05 A	2022 A	10	6	3
2	Žárovka	1 + 10	24 V/0,05A	2022 A	10	6	3
I	Žárovka		24 V/0,05A	2022 A	1	1	1
II	Žárovka		24 V/0,05A	2022 A	1	1	1
Tr	Transformátory						
1	Transformátor síťový			cč. 520099-B	1	1	1
2	Translátor			AEG - V 32	10	6	3
Tl	Tlumivky						
1	Tlumivka			cč. 520751-B	1	1	1
KL	Klíč						
1+10	Klíč			cč. 031059	10	6	3
T	Tlačítka						
1+10	Tlačítko			cč. 030860	10	6	3
U	Usměrňovače						
1	Usměrňovač		48 V/1 A	čp. 76840-B	1	1	1
RL	Relé						
1	Relé	"K <sup>S</sup> "		R-43 W 1001	10	6	3
2	Relé	"K <sup>A</sup> "		R-43 W 1001	10	6	3
3	Relé	"X <sup>1</sup> "		R-23 A 1014	1	1	1
4	Relé	"X <sup>2</sup> "		R-24 A 1014	1	1	1
5	Relé	"X <sup>3</sup> "		R-24 A 1015	1	1	1
6	Relé	"P "		R-24 A 1010	1	1	1
		system	A - B "C"				

Pos	Elektrické díly	Objednací údaje			Kusů
		Velikost		Číslo výkresu Tvar:	
R	Odpory				
1	Odpor	4 W	1000	Ω	1
2	Odpor	4 W	1000	Ω	1
3	Odpor	1 W	12,5 kΩ		1
4	Odpor	0,5 W	250	Ω	1
5	Odpor	0,5 W	10	Ω	1
6	Odpor	0,5 W	0,1 MΩ		1
7	Odpor	0,5 W	0,5 MΩ		1
8	Odpor	0,5 W	25	kΩ	1
9	Odpor	0,5 W	30	kΩ	1
10	Odpor	4 W	600	Ω	1
11	Odpor	0,5 W	0,5 MΩ		1
12	Odpor	0,5 W	0,5 MΩ		1
13	Odpor	0,25W	0,2 MΩ		1
14	Odpor	0,5 W	500	Ω	1
15	Odpor	0,5 W	7,5 kΩ		1
16	Odpor	0,5 W	50	Ω	1
17	Odpor	0,25W	0,2 MΩ		1
18	Odpor	0,5 W	0,5 MΩ		1
19	Odpor	4 W	600	Ω	1
20	Odpor	0,5 W	0,5 MΩ		1
21	Odpor	0,25W	2 MΩ		1
22	Odpor	0,5 W	40	kΩ	1
23	Odpor	0,5 W	0,25MΩ		1
24	Odpor	2 W	4 kΩ		1
25	Odpor	2 W	600	Ω	1
26	Odpor	2 W	900	kΩ	1
27	Odpor	0,5 W	80	kΩ	1
28	Odpor	0,25W	600	Ω	1
29	Odpor	1 W	25	Ω	1
30	Odpor	0,5 W	1 MΩ		1
C	Kondensátory				
1,5	Kondensátor	250 V	2 x 2 uF	cč. 522043	1
2	Kondensátor	250 V	1 uF	522041	1
3	Kondensátor	500 V	0,05 uF	Always Fig. 307	1
4	Kondensátor	6/8 V	50 uF	Always Fig 801	1
5	Kondensátor	250 V	2 x 2 uF	cč. 522043	1
6	Kondensátor	250	0,1 uF	Always fig 307	1
7	Kondensátor	160 V	2 uF	Bosch RM/OE	1
8	Kondensátor	30/35 V	25 uF	Always Fig 801	1
9	Kondensátor	250 V	0,1 uF	Always fig 307	1
10	Kondensátor	100 V	2 uF	Bosch RM/OE	1
11	Kondensátor	350 V	16 uF	Always fig 860	1
12	Kondensátor	350 V	16 uF	Always Fig 860	1
13	Kondensátor	63 V	100 uF	cč. 522291 <sup>8</sup>	1
14	Kondensátor	63 V	100 uF	522291 <sup>8</sup>	1
15	Kondensátor	63 V	100 uF	522291 <sup>8</sup>	1
16	Kondensátor	250 V	150 uF		1


system A - B "P"

Pos.	Elektrické díly	Objednací údaje		Kusů
		Velikost	Číslo výkresu Tvar:	
Ž	Žárovky			
1	Žárovka	24 V/0,05 A	2022 A	1
2	Žárovka	24 V/0,05 A	2022 A	1
3	Žárovka	24 V/0,05 A	2022 A	1
4	Žárovka	24 V/0,05 A	2022 A	1
P	Pojistky			
1	Trubičková	Ø5x20, 0,5A	A FT 4	1
2	Trubičková	Ø5x20, 1 A	A FT 4	1
Tr	Transformátory			
1	Translátor	AEG v 32	cě. 521060	1
2	Trafor síťový		520100-B	1
3	Trafor výstupní		520633-B	1
Tl	Tlumivky			
	Tlumivka	130 Ω	cě. 520752-B	1
U	Usměrňovače			
1	Usměrňovač selen.	48 V/75 mA	čp. 76574 - A	1
2	Usměrňovač selen.	48 V/75 mA	čp. 76574 - A	1
RI	Relé			
1	Relé	"A"	R-93 C 1002	1
2	Relé	"S"	R-93 C 1002	1
3	Relé	"Z"	R-24 A 1018	1
4	Relé	"V"	R-24 A 1019	1
5	Relé	"U"	R-24 A 1021	1
V	Elektronky			
1	ESL 21			1
2	EF 22			1
3	EF 22			1
4	AE 1			1

systém A - B "P"

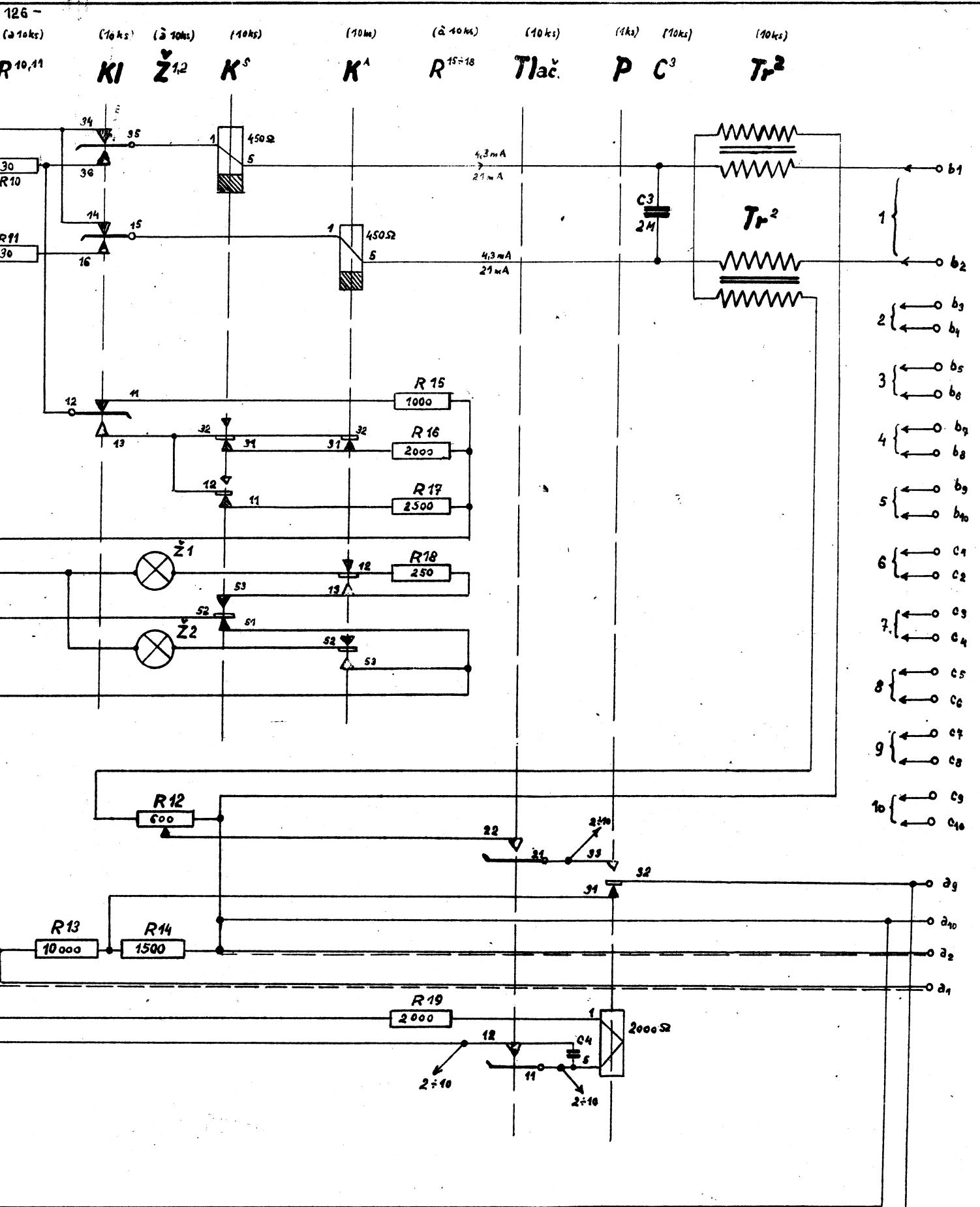


KRESLIL	VYKRES.	NALEZI K: centrum pan. dálk. ovlád.	CÍLOU
KONTROLOVAL		KABELAŽ:	
NAZEV		SCHEMÁ ÚSTR. PANELU PRO	
		DALEKOVÉ OVLÁDÁNÍ	
DATUM	216 342 S95-4959/I.		

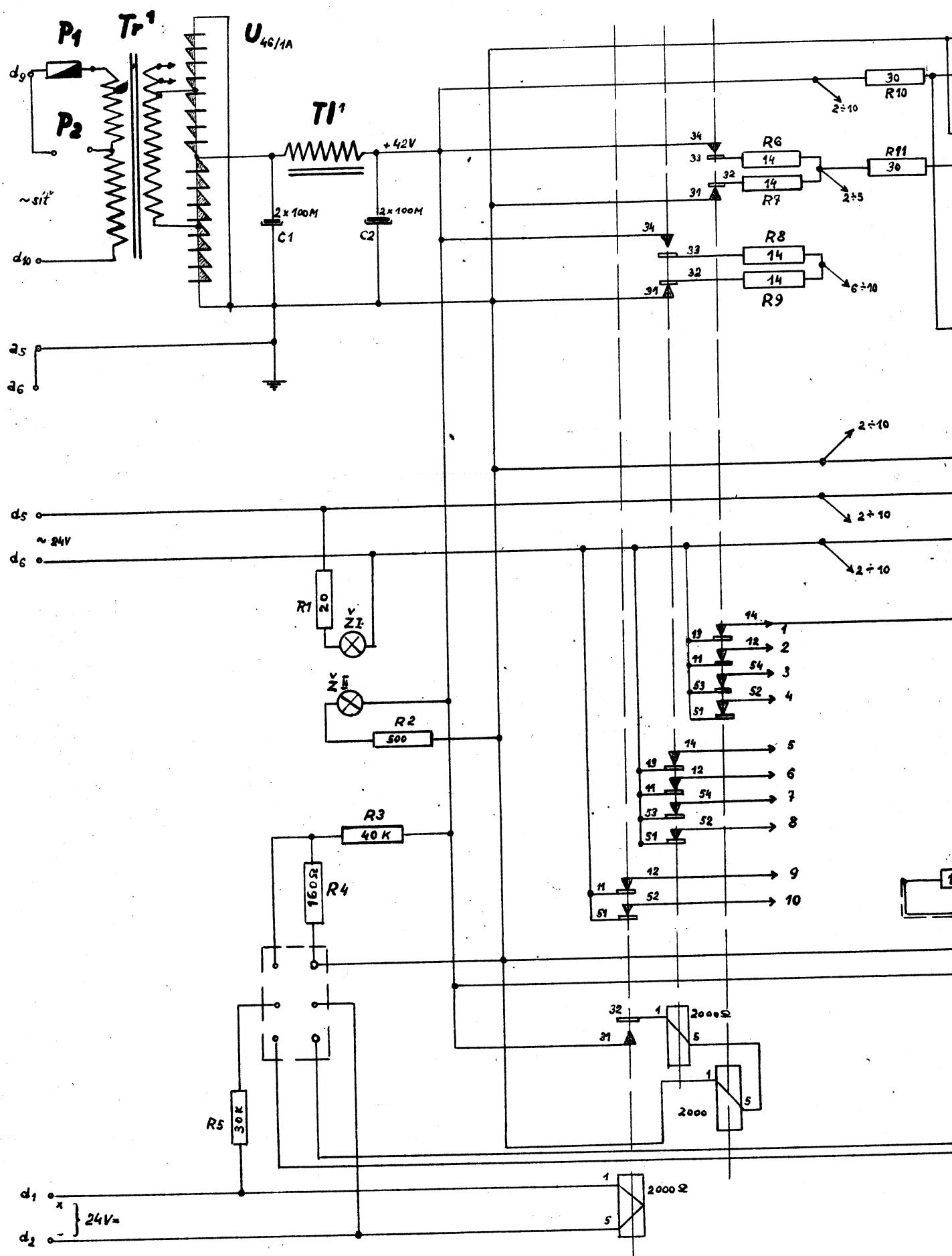



127 -  
3Ks)  
0,11(3Ks) KL Z<sub>1,2</sub> Ks(3Ks) K<sup>A</sup> (16Ks)  
R 15  
(à 3K)  
R 6÷18

(3Ks)

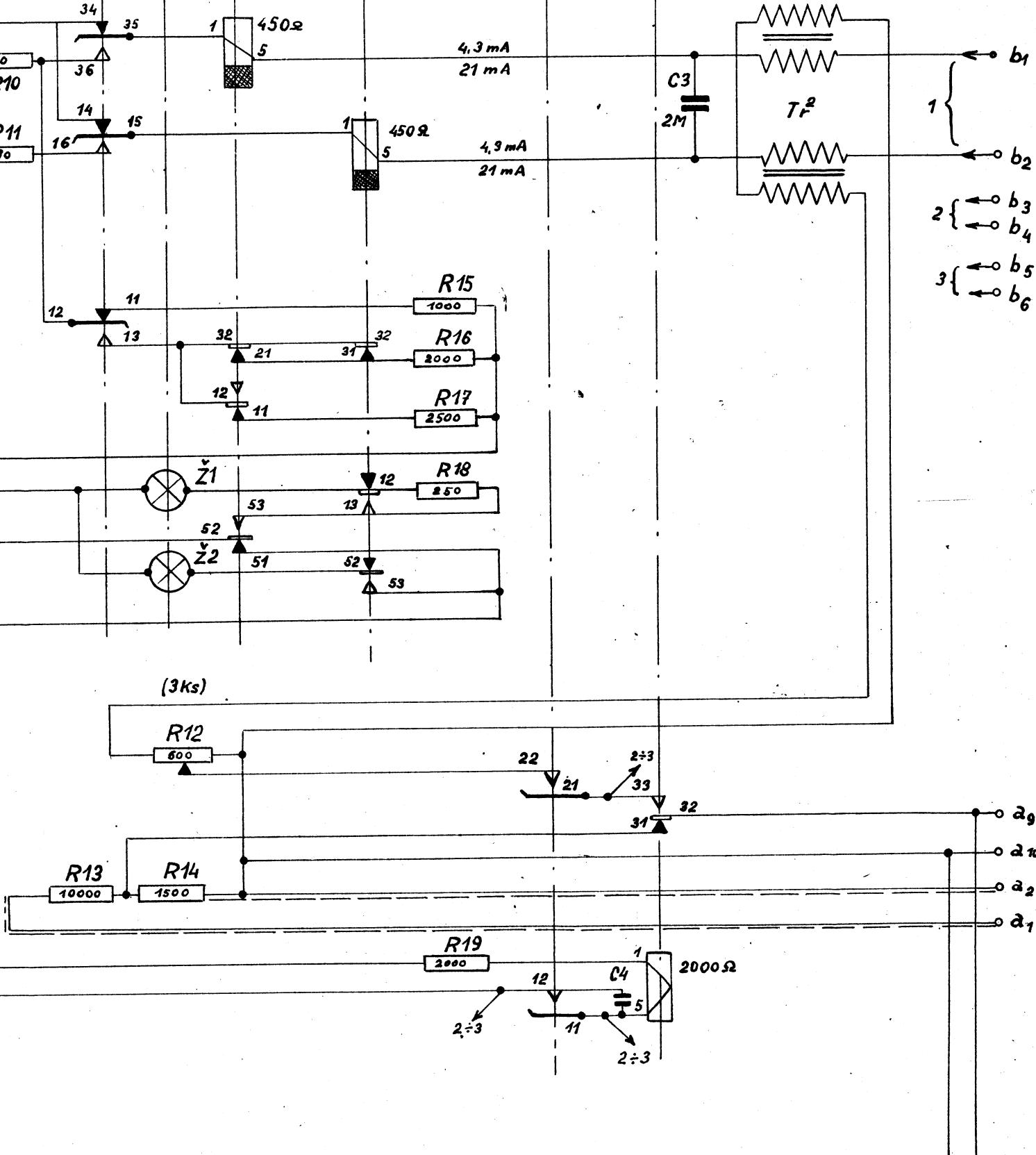
(1Ks) Tlač. P C<sup>3</sup> (3Ks) T<sub>r</sub><sup>2</sup>


KRESLIL:	Svěrák	NALEZÍ K: PANEL D.O.C.	ČÍSLO
KONTROLUVAL:	Fr. říšov	KABELAŽ:	216 343
NAZEV	Schema panelu D.O.C. pro 3 pobočky.		
S95-4757/III.			

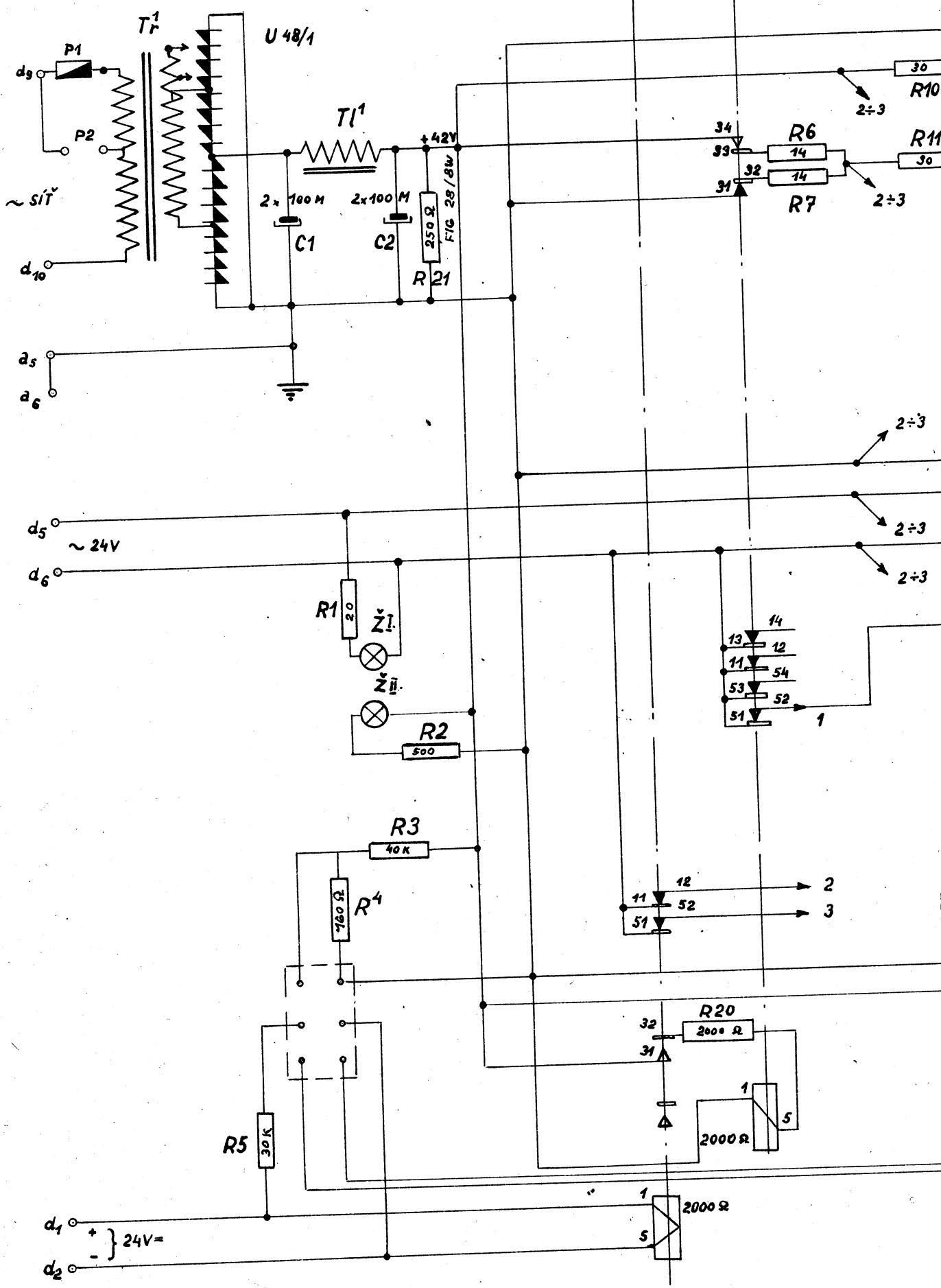

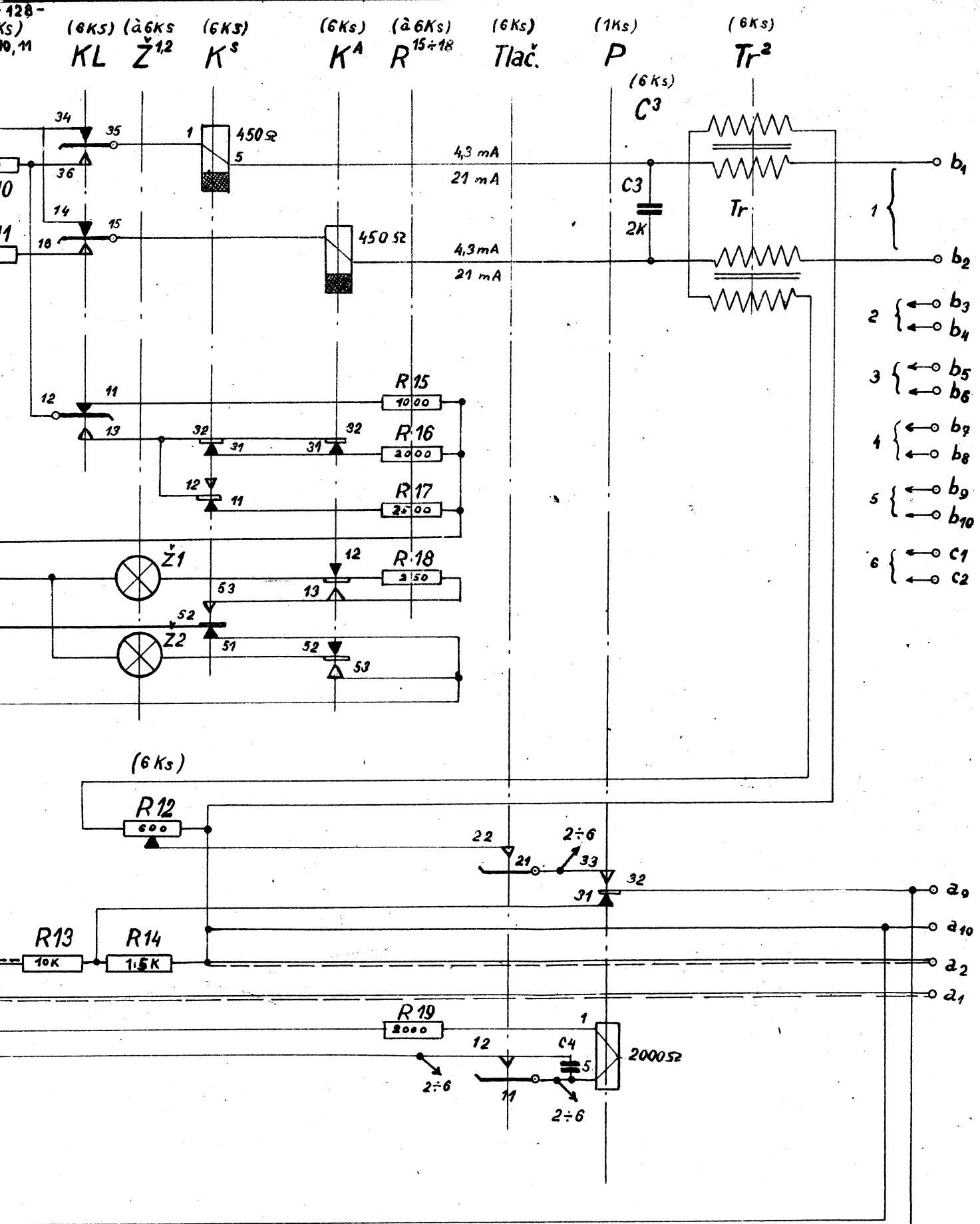

KRESLIL:	NÁLEZÍK: CENTR. PANEL DALÍK OVLAĐ.	CÍLO
KONTROLLOVAL:	KABELAŽ:	216 344
NAZEV	Schema ústř. panelu DO pro 6 poboček	S95-4757/II.
DATUM	11.11.1950	

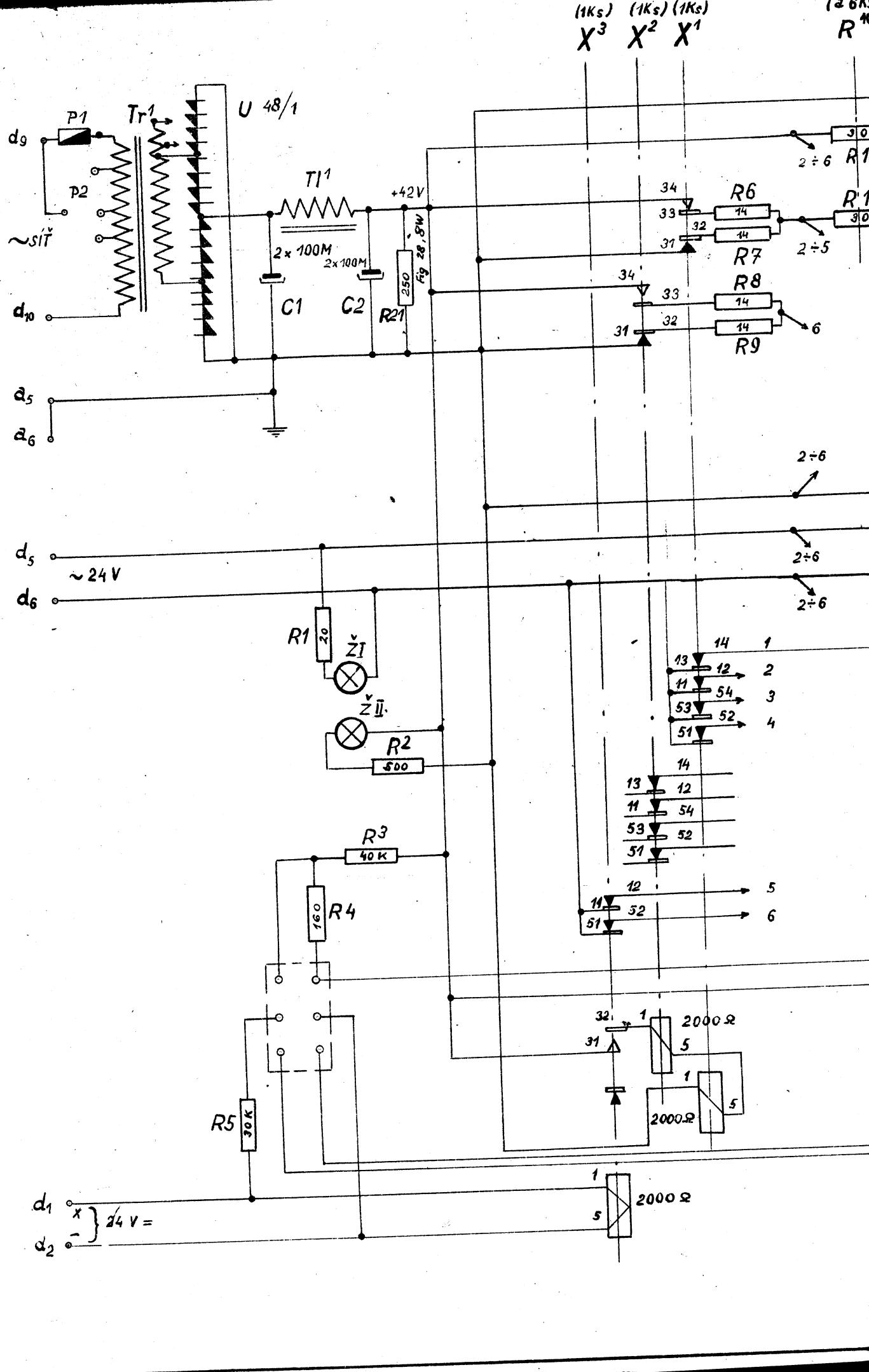

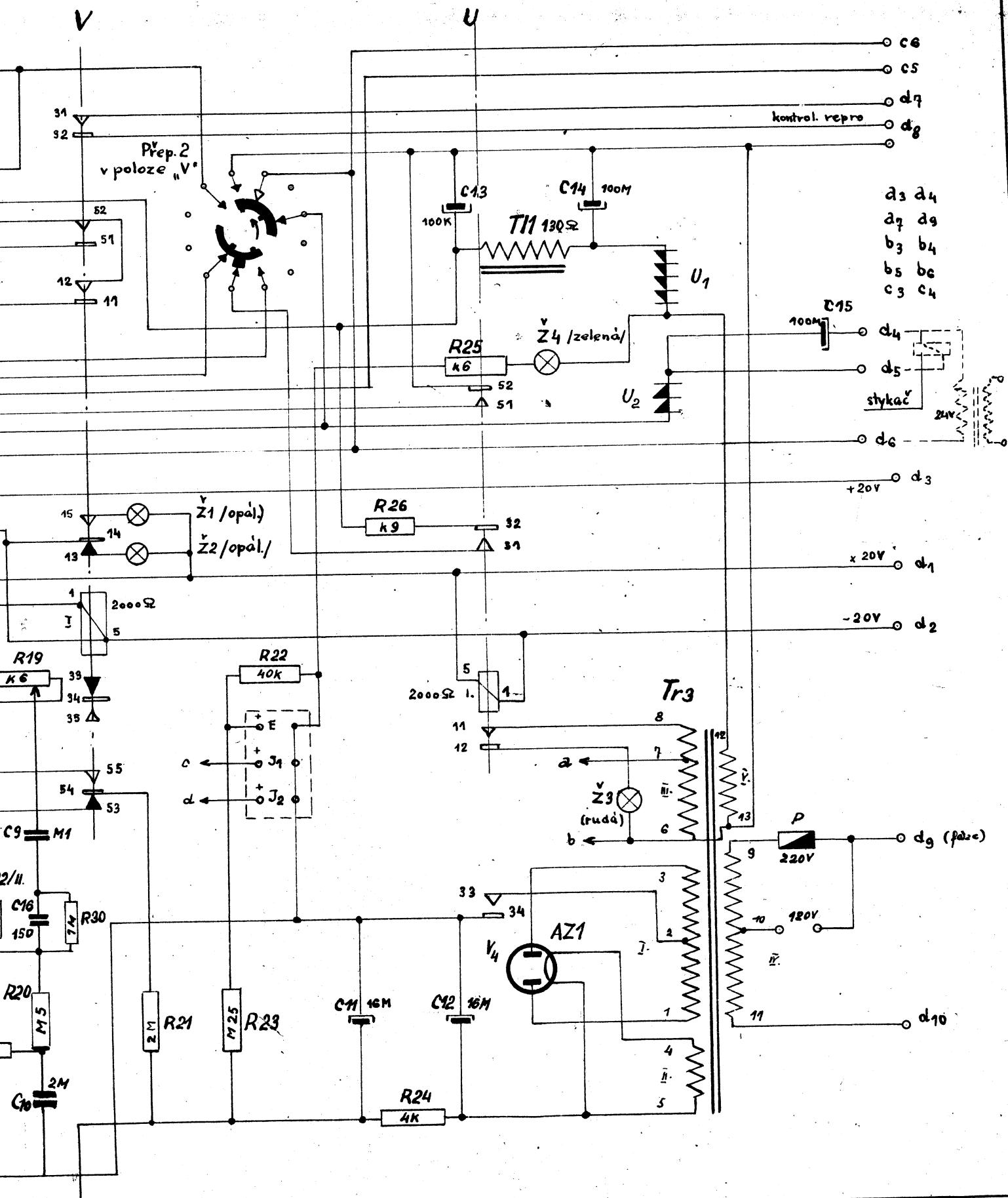

KRESLIL	SURK	NALEZÍK: DAL. OVL. POB. ŠČKA	CÍLOU
KONTROLEROVAL	Rymášek	KABELAŽ:	
NAZEV			216 345
	SCHEMA PANELU DALK.		S95-4764
	OVLÁDÁNÍ POB.		DATUM 16.1.1982

