

TITAN JUBILAR

TITAN - RADIO PRAHA, ČSR

rok výroby 1936

SERVISNÍ NÁVOD

zpracoval:

Franta PEŘINA


konzultace:

Ing. Miroslav BERAN



SKŘÍŇ:

dřevěná, kombinace laťovky a dýhované překližky, boční a svrchní plochy lesklý černý lak, čelní plocha světle dýhovaná, politurovaná. Rozměry: šířka 425, výška 270, hloubka 200mm, hloubka včetně původních knoflíků 212 mm. V průčelí jsou vsazeny dva dřevěné tmavě mořené rámečky, levý (162x172 mm) se čtyřmi svislými příčkami kryje reproduktor, pravý (135x90 mm) rámuje průhled na tabulovou stupnice. Prosvícená stupnice je překryta celuloidem a tvoří montážní celek s chassis. Na černém podkladu je barevně průsvitný text názvů stanic (SV žlutě, DV červeně) a cejchování v metrech pro rozsah KV (zeleně). V horních rozích stupnice jsou čeaveně průsvitné nápis "TITAN" a "JUBILAR". Brokát je hnědavý, svisle zlatě žilkovaný. Zadní stěna z tvrzené lepenky, šedočerná, perforovaná kruhovými otvory Ø 7 mm ve dvou polích, symboly stříbrným potiskem: gramofon, anténa, uzemnení, odladovač a přívod sítě. Výrobce a typ je uveden pouze na kovovém štítku viditelném na chassis až po sejmutí ZS: TITAN RADIO, typa „J“, výrobní číslo pětimístné. ZS je ke skříni upev-

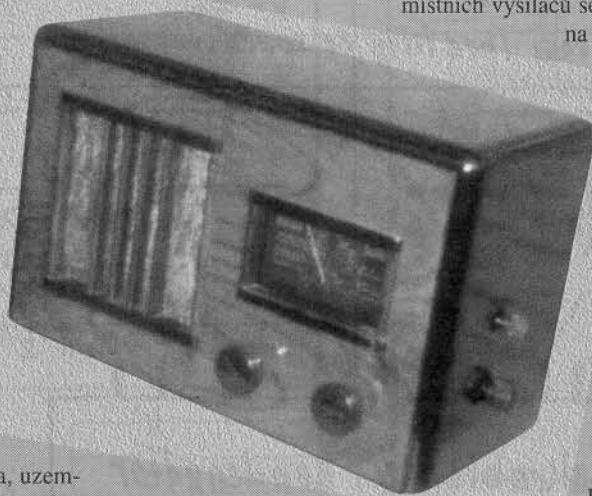

ZAPOJENÍ

Signál z antény jde buď z horní pravé zdířky A2 přes zkracovací kondenzátor C1 anebo přímo na odladovač ze střední zdířky A1, dále do antennních vinutí (cívky L1, L2 a L3). Antennní cívky jsou indukčně vázány do laděného mřížkovéhomokruhu tvořeného cívками L4, L5, L6 a ladícím kondenzátorem C4 (CL) se vzduchovým dielektrikem.

Audionový stupeň je osazen VF pentodou AF 7, která je vybavena kapacitně-induktivní zpětnou vazbou. Cívková souprava má tři zpětnovazební cívky L7, L8 a L9, kdy přepnutím na rozsah KV je vinutí L8-L9 zkratováno, v rozsahu SV nebo DV jsou všechna tři vinutí zařazena sériově. Účinnost ZV poněkud zvyšuje R2, zařazený do anodové větve audionu, současně omezuje průnik VF složek do NF obvodů. **Zpětná vazba** je regulována otočným kondenzátorem C3 (CZV) s pertinaxovým

něna 6 kovovými plíšky otočnými kolem vrutů zašroubovaných do skříně. Ve dnu skříně je obdélníkový výrez přístupu k součástkám pod chassis, opatřený překližkovým krytem na vrtech.

OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÉ PRVKY:

V průčelí jsou dva ovladače: levý knoflík - ladění, pravý - zpětná vazba. Na pravém boku skříně jsou nad sebou umístěny knoflíky přepínače vlnových rozsahů spřaženého s vypínačem sítě (dolní knoflík) a antenního zkracovacího kondenzátoru (hlasitost - horní menší knoflík). **Ze zadu** chassis je otvorem v zadní stěně přístupné točítko odladovacího stlačovacího trimru (šroubovák!). Vlevo vzadu je společně pertinaxové desce pět zdířek. Levá svislá dvojice = připojka krystalové přenosky, pravá svislá dvojice = anténa A2+ uzemnění. Zdířka A2 je pro připojení antény k příjmu silných místních stanic přes zkracovací kondenzátor. Střední zdířka A1 je přímý přípoj antény. Přijímač nemá vývod pro druhý reproduktor.

CHARAKTERISTIKA:

2+1 elektronkový jednoobvodový přímozesilující přijímač s kapacitně řízenou zpětnou vazbou pro příjem AM vysílačů na rozsazích DV-SV-KV a reprodukci z gramofonu, k provozu na střídavou síť o napětích 110 až 240 V. JUBILAR je přijímač té nejjednodušší konstrukce, jakou vůbec můžeme v kategorii přímozesilujících dvoulampovek domácí tovární výroby nalézt. Je určen k příjmu místních vysílačů se silným signálem, proto je

na vstupu zařazen poměrně účinný paralelní odladovač (Lo/C2). V kombinaci s vhodným nastaveným sériového zkracovacího kondenzátoru se slídrovým dielektrikem C1 je možno dosáhnout vhodné hlasitosti příjmu a účinného stupně odladění. Reproduktor je buzený dynamik s lisováním košem o vnějším Ø 190 mm.

VÝROBA: Titan-Radio, Praha II, Klimentská 13, rok výroby 1936.

ELEKTRONKY - osazení: AF 7, PP 415 (B 443), AZ 1.

dielektrikem. Člen R4/C10 zajišťuje přenos NF složky signálu na vstup koncového stupně.

Ten je osazen přímožhavenou pentodou PP 415 (B443). **Mřížkové předpětí** vzniká spádem při průchodu celkového pracovního proudu elektronky katodovým odporem R7, který je vyveden ze středu žhavicího vinutí. Předpětí filtry kondenzátor C9. Střídavá NF složka prochází přes výstupní transformátor do kmítacké buzeného dynamiku o průměru košem 190 mm. Kondenzátor C10 je svodem pro zbytky VF složek pronikajících z audionu a pro případné VF zákmity při přetížení koncové elektronky. Při jeho hodnotě 10k současně funguje jako omezovač vysokých tónů v reprodukci. **Napájecí zdroj** je zcela běžného provedení, usměrňovací elektronka AZ1 je zapojena jako **jednocestná**, filtraci anodového napětí zajišťuje dvojice kondenzátorů C7 a C13 spolu se sériově zapojeným budicím vinutím dynamiku.

RENOVACE

Pokud máme to štěstí a získali jsme přístroj v původním stavu, především celý přístroj vyčistíme a provedeme kontrolu součástek. Prověříme upevnění dřevěných dílků rámečku masky reproduktoru i stupnice, které mohou být odklízeny a stát se tak zdrojem parazitních ruchů při reprodukci. Zezadu **prosvětlovaná stupnice** je provedena překvapivě trvanlivým sítotiskem, přesto se při jejím ošetření omezíme **výhradně na použití neagresivních čistidel** - voda s přídavkem saponátu. Můžeme také vymout **ozvučnici** (což při klížení rámečků musíme) a podle obvyklých postupů výčistit nebo vyměnit brokat.

Na vymontovaném chassis po jeho vyčištění především prověříme správnou funkci **síťového přívodu**, **síťového vypínače V1** (je sprážen s přepínačem rozsahů) a **voliče síťového napětí**, který je umístěn na plechovém perforovaném krytu síťového transformátoru. Původní **síťová pojistka** je proužek vulkanfibróvového papíru dvojmo přehnutý, opatřený na obou koncích mosaznými plášky navzájem propojenými pojistkovým drátkem. Jeho zasunutím do určité vidličky současně volíme provozní napětí sítě. Pokud již byl transformátor převýjen, bude patrně zapojena pouze vidlička 220 V a je na nás, abychom rozhodli, zda trafo renovujeme úplně nebo postačí pouze připojení na 220 V.

Mosazné vidličky pojistkové lišty voliče mohou být odnítovány nebo nalomeny vlivem krystalické koruze, pak je nutno svrchní kryt stejně demontovat a vané vidličky opravit nebo vyměnit - jako náhrada dobře poslouží kupř. kontaktní plášky z plochých baterií. Neopomeneme prověřit **dekuplační kondenzátor** C12, náhradu volíme na napětí nejméně 630 V. Pokud jsme tuto část prověřek absolvovali bez větších potíží a je vše v pořádku, připojíme přístroj do sítě a bez elektronek a žárovky jej zapneme. Příkon naprázdno by neměl přesahovat cca 5W, se stupnicovou žárovkou asi 7W.



Dále odpojíme přívody ke **skupinovému krabиковému kondenzátoru**, který obsahuje svitkové bloky C6, C7, C8 a C9. Většinou zjistíme, že kondenzátory mají svod. Pak můžeme zvolit buď méně elegantní řešení - vadné kapacity nahradit novými, které zavěsíme volně do prostoru chassis, anebo kondenzátor demontovat, rozebrat a postupem již mnohokrát zde popsaným vadné bloky nahradit. **Nezvyšujte zbytečně kapacity náhrad**, výsledkem pak není lepší filtrace, ale mimotolerantní změny hodnot proudů a napětí v přístroji, což může negativně ovlivnit provoz. Tzv. mokrý filtrační elektrolyt C13 bude dnes po šedesáti letech u každého přijímače jistě vadný, doporučují jej očistit (pozor na smytí nápisů!), v přístroji ponechat a na jeho přípoj připájet nový elektrolyt malého válcového provedení na odpovídající provozní napětí. Dnes již zcela vyschlý elektrolyt nebude mít téměř jistě žádný obvod, přesto se však o tom přesvědčíme.

Nyní nás čeká možná velmi nepříjemná práce. Prověříme **budicí vinutí dynamiku**. Svorky přívodů jsou na izolační liště, nesoucí VT. Barevné označení textilem opředených kablíků viz schema a zapojovací plánek. Změřme **celistvost budicího vinutí**, jeho ss odpor je cca 20 kΩ. Přerušené vinutí se pokusíme „svárit“ elektrickým šokem ze ss filtrovaného zdroje o napětí nejméně 500 V. Nedosáhneme-li ani po několika pokusech úspěchu, nezbude, než **reprodukтор rozebrat a vinutí převinout**. Z fotografie, na které je vlevo rozebraný reproduktor bez budicí cívky je zřejmé, že redakční dílna toto martýrium zažila. Původní vinutí cívky je provedeno drátem CuSm Ø=0,08 mm, což je průměr který jednak málokdo má k dispozici, druhak navýšení tak tenkého drátku ruční navýječkovou je obtížné. Podle našich zkušeností postačí převinout drátem Ø jen 0,1 nebo 0,12 mm. SS odor cívky sice bude o něco menší, ale reproduktor hraje obstoje, případně napěťové kompenzace vyřeší přídavný sériový odpor, jehož hodnotu stanovíme empiricky. Reproduktor lze rozebrat velmi lehce, dáme pozor abychom neporušili vnější střední membránu. Rozebraný reproduktor navíc můžeme důkladně očistit a obnovit nástrík metalizovaným stříbřitým lakem.

Změříme celistvost **primárního vinutí VT**, jehož ss odpor je 635 Ω. Velmi důležitá je **spolehlivá izolace** mezi oběma vinutími VT. V anodě koncové pentody prověříme C11, vadný vyměníme (min. 400 V!). Prověříme celistvost **mřížkového svodu** pentody R6, nesmí být vyšší, než 1M. Velmi důkladnou pozornost věnujeme **vazebnímu kondenzátoru C10**. Vadný se sebemenším svodem bez milosti vyřídíme! Náhradu volíme na min 400 V, nejlépe na 630 V. Obvodu C10/R6 věnujeme skutečně mimořádnou pozornost. Vadný mřížkový odpor může způsobit vel-

mi **vážné poškození vzácné koncové elektronky**, to je důležité obecně platné pravidlo! Stejným vrahounem elektronky je **porušená izolace vazebního kondenzátoru**. Obě závady způsobují posun pracovního bodu elektronky, nártůst Ia spojený s poklesem Ua. V reprodukci se to projevuje zkreslením nebo „kapáním“ hlasitosti, elektricky dochází k razantnímu opotřebení koncové elektronky a k jejímu poškození ztrátou emise nebo zaplyněním systému. Prověříme také celistvost a hodnotu členu R7/C9, na kterém vzniká a filtrace se předpří pro koncovou pentodu. C9 se nachází ve skupinové krabici, jeho náhrada ze současných zdrojů nebude obtížná, protože postačí svítek nebo ellyt cca 5M na napětí 12 až 30 V. Obě uvedené součástky mohou změnou hodnot stárnutím rovněž nepříznivě ovlivnit činnost koncové elektronky.

Kontrola VF obvodů by neměla ani začínajícímu sběrateli činit problémy. Poněkud méně přehledné uspořádání cívkové soupravy může ztížit proměření celistvosti jednotlivých vinutí cívek a prověrku spínací spolehlivosti per vačkového přepínače. Jeho mechaniku pročistíme a přiměřeně promažeme kvalitním olejem. Stejnospěšně odpory jednotlivých částí vinutí cívkové soupravy uvádí tab. č. 1. Umístění KV cívky vidíme ze zapojovacího plánu: je navinuta na pertinaxové trubičce Ø 20 mm, vinutí L4 má 7 závitů CuSm Ø 0,5 mm, vinutí L1 má 5 závitů Cu/bavlna Ø 0,22 mm a vinutí L7 má 3 závitů téhož drátku. Vývody jsou fixovány na pájecí očka nýtovaná na obvodu trubičky.

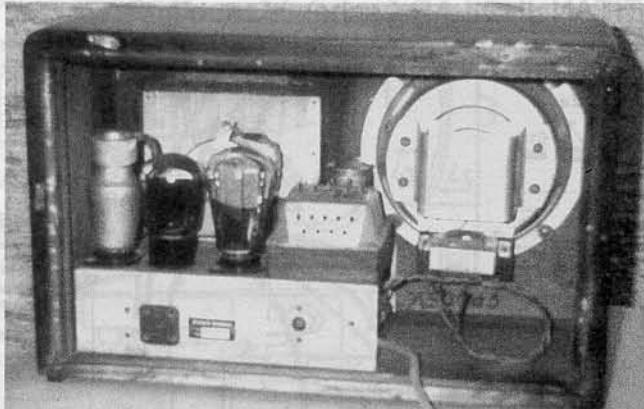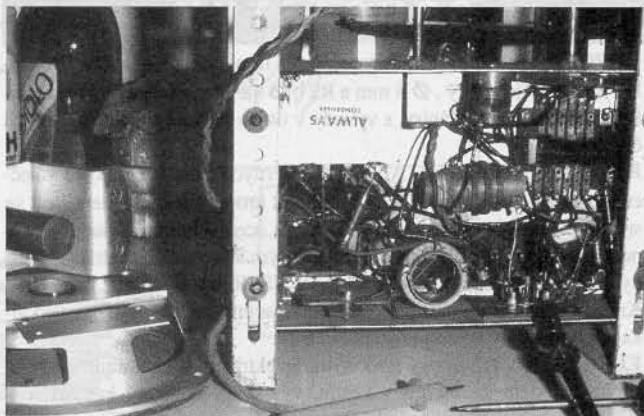

Horní snímek - rozložení součástí pod šasi a rozebraný buzený dynamik, dolní snímek - vnitřek přijímače JUBILAR

Neopomeneme zkontovalovat chod **ladicího převodu** a správnou orientaci ukazatele na stupnici, chod zpětnovazebního i zkracovacího kondenzátoru.

Máme-li vše bez vady, zasuneme usměrňovačku a koncovou pentodu a přístroj zapneme. Dotekem na G1 koncovky se přesvědčíme o **zesilovací funkci** stupně. Zasuneme audion AF7 a po jeho nažhavení a ustálení proudových a napěťových poměrů v přístroji **přeměříme napětí** na jednotlivých bodech podle schématu. Případně odchylky v ss větvích mohou být způsobeny jako odchylkami kvalit usměrňovačky tak i koncové pentody. **Střídavá napětí** musí samozřejmě mít hodnoty uvedené ve schématu, především **anodové vinutí sekundáru ST** musí při sitovém napětí 220-230 V dávat **bez zátěže** 380-395 V!

Dotekem na **roubík G1 audionu** se letmo přesvědčíme o správné zesilovací funkci obou stupňů a pokud zesílení je dostačující, nasadíme čepičku, zapojíme anténu do A1 a zahájíme **poslechové zkoušky**.

Gramofonová přípojka je připojena trvale, konstruktér předpokládal, že připojením gramofonu utlumí impedance přenosky ladící obvod, popř. se silná stanice utlumí anténním C1 či prostě odpojením antény.

Výkon a citlivost tohoto jednoduchého přijimače odpovídá jeho konstrukci a pořizovací ceně. Vzor kvalitnímu dynamiku poměrně nadčasové mechanické konstrukce očekávejme reprodukci s akcentem spíše v oblasti středních a vyšších tónů, burácení v basech od přijímače této kategorie čekat nemůžeme. Zpětná vazba nasazuje na všech rozsazích poměrně tvrdě, byť v jisté závislosti na nastavení anténního zkracovacího C1, pokud je anténa připojena do A2. Na náhražkovou anténu v podobě vodiče délky cca 2,5 m volně pohozeného na podlaze lze s více než postačující pokojovou hlasitostí zahytit v oblasti středovýchodní Moravy vysílač Radiožurnálu na DV (vzdálenost Topolná-Zlín je cca 15 km), výkon a dosah na SV nutno posoudit podle stanoviště přijímače. Rozsah KV je dle našich zkušeností se dvěma přístroji tohoto typu spíše prvkem podporujícím reklamu, než prakticky využitelným rozsahem, byť přiznejme, že v době zrodu této „dvojky“ byla situace na KV zcela odlišná. Ovšem výkony na KV u přijímače této kategorie nelze posuzovat nijak přesně. Vzhledem ke známé nestabilitě součástkové základny firmy TITAN je nutno uvedené údaje chápát jako orientační. V obou našich přístrojích byly prováděny drobné opravy, součástky nemusí být původní.

SOUČÁSTKY

ODPORY: zn. ALWAYS, červené, \varnothing 4,5 mm s radiálními vývody, kromě R7, který je hnědý, \varnothing 8 mm a R2 o \varnothing 4,5 mm poptávaný textilní šela-kovanou bužírkou s nápisem, s vývody v osách pocívaných mosazných čepiček.

KONDENZÁTOŘE: zn. ALWAYS v černých asfaltem zalytých válečcích o \varnothing 6 nebo 8 mm se žlutým potiskem, kromě C6 a C9, které jsou ve společné krabici rozměru 50x40x65 mm z ocelového plechu kvality běžné potravinové konzervy, náštítk hliníkovým lakem, z dolní strany je černý nápis verzálkami ALWAYS CONDENSER (viz fotografie na str. 21). Krabice je na boku dole opatřena šroubovacími příchytkami, namísto víka je pertinaxový štítek s pájecími očky.

ELEKTROLYT: válcový s tekutým dielektrikem, s centrálním šroubovacím úchytem do otvoru v kostře, vývod na šroubový kontakt M4.

Hliníkový válec o \varnothing 36 mm a výšce 65 mm má na vypouklé vrchní ploše černý do kruhu uspořádaným nápisem TYPE 3495 B - 16 μ F, uprostřed je znak Philips.

Kondenzátor zpětné vazby: otočný s pertinaxovým dielektrikem, montáž centrální maticí.

Kondenzátor zkracovače antény: otočný s pertinaxovým dielektrikem, rovněž s centrální maticí.

Ladicí kondenzátor: robustní konstrukce, vzduchové dielektrikum, hřídel uložen v jednoduchých přímokluzných ložiskách ocelové niklované vany, ze zadu je vyražený nápis REA v elipse. Ladící převod je z hnacího bubínu knoflíku ladění textilním lankem přímo na bubínek hřídele CL, převod cca 2,75:1.

Knoflíky: vpředu dva bakelitové tmavohnědé \varnothing 40 mm po obvodu vroubkované s reliéfním nápisem logo TITAN, na pravém boku skříň knoflík vlnového přepínače shodného zbarvení, \varnothing 28 mm, po obvodu vroubkovaný ve 4 oddělených sekčích, rovněž s reliéfním výškem TITAN, nad ním malý bakelitový hnědý knoflík zkracovače o \varnothing 19 mm, po obvodu jemně vroubkovaný, vpředu jemná mezikruží.


Výstupní trafo: EI 16 mm, stah 15 mm, v ocelovém stahovacím krytu.


Síťové trafo: EI 25, vnější rozměry jádra 90x85 mm, stah 27 mm. Trafo nemá na sekundáru svorkovnici, vývody jsou taženy přímo k připojným bodům v přístroji.

TABULKA 1: hodnoty ss odporů vinutí cívek VF dílu

cívka	funkce	měřicí body	odpor Ω
Lo	odlaďovač	2 - 3a	2,0
L1	KV anténní	3 - 4	0,2
L2	SV anténní	4 - 5	0,5
L3	DV anténní	5 - 1	5,1
L4	KV ladící	6 - 7	0,2
L5	SV ladící	7 - 8	0,9
L6	DV ladící	8 - 1	10,7
L7	KV zpětnovaz.	9 - 10	1,0
L8+L9	SV+DV zp. vaz.	10 - 11	6,7

TITAN JUBILAR - schema zapojení

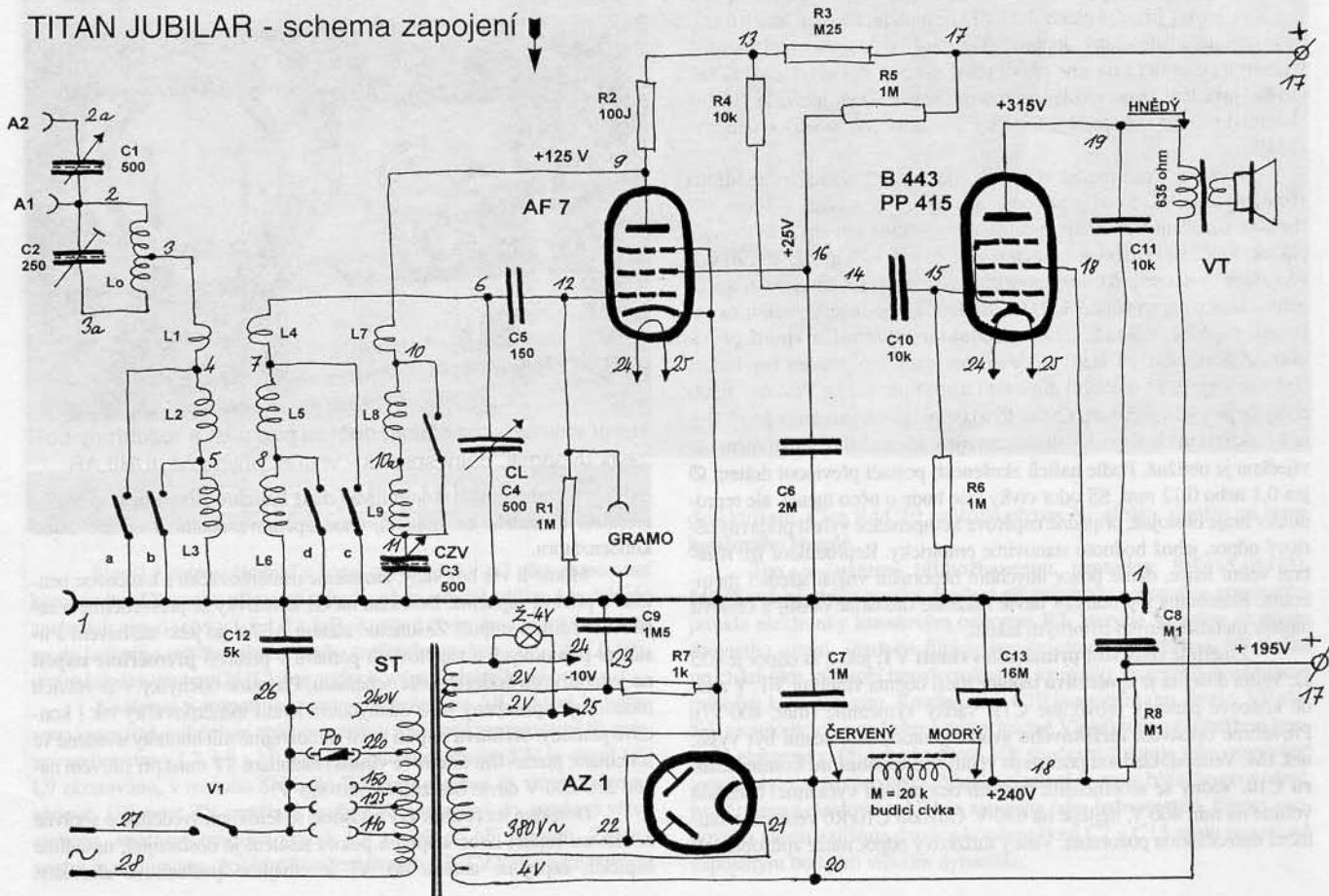

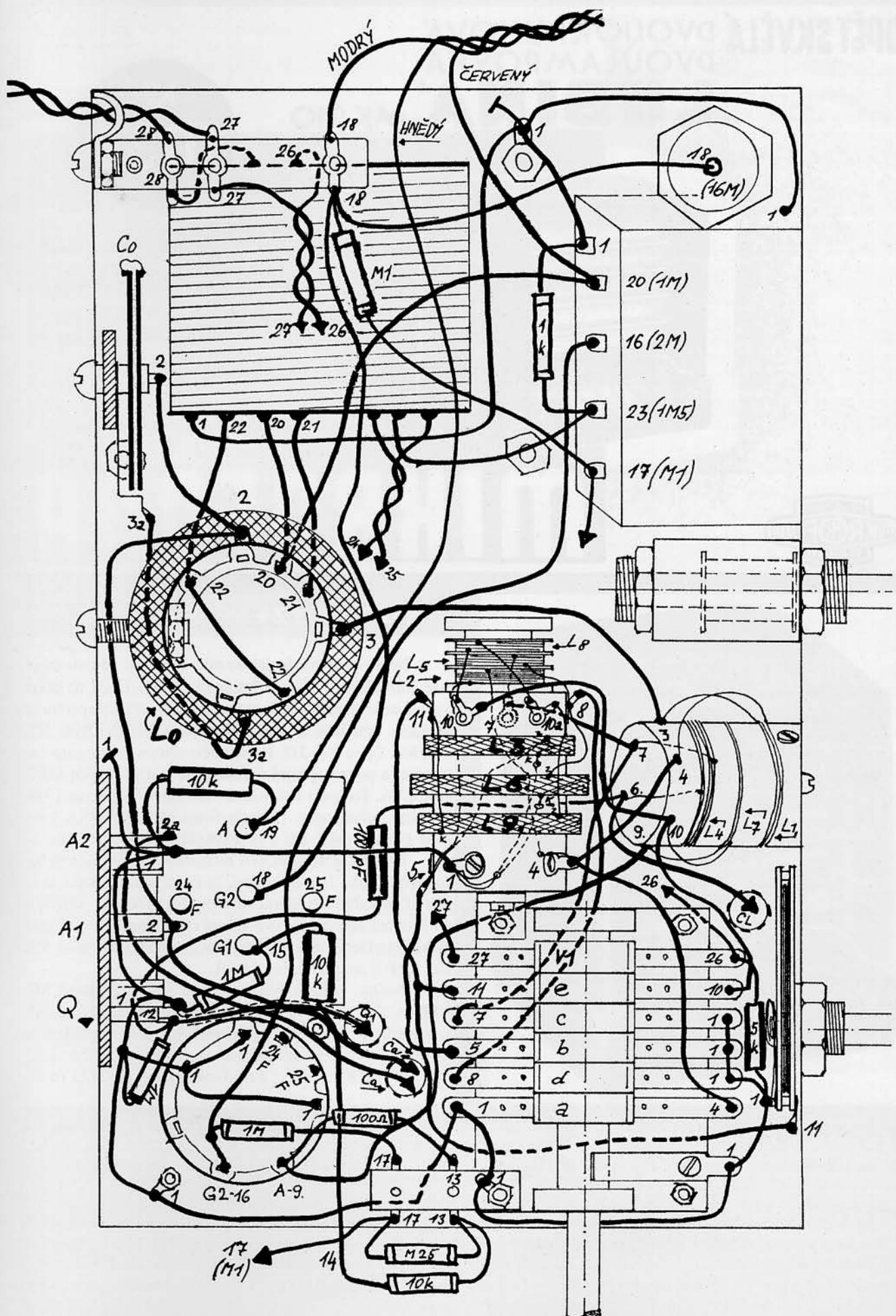

TITAN JUBILAR - rozložení součástek a vedení spojů pod chassis